

প্রাক্কৃতন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্কর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ্টপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিস্থিত পাঠ্কর্মের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অধ্যগ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠ্কর্ম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠ্কর্ম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেত্ব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দুরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্থাকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ্টপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পঞ্জিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দুরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ্টপকরণের চৰ্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয় পাঠ্টপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তাঁর নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরিকল্পনামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বত্বাবতই ত্রুটি-বিচুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ্টপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্যাদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : পদার্থবিদ্যা

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায় : EPH 10 : 01

রচনা

একক 1-7

ড. অমিতাভ ঘোড়ই

সম্পাদনা

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ সরকার

প্রত্নালিপি

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে
উন্নয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক



নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EPH : 10

(সাম্মানিক স্তর)

পর্যায়

1

ইলেক্ট্রনিক বর্তনী ও যন্ত্রপাতি (ELECTRONIC CIRCUITS AND INSTRUMENTS)

একক 1	□ তড়িৎবর্তনীর বিশ্লেষণ (Electric circuit analysis)	7-28
একক 2	□ ইলেকট্রন প্রবাহ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাদি (Vacuum tube Devices)	29-50
একক 3	□ কয়েকটি অর্ধপরিবাহী নির্মিত ব্যবস্থা (Semiconductor Devices)	51-83
একক 4	□ একমুখীকারক ও পাওয়ার সাপ্লাই (Rectifier & Power supply)	84-100
একক 5	□ বিবর্ধক বর্তনী (Amplifier Circuit)	101-131
একক 6	□ দোলক বর্তনী (Oscillator circuit)	132-150
একক 7	□ কয়েকটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি (Electronic instruments)	151-164

একক 1 □ তড়িৎ বর্তনীর বিশ্লেষণ (Electric circuit analysis)

গঠন

- 1.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য
- 1.2 তড়িৎ বর্তনী
- 1.3 তড়িৎ শক্তি উৎস বা উৎপাদক
- 1.4 বর্তনী উপাদান
- 1.5 তড়িৎ জালপথ
- 1.6 জালপথ বিশ্লেষণ
- 1.7 তুল্য বর্তনী
 - 1.7.1 T-তুল্য বর্তনী
 - 1.7.2 π-তুল্য বর্তনী
- 1.8 ম্যাজ্ঞওয়েল পদ্ধতি
- 1.9 স্বেচ্ছারাশি পদ্ধতি
- 1.10 জালপথ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপপাদ্য
 - 1.10.1 উপরিপাত উপপাদ্য
 - 1.10.2 ব্যতিহার উপপাদ্য
 - 1.10.3 থেভন্নি (Thevenin) উপপাদ্য
 - 1.10.4 নর্টন উপপাদ্য
 - 1.10.5 চরম ক্ষমতা বিনিয়য় উপপাদ্য
 - 1.10.6 মিল্ড্যান ও প্রতিবিহিত উপপাদ্য।
- 1.11 সারাংশ
- 1.12 উদাহরণ
- 1.13 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা :

মাছ ধরার জাল, মাকড়সার জাল ইত্যাদি সমন্বে আমাদের ধারণা আছে। এছাড়া আজকের কম্পিউটারের যুগে জ জ জ বা জগৎ জোড়া জাল (www/world wide web) সম্পর্কেও আমাদের অন্ন বিস্তর পরিচয় ঘটেছে। সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখানোর সময় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জালের ব্যবহার হয়। ইলেক্ট্রনিক্সে ব্যবহৃত বহু তড়িৎ বতনী এধরনের জাল সৃষ্টি করে। এগুলি তড়িৎ জালপথ (Electric network) বা সংক্ষেপে জালপথ। এই এককে জালপথ কী এবং এদের বিশেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশদরূপে আলোচিত হবে। প্রথম কিছু প্রাথমিক ধারণা অর্থাৎ বতনী উপাদান, তড়িৎশাস্ত্র উৎস ইত্যাদি সমন্বে আলোচনা করা হবে।


উদ্দেশ্য :

এই এককের পর আমরা জানতে পারব :

- তড়িৎ জালপথ কী এবং তাদের বিশেষণ পদ্ধতি
- π তুল্য ও T-তুল্য বতনীর বিশেষণ
- ম্যাক্সওয়েল পদ্ধতির সাহায্যে বতনী বিশেষণ
- স্বেচ্ছারাশি পদ্ধতির ব্যাবহারিক প্রয়োগ
- বিভিন্ন জালপথ উপপাদ্য সমূহের ব্যাখ্যা।

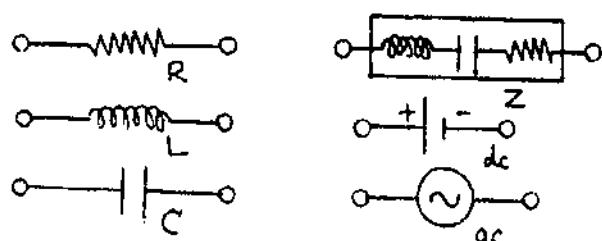1.2 তড়িৎ বতনী (Electric circuit)

পরিবাহী তারের তৈরি কোনো কুণ্ডলীকে একটি তড়িৎ কোষের (Cell) সঙ্গে যুক্ত করে এতে তড়িৎ প্রবাহ বা সংক্ষেপে প্রবাহ (Current) পাওয়া যায়। এটি একটি সরল তড়িৎ বতনী। তড়িৎ বতনীর আবশ্যিক



চিত্র 1.1

অংশগুলি হচ্ছে রোধ R (resistor), আবেশক L(inductor), ধারক C(capacitor), তড়িৎ শক্তি উৎস বা উৎপাদক (source/generator) ইত্যাদি। কোনও তড়িৎ উৎপাদক স্থির প্রবাহ (direct current/dc) বা প্রত্যাবর্তী প্রবাহ (alternating current/ac) সৃষ্টি করতে পারে। প্রত্যাবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে L ও C-র প্রতিঘাত (reactance) যথাক্রমে X_L , X_C এবং L, C ও R শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত হলে প্রতিবাধা (impedance) $Z = R + jX$ সৃষ্টি করে ($j = \sqrt{-1}$)। চিত্র 1.1-এ এগুলি দেখানো হয়েছে।

1.3 তড়িৎ শক্তি উৎস বা উৎপাদক (Electric energy source/generator)

সাধারণ টর্চের ব্যাটারি বা তড়িৎ কোষ হচ্ছে তড়িৎ শক্তি উৎস। উৎস বা উৎপাদক দুই ধরনের : তড়িৎচালক বল উৎপাদক বা ভোল্টেজ উৎপাদক (emf or voltage generator) এবং প্রবাহ উৎপাদক (current generator) আমরা উৎপাদক শব্দটি এবার থেকে ব্যবহার করব। যে উৎপাদক বক্তনীতে অপরিবর্তিত মানে তড়িৎচালক বল বা ভোল্টেজ সৃষ্টি করে তাকে ভোল্টেজ উৎপাদক বলে। আদর্শ (ideal) ভোল্টেজ উৎপাদকের ক্ষেত্রে বক্তনীর ভার (load) ও প্রবাহ যাইহোক না কেন সর্বদাই অপরিবর্তিত মাত্রায় ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়। এর অভ্যন্তরীণ (internal) প্রতিবাধা শূন্য। বাস্তব ভোল্টেজ উৎপাদকের অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধা থাকার ফলে কখনোই অসীম প্রবাহ সৃষ্টি হয় না। যদি বহিস্থ ভার (external load) অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধার 100 গুণ হয় তবে বাস্তব (real) ভোল্টেজ উৎপাদককে প্রায় আদর্শ ধরা যেতে পারে। আদর্শ প্রবাহ উৎপাদক অপরিবর্তিত মাত্রায় প্রবাহ সৃষ্টি করে। এর অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধার মান শূন্য এবং ভারের উপর প্রবাহ নির্ভরশীল নয়। বাস্তব প্রবাহ উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ রোধ বহিস্থ ভারের 100 গুণ বেশি ধরা হয়। ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রাদিতে ভোল্টেজ ও প্রবাহ উৎপাদক উভয়ই ব্যবহৃত হয়। এই উৎপাদকগুলি স্থির ও প্রত্যাবর্তী হতে পারে (চিত্র 1.1)।


1.4 বর্তনী উপাদান (Circuit element)

বর্তনী বা জালপথের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গকে বর্তনী উপাদান বলে। উপাদানের দুই প্রান্ত। রোধক, আবেশক, ধারক, উৎপাদক এরা সবাই বর্তনী উপাদান। এক বা একাধিক বর্তনী উপাদান শ্রেণি সমবায়ে শাখা (branch) সৃষ্টি করে। দুই বা ততোধিক শাখার মিলিত বিন্দুকে প্রথিবিন্দু শীর্ষবিন্দু বা সম্মিলিত বিন্দু বলে (node/vertex/junction)। তিন বা ততোধিক শাখা যুক্ত হয়ে বর্তনী বা জালপথের একটি বদ্ধাংশ (mesh) সৃষ্টি করে। জালবুননীর বদ্ধাংশ হল জালক (loop)। সুতরাং জালপথ কতকগুলি বদ্ধাংশ ও

জালকের সমাহার। রোধক, আবেশক, ধারকগুলি নিষ্ক্রিয় উপাদান (passive element) এবং এদের নিয়ে নিষ্ক্রিয় জালপথ গঠিত হয়। অন্যদিকে ভোল্টেজ বা প্রবাহ উৎপাদক সক্রিয় উপাদান (active element) এবং এরা সক্রিয় জালপথ গঠন করে।

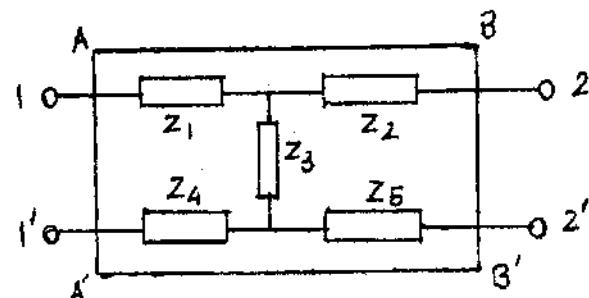1.5 তড়িৎ জালপথ (Electric network)


রোধক, আবেশক, ধারক, উৎপাদক ইত্যাদি উপাদানগুলি যখন পরিবাহী তার দিয়ে শ্রেণিতে বা সমান্তরালে সংযুক্ত করা হয় তখন একটি জটিল তড়িৎ বতনী সৃষ্টি হয়। একে তড়িৎ জালপথ বা সংক্ষেপে জালপথ বলে। 1.2 নং চিত্রে পাঁচটি প্রতিবাধা Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5 -এর সমবায়ে গঠিত একটি নিষ্ক্রিয় জালপথ দেখানো হয়েছে। জালপথের (1, 1') প্রান্তদ্বয়ে প্রবাহ বা ভোল্টেজ সঞ্চার করা হয়। এগুলি আগমন প্রান্তদ্বয় (input terminals) এবং একসাথে আগমন দ্বার রূপে (input port) চিহ্নিত। একইভাবে (2, 2') হল নির্গমন (output) প্রান্তদ্বয় এবং একসাথে নির্গমন দ্বার। এই আগমন ও নির্গমন প্রান্তদ্বয় দ্বারা সীমিত বা আগমন ও নির্গমন দ্বার দিয়ে গঠিত কোনো জালপথকে যেন ABB'A' রেখাঙ্কিত কালো বাক্সের (black box) মধ্যে রেখে আমরা দুই দ্বার জালপথ (two port network) পাই। যদি দুই দ্বারা জালপথের প্রতিটি প্রান্ত পৃথক ও স্বতন্ত্র (distinct) হয় তবে এটি চার-প্রান্ত জালপথ (চিত্র 1.2)। যদি একটি আগমন



চিত্র 1.2

প্রান্ত (1') ও একটি নির্গমন প্রান্ত (2') সরাসরি কোনো পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত হয় তবে তিন-প্রান্ত জালপথ (চিত্র 1.3(a)) উৎপন্ন হবে। যদি নির্গমন প্রান্তদ্বয় (2, 2') কোনো প্রতিবাধা (Z_4) দিয়ে যুক্ত হয় তবে দুই-প্রান্ত জালপথ পাওয়া যায় (চিত্র 1.3(b))। আগমন দ্বারে কোন উৎপাদক রেখে জালপথকে বন্ধ বতনীরূপে ভাবা যায় এবং কার্শফের সূত্র প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করা যায়। জালপথের বতনী উপাদানগুলি L, C, R হলে আমরা সরল বা রৈখিক জালপথ পাই। এক্ষেত্রে উপাদানগুলির দুইপ্রান্তের বিভবপ্রভেদ (potential difference) ও উপাদানে সঞ্চারিত প্রবাহ একঘাত সমীকরণের সাহায্যে যুক্ত, অর্থাৎ এরা ওহম সূত্র (Ohm's law) মেনে চলে। যে সমস্ত উপাদান ওহম সূত্র মেনে চলে না তারা অরৈখিক বা অসরল জালপথ

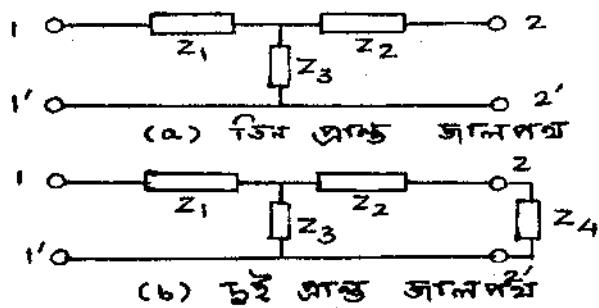সৃষ্টি করে (nonlinear network)। ডায়োড, ট্রায়োড, ট্রানজিস্টর প্রভৃতি সমবায়ে গঠিত জালপথ সাধারণত অসরল। অবশ্য এই সমস্ত উপাদানের মেখের ক্ষুদ্রাংশকে সরলরেখা ভেবে সরল জালপথের বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।




চিত্র 1.3

1.6 জালপথ বিশ্লেষণ (Network analysis)

আমরা দেখেছি দুই-দার জালপথকে কালো বাক্সে চিহ্নিত করা যায়। আগমন প্রান্তে $(1, 1')$ ভোল্টেজ ও প্রবাহ যথাক্রমে V_i ও I_i এবং নির্গমন প্রান্তে $(2, 2')$ ঐগুলি ধরা হয় (V_o, I_o) (চিত্র 1.4)। প্রবাহ জালপথের অভিমুখী হলে ধনাত্মক ও অন্যথায় ঋগাত্মক। V_i ও V_o উভয় ভোল্টেজই উপরের প্রান্তে ধনাত্মক ও নিম্ন প্রান্তে ঋগাত্মক। কার্শফের সূত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ সম্ভব হলেও অনেক সময় গাণিতিক জটিলতার উভ্যে হয়। তাই বিশ্লেষণের জন্য অন্যান্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যবহার করা হয়। পদ্ধতিগুলি হল—(1) কার্শফের সূত্র, (2) তুল্য বক্তৃতা, (3) ম্যাজিওয়েল পদ্ধতি, (4) স্বেচ্ছারাশি পদ্ধতি ও (5) জালপথ উপাদানসমূহ।

কার্শফের প্রথম বা প্রবাহ সূত্র : জালপথের কোনো সর্বি বিন্দুতে মোট প্রবাহের মান শূন্য অর্থাৎ $\sum I = 0$ ।

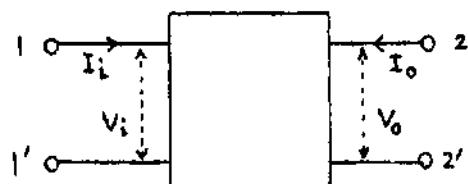কার্শফের দ্বিতীয় বা ভোল্টেজ সূত্র : জালপথের কোনো বর্ধাংশে বা জালকে মোট ভোল্টেজ উহার প্রতিটি শাখার প্রবাহ ও রোধের গুণফলের বীজগাণিতীয় যোগফলের সমান বা $\sum E = \sum IR$ ।



চিত্র 1.4


1.7 তুল্য বর্তনী (Equivalent circuit)

জটিল জালপথের ক্ষেত্রে তুল্য বর্তনী প্রয়োগ করা হয়। যথা T-তুল্য বর্তনী বা π -তুল্য বর্তনী। তুল্য বর্তনী মূল জালপথের মতো একই ভোল্টেজ ও প্রবাহ সৃষ্টি করে। মূল জালপথের আগমন দ্বারে $(1, 1')$ ভোল্টেজ ও প্রবাহ যথাক্রমে V_1 ও I_1 এবং নির্গমন দ্বারে এগুলি V_0 ও I_0 ধরে এই দুই-দ্বারে প্রতিবাধা মাপা হয়। এগুলি যথাক্রমে Z_1 ও Z_2 । কোনো একটি দ্বারে প্রতিবাধা মাপার সময় অন্য দ্বার পরিবাহী তার দিয়ে সরাসরি যুক্ত থাকতে পারে কিংবা খোলা থাকতে পারে। প্রথমটিকে ন্যূন বর্তনী (short circuitsc) এবং দ্বিতীয়টিকে খোলা বর্তনী (open circuitoc) বলে। সুতরাং $(1, 1')$ দ্বারে প্রতিবাধা Z_1 , $(2, 2')$ দ্বার খোলা বর্তনীতে থাকলে লেখা হবে Z_{1OC} এবং $(2, 2')$ প্রান্তদ্বয় ন্যূন বর্তনীতে যুক্ত থাকলে হবে Z_{1SC} । একইভাবে $(2, 2')$ দ্বারের প্রতিবাধাগুলি হবে Z_{2OC} ও Z_{2SC} । এইবার আমরা T ও π তুল্য বর্তনী আলোচনা করব।

1.7.1 T-তুল্য বর্তনী (T-equivalent circuit)

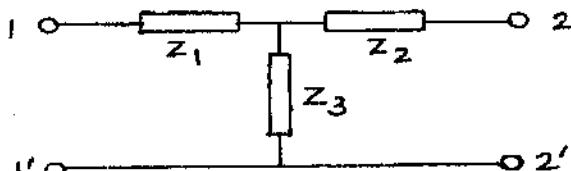1.5 চিত্রে T-তুল্য বর্তনী দেখানো হয়েছে, এর প্রতিবাধাগুলি হল Z_1, Z_2, Z_3 । $(2, 2')$ দ্বার ন্যূন বর্তনীতে থাকলে হবে $(1, 1')$ দ্বারে প্রতিবাধা Z_{1SC} এবং $(2, 2')$ দ্বার খোলা বর্তনীতে থাকলে হবে Z_{1OC} ।
সুতরাং লেখা যায়

$$Z_{1OC} = Z_1 + Z_3 + Z_{1SC} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} \quad \dots \dots (1.1)$$



চিত্র 1.5

একইভাবে $(2, 2')$ দ্বারে প্রতিবাধা $(1, 1')$ দ্বার যথাক্রমে খোলা ও ন্যূন বর্তনীতে থাকলে লেখা যায়

$$Z_{2OC} = Z_2 + Z_3 + Z_{2SC} = Z_2 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3} \quad \dots \dots (1.2)$$

(1.1) ও (1.2) নং সমীকরণগুলিকে সমাধান করে আমরা তুল্যবর্তনীর প্রতিবাধাগুলির মান পাই যথাক্রমে

$Z_3 = \pm \sqrt{Z_{2OC}(Z_{1OC} - Z_{1SC})}$ $Z_2 = Z_{2OC} - [\pm \sqrt{Z_{2OC}(Z_{1OC} - Z_{1SC})}]$ $Z_1 = Z_{1OC} - [\pm \sqrt{Z_{2OC}(Z_{1OC} - Z_{1SC})}]$	$\dots \dots (1.3)$
---	---------------------

Z_3 প্রতিবাধির মান ধনাত্মক ও ঘণাত্মক হওয়ার অর্থ দুইটি তুল্য বর্তনীয় সৃষ্টি হওয়া যাবে নির্গমন দ্বারে প্রবাহের মান সমান কিন্তু π দশা পার্থক্যে থাকবে।

1.7.2 π -তুল্য বর্তনী (π -equivalent circuit)

1.6 নং চিত্রে π -তুল্য বর্তনী দেখানো হয়েছে। এর প্রতিবাধাগুলি হল Z_A , Z_B ও Z_C । T-তুল্য বর্তনীর মতো এক্ষেত্রে খোলা ও ন্যূন বর্তনী প্রতিবাধাগুলি যথাক্রমে (1, 1') ও (2, 2') দ্বারে লেখা যায়।

$$\frac{1}{Z_{1OC}} = \frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B + Z_C} \quad \dots\dots (1.4)$$

$$\frac{1}{Z_{1SC}} = \frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} \quad \dots\dots (1.5)$$

$$\frac{1}{Z_{2OC}} = \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_A + Z_B} \quad \dots\dots (1.5)$$

$$\frac{1}{Z_{2SC}} = \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_B} \quad \dots\dots (1.5)$$

(1.4) নং সমীকরণের দ্বিতীয়টিতে Z_C এবং (1.5) নং সমীকরণের দ্বিতীয়টিতে Z_A প্রতিবাধাগুলি সমান্তরাল সমবায়ে বলে অপ্রাসঙ্গিক। এখন এই দুটি সমীকরণকে সমাধান করে পাই

$$Z_A = Z_{2OC} Z_{1SC} / [Z_{2OC} \sqrt{Z_{2OC}(Z_{1OC} - Z_{1SC})}] \quad \dots\dots (1.6)$$


$$Z_B = Z_{2OC} Z_{1SC} / \sqrt{Z_{2OC}(Z_{1OC} - Z_{1SC})} \quad \dots\dots (1.6)$$

$$Z_C = Z_{2OC} Z_{1SC} / [Z_{1OC} - \sqrt{Z_{2OC}(Z_{1OC} - Z_{1SC})}] \quad \dots\dots (1.6)$$

1.8 ম্যাক্সওয়েল পদ্ধতি (Maxwell method)

এই পদ্ধতিতে গণিতের ম্যাট্রিক্স (matrix) এবং বিভিন্ন জালকের মধ্যে স্থপ্রতিবাধা (self impedance) ও পারম্পরিক প্রতিবাধা (mutual impedance) ব্যবহৃত হয়। কোনো চক্র প্রবাহ (cyclic current) প্রতিবাধা সমষ্টির মধ্য দিয়ে গেলে স্থপ্রতিবাধা ও প্রতিবাধা সমষ্টির মধ্য দিয়ে দুই বা ততোধিক চক্র প্রবাহিত হলে পারম্পরিক প্রতিবাধা পাওয়া যায়। 1.7 নং চিত্রে একটি জালপথ দেখানো হয়েছে যার তিনটি জালকে যথাক্রমে চক্র প্রবাহ I_1 , I_2 ও I_3 । একই ক্রমে প্রবাহিত এক্ষেত্রে তিনটি সমীকরণ হল

$$\begin{aligned}
 V &= (Z_1 + Z_2)I_1 - Z_2 I_2 \\
 O &= Z_2 I_1 + (Z_2 + Z_3 + Z_4)I_2 - Z_4 I_3 \\
 O &= O - Z_4 I_2 + (Z_4 + Z_5)I_3
 \end{aligned} \quad | \quad (1.7)$$

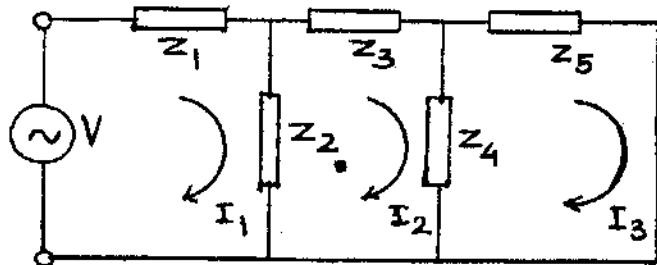

চিত্র 1.7

(1, 7) নং সমীকরণগুলিকে ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে লেখা যায়।

$$\begin{pmatrix} V \\ O \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_2 & -Z_2 & 0 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_4 & -Z_4 \\ 0 & -Z_4 & Z_4 + Z_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

অথবা $V = ZI$

যেখানে $Z = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_2 & -Z_2 & 0 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_4 & -Z_4 \\ 0 & -Z_4 & Z_4 + Z_5 \end{pmatrix} \quad (1.9)$

হল একটি 3×3 প্রতিবাধা ম্যাট্রিক্স, এর কর্ণ রাশিগুলি (diagonal elements) হল স্বপ্রতিবাধা ও কর্ণ বহিস্থ রাশিগুলি (off diagonal elements) পারস্পরিক প্রতিবাধা। চক্র প্রবাহগুলির মান ম্যাট্রিক্স উৎকর্ষ (matrix inversion) পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায়। অর্থাৎ

$$\begin{aligned}
 I &= Z^{-1} V \\
 \text{যেখানে } Z^{-1} &= \text{adj } Z / \det Z
 \end{aligned} \quad | \quad (1.10)$$

1.9 স্বেচ্ছারাশি পদ্ধতি (Parametric method)

একটি সরল জালপথের (চিত্র 1.4) আগমনদ্বারে (1, 1') এবং নির্গমন দ্বারে (2, 2') ভোল্টেজ ও প্রবাহ যথাক্রমে (V_i, I_i) ও (V_o, I_o) হলে ম্যাট্রিক্সে পদ্ধতি অনুযায়ী স্থপ্রতিবাধা ও পারম্পরিক প্রতিবাধার সাহায্যে দুই-দ্বার জালপথের সমীকরণ (1, 8) নং সমীকরণের সাহায্যে লেখা যায়।

$$\begin{pmatrix} V_i \\ V_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_i \\ I_o \end{pmatrix} \quad \dots\dots (1.11)$$

যেখানে 2×2 প্রতিবাধা ম্যাট্রিক্সের চারটি রাশির সংজ্ঞা হবে নিম্নরূপ :

(ক) যখন নির্গমনদ্বার খোলা ব্যবহৃত থাকে তখন আগমনদ্বারের প্রতিবাধাকে বলা হয় খোলা ব্যবহৃত আগমন প্রতিবাধা (open circuit input impedance) অর্থাৎ

$$Z_{11} = Z_i = (V_i / V_o)_{I_i} = 0 \quad \dots\dots (1.12a)$$

(খ) অনুরূপভাবে খোলা ব্যবহৃত বিপরীত বিনিময় প্রতিবাধা (open circuit reverse transfer impedance) হল

$$Z_{12} = Z_r = (V_i / I_o)_{I_o} = 0 \quad \dots\dots (1.12b)$$

(গ) খোলা ব্যবহৃত অগ্রবিনিময় প্রতিবাধা (open circuit forward transfer impedance) হল

$$Z_{21} = Z_f = (V_o / I_i)_{I_i} = 0 \quad \dots\dots (1.12c)$$

(ঘ) খোলা ব্যবহৃত বিপরীত বিনিময় প্রতিবাধা (open circuit output impedance) হল

$$Z_{22} = Z_t = (V_o / I_o)_{I_o} = 0 \quad \dots\dots (1.12d)$$

(1.11) সমীকরণকে আরও একভাবে লেখা যায়। যেমন—

$$\begin{pmatrix} I_i \\ I_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_i \\ V_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_i & Y_r \\ Y_f & Y_o \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_i \\ V_o \end{pmatrix} \quad \dots\dots (1.13)$$

এখানে 2×2 ম্যাট্রিক্সটিকে বলা হয় প্রবেশ্যতা ম্যাট্রিক্স এবং এর চারটি রাশিকে আগের মতো সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

(i) $Y_{11} = Y_i = (I_i / V_i)_{V_o} = 0$ ন্যূন ব্যবহৃত আগমন প্রবেশ্যতা (short circuit input admittance) $\dots\dots (1.14a)$

(ii) $Y_{12} = Y_r = (I_i / V_o)_{V_i} = 0$ ন্যূন বতনী বিপরীত বিনিময় প্রবেশ্যতা (short circuit reverse transfer admittance) (1.14b)

(iii) $Y_{21} = Y_f = (I_o / V_i)_{V_o} = 0$ ন্যূন বতনী অগ্রবিনিময় প্রবেশ্যতা (short circuit forward transfer admittance) (1.14c)

(iv) $Y_{22} = Y_o = (I_o / V_o)_{V_i} = 0$ ন্যূন বতনী নির্গমন প্রবেশ্যতা (short circuit output admittance) (1.14d)

এখানে প্রতিবাধা এবং প্রবেশ্যতা ম্যাট্রিক্সের রাশিগুলি সরল ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আমরা দেখেছি যে দুই-দ্বার জালপথের চারটি চলরাশির (V_i, I_i, V_o, I_o) দুইটি স্বনির্ভর ও অপর দুইটি পরনির্ভর। এবাবে আমরা যে-কোনো দুইটিকে স্বনির্ভর ধরে অন্যদুইটিকে পরনির্ভর ধরব। যদি আমরা V_i ও I_o -কে স্বনির্ভর ধরি তবে (1.11) নং সমীকরণকে লেখা যায়।

$$\begin{pmatrix} V_i \\ I_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_i \\ V_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_i & h_r \\ h_f & h_o \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_i \\ V_o \end{pmatrix} \quad \dots\dots (1.15)$$

এখানে h ম্যাট্রিক্সটিকে বলা হয় মিশ্র বা সংকর রাশি ম্যাট্রিক্স (hybrid parameter matrix) বা h -রাশি ম্যাট্রিক্স এবং এর চারটি রাশির সংজ্ঞা হল—

(a) ন্যূন বতনী আগমন প্রতিবাধা (short circuit input impedance)

$$h_{11} = h_i = (V_i / I_i)_{V_o} = 0 \quad \dots\dots (1.16a)$$

(b) খোলা বতনী বিপরীত বিনিময় ভোল্টেজ বিবর্ধন (open circuit reverse transfer voltage gain) $h_{12} = h_r = (V_i / V_o)_{I_i} = 0$ (1.16b)

(c) ন্যূন বতনী অগ্রবিনিময় প্রবাহ বিবর্ধন (short circuit forward transfer current gain)


$$h_{21} = h_f = (I_o / I_i)_{V_o} = 0 \quad \dots\dots (1.16c)$$

(d) খোলা বতনী নির্গমন প্রবেশ্যতা (open circuit output admittance)

$$h_{22} = h_o = (I_o / V_o)_{I_i} = 0 \quad \dots\dots (1.16d)$$

প্রতিবাধা ম্যাট্রিক্স Z ও প্রবেশ্যতা ম্যাট্রিক্স Y -এর ক্ষেত্রে রাশিগুলির একক একই ধরনের। যেমন প্রতিবাধার ক্ষেত্রে একক ওহম এবং প্রবেশ্যতার ক্ষেত্রে মোহ, কিন্তু h রাশিগুলির একক বিভিন্ন h_{11} (বা h_i এর একক ওহম, h_{12} ও h_{22} মাত্রাহীন h_{22} -এর একক মোহ, তাই এগুলি সংকর বা মিশ্ররাশি।

h -রাশি ব্যবহারের কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। যেমন—(1) h -রাশির মান নির্মাতারা উল্লেখ করে দেয়, (2) h -রাশি বতনী বিশ্লেষণে সহায়ক ও সহজে মাপা যায়। (3) এগুলি সরল বীজগাণিতীয় রাশিমালা সৃষ্টি করে। (4) শব্দকম্পাঙ্গের (audio frequency) ক্ষেত্রে h -রাশি বাস্তব সংখ্যা। (5) এই রাশিগুলি প্রায় নিরপেক্ষ এবং অন্যান্য রাশি যথা কম্পাঙ্গ (frequency) ও কার্যকর বিন্দুর (operating point) উপর নির্ভর করে না। (6) আগমন ও নির্গমন প্রতিবাধা এবং বিবর্ধনের মান বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

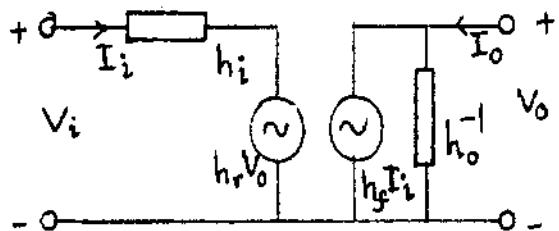

চিত্র 1.8

দুই-দ্বার জালপথের h -রাশির তুল্য বতনী 1.8 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে (1.15) নং সমাকরণ থেকে পাই

$$V_i = h_i I_i + h_r V_o \quad \dots\dots (1.17).$$

$$I_o = h_f I_i + h_o V_o$$

তুল্য বতনীর আগমন অংশে কার্শফের ভোল্টেজ সূত্র প্রযোজ্য। এখানে একটি পরনির্ভর ভোল্টেজ উৎপাদক $h_r V_o$ শেণি সমবায়ে প্রতিবাধা h_r -এর সঙ্গে যুক্ত। একইভাবে নির্গমন অংশে কার্শফের প্রবাহ সূত্র অনুযায়ী একটি পরনির্ভর প্রবাহ উৎপাদক $h_f I_i$ সমান্তরাল সমবায়ে প্রতিবাধা h_o^{-1} -এর সঙ্গে যুক্ত। শৃঙ্খি উৎপাদক দুটিতে প্রত্যাবর্তী-সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই তুল্য বতনীকে প্রত্যাবর্তী তুল্য বতনী বলা হবে (acequivalent circuit) একই ভাবে প্রতিবাধা ম্যাট্রিক্স ও প্রবেশ্যতা ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে দুটি আলাদা তুল্য বতনী অঙ্কন করা যায়।


1.10 জালপথ উপপাদ্যসমূহ (Network theorems)

যে-কোনো জটিল ও উন্নত জালপথের বিশ্লেষণ ও সমাধানের জন্য এই উপপাদ্যগুলি ব্যবহার করা হয়। উল্লেখযোগ্য উপপাদ্যগুলি হল—(1) উপরিপাত উপপাদ্য (Superposition theorem), (2) ব্যতিহার উপপাদ্য (Reciprocity theorem), (3) থেভন্স উপপাদ্য (Thevenin's theorem), (4) নর্টন উপপাদ্য

(Norton's theorem), (5) চরম ক্ষমতা বিনিময় উপপাদ্য (Maximum power transfer theorem), (6) মিল্যান উপপাদ্য (Millman's theorem) ও (7) প্রতিবিহিত উপপাদ্য (Compensation theorem)। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদ এক করে এইগুলি ব্যাখ্যা করব।

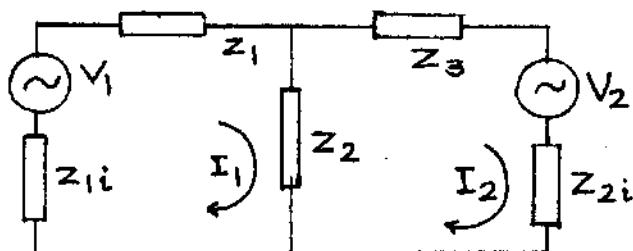1.10.1 উপরিপাত উপপাদ্য (Superposition theorem) :

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে শক্তি উৎপাদক ও সরল প্রতিবাধা সমবায়ে গঠিত সরল জালপথের কোনো শাখায় প্রবাহ তখনই প্রতিটি শক্তি উৎপাদকের জন্য প্রবাহের ভেট্টের সমষ্টির সমান হবে যখন ঐ শাখায় ঐ সময়ে অন্যান্য শক্তি উৎপাদকগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধা দ্বারা স্থানান্তরিত।



চিত্র 1.9

1.9 নং চিত্রে দুই জালক যুক্ত একটি জালপথ দেখানো হয়েছে। চক্র প্রবাহগুলি I_1 ও I_2 এবং দুটি জালকের ভোল্টেজ উৎপাদকগুলি হল V_1 ও V_2 যাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধাগুলি যথাক্রমে Z_{1i} ও Z_{2i} আলাদা করে দেখানো হয়েছে। (1.7) নং সমীকরণ অনুযায়ী ম্যাক্সওয়েল পদ্ধতি ব্যবহার করে পাই

$$\begin{aligned} V_1 &= (Z_1 + Z_2 + Z_{1i}) I_1 - Z_2 I_2 \\ V_2 &= Z_2 I_1 + (Z_2 + Z_3 + Z_{2i}) I_2 \end{aligned} \quad | \quad \dots\dots (1.18a)$$

$$\text{সূতরাং } \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_2 + Z_{1i} & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_{2i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \quad | \quad \dots\dots (1.18b)$$

$$\text{এখন } \text{adj } Z = \begin{pmatrix} Z_2 + Z_3 + Z_{2i} & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_1 + Z_2 + Z_{1i} \end{pmatrix} \quad | \quad \dots\dots (1.19)$$

$$\text{এবং } \det Z = (Z_1 + Z_2 + Z_{1i})(Z_2 + Z_3 + Z_{2i}) - Z_2^2 = \Delta$$

সূতরাং (1.10) নং সমীকরণ অনুযায়ী লেখা যায়

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \Delta^{-1} \begin{pmatrix} Z_2 + Z_3 + Z_{2i} & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_1 + Z_2 + Z_{1i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} \quad \dots \dots (1.20)$$

এখন কেবল V_2 ভোল্টেজ উৎপাদকের অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধা Z_{2i} জালকে রেখে এই উৎপাদককে নূন বর্তনীতে যুক্ত করলে চক্র প্রবাহগুলি পরিবর্তিত হবে। পরিবর্তিত মানগুলি I'_1 ও I'_2 হলে (1.18), (1.19) ও (1.20) সমীকরণ হতে পাই

$$\begin{pmatrix} I'_1 \\ I'_2 \end{pmatrix} = \Delta^{-1} \begin{pmatrix} Z_2 + Z_3 + Z_{2i} & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_1 + Z_2 + Z_{1i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \dots (1.21)$$

একইভাবে V_1 ভোল্টেজ উৎপাদকের অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধা জালকে রেখে এই উৎপাদককে নূন বর্তনীতে যোগ করলে আমরা পাই

$$\begin{pmatrix} I''_1 \\ I''_2 \end{pmatrix} = \Delta^{-1} \begin{pmatrix} Z_2 + Z_3 + Z_{2i} & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_1 + Z_2 + Z_{1i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ V_2 \end{pmatrix} \quad \dots \dots (1.22)$$


(1.20), (1.21) ও (1.22) নং সমীকরণগুলি থেকে পাই

$$\begin{pmatrix} I'_1 \\ I'_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} I''_1 \\ I''_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \quad \dots \dots (1.23)$$

সুতরাং উপরিপাত উপপাদ্য প্রমাণিত এবং এই উপপাদ্য বিভিন্ন কম্পাঙ্গের ভোল্টেজ উৎপাদকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

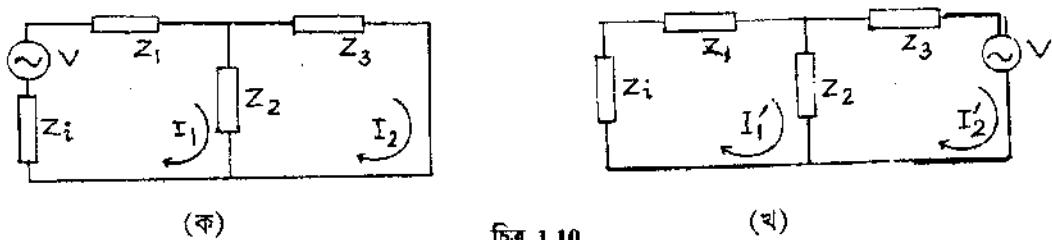1.10.2 ব্যতিহার উপপাদ্য (Reciprocity theorem) :

সরল জালপথের কোনো একটি জালকে প্রবাহ অন্য একটি জালকে শক্তি উৎপাদক থাকার ফলে যা হবে তা এই জালকে এই শক্তি উৎপাদক রেখে দ্বিতীয় জালকে প্রবাহের সমান। অর্থাৎ আদর্শ ভোল্টেজ বা প্রবা উৎপাদকের জালক পরিবর্তনে ভোল্টমিটার ও অ্যাম্পিটার পাঠের পরিবর্তন হয় না।



চিত্র 1.10

আমরা দুটি জালক ও অভ্যন্তরীণ রোধ্যশক্তি একটি ভোল্টেজ উৎপাদক নিলাম (চিত্র 1.10)। এখন (1.18b) নং সমীকরণ অনুযায়ী V এবং Z_2 বামজালকে থাকলে লেখা যায়

$$\begin{pmatrix} V \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_2 + Z_i & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

অথবা $\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \Delta^{-1} \begin{pmatrix} Z_2 + Z_3 & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V \\ 0 \end{pmatrix}$ (1.24)

অভ্যন্তরীণ রোধকে (Z_i) বামজালকে রেখে ভোল্টেজ উৎপাদক ডানজালকে রাখলে পরিবর্তিত সমীকরণ

হবে $\begin{pmatrix} 0 \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_2 + Z_i & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$

অথবা $\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \Delta^{-1} \begin{pmatrix} Z_2 + Z_3 & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_1 + Z_2 + Z_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ V \end{pmatrix}$ (1.25)


যেখানে $\Delta = (Z_1 + Z_2 + Z_i)(Z_2 + Z_3) - Z_2^2$ (1.26)

সূতরাং $I_2 = -Z_2 V / \Delta$ এবং $I_1 = -Z_2 V / \Delta$ (1.27)

অর্থাৎ $I_2 = I'_1$

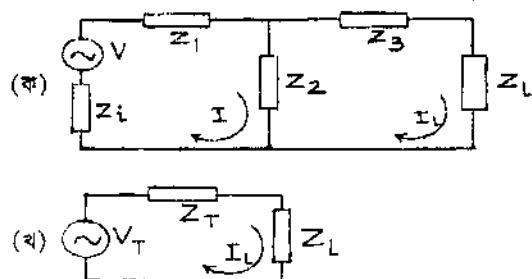1.10.3 খেভন্সি উপপাদ্য (Thevenin's theorem) :

শক্তি উৎপাদক ও প্রতিবাধা সমবায়ে গঠিত কোনো দুই প্রান্তে সরল জালপথকে একটি খেভন্সি ভোল্টেজ উৎপাদক ও খেভন্সি প্রতিবাধার শ্রেণি সমবায় যুক্ত তুল্য বতনীতে পরিবর্তিত করা যায়। খেভন্সি ভোল্টেজ উৎপাদক হল দুই প্রান্তের খোলা বতনীর ভোল্টেজ ও খেভন্সি প্রতিবাধা হল জালপথের তুল্য প্রতিবাধা যখন শক্তি উৎপাদকগুলির অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধাগুলিই কেবলমাত্র বতনীতে রয়েছে ও উৎপাদকগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে।



চিত্র 1.11

(1.11) নং চিত্র বামজালকটি সক্রিয় ও ডানজালকটি নিষ্ক্রিয়। আগের মতেই (1.24) নং সমীকরণ অনুসারে লিখতে পারা যায়

$$\begin{pmatrix} V \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_2 + Z_i & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ I_L \end{pmatrix} \quad \dots \dots (1.28)$$

অথবা $\begin{pmatrix} I \\ I_L \end{pmatrix} = \Delta^{-1} \begin{pmatrix} Z_2 + Z_3 + Z_L & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_1 + Z_2 + Z_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \dots (1.28a)$

যেখানে $\Delta = (Z_1 + Z_2 + Z_i)(Z_2 + Z_3 + Z_L) - Z_2^2 \quad \dots \dots (1.28b)$

তখন $I_L = Z_2 V / \Delta = \frac{-Z_2 V / (Z_1 + Z_2 + Z_i)}{(Z_2 + Z_3 + Z_L) - Z_2^2 / (Z_1 + Z_2 + Z_i)}$
 $= \frac{-V_T}{Z_T + Z_L}$


যেখানে $Z_T = Z_2 + Z_3 - Z_2^2 / (Z_1 + Z_2 + Z_i) = Z_3 + Z_2(Z_1 + Z_i) / (Z_1 + Z_2 + Z_i) \quad \dots \dots (1.29b)$

$V_T = Z_2 V / (Z_1 + Z_2 + Z_i) \quad \dots \dots (1.29c)$

সুতরাং শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত V_T ও Z_T যে তুল্য বতনী তৈরি করে তার প্রবাহ I_L .

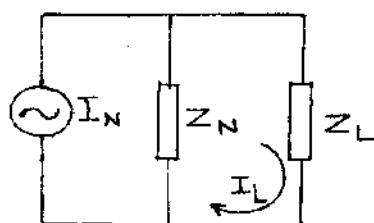1.10.4 নর্টন উৎপাদক (Norton's theorem) :

শক্তি উৎপাদক ও প্রতিবাধা সমবায়ে গঠিত কোনো দুই প্রান্ত সরল জালপথকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত একটি নর্টন প্রবাহ উৎপাদক ও নর্টন প্রতিবাধার তুল্য বতনীতে পরিবর্তিত করা যায়। নর্টন প্রবাহ উৎপাদক I_N হল দুই প্রান্তের ন্যূন বতনী প্রবাহ ও নর্টন প্রতিবাধা হল তুল্য প্রতিবাধা যখন সব শক্তি উৎপাদক তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধা ব্যতিরেকে বতনীতে নেই। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে $Z_N = Z_T$



চিত্র 1.12

(1.12) নং চিত্র অনুযায়ী আমরা খেতন্য তুল্যবতনী পেয়েছি। এখন (1.29a) সমীকরণ অনুযায়ী


$$I_L = \frac{-V_T}{Z_T + Z_L} = \frac{-(V_T / Z_T) Z_T}{Z_T + Z_L} = \frac{-I_N Z_T}{Z_T + Z_L} \quad \dots \dots (1.30)$$

যখন $Z_L \rightarrow 0, I_L \rightarrow -I_N = -V_T / Z_T$

ইহাই নর্টন প্রবাহ উৎপাদক, নূন বতনী প্রবাহ হল I_N এবং এর সমান্তরাল যে প্রতিবাধা রয়েছে তা হল $Z_N = Z_T$, সুতরাং $I_N Z_N$ ভোল্টেজ ভার প্রতিবাধা Z_L -এর দুই পাঞ্জে প্রযুক্ত। থেড়ন্যা ও নর্টন উৎপাদ্যের সাহায্যে ভোল্টেজ ও প্রবাহ উৎপাদকের পরিবর্তন সম্ভব। তফাও হল থেড়ন্যা তুল্যবতনীর V_T নূন বতনীতে এবং নর্টন তুল্য বতনীর I_N খোলা বতনীতে সরানো হয়।

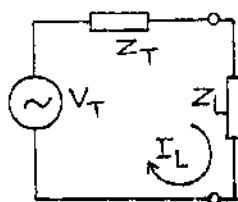1.10.5 চরম ক্ষমতা বিনিময় উৎপাদ্য (Maximum power transfer theorem) :

দুই প্রাঙ্গ বিশিষ্ট সরল গ্রাহক জালপথ তখনই প্রেরক জালপথ থেকে চরম ক্ষমতা গ্রহণ করবে যখন দুই জালপথের প্রতিবাধা দুইটি পরস্পরের অনুবন্ধী বা সংযুক্ত হবে। এই ঘটনাকে বলে প্রতিবাধা মানান বা উপযোজন (impedance matching)।



চিত্র 1.13

একটি দুই প্রাঙ্গ বিশিষ্ট সরল সক্রিয় জালপথ এবং আর একটি নিষ্ক্রিয় জালপথ নেওয়া হল। থেড়ন্যা উৎপাদ্য অনুযায়ী দুটি জালপথকে তুল্য বতনীতে স্থানান্তরিত করে চিত্র 1.13 নং এর মতো তুল্য বতনী পাওয়া যায়, অর্থাৎ V_T ও Z_T গঠিত বতনী প্রেরক এবং Z_L গ্রাহক বতনী, সুতরাং

$$I_L = V_T (Z_L + Z_T)$$

$$\text{এখন } Z_T = R_T + jX_T \text{ এবং } Z_L = R_L + jX_L \quad [\text{যেখানে } j = \sqrt{-1}] \quad \dots\dots (1.31)$$

$$\text{সুতরাং } I_L = -\frac{V_T}{(R_T + R_L) + j(X_T + X_L)} \quad \dots\dots (1.32)$$

এখন ভার প্রতিবাধার ক্ষমতা

$$P = I_L^2 R_L = V_T^2 R_L / [(R_T + R_L)^2 + (X_T + X_L)^2] \quad \dots\dots (1.33)$$

চরম ক্ষমতা হস্তান্তর তখনই হবে যখন $\partial P / \partial Z_L = 0$ । যেহেতু $Z_L = R_L + jX_L$, তাই প্রথম পদক্ষেপে $\partial P / \partial X_L = 0$ ধরে পাই

$$\partial P / \partial X_L = [-2V_T^2 R_L (X_L + X_T)] / [(R_T + R_L)^2 + (X_T + X_L)^2] = 0$$

$$\text{অর্থাৎ } X_L = X_T \quad \dots\dots (1.34)$$

$$\text{এবং ক্ষমতা } P_m = V_T^2 R_L / (R_T + R_L)^2 \quad \dots\dots (1.35)$$

দ্বিতীয় পদক্ষেপ $\partial P_m / \partial R_L = 0$ ধরে পাই

$$\partial P_m / \partial R_L = V_T^2 / (R_T + R_L)^2 - 2V_T^2 R_L / (R_T + R_L)^3 = 0$$

$$\text{অথবা } R_T = R_L \quad \dots\dots (1.36)$$

$$\text{সূতরাং চরম ক্ষমতা } P_{\max} = V_T^2 / 4R_L \quad \dots\dots (1.37)$$

$$\text{এবং প্রতিবাধাগুলি } Z_L = R_L + jX_L = R_T - jX_T = Z_T \quad \dots\dots (1.38)$$

অর্থাৎ চরম ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় প্রতিবাধাগুলি অনুবর্ত্তী। মোট উৎপন্ন ক্ষমতা

$$P_T = V_T^2 / (Z_T + Z_L) = V_T^2 / (R_T + R_L) = V_T^2 / 2R_L = P_{\max} \quad \dots\dots (1.39)$$

সূতরাং P_{\max} উৎপন্ন ক্ষমতা P_T -এর অর্ধেক।

1.10.2 মিল্যান ও প্রতিবিহিত উপপাদ্য (Millman & compensation theorem) :

মিল্যান উপপাদ্যটি নর্তন উপপাদ্যের ব্যাপকতর রূপ। যদি V_1, V_2, V_3 তিনটি ভোল্টেজ উৎপাদক এবং Y_1, Y_2, Y_3 তিনটি প্রবেশ্যতা সমান্তরাল সমবায়ে থাকে তবে তাদের তুল্য বর্তনীর ভোল্টেজ উৎপাদক হবে

$$V = (V_1 Y_1 + V_2 Y_2 + V_3 Y_3) / (Y_1 + Y_2 + Y_3) \quad \dots\dots (1.40)$$

$$\text{এবং তুল্য প্রবেশ্যতা } Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$$

প্রতিবিহিত উপপাদ্য অনুযায়ী কোনো প্রতিবাধার মধ্যে প্রবাহ উহাকে একটি ভোল্টেজ উৎপাদকে পরিবর্ত্তিত করে। এই ভোল্টেজ উৎপাদকের অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধা শূন্য এবং প্রতিবাধার দুই প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজই ইহার ভোল্টেজ।

1.11 সারাংশ (Summary)

- বর্তনী : শক্তি বা উৎপাদক এবং প্রতিবাধার সমবায়। বর্তনী খোলা বা বন্ধ হতে পারে।
- শক্তি উৎস/উৎপাদক : নির্দিষ্ট মাত্রায় তড়িৎচালক বল বা বিভিন্ন প্রভেদ সৃষ্টিকারী হল ভোল্টেজ উৎপাদক ও নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রবাহ সৃষ্টিকারী হল প্রবাহ উৎপাদক।

3. বর্তনী উপাদান : রোধ, আবেশক, ধারক, শক্তি উৎপাদক ইত্যাদি।
4. জলপথ : ক্ষুদ্রতম বন্ধ বর্তনী হল জালক। বিভিন্ন উপাদান যুক্ত কতকগুলি জালক জালপথ তৈরি করে। ইহা আগমন দ্বার ও নির্গমনদ্বার যুক্ত। ইহাকে দুই-দ্বার জালপথ বলে।
5. নৃন ও খোলা বর্তনী : আগমন বা নির্গমন দ্বার সরাসরি যুক্ত হলে ($R \rightarrow 0$) নৃন বর্তনী এবং খোলা থাকলে ($R \rightarrow \infty$) খোলা বর্তনী।
6. তুল্য বর্তনী : জটিল জালপথের সরল শ্রেণি বা সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত প্রতিবাধা ও উৎপাদক সমষ্টি।
7. T ও π বর্তনী : ইংরাজি T ও গ্রিক π অক্ষরের মতো জালপথ।
8. ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি : চক্রপ্রবাহ $I = Z^{-1} V$ যেখানে $Z^{-1} = \text{adj } Z / \det Z$
9. স্বেচ্ছারাশি পদ্ধতি : যে রাশির মান ইচ্ছামতো দেওয়া যায় তাই স্বেচ্ছারাশি। এই পদ্ধতিতে 2×2 প্রতিবাধা ম্যাট্রিক্স 2×2 প্রবেশ্যতা ম্যাট্রিক্স 2×2 রাশি ম্যাট্রিক্স সৃষ্টি হয়। h -রাশিগুলি সংকর বা মিশ্র এবং ইলেক্ট্রনিক্সে এদের বহুল ব্যবহার হয়।
10. উপরিপাত উপপাদ্য : $I_1 = I'_1 + I''_1$ ও $I_2 = I'_2 + I''_2$.
11. ব্যতিহার উপপাদ্য : $I'_1 = I_2$.
12. খেভন্স্য উপপাদ্য : যে-কোনো দুই প্রান্ত সরল জালপথকে একটি ভোল্টেজ উৎপাদক ও প্রতিবাধার শ্রেণি সমবায়ে প্রকাশ করা যায়।
13. নর্টন উপপাদ্য : যে-কোনো দুই প্রান্ত বিশিষ্ট সরল জালপথকে একটি প্রবাহ উৎপাদক ও প্রতিবাধার সমান্তরাল সমবায়ে প্রকাশ করা যায়।
14. চরম ক্ষমতা বিনিময় উপপাদ্য : প্রেরক ও গ্রাহক সরল জালপথের ক্ষমতা বিনিময় সর্বোচ্চ যখন ওদের প্রতিবাধা অনুবন্ধী।

1.12 উদাহরণ (Examples)

1. T ও π তুল্য বর্তনীর রূপান্তর :

(1.1), (1.2), (1.4) ও (1.5) নং সমীকরণগুলি থেকে পাই

$$Z_{1OC} = Z_1 + Z_3 = \frac{Z_A(Z_B + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad | \quad \dots\dots (1.41)$$

$$Z_{1SC} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B} \quad | \quad \dots\dots (1.41)$$

$$Z_{2OC} = Z_2 + Z_3 = \frac{Z_C(Z_A + Z_B)}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad | \quad \dots\dots (1.42)$$

$$Z_{2SC} = Z_2 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3} = \frac{Z_B Z_C}{Z_B + Z_C} \quad | \quad \dots\dots (1.42)$$

$$(1.41) \text{ নং সমীকরণটি বিয়োগ করে পাই } Z_3 - \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{Z_A(Z_B + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C} - \frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B}$$

$$\text{অথবা } Z_3 = Z_A Z_C / (Z_A + Z_B + Z_C)$$

$$Z_2 = \frac{Z_C(Z_A + Z_B)}{Z_A + Z_B + Z_C} - Z_3 = Z_B Z_C / (Z_A + Z_B + Z_C) \quad | \quad \dots\dots (1.43)$$


$$Z_1 = \frac{Z_A(Z_B + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C} - Z_3 = Z_A Z_B / (Z_A + Z_B + Z_C)$$

2 হুইটস্টোন ব্রিজ (Wheatstone's bridge)

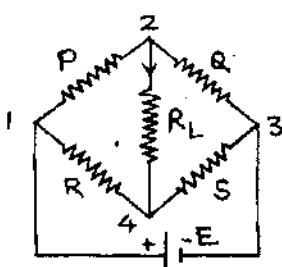1.14 নং চিত্রে একটি অসাম্যে অবস্থিত হুইটস্টোন ব্রিজ দেখানো হয়েছে যেখানে গ্যালভানোমিটার একটি ভাররোধ R_L দিয়ে পরিবর্তিত। $R_L \rightarrow \infty$ হলে 2 এবং 3 স্থিতিস্থুতে থেক্সন্য উপপাদ্য প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে খোলা বর্তনী ভোল্টেজ $V_{23} = EQ / (P + Q)$

যখন E তড়িৎ উৎপাদক স্থানান্তরিত এবং 1 এবং 3 স্থিতিস্থুতু ন্যূন বর্তনীতে তখন তুল্য রোধ $R_{23} = PQ / (P + Q)$

একইভাবে $R_L \rightarrow \infty$ হলে 3 এবং 4 স্থিতিস্থুতু থেক্সন্য উপপাদ্য অনুযায়ী $V_{43} = ES / (R + S)$ ও $R_{43} = RS / (R + S)$



চিত্র 1.14

যদি প্রবাহ 2 থেকে 4 নং সর্কিবিন্দুর দিকে হয় তবে থেভন্যা ভোল্টেজ

$$V_T = V_{23} - V_{43} = E \left(\frac{Q}{P+Q} - \frac{S}{R+S} \right) \quad \dots\dots (1.44)$$

$$\text{এবং থেভন্যা রোধ } R_T = R_{23} + R_{43} = \left(\frac{PQ}{P+Q} + \frac{RS}{R+S} \right)$$

সুতরাং হুইটস্টোন ব্রিজের থেভন্যা তুল্যবর্তনী গঠন করে চরম ক্ষমতা বিনিময় উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়।



1.13 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা (Questions & answers)

1. খোলা ও ন্যূন বর্তনীর রোধ ও প্রবাহ কত ? (1.7 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
2. সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদান কী ? (1.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
3. ন্যূন বর্তনীতে অবস্থিত ভোল্টেজ উৎপাদকের প্রবাহের মান কত ? (অসীম)
4. বন্ধাংশ ও জালক কী ? (1.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
5. স্ব-ও পারম্পরিক প্রতিবাধা কী ? (1.8 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
6. প্রতিঘাত ও প্রতিবাধা বলতে কী বোঝায় ? (1.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
7. বর্তনী ও জালপথ কী ? সরল ও অসরল জালপথ কী ? (1.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
8. 2×2 ম্যাট্রিক্সের কর্ণ কয়টি ও কর্ণ-বহিস্থ রাশি কয়টি ? (1.2)
9. আদর্শ ও বাস্তব ভোল্টেজ ও প্রবাহ উৎপাদক বলতে কী বোঝায় ? উৎস ও উৎপাদকের পার্থক্য কী ? (1.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
10. বর্তনী উপাদান বলতে কী বোঝায় ? (1.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
11. প্রতিবাধা ও প্রবেশ্যতা রাশিগুলির দ্বারা সৃষ্টি তুল্যবর্তনী অঙ্কন করুন। (1.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
12. থেভন্যা ভোল্টেজ ও প্রতিবাধা কী ? নর্টন প্রবাহ কী ? (1.10.3 ও 1.10.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
13. হুইটস্টোন ব্রিজের চারটি রোধ সমান হলে থেভন্যা ভোল্টেজ ও রোধ কত ? ($0, R$)
14. থেভন্যা ও নর্টন উপপাদ্যগুলি লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন, এদের তফাত কী ? চরম ক্ষমতা বিনিময় উপপাদ্যটি লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন। (1.10.3, 1.10.4 ও 1.10.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

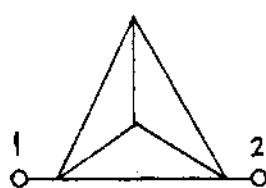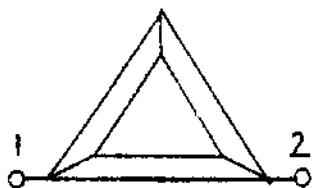15. দুই-ধার জালগথ বলতে কী বোঝেন ? কালো বা প্রক্ষিতিতে দুই-ধার জালগথের h-রশি সমীকরণ লিখুন। এর তুল্যবর্তনী অঙ্কন করুন। h-রশিগুলির সংজ্ঞা দিন। এগুলিকে মিশ্র বা সংকর রশি বলে কেন ? এগুলি ব্যবহারের সুবিধা উল্লেখ করুন। (1.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
16. প্রতিবাধা ও প্রবেশ্যতা ম্যাট্রিক্সের রাশিগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন। (1.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
17. π -বর্তনীর প্রতিবাধার মান T-বর্তনীর সাহায্যে নির্ণয় করুন। ($Z_A = Z^2/Z_2, Z_B = Z^2/Z_3, Z_C = Z^2/Z_1, Z^2 = Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1$)
18. প্রতিবাধা ও h-রশি ম্যাট্রিক্সের রাশিগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন। (1.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
19. T-বর্তনীর $Z_1 = 1 + 2j, Z_2 = 3 + 4j$ ও $Z_3 = 5 + 6j$ । তুল্য π বর্তনী কী হবে ?


$$\left(\frac{223 + 236j}{25}, \frac{329 + 386j}{61}, \frac{86j - 117}{5} \right)$$
20. π -বর্তনীর $Z_A = 2 + 3j, Z_B = 3 + 4j$ ও $Z_C = 4 + 5j$ । তুল্য T-বর্তনী কী হবে ?

$$\left(\frac{2 + 3j}{3}, \frac{4 + 5j}{3}, \frac{67 + 94j}{75} \right)$$
21. 19 ও 20 নং প্রশ্নে ভোল্টেজ উৎপাদক $100 \angle 30^\circ$ যুক্ত হলে থেভন্যা ভোল্টেজ ও প্রতিবাধা এবং নর্টন প্রবাহ কত ? ভার প্রতিবাধা $2 - 6j$ হলে ভারে প্রবাহ কত ? ($78.1 \angle 27^\circ 3' 52'', \frac{23}{6} + 5j, -12.4 \angle 64^\circ 32' 26'', -13.2 \angle 36^\circ 47' 31'', 0.56 \angle 29^\circ 12' 55'', 5.94 + 1.98j, 0.09 \angle 10^\circ 46' 49'', -0.06 \angle 56^\circ 4' 5''$)
22. অসাম্যে অবস্থিত ইউইটস্টেন ব্রিজের তুল্য থেভন্যা ও নর্টন বর্তনী ব্যাখ্যা করুন। (1.12 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
23. পাশের চিত্র দুটির (1, 2) পাস্টের মধ্যে তুল্য রোধ নির্ণয় করুন যদি (1) প্রতি বাহুর রোধ সমান হয় বা (2) প্রতি বাহু একক রোধ বিশিষ্ট হয়। (চিত্র 1.15) ($8r/15, 8/15\Omega; r/2, 1/2\Omega$)



চিত্র 1.15

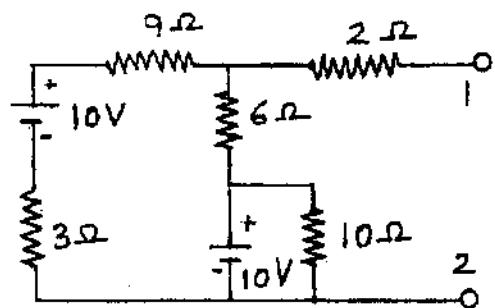24. একটি বিভুজাকৃতি পিয়ামিড ছয়টি L দৈর্ঘ্যের তার দিয়ে তৈরি (গ্রস্থচ্ছেদ S)। দুটি শির্ষের মধ্যে 10V কোষ যুক্ত হলে তুল্য বতনীর প্রবাহ কত? (20S/PL A)
25. (1, 2) প্রান্ত বিন্দুর মধ্যে থেভন্যাও নর্টন তুল্যবতনী অঙ্কন করুন। ($V_{12} = 26V$)



চিত্র 1.16

একক ২ □ ইলেকট্রন প্রবাহ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাদি (Vacuum tube devices)

গঠন

- 2.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য**
- 2.2 ইলেকট্রন ও কার্য অপেক্ষক**
- 2.3 ইলেকট্রন নিঃসরণ**
 - 2.3.1 তাপায়নিক নিঃসরণ**
- 2.4 বায়ু শূন্য তাপায়নিক নল বা ভাল্ড**
- 2.5 ডায়োড নল বা ভাল্ড**
 - 2.5.1 ডায়োডের বৈশিষ্ট্যরেখা**
 - 2.5.2 ডায়াড রোধ ও ধারকত্ব**
- 2.6 রিচার্জসন-ডুশম্যান সমীকরণ**
- 2.7 চাইল্ড-ল্যাংমুর সূত্র**
- 2.8 ট্রায়োড নল বা ভাল্ড**
 - 2.8.1 স্থিতীয় প্লেট বৈশিষ্ট্যরেখা**
 - 2.8.2 স্থিতীয় পারম্পরিক বৈশিষ্ট্যরেখা**
 - 2.8.3 গতীয় বৈশিষ্ট্যরেখা**
- 2.9 ট্রায়োডের স্বেচ্ছাশি সমূহ**
- 2.10 ট্রায়োডের তুল্য বর্তনী**
- 2.11 ট্রায়োড বিবর্ধক**
- 2.12 ইলেকট্রন নলের সীমাবদ্ধতা**
- 2.13 সারাংশ**
- 2.14 প্রশমালা ও উত্তরমালা**

2.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা :

ইলেকট্রনিক্স কথাটির উৎপত্তি ইলেক্ট্রন থেকে। ইলেক্ট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি, যথা যন্ত্রপাতি নির্মাণ, প্রযোগ, কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদি সবই ইলেক্ট্রনিক্সের অঙ্গরূপ। ইলেক্ট্রনের গতি বায়ুশূন্য স্থানে বা গ্যাসের মধ্যে বা কঠিন পদার্থের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি ভৌত ইলেক্ট্রনিক্স (Physical electronics) অংশে ব্যাখ্যা করা হয়। যে অংশে যন্ত্রাদির নির্মাণ পদ্ধতি ও কারিগরি শিল্পে প্রযোগের ব্যবহার করা হয় তাকে কারিগরি ইলেক্ট্রনিক্স (Engineering electronics) বলে। এই এককে আমরা ভৌত ইলেক্ট্রনিক্সের একটি বিশেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করব। বায়ুশূন্য নলে ইলেক্ট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হবে। প্রথমে কঠিন ধাতুখণ্ড থেকে ইলেক্ট্রন নিঃসরণ কীভাবে হয় তার ব্যাখ্যা ও তারপর ডায়োড, ট্রায়োড সম্বন্ধে, আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য :

এই এককের পর আমরা জানতে পারব :

- ইলেক্ট্রন নিঃসরণের বিভিন্ন পদ্ধতি
- ডায়োড নলের ব্যাখ্যা
- রিচার্ডসন-ডুশম্যান সমীকরণ ও চাইল্ড-ল্যাংমুর সূত্র
- ট্রায়োড নলের ব্যাখ্যা
- ট্রায়োড বিবর্ধকের আলোচনা

2.2 ইলেক্ট্রন ও কার্য অপেক্ষক (Electron & work function)


আমরা এখন একমাত্রিক দেশে X-অক্ষ বরাবর পারম্পরিক a দূরত্বে অবস্থিত N-সংখ্যক পরমাণুর কথা বিবেচনা করবো। উন্নতাজনিত কম্পনের জন্য অবস্থানের বিচলন উপেক্ষা করে k-তম পরমাণুর অবস্থান লেখা যায় x_k । পরমাণু ক্রমাঙ্ক z হলে x দূরত্বে অবস্থিত কোনো ইলেক্ট্রনের k-তম পরমাণুজনিত স্থিরতত্ত্বাত্মক স্থিতি শক্তি হবে।

$$V_k(x) = \frac{-Ze^2}{4\pi \epsilon_0 [x - x_k]} \quad \dots\dots (2.1)$$

যেখানে $e = -1.6021 \times 10^{-19} C$ এবং $\epsilon_0 = 8.85419 \times 10^{-12}$ হল শূন্যস্থানের তড়িৎশীলতা। N সংখ্যক পরমাণুজনিত ইলেকট্রনের মোট শক্তি শক্তি হবে

$$V(x) = \sum V_k(x) = \sum \frac{-Ze^2}{4\pi \epsilon_0 |x - x_k|} \quad \dots\dots (2.2)$$

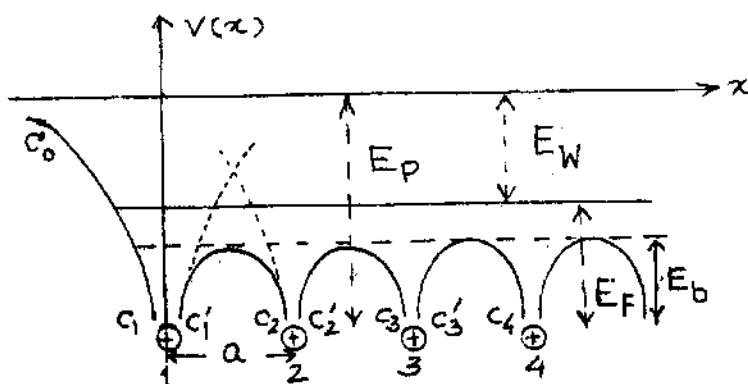2.1 নং চিত্রে $V(x)$ -কে x -এর সাপেক্ষে লেখচিত্রিত করা হয়েছে। এটি অনেকগুলি ভগ্ন বক্ররেখার যথা $C_0C_1, C_1'C_2, C_2'C_3, C_3'C_4, \dots$, ইত্যাদির সমাহার। $k=1$ পরমাণুর কেন্দ্রককে ঝগাঞ্জক $V(r)$ অক্ষের উপর স্থাপন করা হল। এর বামে কোনো পরমাণু নেই বলে এটি পৃষ্ঠতলের পরমাণু। বাঁরের তত্ত্ব অনুযায়ী এর ইলেকট্রনগুলি নিম্নতম শক্তিস্তর হতে বিভিন্ন শক্তিস্তরে সঞ্জিত। x দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে $V(r)$ ঝগাঞ্জক মান হতে শূন্য মানের দিকে অগ্রসর হয় (C_0C_1)। অর্থাৎ $V(x) \rightarrow 0$ যখন $x \rightarrow \infty$ । সুতরাং ইলেকট্রন মুক্তির জন্য বাহির হতে শক্তি প্রয়োগে ইলেকট্রনের মোট শক্তি শূন্য বা ধনাঞ্জক হওয়া প্রয়োজন। সর্বনিম্ন



চিত্র 2.1

শক্তিস্তর থেকে শূন্য মানের শক্তির উচ্চতাকে পৃষ্ঠতলের বাধক বিভব (surface barrier potential) E_p বলে। পরপর সঞ্জিত পরমাণুর কেন্দ্রকগুলির মাঝে স্থিতিশক্তি একটি চরম মান নির্দেশ করে। এই চরম মানটি বাধক বিভব (barrier potential) E_b ($E_p >> E_b$)। $0^\circ K$ উল্লভায় পরমাণুর ইলেকট্রন সমুদায় নিম্নতম শক্তিস্তর হতে ফের্মি শক্তিস্তর (Fermi energy level) পর্যন্ত অবস্থিত থাকে। উল্লভায় বৃদ্ধির সাথে কিছু ইলেকট্রন ফের্মিস্তরের কাছাকাছি উপরের অংশেও অবস্থিত হয়। সাধারণ উল্লভায় $E_b \leq E_F$ হওয়ার ফলে কিছু ইলেকট্রন এক পরমাণু হতে অন্য পরমাণুতে সঞ্চালণশীল হয়। এগুলি মুক্ত ইলেকট্রন মেঘ (free electron cloud) সৃষ্টি করে ও ধাতুখণ্ডে তড়িৎ পরিবহনে সাহায্য করে। মুক্ত ইলেকট্রনগুলি পৃষ্ঠতলে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং E_w পরিমাণ গতিশক্তি প্রাপ্ত হলে শূন্যমানের শক্তিস্তরে উল্লিত হয় যেখানে $E_w = E_p - E_F$ ।

ত্রিমাত্রিক দেশে ধাতুখণ্ডের পৃষ্ঠসীমা নিষ্কাশনকারী ইলেকট্রনের ব্যাখ্যা (2.1) নং চিত্রে অনুযায়ী দেওয়া যায়। ধাতুর পৃষ্ঠতল থেকে ভিতর, অনেক গভীরে, যে সব ইলেকট্রন সঞ্চরণশীল তাদের যে কোনোটির সব দিকেই রয়েছে আকর্ষণকারী ধনাত্মক আয়ন—ফলে এর উপর সক্রিয় লক্ষ্য বল শূন্যমানের কাছাকাছি থাকে। অভ্যন্তরীণ এই ইলেকট্রনগুলি উন্নতার জন্য গতিপ্রাপ্ত হয়েও প্রায় স্থানুর মতোই আচরণ করে। পৃষ্ঠতলের সমিহিত অংশের ইলেকট্রনগুলির উপর ক্রিয়াশীল বল কিন্তু শূন্যমানের হয় না ; বরং এই বল পৃষ্ঠতলের লম্বদিকে ক্রিয়া করে এবং ইলেকট্রনকে ভিতরে আকর্ষণ করে। উন্নতার জন্য সমুচ্চ গতিবেগ প্রাপ্ত হলেও এই সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনগুলিকে একটি স্থিতিশীল বাধা E_p অতিক্রম করতে হবে। E_p বিভিন্ন ধাতুখণ্ডের আয়নবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। যে সব ইলেকট্রনের গতিশক্তি এমন যে ধাতুপৃষ্ঠতলের লম্বদিকে তাদের গতিবেগের উপাংশ যথেষ্ট মানের অর্থাৎ $E_{kin} \geq E_p$, সেগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হবে। যাদের $E_{kin} < E_p$, তারা যেন পৃষ্ঠতলে প্রতিফলিত হয়ে ধাতুর ভিতরে ফিরে যাবে। ধাতুখণ্ডের উন্নতা সমূহ বাড়িয়ে যদি বেশি সংখ্যক ইলেকট্রনের গতিশক্তি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলেই ইলেকট্রন নিঃসরণ সম্ভব। $E_W = E_p - E_F$, এই ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করলেই নিঃসরণ শুরু হবে। E_W -কে একারণেই বলা হয় কার্য অপেক্ষক (Work function)। তত্ত্বতঃ বলা চলে যে 0K উন্নতায় যে ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করে একটি ইলেকট্রন ধাতু থেকে শূন্যে নিঃসৃত হয় সেটিই ঐ ধাতুর কার্য অপেক্ষক। উন্নতর অবস্থায় E_W কিন্তু এই নিঃসরণ প্রক্রিয়ার ন্যূনতম শক্তি নয়, কেননা ধাতুতে তখন E_F থেকে বেশি মানের শক্তি বহন করছে এমন ইলেকট্রন অনেক রয়েছে। কার্য অপেক্ষকের সংজ্ঞা অতএব, এভাবে দেওয়া যায় ফের্মি শক্তিস্তরে রয়েছে এমন ইলেকট্রনকে যে শক্তি দিলে সেটি ধাতুর পৃষ্ঠ থেকে নির্গত হবে তাকে কার্য অপেক্ষক বলা হবে। V_W যদি কার্য অপেক্ষকের তুল্য ভোল্টেজ হয় তাহলে

$$E_W = eV_W = E_p - E_F \quad \dots\dots (2.3)$$

E_W -কে সচরাচর eV (ইলেকট্রন ভোল্ট) এককে প্রকাশ করা হয়। এর মান 1 থেকে 7 eV হয়ে থাকে ও উন্নতা বৃদ্ধিতে বাঢ়ে।

2.3 ইলেকট্রন নিঃসরণ (Electron emission)

2.2 অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি কঠিন পদার্থের পৃষ্ঠতল থেকে $E_W = eV_W$ পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে ইলেকট্রন নিঃসরণ করা যায়। তাপ, আলো, তড়িৎক্ষেত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শক্তি বাহির হতে সরবরাহ করে এই কাজ করা যায়। এইভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নত হয় এবং নিঃসৃত ইলেকট্রনগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। যেমন (1) তাপায়নিক নিঃসরণ (Thermoionic emission)। এর সম্বন্ধে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা হবে। (2) আলোক তড়িৎ নিঃসরণ (Photo-electric emission)। এখানে

আলোর ফোটন কণার $h\nu$ শক্তি পরমাণুতে আবর্ধ ইলেকট্রনটি শোষণ করে ও কঠিন বস্তু থেকে মুক্ত হলে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি হবে

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = h\nu - eV_W \quad \dots\dots (2.4)$$

(3) ক্ষেত্রজ নিঃসরণ (Field emission) উচ্চমানের তড়িৎক্ষেত্রের সাহায্যে পদার্থের পৃষ্ঠতলের বাধক বিভবের উচ্চতা কমানো যায়। এর ফলে যে ইলেকট্রনগুচ্ছ নিঃসৃত হয় তাকে ক্ষেত্রজ নিঃসরণ বলে।

(4) গৌণ নিঃসরণ (Secondary emission) হয় যখন উচ্চ শক্তি সম্পর্ক কোনও ইলেকট্রন (Primary electron) বা আয়ন বস্তুর পৃষ্ঠতলের পরমাণুর ইলেকট্রনকে আঘাত করে সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে। এই বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনগুলি গৌণ ইলেকট্রন রূপে নিঃসৃত হয়।

2.3.1 তাপায়নিক নিঃসরণ (Thermoionic emission)


1885 সালে এডিসন (T. A. Edison) প্রথম লক্ষ্য করেন যে তড়িৎ-দীপ্তি বাতির (Electric glow lamp) উত্তপ্ত ক্যাথোড তন্তু (Filament) থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। তাপ প্রয়োগে ইলেকট্রন নিঃসরণের ঘটনাকে তাপায়নিক নিঃসরণ বলে এবং এই ইলেকট্রনগুলি হল তাপীয় ইলেকট্রন বা থার্মিয়ন (Thermion)। প্রথম দিকে এদের আধান প্রকৃতি সঠিক না জানার ফলে বলা হত থার্মিয়ন এবং তা থেকে তাপায়নিক নিঃসরণ।

2.4 বায়ুশূন্য তাপায়নিক নল বা ভাল্ভ (Vacuum thermoionic tube/valve)

ধনাত্মক ঝগাত্মক তড়িদ্বার বা ইলেকট্রোড যুক্ত বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসপূর্ণ নলের বায়ু ক্রমাগত নিষ্কাশনের সাহায্যে প্রায় বায়ুশূন্য নল (Vacuum tube) তৈরি করা হয়। বায়ুশূন্য নলকে ইলেকট্রন নলও বলা হয় (Electron tube)। এই নলকে আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয় আলোক নল (Photo tube) ও তাপায়নিক নিঃসরণের ক্ষেত্রে তাপায়নিক নল (Thermoinic tube)। নলে দুটি ইলেকট্রোড অর্থাৎ একটি ক্যাথোড ও একটি অ্যানোড থাকলে হয় ডায়োড; তিনটি ইলেকট্রোড থাকলে ট্রায়োড। ইলেকট্রোডের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আমরা ট্রেট্রোড, পেনটোড ইত্যাদি পাই। এই নলগুলির ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কেবল ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকেই প্রবাহিত হয়। তাই এগুলিকে ভাল্ভ বলে। যেহেতু প্রবাহিত ইলেকট্রন অ্যানোডে সংগৃহীত হয় তাই অ্যানোডকে প্লেট (Plate) বলেও উল্লেখ করা হয়। প্রথমে আমরা ডায়োড ও পরে ট্রায়োড সমন্বে বিস্তৃত আলোচনা করব।

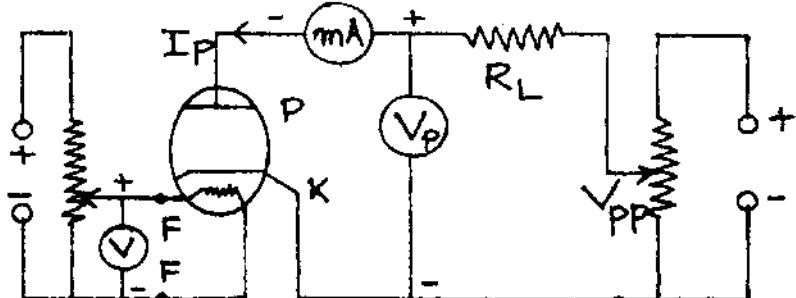2.5 ডায়োড নল বা ভাল্ভ (Diode tube/valve)

একটি ধাতব বা কাচের বায়ুশূন্য নলের মধ্যে ট্যাংস্টেন বা নিকেলের ফাঁপা ছোঙকে অ্যানোড বা প্লেট P-রূপে ব্যবহার করা হয়। এর অক্ষ বরাবর ধাতব তার হল ক্যাথোড K। P ও K নলের তলায় স্থাপিত পিনের সাহায্যে বহিঃবতনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাপায়নিক নিঃসরণের জন্য ক্যাথোড তন্তুকে (Filament) প্রবাহ পাঠিয়ে জুল ক্রিয়ার সাহায্যে উৎপন্ন করা হয় এবং ইলেক্ট্রন নির্গত হয়। এই ক্যাথোড হল প্রত্যক্ষ তন্তু ক্যাথোড (Directly heated cathode)। যদিও এক্ষেত্রে অল্প শক্তি খরচ করে প্রচুর ইলেক্ট্রন সৃষ্টি হয় কিন্তু এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। প্রত্যাবর্তী প্রবাহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্যাথোড তন্তুর বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন হয় ও ইলেক্ট্রন নিঃসরণের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। পরোক্ষ তন্তু (Indirectly heated) ক্যাথোডে এই অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, ট্যাংস্টেন বা টাংস্টেন ও মলিবডেনাম ধাতু সংকরের ক্যাথোড তন্তুকে অস্তরক পদার্থ যথা মৃত্তিকা বা চিনামাটি (Ceramic) দ্বারা আচ্ছাদিত করে। একটি সরু ধাতব নিকেল নলের মধ্যে রাখা হয়। ধাতব নলের উপর পৃষ্ঠে বেরিয়াম ও স্ট্রনসিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ দেওয়া হয়। কারণ এদের তড়িৎ পরিবাহিতা কম কিন্তু তাপ পরিবাহিতা খুব বেশি। এই ক্যাথোডগুলি 900-1100 K উষ্ণতায় কাজ করে। কিছু কিছু ক্যাথোড তন্তুতে থোরিয়া যুক্ত অক্সাইড প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। কার্বন ও টাংস্টেনের সঙ্গে থোরিয়া অক্সাইড মিশ্রিত করে এগুলি তৈরি করা হয়।



চিত্র 2.2


ডায়োডের বৰ্তনী 2.2 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। পরোক্ষ তন্তু ক্যাথোডের তন্তুকে (F, F) প্রত্যাবর্তি বা স্থির প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করা হয় (6.3 V)। তন্তু প্রবাহ হ্লাস বা বৃন্ধি করে ক্যাথোডের উষ্ণতা কমানো বা বাঢ়ানো যায়। ক্যাথোড ও অ্যানোড (বা প্লেট) স্থির উচ্চ ভোল্টেজ উৎপাদকের (0-300 V) দুই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ভোল্টেজের ঝণাঝক প্রান্ত ক্যাথোডে এবং ধনাঝক প্রান্ত প্লেটে একটি ভারবোধ (Load resistance) R_L ও মিলি অ্যাম্পিটারের (mA) সাথে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত। প্লেট ও ক্যাথোডের মধ্যে ভোল্টেজ একটি ভোল্টমিটারের সাহায্যে মাপা হয়। মনে রাখতে হবে ভোল্টেজ উৎপাদকের ঝণাঝক প্রান্ত

প্লেটে ও ধনাত্মক প্রবাহে ক্যাথোডে ঘূর্ণ করে কোনো প্রবাহ পাওয়া যায় না। তাই ডায়োড একটি ভাস্ক্রু। এবাবে আমরা ডায়োডের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব।

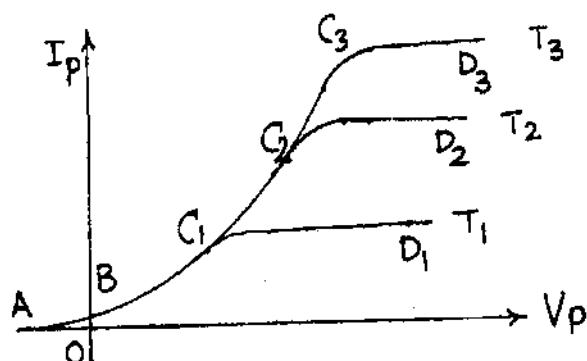2.5.1 ডায়োডের বৈশিষ্ট্যরেখা (Characteristic curves of a diode)

বিভিন্ন তত্ত্ব প্রবাহের জন্য ডায়োডের প্লেট ভোল্টেজ V_p বনাম প্লেট প্রবাহের I_p লেখকে ডায়োডের বৈশিষ্ট্য রেখা বলে। যদি উৎপাদকের ভোল্টেজ V_{pp} হয় এবং ভোল্টমিটার পাঠ V_p হয় তবে কার্শফের সূত্রানুযায়ী আমরা লিখতে পারি

$$V_{pp} = V_p + I_p R_L \quad \dots\dots (2.5)$$



চিত্র 2.3


এখন যদি $R_L = 0$ হয় তবে লেখচিত্রগুলিকে বলা হবে ডায়োডের স্থিতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা (Static characteristics) এবং যদি $R_L \neq 0$ হয় তবে গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা (Dynamic characteristic)। প্রথমে আমরা স্থিতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

2.3 নং চিত্রে স্থিতীয় বৈশিষ্ট্যরেখা ($R_L = 0$) দেখানো হয়েছে। এর তিনটি অংশ যথা : (1) (AB, (2) BC_1 (বা BC_2, BC_3) ও (3) C_1D_1 (বা C_2D_2, C_3D_3)।

AB অংশ : আমরা জানি উন্নত ক্যাথোড তত্ত্ব হতে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে বিভিন্ন গতিবেগে অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়। উচ্চগতির ইলেকট্রনগুলি প্লেট ভোল্টেজ শূন্য হলেও ($V_p = 0$) প্লেটে পৌছায় এবং বতনীতে প্রবাহ সৃষ্টি করে। প্লেটের ভোল্টেজ ধ্বনাত্মক করে এই প্রবাহের মান শূন্য করা যায়। অবশ্য উল্লতা হ্রাস করেও এই ধ্বনাত্মক ভোল্টেজ কমানো যায়। V_p ধ্বনাত্মক থেকে $V_p = 0$ হলে প্রবাহ I_p , AB পথে পরিবর্তিত হয়। অবশ্য B বিন্দুর প্রবাহের মান খুব কম বলে B কে মূলবিন্দু বলেও চিহ্নিত করা যায়।

BC_1 (বা BC_2 বা BC_3) অংশ : প্লেট ভোল্টেজ V_p শূন্যমান থেকে ধনাত্মক মানে ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে প্লেট প্রবাহ I_p বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে $eV_p = mV^{2/2}$ সমীকরণ অনুযায়ী ইলেকট্রন প্লেটের দিকে ধাবিত হয়। V_p কম হলে যে হারে ইলেকট্রন ক্যাথোড থেকে নির্গত হয় সেই হারে প্লেটে পৌছায় না। কারণ ক্যাথোডের সম্মুখে ও ক্যাথোডে ও প্লেটের মধ্যে কিছু ইলেকট্রন অবস্থান করতে থাকে। এগুলিকে ঋণাত্মক স্থান আধান (Negative space charge) বলে ও BC_1 অংশকে স্থিতীয় বৈশিষ্ট্য রেখার স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল (Space charge limited region) বলে। স্থান আধানের দরুন ইলেকট্রন প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয় এবং সাম্যাবস্থায় স্থান আধান জনিত বিভব ও প্লেট ভোল্টেজ সমান হয়। এই অঞ্চলে চাইল্ড-ল্যাংমুর সূত্র (Child-Langmuir law) প্রযোজ অর্থাৎ $V_p \propto I_p^{3/2}$ । যদি উষ্ণতা বৃদ্ধি করে T_1 থেকে T_2 বা T_3 করা হয় তাহলে, BC_1 অংশ BC_2 বা BC_3 অংশে পরিবর্তিত হবে।

C_1D_1 (বা C_2D_2 বা C_3D_3) অংশ : প্লেট ভোল্টেজ V_p বৃদ্ধির সাথে প্লেটের দিকে ইলেকট্রনের গতি ত্বরান্বিত হয়। শেষে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন ইলেকট্রন নিঃসরণের হার ও প্লেটে পতিত হওয়ার হার সমান। তখন প্লেট প্রবাহ I_p আর বৃদ্ধি পাবে না যতই V_p বাড়ুক না কেন। এটাই সম্পৃক্ত প্রবাহ (Saturation current)। ফলে C_1D_1 রেখা V_p অক্ষের প্রায় সমান্তরাল হয়। অবশ্য শট্কি ক্রিয়ার (Schottky effect) ফলে ক্যাথোডের পৃষ্ঠাতের বাধক বিভব কমে যায় ও কার্য অপেক্ষকের মান কম হয়। এর ফলে উচ্চ তড়িৎ ক্ষেত্রে প্লেট প্রবাহ স্বল্পমানে বাঢ়ে। একে ক্ষেত্রজ নিঃসরণ বলে। যাইহোক C_1D_1 অংশকে সম্পৃক্ত অঞ্চল বা উষ্ণতা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল (Temperature limited region) বলে। ক্যাথোড তত্ত্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে C_2D_2 বা C_3D_3 অংশ পাওয়া যায়। এই অংশের ব্যাখ্যা রিচার্ডসন-ডুশম্যান সমীকরণের সাহায্যে করা সম্ভব। $I_p \propto T^2 \exp(eV_p/kT)$ ।

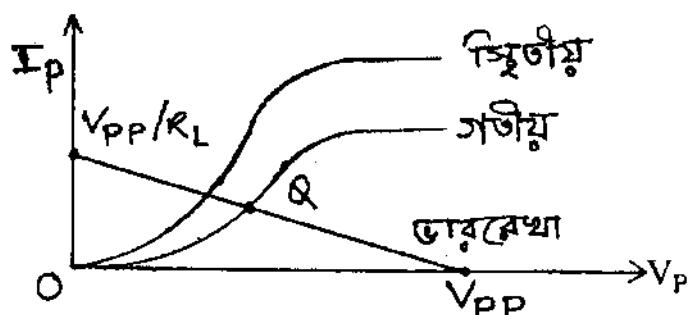

চিত্র 2.4

ডায়োড বতনীর ভার রোধের মান শূন্য না হলে ($R_L \neq 0$) আমরা গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা পাই। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি স্থিতীয় বৈশিষ্ট্যরেখা ($R_L = 0$) ও গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা 2.4 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা স্থিতীয় বৈশিষ্ট্যরেখার নিম্নে অবস্থিত। কারণ $R_L \neq 0$ হওয়ার ফলে

(2.5) নং সমীকরণ অনুযায়ী প্লেট প্রবাহ কর | যখন $I_p = 0, V_p = V_{pp}$ এবং যখন $V_p = 0, I_p = V_{pp}/R_L$ | $(0, V_{pp})$ এবং $(V_{pp}/R_L, 0)$ এই দুই বিন্দুগামী সরল রেখাকে ভাররেখা (Load line) বলে। 2.4 নং চিত্রে ভাররেখা দেখানো হয়েছে। ভাররেখা গতীয় বৈশিষ্ট্যরেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে নিশ্চল কার্যকর বিন্দু (Quiescent operating point) বা Q-বিন্দু বলে।

2.5.2 ডায়োড রোধ ও ধারকত্ব (Diode resistance and capacitance)

বৈশিষ্ট্য রেখাগুলি সরলরেখা নয় বলে ডায়োডকে অসরল পরিবাহী (ওহমীয় পরিবাহী নয়) বলা হয়। অবশ্য বৈশিষ্ট্যরেখার ক্ষুদ্র অংশে ডায়োডের রোধ নির্ণয় করা সম্ভব। স্থির প্রবাহের ক্ষেত্রে ডায়োডের অগ্ররোধ (Forward resistance) স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঙ্কলে নির্ণয় করা হয়।

$$(r_f)_{dc} = V_p/I_p \quad \dots\dots (2.6a)$$

ডায়োডের পশ্চাত রোধ (Back resistance) অসীম কারণ ঝণাঘক V_p -র জন্য I_p সর্বদা শূন্য। $(r_f)_{dc}$ -এর মান $0.1\text{ k}\Omega$ থেকে $1\text{ k}\Omega$ হতে পারে। প্রত্যাবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তী বা গতীয় অগ্র রোধ বৈশিষ্ট্যরেখার ক্ষুদ্র অংশকে সরলরেখা ধরে নির্ণয় করা হয়।

$$(r_f)_{ac} = (\partial V_p / \partial I_p) \quad \dots\dots (2.6b)$$

স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঙ্কলে এর মান $1\text{ k}\Omega$ থেকে $50\text{ k}\Omega$ এবং উন্নতা নিয়ন্ত্রিত অঙ্কলে প্রায় অসীম।

ক্যাথোড ও প্লেট ধাতুনির্মিত বলে এবং বিভিন্ন বিভিন্ন থাকার ফলে এরা ধারক সৃষ্টি করে। ডায়োডের ধারকত্ব 5 থেকে 10 পিকোফ্যারাড (PF) হয়ে থাকে।

2.6 রিচার্ডসন-ডুশম্যান সমীকরণ (Richardson-Dushman equation)

1902 সালে রিচার্ডসন ও ডুশম্যান তাপায়নিক নিঃসরণের সঠিক ব্যাখ্যা দেন। ফের্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান ব্যবহার করে পদার্থের মুক্ত ইলেকট্রন প্রবাহের ঘনত্বের মান J দেখানো যায় যে

$$J = \int e v dn \quad \boxed{\quad} \quad \dots\dots (2.7)$$

যেখানে $dn = f(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon$

$g(\epsilon)$ শক্তিশরের ঘনত্ব, $f(\epsilon)$ ফের্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান (Fermi-Dirac Statistic)। সমাকল করে পাওয়া যায়

$$\begin{aligned}
 J &= AT^2 \exp(-E_W/kT) \\
 \text{যেখানে} \quad A &= 4\pi mek^2/h^3 \\
 \text{এবং} \quad E_W &= eV_p = E_p - E_F
 \end{aligned}
 \quad | \quad \dots\dots (2.8)$$

এক্ষেত্রে k বোল্টস্মান ধূবক ও h প্লাঙ্ক ধূবক। (2.8) নং সমীকরণ অনুযায়ী A সার্ভিজনীন ধূবক হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় ক্যাথোডের পদার্থের প্রকৃতির উপর A নির্ভরশীল। এর কারণ E_W উভয়তার সাথে পরিবর্তিত হয়। এছাড়া পদার্থের পৃষ্ঠতল থেকে নিঃসৃত কিছু ইলেকট্রন কিছুটা পরমাণু দ্বারা অভ্যন্তরে প্রতিফলিত হওয়াও অন্য একটি কারণ।

(2.8) নং সমীকরণ থেকে দেখা যায় উভয়তা বাড়লে ইলেকট্রন নিঃসরণ বাড়ে এবং E_W -এর মান কম হলেও ইলেকট্রন নিঃসরণ বাড়ে, সুতরাং তাপায়নিক নিঃসরণের জন্য কম মানের কার্য অপেক্ষক ও বেশি গলনাঙ্কের পদার্থ বিবেচনা করা হয়। এছাড়া উচ্চ উভয়তা ও নিম্নচাপে পদার্থের বাস্পীভবন কম হওয়া জরুরি। তাই টাংস্টেন ধাতু সর্বোকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

2.7 চাইল্ড-ল্যাংমুর সূত্র (Child-Langmuir law)

স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এই সূত্রের সাহায্যে ডায়োডের প্লেট প্রবাহ ও ভোল্টেজের মধ্যে সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে অঙ্গীকারণগুলি হল : (1) ক্যাথোড ও প্লেটের উভয়ের পৃষ্ঠতল সমতল ও পরম্পরাগত সমান্তরাল। (2) তলগুলি সমবিভব তল (Equipotential surface) ও অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। (3) প্রবাহ স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত ও এই অবস্থায় প্লেট ভোল্টেজ ও প্রবাহ স্থায়ী অবস্থার মানে (Steady state value) পৌছায়। (4) স্থির তড়িৎক্ষেত্রে পোয়াসোর সমীকরণ প্রযোজ্য (Poisson equation)।

ধোরা যাক ক্যাথোড তলটি মূলবিন্দুগামী YZ তলে অবস্থিত ও প্লেট তলটি X -অক্ষের দিকে YZ তলের সমান্তরালে d দূরত্বে রয়েছে। যেহেতু ক্যাথোড ও আনোড তল অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত সুতরাং তড়িৎক্ষেত্র X -অক্ষাভিমুখী। এই অবস্থায় পোয়াসোর সমীকরণকে লেখা যায়

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} \equiv dE/dx = \rho/\epsilon_0 \quad \dots\dots (2.9)$$

এই সমীকরণ ইলেকট্রনের জন্য প্রযোজ্য। এখন ইলেকট্রনের সংখ্যা-ঘনত্ব n , আধান e , ডর m ও গতিবেগ v হলো আমরা লিখতে পারি

$$\text{যেখানে } eV = mv^2/2 \quad |$$

$$\vec{E} = \vec{\nabla} V = -\hat{i} \left(\frac{dV}{dx} \right) \quad | \quad \dots\dots (2.10)$$

এবং $\vec{J} = ne \vec{v}, \rho = ne$

$$\text{সূতরাং } \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -d^2V/dx^2 = \rho/\epsilon_0 = ne/\epsilon_0 = -J/\epsilon_0 v = -\frac{J}{\epsilon_0} \left[\frac{2eV}{m} \right]^{1/2}$$

$$\text{অথবা } d^2V/dx^2 = (J/\epsilon_0)(m/2eV)^{1/2} \quad \dots\dots (2.11)$$

$$\text{আবার } \frac{1}{2} \frac{d}{dV} \left(\frac{dV}{dx} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \left(\frac{dV}{dx} \right)^2 \frac{dx}{dV} = \frac{d^2V}{dx^2}$$

$$\text{সূতরাং সেখা যায় } \frac{1}{2} \frac{d}{dV} \left(\frac{dV}{dx} \right)^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{m}{2eV} \right)^{1/2} = \left(\frac{J^2 m}{2e\epsilon_0^2} \right)^{1/2} V^{-1/2} \quad \dots\dots (2.12)$$

সমাকল করে পাই $(dV/dx)^2 = (J^2 m / 2e\epsilon_0^2)^{1/2} 2.2V^{1/2} + C_1$, [C₁ = সমাকল ধূবক]

(2.10) নং সমীকরণ অনুযায়ী যখন V = 0, v = 0 অর্থাৎ ক্যাথোড তলে বিভবের মান ও নতিমাত্রা শূন্য, অর্থাৎ x = 0 হলে V = 0 ও dV/dx = 0

$$\text{অর্থাৎ } C_1 = 0 \text{ এবং } (dV/dx) = (8J^2 m / e\epsilon_0^2)^{1/4} V^{1/4} \quad \dots\dots (2.13)$$

$$\text{আবার সমাকল করে পাই } \frac{4}{3} V^{3/4} = \left(\frac{8J^2 m}{e\epsilon_0^2} \right)^{1/4} x + C_2, [C_2 = \text{সমাকল ধূবক}]$$

আগের মতোই x = 0 হলে V = 0 এবং C₂ = 0

$$\text{সূতরাং } \frac{16}{9} V^{3/2} = \left(\frac{8J^2 m}{e\epsilon_0^2} \right)^{1/2} x^2 \quad \dots\dots (2.14)$$

আবার x = d হলে V = V_P এবং প্লেটের ক্ষেত্রফল S হলে I_P = JS


$$\text{সূতরাং } VP^{3/2} = \frac{9}{8} \left(\frac{2m}{e\epsilon_0^2} \right)^{1/2} d^2 I_P / S$$

$$\text{অথবা } IP = (32e\epsilon_0^2 / 81m)^{1/2} (S/d^2) V_P^{3/2} \quad \dots\dots (2.15)$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}, e = 1.6 \times 10^{-19}, m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ হওয়ায় } I_P = 2.33 \times 10^{-6} \text{ Sd}^{-2} V_P^{3/2} \text{ Amp} \quad \dots\dots (2.16)$$

ইহাই চাইল্ড-ল্যাংমুর সূত্র। অনেকে একে তিন অর্ধ ক্ষমতার সূত্র (three halves power law) নামে অভিহিত করেন। এই সূত্র সমতলীয় ক্যাথোড ও অ্যানোডের জন্য প্রযোজ্য হলেও চোঙাকৃতি অ্যানোডের জন্য একইভাবে ব্যবহার করা যায়। (কেবল সংখ্যাত্ত্বক মানগুলি পৃথক হবে এবং ‘d’ বলতে ব্যাসার্ধ বোঝাবে)।

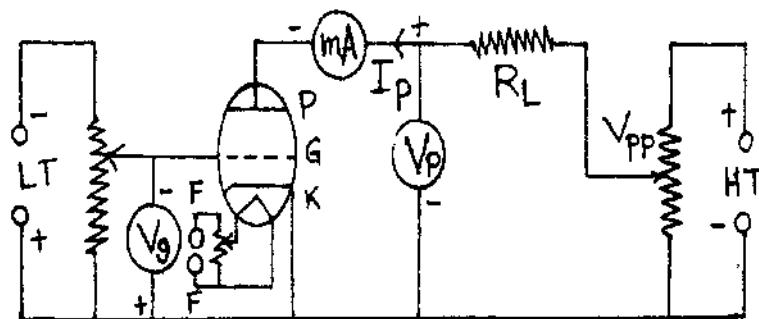2.8 ট্রায়োড নল বা ভাল্ড (Triode tube/valve)




চিত্র 2.5

1906 সালে এল. ডি. ফরেস্ট বায়ুশূন্য ইলেকট্রন নল ডায়োডের ক্যাথোড ও প্লেটের মাঝে আর একখনা তড়িদুর বা ইলেকট্রোড ব্যবহার করে ট্রায়োড উৎপাদন করেন। এই অতিরিক্ত ইলেকট্রোডটিকে গ্রিড বলে। গ্রিড কথার অর্থ তারের জাল, প্রত্যাবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত গ্রিড ব্যবহার করে হাল (Hule) ও অন্যান্য অনেকে ট্রিট্রোড, পেনটোড ইত্যাদি ইলেকট্রন নল সৃষ্টি করেন। আমরা আলোচনা ট্রায়োড পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখব। কারণ বায়ুশূন্য নলের ব্যবহার ক্রমশ সীমিত যে আসছে ও অর্ধ পরিবাহীর ব্যবহার প্রায় সর্বক্ষেত্রে সুলভ ও সহজ।

2.5 নং চিত্রে ট্রায়োড বক্টনীর চিত্র দেখানো হয়েছে। পরোক্ষতন্ত্র ক্যাথোড K ও ক্যাথোড তত্ত্ব FF ট্রায়োড ভূমির (base) পিনের সঙ্গে যুক্ত। প্লেট P ডায়োডের মতোই চোঙাকৃতি এবং সোনার প্লেপ দেওয়া টাংস্টেন তারের সর্পিল জাল গ্রিড রূপে ক্যাথোড ও প্লেটের মাঝে অবস্থিত। ক্যাথোড তত্ত্ব 6V স্থির বা প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজ উৎপাদকের সঙ্গে যুক্ত। P ও K উচ্চ ভোল্টেজ উৎপাদকের (0-300V : HT) সঙ্গে যুক্ত। গ্রিড ক্যাথোডের তুলনায় অল্প ঝগাত্তক ভোল্টেজে রাখা হয় (0-30V : LT)। গ্রিড ঝগাত্তক বিভবে থাকার ফলে ইলেকট্রনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই গ্রিডকে নিয়ন্ত্রক ইলেকট্রোড বা নিয়ন্ত্রক গ্রিড বলা হয়। ট্রায়োড ভাল্ড স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে চল রাশিগুলি হল প্লেট ভোল্টেজ Vp ও প্রবাহ Ip, গ্রিড ভোল্টেজ Vg এবং ভাররোধ RL। ডায়োডের মতোই RL = 0 হলে স্থিতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা

ও $R_L \neq 0$ হলে গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা পাওয়া যায়। প্রতি ক্ষেত্রে তিনটি চলরাশি থাকার ফলে ট্রায়োডের তিনধরনের বৈশিষ্ট্য রেখা হয় যথা (1) প্লেট বৈশিষ্ট্য রেখা, (2) পারম্পরিক বৈশিষ্ট্য রেখা ও (3) গ্রিড-প্লেট ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্য রেখা। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য রেখার ব্যবহার খুব বেশি নেই বলে আলোচিত হবে না। এছাড়া যে-কোনো একটি বৈশিষ্ট্য রেখার লেখের সাহায্যে অন্য দুটি লেখ অঙ্কন করা যায়। তাই ট্রায়োড নির্মাতারা কেবল প্লেট বৈশিষ্ট্যরেখার লেখ সরবরাহ করে থাকেন।

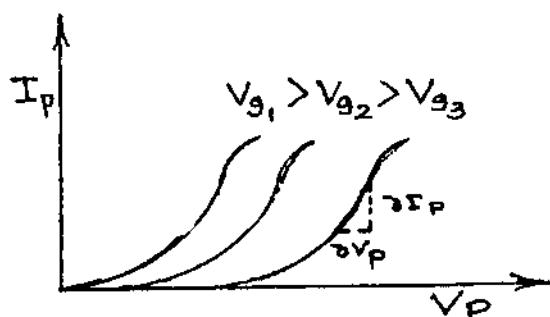2.8.1 স্থিতীয় প্লেট বৈশিষ্ট্যরেখা (Static plate characteristic)



চিত্র 2.6

এক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রিড ভোল্টেজ V_g -এর জন্য প্লেট ভোল্টেজ V_P বনাম প্লেট প্রবাহ I_P পরিবর্তনের লেখচিত্র 2.6 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য রেখার তিনটি অংশ যথা (1) ছেদক অঞ্চল (Cut off region), (2) সরল অঞ্চল (Linear region) ও (3) সংপৃষ্ঠ অঞ্চল (Saturation region)। ছেদক অঞ্চলে $I_P = 0$ । V_g -এর খণ্ডাক মান বৃদ্ধি পেলে V_P -এর ধনাত্মক মান বাড়িয়ে $I_P = 0$ করা হয়। V_P -এর মান আরও বাড়ালে I_P বাড়তে থাকে ও আমরা সরল অঞ্চল পাই। এই অঞ্চল স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত ও চাইল্ড-ল্যাংমুর সমীকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। V_P -কে আরও বাড়ালে সম্পৃষ্ঠ অঞ্চল পাওয়া যায়। চিত্রে এই অঞ্চল দেখানো হয়নি কারণ ট্রায়োড স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। বৈশিষ্ট্য রেখাগুলি থেকে বোঝা যায় যে V_g -এর খণ্ডাক মান বাড়লে রেখাগুলি ধনাত্মক V_P অক্ষের দিকে অগ্রসর হয়। ডায়োডের মতো ট্রায়োডও অসরল পরিবাহী কারণ বৈশিষ্ট্যরেখাগুলি অসরল। ডায়োডের মতোই এক্ষেত্রে স্থির প্রবাহ অগ্র প্লেট রোধ (r_f)_{dc} ও প্রত্যাবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে গতীয় বা প্রত্যাবর্তী অগ্র প্লেট রোধ (r_f)_{ac}-এর ধারণা দেওয়া যায়।

$$(r_f)_{dc} = V_P/I_P$$

$$(r_f)_{ac} = r_P = (\partial V_P / \partial I_P) V_g$$


..... (2.17)

সংক্ষেপে r_p -কে প্লেট রোধ বলে। নির্দিষ্ট গ্রিড ভোল্টেজ প্লেটবৈশিষ্ট্য রেখার ক্ষুদ্র অংশে নতি নির্ণয় করে প্লেট রোধ মাপা হয় বলে r_p -কে অ্যানোড নতি রোধও (Anode slope resistance) বলে।

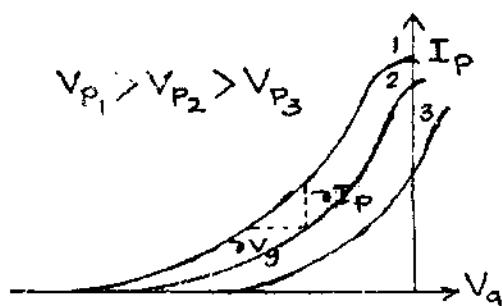2.8.2 স্থিতীয় পারম্পরিক বৈশিষ্ট্যরেখা (Static mutual/transfer characteristic)

তিনটি বিভিন্ন প্লেট ভোল্টেজের জন্য গ্রিড ভোল্টেজ বনাম প্লেট প্রবাহ পরিবর্তনের লেখচির 2.7 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। প্লেট বৈশিষ্ট্যরেখার মতো এই বৈশিষ্ট্যরেখাগুলিরও তিনটি অঞ্চল। ছেদক অঞ্চলে V_p যত বাড়বে I_p -কে শূন্য করার জন্য V_g -কে ততো ঝণাঙ্ক হতে হবে। সরল অঞ্চলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট V_p -এর জন্য বৈশিষ্ট্যরেখার ক্ষুদ্র অংশে I_p ও V_g -এর অনুপাতকে (বৈশিষ্ট্যরেখার নতি) পারম্পরিক পরিবাহিতাঙ্ক (Mutual or trans conductance) g_m বলে। অর্থাৎ

$$g_m = (\partial I_p / \partial V_g) V_p \quad \dots \dots (2.18)$$



চিত্র 2.7


2.7 নং চিত্রে সংপৃষ্ঠি অঞ্চল দেখানো হয়নি, কারণ ট্রায়োড স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

গ্রিড-প্লেট বৈশিষ্ট্যরেখাগুলি বিভিন্ন প্লেট প্রবাহের জন্য সরলরেখা হয়। এগুলি চিত্রে দেখানো হয়নি। যদি গ্রিড ও প্লেট উভয়ই ক্যাথোডের তুলনায় ধনাঙ্ক হয় তবে প্লেট অতিরিক্ত উত্তপ্ত হতে পারে ও গ্রিডের মধ্যে প্রবাহের ফলে গ্রিড ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এইজন্য গ্রিডকে সর্বদাই তুলনায় ঝণাঙ্ক বিভবে রাখা হয়। এছাড়া বৈশিষ্ট্য রেখার সরল অংশ ব্যবহারও অন্য কারণ।

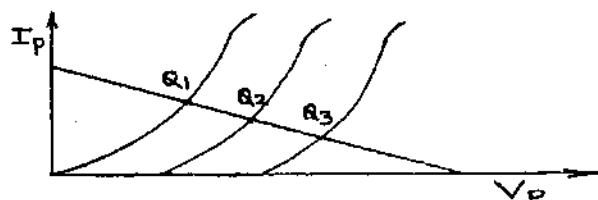2.8.3 গতীয় বৈশিষ্ট্যরেখা (Dynamic characteristic)

স্থিতীয় বৈশিষ্ট্য রেখার মতো তিন ধরনের গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে $R_L \neq 0$ বলে কার্শফের সূত্রানুযায়ী $V_{PP} = V_p + I_p R_p$ । 2.8 নং চিত্রে গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা দেখানো হয়েছে। $(V_{PP}, 0)$ ও $(0, V_{PP}/R_p)$ বিন্দুদ্বয় গামী সরলরেখাটি হল ভার রেখা। বৈশিষ্ট্যরেখার সঙ্গে ভাররেখার ছেদবিন্দুগুলি হল নিচল কার্যকর বিন্দু Q_1, Q_2 , ও Q_3 । গ্রিডে প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজ ব্যবহার করলে Q বিন্দু Q_1, Q_2

ও Q_3 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ফলে গ্রিড ভোল্টেজ বিবর্ধিত হয়। এক্ষেত্রে I_p -এর মান স্থিতীয় বৈশিষ্ট্য রেখার তুলনায় কম কারণ $R_L \neq 0$ । একইভাবে গতীয় পারম্পরিক বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন করা যায়।



চিত্র 2.8

2.9 ট্রায়োডের স্বেচ্ছারাশি সমূহ (Triode parameters)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে প্লেট প্রবাহ I_p প্লেট ও গ্রিড ভোল্টেজের (V_p, V_g) উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ I_p হচ্ছে V_p এবং V_g -র অপেক্ষক বা

$$I_p = f(V_p, V_g) \quad \dots \dots (2.19)$$

$$\text{অবকল করে লেখা যায় } dI_p = (\partial I_p / \partial V_p)V_g dV_p + (\partial I_p / \partial V_g)V_p dV_g \quad \dots \dots (2.20)$$

I_p অপরিবর্তিত করে লেখা যায় $dI_p = 0$ । সূতরাং লেখা যায়

$$(\partial I_p / \partial V_g)V_p (\partial V_g / \partial V_p)I_p (\partial V_p / \partial I_p)V_g = -1 \quad \dots \dots (2.21)$$

r_p ও g_m -এর মান (2.17) ও (2.18) নং সমীকরণ হতে ব্যবহার করে পাওয়া যায়

$$r_p g_m = -(\partial V_p / \partial V_g)_{I_p} \quad \dots \dots (2.22)$$

এখন স্থির I_p -এর জন্য প্লেট ভোল্টেজ V_p বাড়লে গ্রিড ভোল্টেজ V_g -কে কমাতে হয় বা আরও বেশি ঝণাঞ্চক করতে হয়। স্থির প্লেট প্রবাহে গ্রিড ভোল্টেজের সাপেক্ষে প্লেট ভোল্টেজের পরিবর্তনের হারকে বিবর্ধনাঞ্চক (Amplification factor) μ বলে।

$$\text{অর্থাৎ } \mu = -(\partial V_p / \partial V_g)_{I_p} \quad \dots \dots (2.23)$$

V_p বৃদ্ধির সহিত V_g হাসের জন্য সমীকরণে ঝণাঞ্চক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। (2.22) নং ও (2.23) নং সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$\mu = r_p g_m \quad \dots \dots (2.24)$$

μ , r_p ও g_m ট্রায়োডের তিনটি স্বেচ্ছারশি ও (2.24) নং সমীকরণের সাহায্যে এদের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়। অনেকে এই তিনটিকে ট্রায়োড ধূবক বলেন।

(2.20) নং সমীকরণে স্বেচ্ছারশিগুলির মান বসিয়ে পাওয়া যায়

$$dI_p = dV_p / r_p + g_m dV_g \quad \dots \dots (2.25)$$

ছেদক অঙ্কলের জন্য $I_p = 0$ ও ছেদক গ্রিড ভোল্টেজের (*cutt-off V_g*) মান পাওয়া যায়

$$(V_g)_{cut} = -V_p / (r_p g_m) = -V_p / \mu \quad \dots \dots (2.26)$$

সুতরাং ট্রায়োডের ক্ষেত্রে চাইল্ড-ল্যাংমুর সমীকরণের পরিবর্তন প্রয়োজন। (2.15) ও (2.16) নং সমীকরণ অনুযায়ী I_p গ্রিড ভোল্টেজের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ট্রায়োডের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত চাইল্ড-ল্যাংমুর সমীকরণ হল


$$I_p = K (V_p + \mu V_g)^{3/2} \quad \dots \dots (2.27)$$

2.10 ট্রায়োড তুল্য বর্তনী (Triode equivalent circuit)

প্রত্যাহার প্রবাহের ক্ষেত্রে $dI_p = i_p$, $dV_p = v_p$ ও $dV_g = V_g$ থেকে (2.25) নং সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$i_p = g_m, v_g + v_p / r_p \quad \dots \dots (2.28)$$

$$v_p = r_p i_p + \mu v_g$$

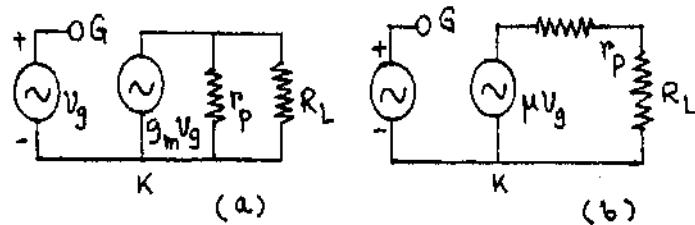


চিত্র 2.9

(2.28) নং সমীকরণের প্রথমটি ট্রায়োডের প্রবাহ উৎপাদক তুল্য বর্তনী (Current Source Equivalent Circuit/CSEC) ও দ্বিতীয়টি ভোল্টেজ উৎপাদক তুল্য বর্তনী (Voltage Source Equivalent Circuit/VSEC)

VSEC) দেয়। 2.9(a), (b) নং চিত্রে এগুলি দেখানো হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে তাংকশিক প্রবাহ (Instantaneous current) i_p -এর আদর্শ প্রবাহ উৎপাদক $g_m v_g$ ও r_p -এর মধ্য দিয়ে প্রবাহের মোগফল। আদর্শ প্রবাহ উৎপাদক প্লেট রোধ r_p দিয়ে শান্ট (Shunt) করা থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি ঝণাঘাক আদর্শ ভোল্টেজ উৎপাদক প্লেট রোধ r_p ও ভাররোধ R_L -এর শ্রেণি সমবায়ে রয়েছে। মনে রাখতে হবে স্বল্পমানের প্রত্যাবর্তী প্রবাহ বা ভোল্টেজের জন্য এই তুল্য বর্তনী বা সমীকরণ প্রযোজ্য। বৃহৎমানের প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজ গ্রিডে ব্যবহার করলে নিশ্চল কার্যকর বিন্দুটি প্লেট বৈশিষ্ট্য রেখার সরল অংশে থাকবে না। লক্ষণীয় এই যে গ্রিড ভোল্টেজ v_g ও আদর্শ ভোল্টেজ উৎপাদক $- \mu v_g$, অর্থাৎ এদের দশা পার্থক্য π ।

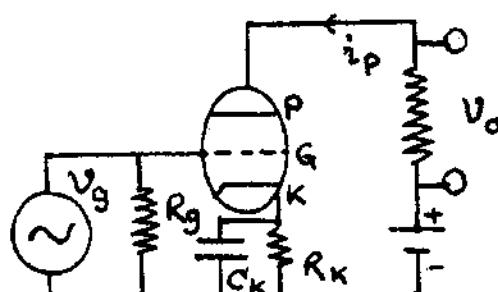2.11 ট্রায়োড বিবর্ধক (Triode amplifier)

ট্রায়োড বিবর্ধকে প্রত্যাবর্তী তড়িৎসংকেতকে (Electrical signal) বিবর্ধিত করা হয়। এক্ষেত্রে নিশ্চল কার্যকর বিন্দু প্লেট বৈশিষ্ট্য রেখার সরল অংশলে পূর্ণ চক্রে অবস্থিত থাকে। তাই ইহা A শ্রেণির বিবর্ধক। 2.10 নং চিত্রে একটি এক পর্যায় (Single stage) ট্রায়োড বিবর্ধকের বর্তনী দেখানো হয়েছে। বর্তনীতে ক্যাথোড ও ভূমির (Ground) মাঝে একটি রোধ R_K ও এর সমান্তরাল বাইপাশ ধারক C_K রাখা হয়েছে। প্লেট প্রবাহ i_p হলে গ্রিড ও ক্যাথোডের বিভব প্রভেদ হবে $R_K i_p$ । প্রত্যাবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে C_K -এর প্রতিঘাত যেহেতু $(\omega C_K)^{-1}$ এবং $R_K > (\omega C_K)^{-1}$ হয় তবে R_K -এর মধ্যে দিয়ে কোনো প্রবাহ হবে না। ফলে গ্রিড বর্তনীতে পৃথক ভোল্টেজ উৎপাদক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না ও R_K -এর দুই পাশে প্রত্যাবর্তী বিভব প্রভেদের ফলে ট্রায়োডের বিবর্ধন ক্ষমতাও কমবে না। এছাড়া একটি গ্রিড ক্ষয় রোধ R_g (Grid leak resistance) যা উচ্চমানের হয়ে থাকে, গ্রিড ও ক্যাথোডের মাঝে লাগানো থাকে। গ্রিডে প্রতিত ইলেকট্রন R_g -এর মধ্যে দিয়ে ক্যাথোডে যেতে পারে।




চিত্র 2.10

ভোল্টেজ উৎপাদক তুল্য বতনীর সাহায্যে ট্রায়োড বিবর্ধকের ব্যাখ্যা ও বিবর্ধনের মান নির্ণয় করা যায়।

2.9 চিত্র অনুযায়ী কার্শফের সূত্র প্রয়োগ করে পাই

$$-\mu v_g + i_p r_p + i_p R_L = 0 \quad \dots\dots (2.29)$$

বা, $i_p = \mu v_g / (r_p + R_L)$

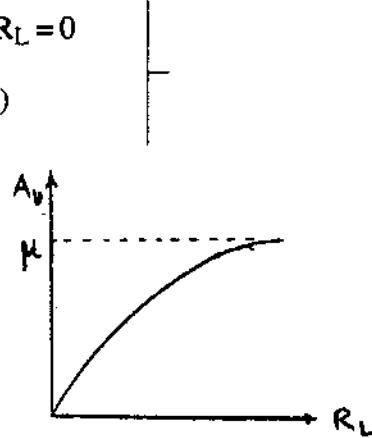

চিত্র 2.11

এক্ষেত্রে আগমন ভোল্টেজ (Input voltage) v_g ও নির্গমন ভোল্টেজ (Output voltage) হল v_O যেখানে $v_O = -i_p R_L$ । সুতরাং ভোল্টেজ বিবর্ধন (Voltage amplification/gain) A_V থেক্ষা যায়।

$$A_V = v_O / v_g = -i_p R_L / v_g = -\mu R_L / (r_p + R_L) \quad \dots\dots (2.30)$$

A_V ঝগাঞ্চক হওয়ার অর্থ v_g ও v_O এই রাশি দুটি π বা 180° দশা পার্থক্যে রয়েছে। (2.30) নং সমীকরণ অনুযায়ী ভোল্টেজ বিবর্ধন ও ভাররোধের লেখচিত্র 2.11 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে $R_L \rightarrow \infty$ হলে $A_V \rightarrow \mu$, অর্থাৎ A_V -এর সর্বোচ্চ মান ঝগাঞ্চক μ -এর সমান।

2.12 ইলেকট্রন নলের সীমাবদ্ধতা (Limitations of electron tube)

1. উচ্চ ক্ষমতা ও ভোল্টেজের প্রয়োজনেই ইলেকট্রন নল ব্যবহৃত হয়।
2. আন্তঃ-ইলেকট্রোড ধারকস্ত (Inter-electrode capacitance) C_{pk} , C_{gk} ও C_{pg} উচ্চ কম্পাঙ্গেক বিবর্ধনের মান কমিয়ে দেয়।
3. ট্রায়োডে বিবর্ধনাঙ্কের মান কম।
4. আন্তঃ-ধারকস্তগুলি বতনীতে অস্থিরতা (Instability) সৃষ্টি করে।
5. ইলেকট্রন নলে বেশি শক্তি ও ভোল্টেজ প্রয়োজন হয়।

6. ইলেকট্রন নলের ওজন ও আয়তন বেশি।
7. এদের উৎপাদন মূল্য অর্ধপরিবাহী নির্মিত ব্যবস্থাদির তুলনায় অনেক বেশি।

2.13 সারাংশ (Summary)

1. কার্য অপেক্ষক : ফের্মি শক্তিস্তর থেকে শূন্য শক্তিস্তর পর্যন্ত কোনো ইলেকট্রনকে নিয়ে যেতে কার্যের পরিমাণ।
2. তাপায়নিক নিঃসরণ : তাপপ্রয়োগে পদার্থের পৃষ্ঠতলের পরমাণুর ইলেকট্রন নিঃসরণ।
3. ফের্মি শক্তিস্তর : পরম শূন্য উভতায় ইলেকট্রন পূর্ণ সর্বোচ্চ শক্তিস্তর।
4. শূন্য শক্তিস্তর : ইলেকট্রনের স্থিতিশক্তি এই শক্তিস্তরে শূন্য।
5. বাধক বিভব : পাশাপাশি দুটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্থিতিশক্তির চরম মান (E_b)।
6. পৃষ্ঠতলের বাধক বিভব : পৃষ্ঠতলের পরমাণুর সর্বনিম্ন শক্তিস্তর থেকে শূন্য শক্তিস্তর পর্যন্ত উচ্চতা বা স্থিতি শক্তির মান (E_p)।
7. ডায়োড : বাযুশূন্য কাচনলে ক্যাথোড ও অ্যানোড বা প্লেটযুক্ত ভ্যাকুয়াম নল। ক্যাথোড প্রত্যক্ষতপ্ত বা পরোক্ষতপ্ত হতে পারে এবং ক্যাথোড তন্তু উত্পন্ন করে ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়।
8. স্থিতীয় বৈশিষ্ট্যরেখা : ভাররোধ $R_L = 0$ হলে প্লেট ভোল্টেজ V_p ও প্লেট প্রবাহ I_p -এর লেখচিত্র।
9. স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল : ইলেকট্রন নিঃসরণের হার প্লেটে ইলেকট্রন পতিত হওয়ার হারের বেশি হলে ক্যাথোড ও প্লেটের মাঝে কিছু ইলেকট্রন স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে $I_p \propto V_p^{3/2}$ বা চাইল্ড-ল্যাংমুর সূত্র প্রযোজ্য।
10. সম্পৃক্ত বা উল্লিত নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল : ইলেকট্রন নিঃসরণের চেয়ে প্লেটে পতিত হওয়ার হার বেশি হলে রিচার্ডসন-ডুশম্যান সমীকরণ প্রযোজ্য বা
$$I_p \propto T^2 \exp(-eV_p/kT)$$
11. গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখা : $R_L \neq 0$ ও $V_p - I_p$ লেখচিত্র। এক্ষেত্রে একটি ভাররেখা ও নিশ্চল কার্যকর বিন্দু বা Q -বিন্দু পাওয়া যায়।
12. ট্রায়োড হল ক্যাথোড, অ্যানোড (বা প্লেট) ও ইলেকট্রনের গতি নিয়ন্ত্রক গ্রিডযুক্ত বাযুশূন্য নল।

13. স্থির প্লেট বৈশিষ্ট্যরেখা : $R_L = 0$, বিভিন্ন V_g -এর জন্য $V_p - I_p$ লেখ চিত্র।

$$\text{প্লেট রোধ } r_p = \left(\frac{\partial V_p}{\partial I_p} \right)_{V_g} |$$

14. স্থির পারম্পরিক বৈশিষ্ট্যরেখা : $R_L = 0$ বিভিন্ন V_p -এর জন্য $V_g - I_p$ লেখচিত্র। পারম্পরিক পরিবাহিতাঙ্ক $g_m = (\partial I_p / \partial V_g) V_p$

15. বিবর্ধনাঙ্ক : $\mu = -(\partial V_p / \partial V_g) I_p = r_p g_m$

16. ভোল্টেজ বিবর্ধন : $A_V = v_o / v_g = -\mu R_L / (r_p + R_L)$

2.14 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা (Questions & answers)

1. ফেরি শক্তির কী ? (2.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
2. বেড়াবিভব ও পৃষ্ঠতলের বেড়াবিভব বলতে কী বোঝায় ? (2.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
3. ইলেক্ট্রন স্থিতিশক্তির লেখকে বিভব কৃপ বলে কেন ? (2.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
4. তাপায়নিক নিঃসরণ কী ? থার্মিয়ন কী (2.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
5. আলোক তড়িৎ নিঃসরণ, ক্ষেত্রজ নিঃসরণ ও গৌণ নিঃসরণ বলতে কী বোঝায় ? (2.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
6. ইলেক্ট্রন নল কাকে বলে ?
7. ক্যাথোড তন্ত্র বলতে কী বোঝায় ? (2.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
8. প্রত্যক্ষ তন্ত্র ও পরোক্ষ তন্ত্র ক্যাথোড বলতে কী বোঝায় ? (2.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
9. ডায়োড কী ? এর বতনীর চির অঙ্কন করুন। (2.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
10. ক্যাথোড তন্ত্র, ক্যাথোড ও প্লেটে টাংস্টেন ধাতু কেন ব্যবহৃত হয়। (2.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
11. ডায়োড নলকে ভালভ বলে কেন ? (2.4 ও 2.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
12. স্থিতীয় ও গতীয় বৈশিষ্ট্য রেখার অর্থ কী ? (2.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

13. ভারবেখা ও নিশ্চল কার্যকর বিন্দু বলতে কী বোঝায় ? এদের ব্যবহারের উপযোগিতা কী ?
(2.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
14. ডায়োড রোধ ও ধারকস্ত কাকে বলে ? (2.5.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
15. স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বলতে কী বোঝায় ? (2.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
16. সংপ্রস্ত বা উল্লতা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বলতে কী বোঝায় ? (2.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
17. ট্রায়োড বলতে কী বোঝায় ? ট্রায়োড বতনীর চিত্র অঙ্কন করুন। (2.8 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
18. ট্রায়োড ডায়োড রূপে ব্যবহারের উপায় কী ? (গ্রিড ও প্লেট ন্যূন বতনীতে যুক্ত হলে)
19. গ্রিগের কাজ কী ? অ্যানোডকে প্লেট বলে কেন ? (2.8 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
20. প্লেট রোধকে অ্যানোড নতিরোধ বলে কেন ? গ্রিড ক্ষয় রোধ কী ? (2.8.1, 2.11 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
21. ডায়োড ও ট্রায়োড ওহ্মীয় পরিবাহী নয় কেন ? (2.5.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
22. ক্যাথোড ও ভূমির মাঝে রোধ ও ধারক সমান্তরাল সমবায়ে রাখা হয় কেন ? (2.11 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
23. ইলেকট্রন নলের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন। (2.12 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
24. রিচার্ডসন-ডুশম্যান সমীকরণটি লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন। (2.6 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
25. অঙ্গীকারসহ চাইল্ড-ল্যাংমুর সমীকরণ নির্ণয় করুন। (2.7 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
26. বতনী সহযোগে ট্রায়োড বিবর্ধকের ভোল্টেজ বিবর্ধনের মান নির্ণয় করুন। (2.11 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
27. স্বেচ্ছারাশি বলতে কী বোঝায় ? ট্রায়োডের স্বেচ্ছারাশিগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন। (2.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
28. ট্রায়োডের তুল্যবতনীগুলি ব্যাখ্যা করুন। (2.10 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
29. ট্রায়োডের বৈশিষ্ট্যেরখাগুলি আলোচনা করুন। চাইল্ড-ল্যাংমুর সূত্রের রূপ ট্রায়োডের ক্ষেত্রে কী হবে ?
(2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
30. যদি $J_p = AT^2 e^{-b/T}$ হয় যেখানে $A = 60 \text{ A/m}^2/\text{K}^2$ ও $b = 52400 \text{ V}$ তবে 1600 K ও 3200 K উল্লতায় প্রবাহমাত্রা নির্ণয় করুন ও বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দিন। ($0.92 \mu\text{A}$, 47.52 A)

31. যদি ডায়োড স্থান আধান নিয়ন্ত্রিত অংশে কার্যকর হয় ও $V_p = 80 \text{ V}$ হলে $I_p = 100 \text{ mA}$ হয়, তবে $V_p = 150 \text{ V}$ ও 320 V হলে I_p কত হবে ? ($256.7 \text{ mA}, 800 \text{ mA}$)
32. ট্রায়োডের ক্ষেত্রে যখন $V_g = -2 \text{ V}$, $I_p(\text{mA}) = -5 \text{ V} + 0.1 V_p(\text{V})$ আবার যখন $V_g = -4 \text{ V}$, $I_p = 3 \text{ mA}$ ও $V_p = 100 \text{ V}$ । ট্রায়োডের স্থেচারাশিগুলি নির্ণয় করুন। ভারোধ $10 \text{ k}\Omega$ হলে ভোল্টেজ বিবর্ধনের মান কত ? শ্রিদে $2 \sin 50t$ প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে নির্গমন ভোল্টেজ কত ? ($10\text{k}, 0.001 \text{ mho}, 10, -5, -10 \sin 50t$)
33. $A_v = 20, R_L = 100 \text{ k}\Omega$ ও $A_V = 30, R_L = 200 \text{ k}\Omega$ হলে ট্রায়োডের স্থেচারাশিগুলি নির্ণয় করুন। ($200\text{k}, 60, 3 \times 10^{-4} \text{ mho}$)

একক ৩ □ কয়েকটি অর্ধপরিবাহী নির্মিত ব্যবস্থা (Semiconductor devices)

গঠন

- 3.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য
- 3.2 কঠিনের পটিতত্ত্ব
 - 3.2.1 পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী
 - 3.2.2 অন্তর্জাত অর্ধপরিবাহী
 - 3.2.3 বহির্জাত অর্ধপরিবাহী
 - 3.2.4 উন্নতার প্রভাব, গতিশীলতা ও ব্যাপনতা
- 3.3 সম্পর্ক ডায়োড
 - 3.3.1 বায়াসহীন সম্পর্ক ডায়োড
 - 3.3.2 অগ্রবায়াস ও বিরুদ্ধ বায়াস
 - 3.3.3 রোধ ও ধারকক্ষ
 - 3.3.4 জেনার ডায়োড
 - 3.3.5 বিভিন্ন ধরনের ডায়োড
- 3.4 ট্রানজিস্টার
 - 3.4.1 ট্রানজিস্টার নির্মাণ
 - 3.4.2 স্থিতি ও বিন্যাস
 - 3.4.3 সাধারণ ভূমি বিন্যাস
 - 3.4.4 সাধারণ বিকিরক বিন্যাস
 - 3.4.5 সাধারণ গ্রাহক বিন্যাস ও আদর্শ ট্রানজিস্টার
- 3.5 ফেক্ট প্রভাব ট্রানজিস্টার বা ফেট
 - 3.5.1 সম্পর্ক ফেট
 - 3.5.2 মস ফেট
- 3.6 সারাংশ
- 3.7 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা

3.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা :

আমরা দেখেছি ভৌত ইলেকট্রনিক্সের দুটি অংশ। একটি অংশে বায়ুশূন্য নলের মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি বর্ণনা করা হয়। স্থিতীয় এককে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এই এককে কঠিন পদার্থে ইলেকট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। রোধাঙ্কের মানের উপর নির্ভর করে কঠিন পদার্থকে পরিবাহী ও অপরিবাহী দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যে সব পদার্থ এই দুই গোষ্ঠীভুক্ত নয় বা যাদের রোধাঙ্কের মান মাঝামাঝি তারা অর্ধপরিবাহী। অর্ধপরিবাহী কঠিন পদার্থের পরিবাহিতা নির্ভর করে উল্লতা, আলো ও অপবন্ধুর মাত্রার উপর। ভৌত ইলেকট্রনিক্সে অর্ধপরিবাহী নির্মিত ব্যবস্থাদির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা সুলভ ও সহজ। প্রথমে আমরা অর্ধপরিবাহী কী ও তারপর বিভিন্ন অর্ধপরিবাহী নির্মিত ব্যবস্থার আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানবেন :


- কঠিনের পার্টিতন্ত্রের সাহায্যে পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর প্রকৃতি।
- অন্তর্জ্ঞাত ও বহির্জ্ঞাত অর্ধপরিবাহীর বিভিন্ন ধর্ম।
- সম্বৰ্ধ ডায়োডের গঠন, কার্যকারিতা ও বৈশিষ্ট্যরেখা।
- বিভিন্ন ধরনের সম্বৰ্ধ ডায়োডের কার্যকারিতা ও ব্যবহার।
- ট্রানজিস্টারের গঠন, বিন্যাস, কার্যকারিতা ও বৈশিষ্ট্যরেখা।
- বিভিন্ন ধরনের সম্বৰ্ধ ফেট ও মসফেটের গঠন, কার্যকারিতা ও বৈশিষ্ট্যরেখা।

3.2 কঠিনের পার্টিতন্ত্র (Band theory of solids)

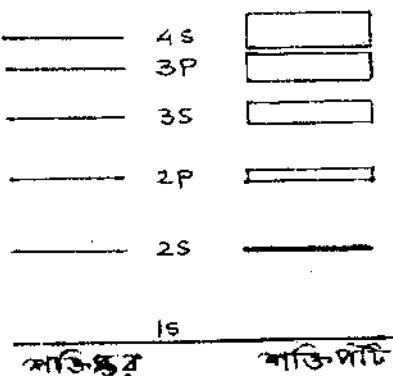2.2 অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থিত ও ইলেকট্রন স্থিতিশক্তির লেখ বিভব কৃপ হিসেবে ভাবা যায়। 2.1 নং চিত্রে সরলরেখায় অবস্থিত N সংখ্যক পরমাণুর স্থিতিশক্তির লেখ দেখানো হয়েছে। পরপর দুটি পরমাণুর দূরত্ব এমন যে ওদের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল ঐ দূরত্বে সমান ও বিপরীত। দুই পরমাণুর মাঝে স্থিতিশক্তির চরম মান হল বাধক বিভব (barrier potential) E_b । পৃষ্ঠতলের পরমাণুর ক্ষেত্রে এই বাধক বিভবের মান E_p অনেক বেশি ($E_p > E_b$)। আবার পরম শূন্য উল্লতায় সর্বোচ্চ ইলেকট্রন শক্তিস্তর পরমাণুর ফের্মি স্তর E_F পর্যন্ত অবস্থিত হয়। তাই সাধারণ উল্লতায় $E_F > E_b$ বলে কিছু ইলেকট্রন এক পরমাণু হতে অন্য পরমাণুতে গিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাস সৃষ্টি

করে। মনে রাখা দরকার মুক্ত ইলেকট্রন কঠিনের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে, কারণ $E_p >> E_F$ । বাহির হতে বল প্রয়োগেই এদের কঠিন হতে বিছিন করা সম্ভব।

এখন আমরা পাউলি অপৰ্বজন নীতি (Pauli exclusion principle) N পরমাণুত্বে প্রয়োগ করব। এই নীতি অনুযায়ী কোনো পরমাণুত্বে কোনো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা (n, l, m_l, m_s) সমান হতে পারে না। এখানে n হল মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা, l কক্ষীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা, m_l কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগের জন্য চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা ও m_s স্পিন ভরবেগের জন্য চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা। সুতরাং N পরমাণুত্বের প্রথম শক্তিস্তরে (1s) $2N$ সংখ্যক ইলেকট্রন, দ্বিতীয় শক্তিস্তরে (2s) $2N$ সংখ্যক ইলেকট্রন, তৃতীয় শক্তিস্তরে (2p) $6N$ ইলেকট্রন, চতুর্থতে (3s) $2N$, পঞ্চম (3p) $6N$, ইত্যাদি সংখ্যক ইলেকট্রন থাকা উচিত। অথচ পাউলি নীতি অনুযায়ী এটি সম্ভব নয় বলে প্রতিটি শক্তিস্তর N সংখ্যক ঘনসন্িবিষ্ট স্তরে বিভক্ত হয়। এই ঘনসন্িহিত শক্তি অঙ্গলকে শক্তিপটি বলে। শক্তিপটির বিস্তার পাশাপাশি দুইটি পরমাণুর ব্যবধান ও শক্তিস্তরের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ $1s$ -এর তুলনায় $2s$ কিংবা $2p$ -এর তুলনায় $3p$ শক্তিপটির বিস্তার বেশি হবে। পটির বিস্তার পরমাণুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। নিম্নশক্তি পটির উপর পার্শ্ববর্তী পরমাণুর প্রভাব খুব কম। কিন্তু উচ্চতর শক্তিপটির ক্ষেত্রে (higher energy band) পার্শ্ববর্তী পরমাণুগুলি প্রভাব বিস্তার করে বলে শক্তি পটির বিস্তার (energy band width) উপরের দিকে বেড়ে যায় (চিত্র 3.1)। একটি শক্তিপটির মধ্যে শক্তিস্তরের সংখ্যা N এবং যেহেতু $N \sim 10^{23}$ সুতরাং পটি অভ্যন্তরস্থ শক্তিস্তরের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই বললেই চলে। অর্থাৎ শক্তিস্তরগুলি পটি অভ্যন্তরে অবিছিন্ন (continuous)। কিন্তু পরপর দুটি পটির মধ্যে ব্যবধান থাকে। একে নিয়মিক শক্তি ব্যবধান বা শক্তিপটি ব্যবধান E_g বলে (forbidden energy gap/band gap energy)। নিয়মিক শক্তি ব্যবধানে বা অঙ্গলে কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারে না ও এই ব্যবধান উপরের শক্তিপটির দিকে কমতে থাকে। অবশ্য পদার্থ বিশুদ্ধ হলেই এই ব্যবধানে ইলেকট্রন থাকবে না। কোনো অপবন্ধু উপস্থিত হলে নিয়মিক শক্তি ব্যবধানে ইলেকট্রন থাকতে পারে।




চিত্র 3.1

কোনো শক্তিপাতির সমস্ত শক্তিস্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হলে পূর্ণ শক্তিপাতি (filled band/FB), শক্তিস্তরে একটিও ইলেকট্রন না থাকলে খালি পাতি (empty band) ও কিছু ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ হলে বলা হয় অংশত পূর্ণ পাতি (partially filled band)। আমরা জানি পদার্থের পরমাণুর সর্বোচ্চ অংশত পূর্ণ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনগুলি হল যোজ্যতা ইলেকট্রন (valence electron)। কঠিনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অংশত পূর্ণ শক্তিপাতিকে যোজ্যতা পাতি (valence band/VB) বলে। যোজ্যতা পাতির ঠিক উপরে অবস্থিত খালি পাতিকে পরিবহন পাতি (conduction band/CB) বলে। ফের্মি শক্তিস্তর পরিবহন ও যোজ্যতা পাতির মধ্যে অবস্থিত হয় এবং ইলেক্ট্রনগুলি সর্বনিম্ন পাতি থেকে পূর্ণ হতে হতে ফের্মি শক্তিস্তর পর্যন্ত পৌছায়। এই ব্যাখ্যা পরম শূন্য উভয়তার জন্য। উভয়তা বৃদ্ধি পেলে তাপীয় শক্তি অর্জন করে ইলেকট্রন ফের্মি স্তর পেরিয়ে পরিবহন পাতিতে পৌছায় ও তড়িৎ পরিবহনে সাহায্য করে।

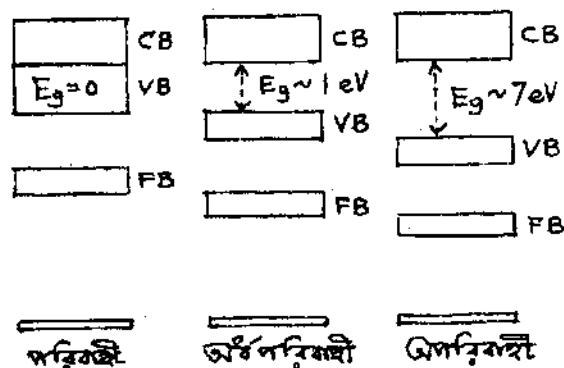3.3.1 পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী (Conductor, insulator and semiconductor)

কিন্তু কঠিন পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা খুব কম আবার কারোর বেশি। সাধারণত রোধাঙ্ক $\rho = 10^{-4}$ ওহম-মিটার বা তার নীচে হলে আমরা বলি পরিবাহী। ρ তখন 10^3 ওহম-মিটারের উপরে হয়, তাদের বলা হয় অপরিবাহী। কঠিনের শক্তিপাতির তত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই ধারণা পরিস্ফুট করব।



চিত্র 3.2

যে-কোনো ধাতু তড়িৎ ও তাপের সুপরিবাহী ($\text{Cu}, \text{Ag}, \text{Au}, \text{Al}$ ইত্যাদি)। এক্ষেত্রে যোজ্যতা পাতি ও পরিবহন পাতির মধ্যে কোনো নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান থাকে না ($E_g = 0$)। অর্থাৎ এরা আংশিক উপরিপাতিত। ফলে সহজেই একটি ইলেকট্রন ‘যোজ্যতা পাতি’ থেকে ‘পরিবহন পাতিতে যেতে পারে ও মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি করে। অন্যভাবে বলা যায় পাশাপাশি দুটি ধাতব পরমাণুর দূরত্ব $0.2 - 0.25$ ন্যানোমিটার ও যোজ্যতা

ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ 0.2 ন্যানোমিটার। সাধারণ উল্লতায় তাই যোজ্যতা ইলেকট্রনের বন্ধন শক্তি (binding energy) খুব কম। এই যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলি মুক্ত ইলেকট্রন রূপে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে।

3.2 নং চিত্রে ইহা দেখানো হয়েছে।


সাধারণত পরিবহন ও যোজ্যতা পটির মধ্যে নিম্ন শক্তি ব্যবধানকে E_g দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। অপরিবাহী কঠিনের ক্ষেত্রে $E_g \sim 7$ ইলেকট্রন ভোল্ট (eV)। সাধারণ উল্লতায় কোনো ইলেকট্রন যোজ্যতা পটি হতে পরিবহন পটিতে এই পরিমাণ শক্তি অর্জন করে পৌছাতে পারে না। এক্ষেত্রে তাই তড়িৎ পরিবহন সম্ভব নয় ও পদার্থটি অপরিবাহী বা অন্তরক (চিত্র 3.2)। অপেক্ষাকৃত উচ্চ উল্লতাতেও ইলেকট্রনগুলি আন্তঃ পারমাণবিক বন্ধক (inter atomic bond) দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। কাচ, এবোনাইট ইত্যাদি অপরিবাহীর উদাহরণ।

যদি $E_g \sim 1$ eV হয় তবে সাধারণ উল্লতায় তাপশক্তির প্রভাবে যোজ্যতা ইলেকট্রন পরিবহন পটিতে পৌছাতে পারে ও প্রবাহ সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে যে পরম শূন্য উল্লতায় যে-কোনো অর্ধপরিবাহী পদার্থ অপরিবাহী। অর্ধপরিবাহীর (semiconductor) পরিবাহীতা পরিবাহীর তুলনায় কম ও উল্লতার সাথে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ পরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী বিপরীতধর্মী। এছাড়া আলো ও অপবন্ধুর প্রভাবে অর্ধপরিবাহীর ধর্ম পরিবর্তিত হয়। মৌল (Ge, Si) যৌগ (CdS, PbS, InP ইত্যাদি) অথবা সংকর বা মিশ্র ধাতু (PbTe, GaAs, $\text{Ga}_{x}\text{Te}_{1-x}$, $\text{As}_x\text{Hg}_{1-x}$, Cd_xTe ইত্যাদি) অর্ধপরিবাহী হতে পারে। বিভিন্ন কাজে এই অর্ধপরিবাহী-গুলি ব্যবহৃত হয়। সিলিকন [$\text{Si} (1s^2 2s^2 2p^6 3p^6 3s^2 3p^2)$] বা জারমেনিয়াম [$\text{Ge} (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^2)$] মৌল সর্বাধিক ব্যবহৃত অর্ধপরিবাহী। পরিবহন প্রকৃতির পার্থক্য হেতু অর্ধপরিবাহী দুই শ্রেণির : (1) অন্তর্জ্ঞাত ও (2) বহির্জ্ঞাত।

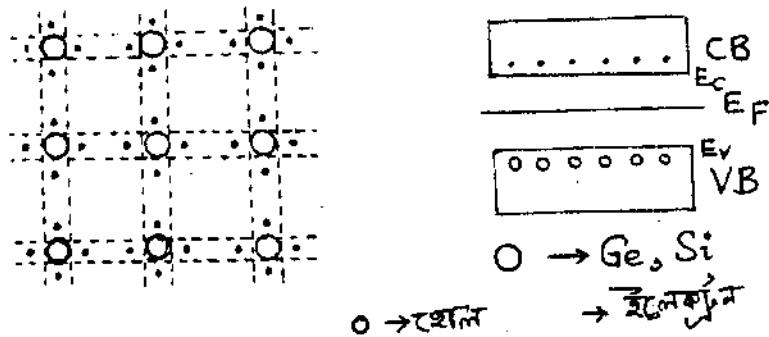3.2.2 অন্তর্জ্ঞাত অর্ধপরিবাহী (Intrinsic semiconductor)

জারমেনিয়াম ও সিলিকন সমযোজী মৌল। উভয়ের যোজ্যতা চার। একটি পরমাণুর চারটি ইলেকট্রনের প্রতিটি প্রতিবেশী চারটি পরমাণুর একটি করে ইলেকট্রনের সঙ্গে সমযোজী বন্ধক (Covalent bond) তৈরি করে কেলাস সৃষ্টি করে। পরম শূন্য উল্লতায় এই ইলেকট্রনগুলি সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ। সাধারণ উল্লতায় এগুলি তাপশক্তি অর্জন করে সমযোজী বন্ধক ছিন্ন করে মুক্ত ইলেকট্রন রূপে কেলাসের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে। শক্তিপটির সাহায্যে (চিত্র 3.3) এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়। সমযোজী ইলেকট্রন যোজ্যতা পটিতে (VB) অবস্থিত। তাপীয় শক্তির প্রভাবে কোনো ইলেকট্রন যোজ্যতা পটি হতে পরিবহন পটিতে গেলে যোজ্যতা পটিতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পরিবহন পটিতে ইলেকট্রনের উপস্থিতিতে যোজ্যতা পটির এই শূন্যতাকে হোল (Hole) বলে। হোলের আধান $+e$ ও ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় সমান। যোজ্যতা পটিতে হোল থাকলে পার্শ্ববর্তী পরমাণুর সমযোজী ইলেকট্রন এই শূন্যতা পূরণ করতে ছুটে আসে। ফলে এই স্থানে হোল সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইলেকট্রনের গতির বিপরীত মুখে হোল গমন করে। ইলেকট্রন ও হোল

বিপরীত দিকে আধান বহন করে বলে এদের আধান বাহক (charge carrier) বা সংক্ষেপে বাহক বলে। সাধারণ অবস্থায় পরিবহন পটিতে যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগে



চিত্র 3.3

পরিবহন পটির ইলেকট্রনগুলি তড়িৎক্ষেত্রে বিপরীতে ধাবিত হয়। ফলে যোজ্যতা পটির হোলগুলি তড়িৎক্ষেত্রের অভিযুক্ত গমন করে। অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। বিপরীত আধানযুক্ত ইলেকট্রন ও হোলের মধ্যে আকর্ষণ বলের প্রভাবে পুনর্যোজন (Recombination) হয়। এই পুনর্যোজনের ফলে ইলেকট্রন-হোল যুগ্মের (pair) বিনাশ (annihilation) ঘটে। ফলে যে অবম (minimum) শক্তির উভব হয় তা নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধানের সমান অর্থাৎ $E_g = hv$ । এই শক্তি ফোটন রূপে নির্গত হয় ও সময়োজী বন্ধকে শোবিত হয়ে আবার হোল-ইলেকট্রন যুগ্ম সৃষ্টি করে অথবা বিকিরিত হতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ উর্বতায় হোল-ইলেকট্রন যুগ্ম সৃষ্টি ও বিনাশের হার (creation and annihilation) সমান, অর্থাৎ হোল ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। যদি হোল ও ইলেকট্রন সংখ্যা ঘনত্ব যথাক্রমে p_i ও n_i হয় তবে যেহেতু $n_i = p_i$ তাই লেখা যায়

$$n_i p_i = n_i^2 = p_i^2 \quad \dots\dots (3.1)$$

উর্বতা বৃদ্ধির সাথে হোল ও ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কারণ শক্তিপটির ব্যবধান উর্বতা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়। Ge ও Si-এর ক্ষেত্রে লেখা যায়


$$E_g(\text{Si}) = 1.21 - 3.6 \times 10^{-4} T \quad \dots\dots (3.2)$$

$$E_g(\text{Ge}) = 0.785 - 2.23 \times 10^{-4} T$$

এখানে E_g -এর মান পরম শূন্য উর্বতায় eV-তে দেখানো হয়েছে।

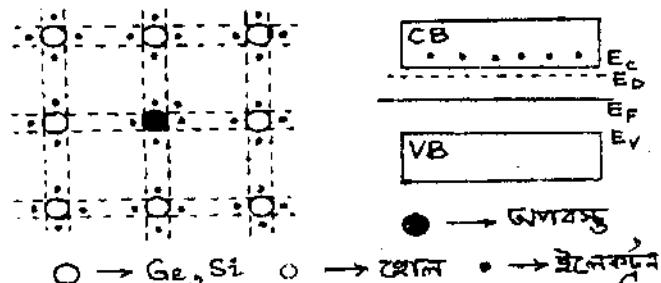3.2.3 বহির্জাত অর্ধপরিবাহী (Extrinsic semiconductor)

অন্তর্জাত অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা কম বলে কেবলমাত্র নিম্ন উষ্ণতায় রোধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিবহন ক্ষমতা বাড়াতে হলে বাহকের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি। তাই তাপ ও আলোর ব্যবহার কিংবা অর্ধপরিবাহীতে অপবস্তু বা খাদ (impurity) মেশানো আবশ্যিক। নির্দিষ্ট পরিমাণ অপবস্তু মেশানোর পদ্ধতিকে ডোপিং (doping) বলে। সাধারণত একটি অপবস্তু পরমাণু প্রতি $10^{-6} - 10^{10}$ অর্ধপরিবাহী পরমাণুতে যোগ করা হয়। ফলে অপবস্তু পরমাণু সংখ্যা অর্ধপরিবাহীর নির্মিত কেলাসে নচাণ্য ধরা যায় এবং কেলাস গঠনও অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ একটি অপবস্তু পরমাণু চারটি অর্ধপরিবাহী পরমাণু দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এইভাবে প্রস্তুত অপবস্তু যুক্ত অর্ধপরিবাহী কেলাসকে বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলে। কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলি বর্ধন বল দ্বারা আবধ এবং অর্ধপরিবাহী ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন যুগ্ম (electron pair) সমযোজী বন্ধক (covalent bond) সৃষ্টি করে। অপবস্তুর যোজ্যতার উপর নির্ভর করে বহির্জাত অর্ধপরিবাহী হয় দুই ধরনের : (1) n-শ্রেণি বা দাতা শ্রেণি (n/donor type) এবং (2) p-শ্রেণি বা গ্রহীতা শ্রেণি (p/acceptor type)।



চিত্র 3.4

পর্যায় সারণির (periodic table) পঞ্চযোজী মৌলকে অপবস্তু (pentavalent impurity) হিসেবে ব্যবহার করলে অপবস্তুর কোনো একটি পরমাণু ল্যাটিস বিন্দুতে (lattice point) অবস্থিত অর্ধপরিবাহী পরমাণুকে স্থানচুত করে ত্রৈ স্থান দখল করে। এইভাবে n-বা দাতা শ্রেণি বহির্জাত অর্ধপরিবাহী সৃষ্টি হয়। পঞ্চযোজী অপবস্তু মৌলগুলি হল ফসফরাস (P), আসেনিক (As), অ্যাস্টিমণি (Sb) ইত্যাদি। অপবস্তু পরমাণুর পাঁচটি যোজ্যতা ইলেক্ট্রনের চারটি চারপাশের চারটি জারমেনিয়াম বা সিলিকন পরমাণুর একটি করে ইলেক্ট্রন সংগ্রহ করে সমযোজী বন্ধক সৃষ্টি করে। পঞ্চম ইলেক্ট্রনের শক্তি জারমেনিয়ামের (Ge) জন্য 0.01 eV ও সিলিকনের (Si) জন্য 0.05 eV । ফলে অঞ্চল তাপশক্তি গ্রহণ করে এই পঞ্চম ইলেক্ট্রনটি অপবস্তু পরমাণু থেকে বিচ্যুত হয়ে মুক্ত ইলেক্ট্রন রূপে কেলাসে ইতস্তত বিচরণ করে। যদি অপবস্তু পরমাণু ঘনত্ব N_D এবং হোল এবং ইলেক্ট্রন ঘনত্ব যথাক্রমে p_n ও n_n হয় তবে আধান সংবলণ সূত্রানুযায়ী


$$N_D + p_n = n_n \quad \dots \dots (3.3)$$

সুতরাং n-শ্রেণির অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সংখ্যাগুরু বাহক (majority carrier) ও হোল হচ্ছে সংখ্যালঘু বাহক (minority carrier) (3, 1) নং সমীকরণ ব্যবহার করে লেখা যায়

$$n_n p_n = n_i p_i = n_i^2 \quad | \quad \dots \dots (3.4)$$

এবং $n_n = N_D, P_n = n_i^2/n_n = n_i^2/N_D$

অপবস্থু পরমাণু তড়িৎ নিষ্ক্রিয়, তাই n-শ্রেণির অর্ধপরিবাহী তড়িৎ নিষ্ক্রিয়। পুনর্যোজনের ফলে হোলের সংখ্যা আরও কমে যায়। শক্তিপাতিতদ্বের সাহায্যে n-শ্রেণির অর্ধপরিবাহীকে ব্যাখ্যা করা যায়। দার্তা পরমাণুগুলির মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি হওয়ার ফলে ওদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে না। তাই অর্ধপরিবাহীর শক্তিপাতির মধ্যে দার্তা পরমাণুর শক্তিস্তরগুলি অবিকৃত অবস্থায় যোগ করা যায়। 3.4 নং চিত্রে একটি দার্তা স্তর E_D (donor level) পরিবহন পাটির নিম্নপ্রান্ত E_C ও যোজ্যতা পাটির উর্ধ্বপ্রান্ত E_V -এর মধ্যে দেখানো হয়েছে। E_C হতে E_D শক্তিস্তরের ব্যবধান অ্যাসেনিকের ক্ষেত্রে 0.0127 eV, অ্যালিমণির ক্ষেত্রে 0.0096 eV ফসফরাসের ক্ষেত্রে 0.012 eV। সাধারণ অবস্থায় দার্তা স্তরের ইলেকট্রন তাপশক্তির প্রভাবে সহজেই পরিবহন পাস্থিয়ে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে।

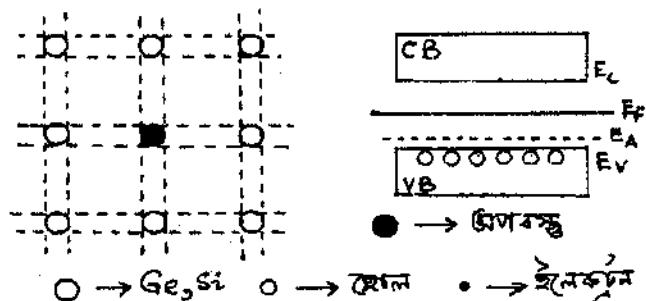

চিত্র 3.5

পর্যায় সারণির ত্রিযোজী যৌলকে (trivalent) অপবস্থু হিসেবে ব্যবহার করলে এবং আগের মতোই প্রতি 10^8 অর্ধপরিবাহী পরমাণুতে একটি অপবস্থু পরমাণু ডোপিং করে p-শ্রেণি বা গ্রহীতা শ্রেণি (p-type/acceptor type) অর্ধপরিবাহী পাওয়া যায়। ত্রিযোজী অপবস্থু পরমাণুর তিনটি যোজ্যতা ইলেকট্রন তিনি পাশের তিনটি অর্ধপরিবাহী পরমাণুর (ge/Si) সঙ্গে সমযোজী বন্ধক তৈরি করে। চতুর্থ সমযোজী বন্ধকে একটি ইলেকট্রন না থাকায় হোলের সৃষ্টি হয়। অন্য বন্ধক থেকে ইলেকট্রন সংগ্রহ করে হোল একস্থান থেকে অন্যত্র গতিপ্রাপ্ত হয়। ত্রিযোজী অপবস্থুগুলি হল ইনিয়াম (In, 0.0112 eV), গ্যালিয়াম (Ga, 0.0108 eV), অ্যালুমিনিয়াম (Al, 0.0102 eV), বোরন (B) ইত্যাদি। শক্তিপাতিতে অপবস্থু পরমাণুর শক্তিস্তর বা গ্রহীতা স্তর (acceptor level) E_A যোজ্যতা পাটির উপরে সাধারণত 0.01 eV থেকে (চিত্র


3.5) eV ব্যবধানে অবস্থিত থাকে। এই ব্যবধান খুব কম বলে যোজ্যতা পটির ইলেকট্রন সহজেই তাপীয় শক্তির প্রভাবে অপবন্তু শক্তিস্তরে (E_A) পৌছায় ও যোজ্যতা পটিতে হোলের সৃষ্টি করে। p শ্রেণির ক্ষেত্রে হোল সংখ্যাগুরু বাহক ও ইলেকট্রন সংখ্যালঘু বাহক। অপবন্তু পরমাণু তড়িৎ নিষ্ক্রিয় বলে p শ্রেণির অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ নিষ্ক্রিয়। পুনর্যোজনার ফলে ইলেকট্রনের সংখ্যা আরও কমে যায়। যাইহোক ত্রিযোজী অপবন্তু পরমাণু ঘনত্ব N_A এবং হোল ও ইলেকট্রন ঘনত্ব যথাক্রমে p_p ও n_p হলে মোট ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান সমান বলে খেখা যায়।

$$p_p = N_A + n_p \quad | \quad \dots\dots (3.5)$$

এক্ষেত্রে $p_p = N_A$ এবং $n_p = n_i^2/p_p = n_i^2/N_A$

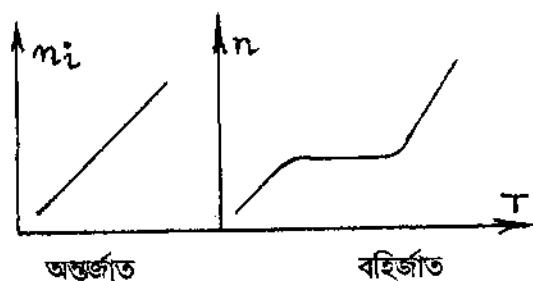3.2.4 উষ্ণতার প্রভাব, গতিশীলতা ও ব্যাপন (Temperature effect, mobility and diffusion)

অস্তর্জ্ঞাত অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে আধান ঘনত্ব n_i (বা p_i) উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে ঘাত অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এই বৃদ্ধি ঘাতানুসারী (exponential)। কারণ আরও বেশি ইলেকট্রন যোজ্যতা পটির গভীর হতে পরিবহন পটিতে উঠে আসে। বহির্জ্ঞাত অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে দাতা স্তরের ইলেকট্রন বা গ্রহীতা স্তরের হোল উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে অস্তর্জ্ঞাত অর্ধপরিবাহীর তুলনায় দ্রুত পরিবহন পটি বা যোজ্যতা পটিতে গমন করে এবং পরিবহনে সাহায্য করে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে সমস্ত দাতা বা গ্রহীতা পরমাণু আয়নিত হয়ে ধ্রুব মানের আধান ঘনত্ব ও প্রবাহমাত্র ও সৃষ্টি করে। উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পেলে তাপীয় প্রভাবে হোল-ইলেকট্রন যুগ্ম সৃষ্টি হয় ও ঘাতানুসারী বৃদ্ধির জন্য বাহকের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে। অবশ্যে এমন অবস্থা হবে যে বহির্জ্ঞাত অর্ধপরিবাহী অস্তর্জ্ঞাত অর্ধপরিবাহীর মতো আচরণ করবে। 3.6 নং চিত্রে এই ঘটনা দেখানো হয়েছে।



চিত্র 3.6

বাহকের গতিশীলতা (mobility) বলতে প্রতি একক তড়িৎক্ষেত্রে (unit electric field) গড় বিচলন গতিবেগ (average drift velocity) বোঝায়। যদি তড়িৎক্ষেত্র E হয় ও বিচলন গতিবেগ v হয় তবে $v = eEt/m$, যেখানে t হল ঝাথন কাল (relaxation time)। সুতরাং গতিশীলতা হল

$$u = v/E = et/m \quad \dots\dots (3.6)$$

বাহক ঘনত্ব n হলে প্রবাহ ঘনত্ব (current density) হবে $J = mev$ এবং $J = \sigma E$ (যেখানে σ হল তড়িৎ পরিবাহিতাকে) বলে ইলেকট্রন ও হোলের পরিবাহিতা লেখা যায়

$$\sigma_n = nev_n/E = ne\mu_n \quad \dots\dots (3.7)$$

$$\sigma_p = pev_p/E = ne\mu_p$$

বহির্জাত অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে $\sigma = \sigma_n + \sigma_p = e(n\mu_n + p\mu_p)$ ।

তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগে বহির্জাত অর্ধপরিবাহীতে অসম বাহক ঘনত্ব তৈরি হয়। ঘনত্বের নতিমাত্রার দ্বারা বাহক উচ্চঘনত্ব অঞ্চল হতে নিম্নঘনত্ব অঞ্চলে ধাবিত হয়। এটিই ব্যাপন (diffusion), অর্থাৎ পরিবহন প্রবাহ (conduction current) ছাড়াও ব্যাপন প্রবাহও (diffusion current) উপস্থিত থাকে। ধরা যাক ব্যাপন প্রবাহ X -অক্ষ বরাবর পরিবর্তিত হয়। সুতরাং হোলের ক্ষেত্রে ব্যাপন প্রবাহ ঘনত্ব হোলের আধান ও গতিমাত্রার (dp/dx) গুণফলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $J_p = -eD_p dp/dx \quad \dots\dots (3.8)$

যেখানে D_p হোলের ব্যাপনতা গুণাঙ্ক বা ধূরক (diffusion coefficient/constant)। খণ্ডিক চিহ্নের কারণ উচ্চঘনত্বের থেকে নিম্নঘনত্বে প্রবাহ বা dp/dx খণ্ডিক, অথচ J_p ধনাঙ্ক। একইভাবে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে $J_n = eD_n dn/dx$ । এখন যদি বিভব নতিমাত্রা ও ঘনত্ব নতিমাত্রা একই সঙ্গে অর্ধপরিবাহীতে উপস্থিত থাকে তাহলে n-শ্রেণি ও p-শ্রেণির অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে লেখা যায়


$$J_n = en\mu_n E + eD_n dn/dx \quad \dots\dots (3.9)$$

$$J_p = ep\mu_p E - eD_p dp/dx$$

3.3 সন্ধি ডায়োড (Junction diode)

একটি n-শ্রেণি ও একটি p-শ্রেণি অর্ধপরিবাহী পরপর যুক্ত করলে একটি নতুন ও বিশেষ ধর্ম প্রকাশিত হয়। যে তলে n ও p শ্রেণি যুক্ত হয় তাকে pn সন্ধি তল বলে (pn junction) এবং p-অঞ্চল অ্যানোড A ও n অঞ্চল ক্যাথোড K রূপে চিহ্নিত হয় (চিত্র 3.7)। এই বিশেষ বহির্জাত অর্ধপরিবাহীকে pn সন্ধি ডায়োড বা সংক্ষেপে সন্ধি ডায়োড বলে। সন্ধিতল হঠাতে n থেকে p-তে পরিবর্তিত হতে পারে (step graded) বা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে পারে (linearly graded)। সন্ধি ডায়োড দুইভাবে তৈরি করা যেতে পারে। (i) সন্ধিবৃন্দি পদ্ধতি (grown junction type) : যেখানে গলিত অর্ধপরিবাহীর কোনও একক কেলাসের (single crystal) এক অংশে n ও বাকি অন্য অংশে p শ্রেণির অপবন্ত মেশানো হয়।

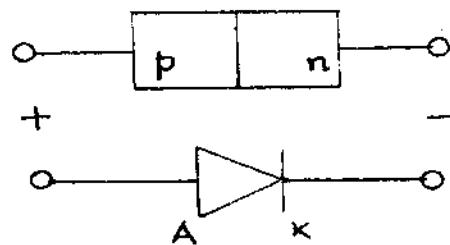(2) সন্ধি গলন পদ্ধতি (fused junction type) : n বা p শেণির অর্ধপরিবাহীর উপর বিপরীত ধরনের অপবন্ধুর ছোট বিন্দুকে (dot) তাপশেষ প্রক্রিয়ার (heat treatment) মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে ডোপিং করা হয় এবং সন্ধি ডায়োড তৈরি হয়। সাধারণত ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি তৈরির জন্য অর্ধপরিবাহী হিসেবে সিলিকন (Si) ব্যবহৃত হয়। কারণ সাধারণ উষ্ণতায় জারমেনিয়ামের (Ge) তুলনায় সিলিকন কেলাসে যুক্ত ইলেকট্রন প্রায় থাকেনা বললেই চলে। এবার আমরা বায়াস কি এবং বায়াসহীন ও বায়াস অবস্থায় সন্ধি ডায়োডের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করব।




চিত্র 3.7

3.3.1 বায়াসহীন সন্ধি ডায়োড (Unbiased junction diode)

সন্ধি ডায়োডের দুই প্রান্ত তড়িৎশক্তি উৎসের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে ডায়োড বায়াসহীন অন্যথায় বায়াস যুক্ত। সন্ধি ডায়োডের p থেকে n-অংশে ধনাত্মক X ধরলে বলা যায় X-অক্ষ বরাবর বায়াসহীন অবস্থায় কোনো তড়িৎক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। আমরা ধরে নেব ডায়োডের n-অংশে কেবল সংখ্যাগুরু বাহক ইলেকট্রন এবং p-অংশে হোল বর্তমান, অর্থাৎ কোনো সংখ্যালঘু বাহক নেই। 3.8(1) নং চিত্রে বৃত্তে হোল ও কালো ফুটকিতে ইলেকট্রন দেখানো হয়েছে। আধান বৈপরীত্য হেতু হোল ইলেকট্রনের দিকে ও ইলেকট্রন হোলের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাছাড়া হোল-হোল ও ইলেকট্রন-ইলেকট্রন বিকর্ষণ বলের প্রভাবে n-অংশ হতে ইলেকট্রন সন্ধিতল অতিক্রম করে ব্যাপন পদ্ধতিতে p-অংশে পৌছাবে ও হোলে পতিত হবে। এই ব্যাপনের দরুন সন্ধিতলের দুই পাশে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান সৃষ্টি হবে। ফলে সন্ধিতলের কাছে তড়িৎ দিমেরু তৈরি হবে। সন্ধিতলের দুইপাশ এইভাবে বাহকশূন্য হয়ে বাহকহীন অঞ্চল (depletion region) সৃষ্টি করে। বাহকহীন অঞ্চলের বেধ সাধারণত 0.5 মাইক্রোমিটার। 3.8(2) নং চিত্রে দাতা (N_D) ও গ্রহীতা (N_A) অপবন্ধু পরমাণুর ঘনত্বের পরিবর্তন p থেকে n-অংশে X-অক্ষ বরাবর দেখানো হয়েছে, বাহকহীন অঞ্চলে এইমানগুলি ক্রমাগত কমতে থাকে। ইলেকট্রন ও হোল ঘনত্বের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে 3.8(3) নং চিত্রে। n ও p-এর মান বাহকহীন অঞ্চলে ক্রমাগত কমতে থাকে এবং সন্ধিতলে এদের মান শূন্য। 3.8(4) নং চিত্রে আধান ঘনত্বের p পরিবর্তন X-অক্ষ বরাবর দেখানো হয়েছে। অর্ধপরিবাহীর

তড়িৎশীলতা (*permittivity*) ϵ হলে বাহকীন অঞ্চলে পোয়াস সমীকরণ দ্বারা আধান ঘনত্বের পরিবর্তন লেখা যায়।
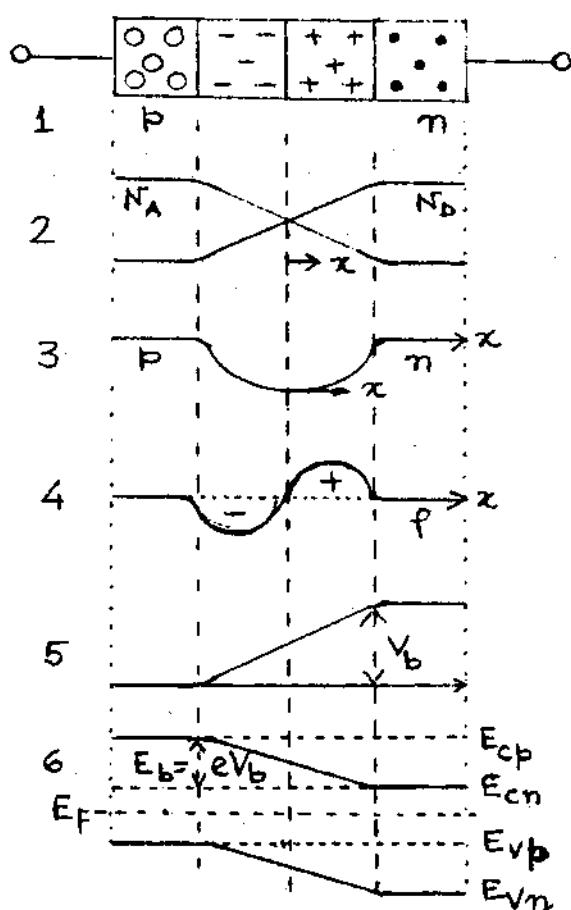
$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon} = \frac{d^2V}{dx^2} \quad \dots\dots (3.10)$$



চিত্র 3.8

সম্মিলনের বামে ρ খণ্ডক ও ডানে ধনাত্মক সম্মিলন শূন্য। আধান ঘনত্বের (ρ) দ্বান উত্তৃত তড়িৎক্ষেত্র (E) সম্মিলনের ব্যাপন প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়। তাই E -কে বাধক তড়িৎক্ষেত্র বলে (barrier electric field)। বাহকীন অঞ্চলে এই E বাধক বিভব V_b উৎপন্ন করে। চিত্র 3.8(5) এ V_b -এর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। একটি ইলেকট্রন eV_b পরিমাণ শক্তি অর্জন করে n অঞ্চল হতে p অঞ্চলে যেতে পারে। শক্তি পাটির সাহায্যে এই ঘটনা 3.8(6) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। সাম্যাবস্থায় pn ডায়াডের ফের্মি শক্তিস্তর

E_F সর্বত্র স্থিরমানের হয়। তাই n ও p অংশের পরিবহন ও যোজ্যতা পাঠি একই উচ্চতায় থাকতে পারে না। এর ফলে E_{cn} এবং E_{vn} নীচের দিকে চলে যায়। এই অবস্থায় লেখা যায়

$$E_b = eV_b = E_{cp} - E_{cn} = E_{vp} - E_{vn} \quad \dots\dots (3.11)$$


E_b বা V_b -র মান বাহকহীন অঞ্চলের বেধের উপর নির্ভরশীল এবং 25°C উন্নতায় V_b -এর মান জারমেনিয়াম ও সিলিকনের ক্ষেত্রে লেখা যায়

$$\begin{aligned} V_b &= (\text{Ge}) = 0.3 \text{ eV} \\ V_b &(\text{Si}) = 0.7 \text{ eV} \end{aligned} \quad \dots\dots (3.12)$$

কোনো ভোল্টমিটার বাধক বিভব V_b মাপা সম্ভব নয়। কারণ ভোল্টমিটার কোনো পাঠ পেতে প্রবাহের প্রয়োজন। প্রবাহের ফলে পরিবাহী তারটি উৎপন্ন হবে। বতনীতে তড়িৎ উৎস না থাকার ফলে তাপ উৎপন্ন হলে তাপ শোষণও হবে। অর্থাৎ সম্বি ডায়োড শীতল হবে। বাস্তবে এই ঘটনা সম্ভব নয়। সুতরাং ভোল্টমিটারে কোনো প্রবাহ হবে না এবং কোনো পাঠ পাওয়া যাবে না। ধাতব তার ও অর্থপরিবাহীর মধ্যে ওহমীয় সংস্পর্শের জন্য সংস্পর্শ বিভব (contact potential) সৃষ্টি হয়। এই বিভব প্রবাহের মান ও দিক নির্দেশের উপর নির্ভরশীল নয়। সংস্পর্শ বিভব ও বাধক বিভব বায়াসহীন অবস্থায় সাম্যে থাকে বলে ভোল্টমিটারে কোনো পাঠ পাওয়া যাবে না।

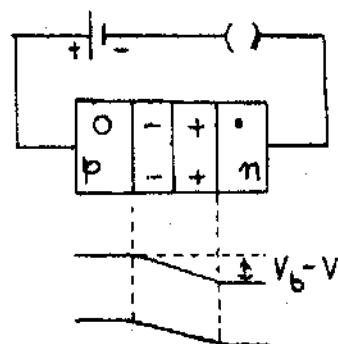3.3.2 অগ্রবায়াস ও বিপরীত বায়াস (Forward bias and reverse bias)

কোনো তড়িৎকোষের খণ্ডক প্রান্ত n অংশে ও ধনাত্মক প্রান্ত p অংশে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করে অগ্রবায়াস বতনী পাওয়া যায়। ভোল্টেজ প্রয়োগের ফলে p অঞ্চলের হোল ও n অঞ্চলের ইলেকট্রন সম্মিলনের দিকে বিচলন গতিবেগ অর্জন করে। এর ফলে বাহকহীন অঞ্চলের বেধ কমে যায় ও একইসঙ্গে সম্মিলনের বাধক বিভবের মান কমে যায়। ফলে হোল ও ইলেকট্রন সহজেই সম্মিলন অতিক্রম করে



চিত্র 3.9


প্রবাহের সৃষ্টি করে। অগ্রবায়াস ভোল্টেজ বৃদ্ধি করলে প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। যে ভোল্টেজের পর প্রবাহ দ্রুত পায় সরলরেখায় বৃদ্ধি পায় তাকে বলে হাঁটু ভোল্টেজ (knee voltage) বা ছেদক ভোল্টেজ (cut-in-voltage) বা সূচনা ভোল্টেজ (threshold voltage) V_T বলে। V_T -র মান বেড়া বিভবের সমান $V_T = V_b$ । অগ্রবায়াস ভোল্টেজ V হলে বাধক বিভবের মান কমে দাঁড়ায় $V_b - V$ (চিত্র 3.9) এবং প্রবাহ ও ভোল্টেজ সম্পর্ক দেখানো যায়।

$$I = I_s[\exp(eV/kT) - 1] \quad \dots \dots (3.13)$$

যেখানে e ইলেকট্রন আধান, k বোল্টস্মান ধ্রুবক, T পরম উষ্ণতা ও I_s বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ (reverse saturation current)। ডায়োড উচ্চ পরিবাহিতা পেতে গেলে মধ্যম থেকে উচ্চ ডোপিং আবশ্যিক। ফলে অনেক আধান বাহক সৃষ্টি হয়। এছাড়া n ও p অংশের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বেশি ও দৈর্ঘ্য করা হয়। ফলে রোধ কর হয় ও হাঁটু ভোল্টেজের পর এই রোধ মাপা হয়। এই রোধ ওহ্মীয় সংস্পর্শে রোধ (Ohmic contact resistance) ও কেলাসের রোধের উপর নির্ভরশীল।

তড়িৎকোষের ঝণাঞ্চক প্রান্ত p অংশে এবং n অংশে ধনাঞ্চক প্রান্ত যুক্ত করে বিপরীত বায়াস পাওয়া যায় (3.10 নং চিত্র)। ইলেকট্রন ও হোল সন্ধিতলের বিপরীত বিচলন গতিকেও অর্জন করে বলে বায়াসহীন অঞ্চলের বেধ বৃদ্ধি পায় ও বাধক বৃদ্ধি পায়। ফলে সংখ্যাগুরু বাহকেরা প্রবাহিত হতে পারে না। কিন্তু সংখ্যালঘু বাহকেরা তড়িৎকোষের প্রভাবে বিকর্ষিত হয়ে সন্ধিতল অতিক্রম করে অল্প প্রবাহ সৃষ্টি করে। এটি বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ (reverse saturation current)। বিপরীত বায়াস ভোল্টেজ V হলে বাধক বিভব হবে $-(V + V_b)$ এবং প্রবাহ-ভোল্টেজ সম্পর্ক লেখা যায়
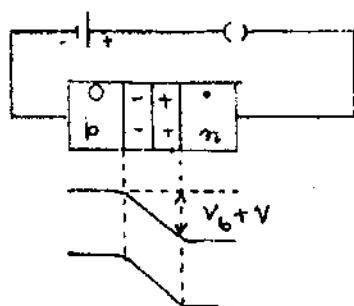
$$I = I_s[\exp(-eV/kT) - 1] \rightarrow -I_s \quad \dots \dots (3.14)$$



চিত্র 3.10

বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ I_s ধ্রুবমানের হয়। সংখ্যালঘু বাহক প্রবাহ ছাড়াও এক্ষেত্রে পৃষ্ঠতলের ক্ষরণ প্রবাহ (surface leakage current) উপস্থিত থাকে। ডায়োডের পৃষ্ঠতলের পরমাণুগুলির সমযোজক বন্ধকগুলি

সংযুক্ত নয়। এই অসম্পূর্ণ বাধকগুলি হোল ও ইলেকট্রন রূপে আচরণ করে ও অল্প প্রবাহ উৎপন্ন করে।
পৃষ্ঠতলের ক্ষরণ প্রবাহ বিপরীত বায়াস ভোল্টেজের সমানুপাতিক।

উল্লতা বৃদ্ধির সাথে হোল ইলেকট্রন যুগ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে বাহকহীন অঞ্চলের বেধ ও বাধক বিভবের মান হ্রাস পায়। প্রতি ডিপ্তি উল্লতা বৃদ্ধির সাথে বাধক বিভবের মান $2mV$ হ্রাস পায়। একইভাবে
বিপরীত সম্পৃক্ষ প্রবাহ উল্লতার উপর নির্ভরশীল ও প্রতি 10° উল্লতা বৃদ্ধির সাথে I_s -এর মান দ্বিগুণ হয়।

3.3.3 রোধ ও ধারকত্ত্ব (Resistance and capacitance)

বায়ুশূন্য নলের মতোই সম্বিডায়োডের ভোল্টেজ-প্রবাহ লেখচিত্র অঙ্কন করা যায়। (31.3) নং
সমীকরণ অনুযায়ী এই লেখচিত্র 3.11 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় এককের মতো এক্ষেত্রে
অগ্রবায়াস ও বিপরীত বায়াসে সম্বি ডায়োডের স্থিতীয় ও গতীয় রোধ নির্ণয় করা যায়। যেমন—


$$r_{dc} = r_{static} = \frac{V/I}{Q} \quad | \quad \dots\dots (3.15)$$

$$r_{ac} = r_{dynamic} = \frac{\partial V/\partial I}{Q} \quad |$$

যেখানে Q হল নিশ্চল কার্যকর বিন্দু। (3.13) নং সমীকরণ ব্যবহার করে গতীয় রোধ পাওয়া যায়।

$$r_{ac} = \frac{kT}{eI_s} e^{-eV/kT} = \frac{kT}{eI} = 26/I \text{ (mA)} \quad \dots\dots (3.16)$$

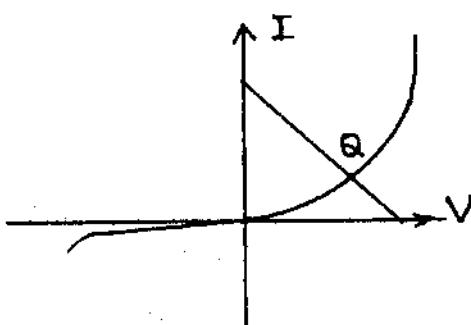যেখানে $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ এবং $T = 300\text{K}$ ।



চিত্র 3.11


সম্বি ডায়োডের p অঞ্চলের ঝণাঝক আধান ও n অঞ্চলের ধনাঝক আধান অবরুদ্ধ থাকে। সুতরাং
সম্বি ডায়োডকে ধারক হিসেবে ভাবা যায়। এই ধারকের ধারকত্ত্ব বিপরীত বায়াস ভোল্টেজের উপর
নির্ভরশীল। তাই ধারকত্ত্ব ধ্রুবমানের নয়। সম্বি ডায়োডের ধারকত্ত্বের এই ধর্ম ব্যবহার করে চলধারক ডায়োড
(varactor diode) সৃষ্টি করা হয়।

3.3.4 জেনার ডায়োড (Zener diode)

বিপরীত বায়াস ভোল্টেজ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে একসময় ভোল্টেজ-প্রবাহ সম্পর্কে বিচ্যুতি ঘটে এবং হঠাতে বিপরীত প্রবাহ বাড়তে শুরু করে। যে ন্যূনতম ভোল্টেজে প্রবাহ হঠাতে বৃদ্ধি পায় তাকে বিকল ভোল্টেজ (breakdown voltage) বলে। যে সমস্ত ডায়োড এই বিকল ভোল্টেজে অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় তাকে জেনার বা বিকল ডায়োড বলে। জেনার ডায়োড উচ্চ ডোপিং এর সিলিকন দিয়ে তৈরি ও এদের বিকল ভোল্টেজ 3V থেকে কয়েক শত ভোল্ট হতে পারে। জেনার বা বিকল ডায়োড ভোল্টেজ স্থায়ীকারক (voltage stabilizer) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 3.12 নং চিত্রে জেনার ডায়োডের সংকেত, বর্তনী ও বৈশিষ্ট্যের দেখানো হয়েছে। অগ্নি বা বিপরীত বায়াসে উচ্চ প্রবাহে যাতে ডায়োড পুড়ে না যায় (burn out) তাই একটি সীমান্ত রোধ R_s (limiting resistance) বর্তনীতে শ্রেণিসমবায়ে যুক্ত। এর ফলে নির্মাতা উপরিখিত সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা বর্তনীতে রাখা যায়। ডায়োডের ক্ষমতা P ও সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা I জানা থাকলে কার্শফের ভোল্টেজ সূত্রের সাহায্যে পাওয়া যায়।

$$V_z = P/I \quad | \quad \dots\dots (3.17)$$

এবং $R_s = (V_i - V_z)/I$

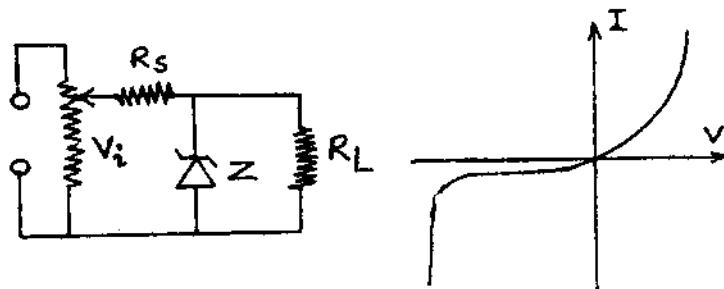

চিত্র 3.12

জেনার ডায়োড বৈশিষ্ট্যের বিকল ভোল্টেজ অঞ্চলে ভোল্টেজের যৎসামান্য পরিবর্তনে প্রবাহের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। বিকল ভোল্টেজ অঞ্চলে দুই ধরনের ক্রিয়া বর্তমান : (ক) জেনার ক্রিয়া (Zener mechanism) : জেনার ডায়োড উচ্চ ডোপিং যুক্ত বলে বাহকহীন অঞ্চলের বেধ শুব কম। তাই অঙ্গ বিপরীত ভোল্টেজেই বাহকহীন অঞ্চলে উচ্চমানের তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। যখন তড়িৎ ক্ষেত্র 20000 kV/m বা তার বেশি হয় তখন সময়োজী বৰ্ধক ছিঁড়ে ইলেক্ট্রন ও হোল জেনার ক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিপরীত বায়াস ভোল্টেজ 4V বা তার নীচে থাকলে জেনার ক্রিয়া ঘটে। (খ) সম্প্রপাত ক্রিয়া (avalanche mechanism) : বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ সংখ্যালঘু বাহকের জন্য সৃষ্টি হয় এবং এই বাহকগুলি সম্মিলিতে

বাধক বিভব অতিক্রম করে প্রযুক্তি বিপরীত ভোল্টেজের দ্রুন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে কেলাসের পরমাণুগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে দিষ্ট হয় ; ফলে সময়োজক বন্ধকগুলি ভাঙতে থাকে এবং প্রচুর পরিমণে হোল ইলেকট্রন যুগ্ম উৎপন্ন হয়। নতুন এই বাহকগুলি একই পদ্ধতিতে আরও বাহক সৃষ্টি করে। এইভাবে অজ্ঞ সময়ের মধ্যে প্রচুর বাহকের সৃষ্টি হয়। এটাই সম্প্রসারণ ক্রিয়া ; সাধারণত 6Vs বা তার বেশি ভোল্টেজ এই ক্রিয়া শুরু হয়।

বিকল ভোল্টেজের মান উল্লতার উপর নির্ভরশীল। উল্লতা বাড়লে যোজ্যতা ইলেকট্রনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে জেনার ক্রিয়া শুরু হয়। অর্থাৎ জেনার ক্রিয়ায় উল্লতা গুণাত্মক ঝণাত্মক। আবার উল্লতা বৃদ্ধির সাথে পরমাণুর কম্পন বাড়ে। ফলে ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও বাড়ে এবং সংখ্যালঘু বাহকের পক্ষে সম্বিতল অতিক্রম করে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাই সম্প্রসারণ ক্রিয়ায় উল্লতা গুণাত্মক ধনাত্মক বা বিকল ভোল্টেজ উল্লতার সাথে বৃদ্ধি পায়।


3.3.5 বিভিন্ন ধরনের ডায়োড (Different types of diodes)

(ক) আলো-বিকিরিক ডায়োড (Light emitting diode/LED) : এর আগে আপনি দেখেছেন অগ্রবায়াসের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সম্বিতল অতিক্রম করে n থেকে p অঞ্চলে হোলে পতিত হয়ে বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ উচ্চ শক্তিতের থেকে নিম্ন শক্তিতের ইলেকট্রন যাওয়ার পর শক্তির তারতম্য হেতু কিছু শক্তি বিকিরিত করে। সাধারণ ডায়োডে এটাই তাপশক্তি রূপে নির্গত হয়। আলো-বিকিরিক ডায়োড এটি আলোকরশ্মি রূপে নির্গত হয়। সাধারণ ডায়োড সিলিকন দিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু আলো-বিকিরিক ডায়োড গ্যালিয়াম (Ga), আসেনিক (As), ফসফরাস (P) ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। শক্তিপাতির ব্যবধানটি কোনো একটি বর্ণের আলোকের শক্তির সমান হলে ঐ-রশ্মি নির্গত হয় অর্থাৎ $E_g = \hbar\omega$ । সাধারণত লাল, সবুজ, হলুদ, নীল ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের আলো বিকিরিক ডায়োড পাওয়া যায়।

(খ) ফোটো ডায়োড (Photodiode) : এটি এক ধরনের বিপরীত বায়াসে ক্রিয়াশীল সম্বি ডায়োড। এর কার্য-প্রণালী আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আলোর ফোটন কণার শক্তি $\hbar\omega$ ডায়োডে তখনই শোষিত হবে যখন শক্তিপাতি ব্যবধানের মান (E_g)-এর সমান হবে, অর্থাৎ $E_g = \hbar\omega$ এ ফোটন ডায়োডে আপত্তি হয়ে সম্বিতলের সময়োজক বন্ধক ছিড়ে ইলেকট্রন-হোল যুগ্ম সৃষ্টি করে এবং সংখ্যালঘু বাহক প্রবাহ সৃষ্টি করে।

(গ) সৌর কোষ (Solar cell) : এক বিশেষ ধরনের ফোটো ডায়োড হল সৌরকোষ। এখানে সৌরশক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সূর্যালোক আলোর ফোটন কণা ডায়োডে শোষিত যে হোল-ইলেকট্রন যুগ্ম সৃষ্টি করে ইলেকট্রন n অঞ্চলে ও হোল p অঞ্চলে ধারিত হয়। সৌরকোষকে কোনো ভাররোধের সঙ্গে যুক্ত করলে যতক্ষণ কোষটি আলোয় উন্মুক্ত থাকবে ততক্ষণ প্রবাহ ভাররোধের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকবে এবং প্রবাহমাত্রা আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক।


(ঘ) সুড়ঙ্গ ডায়োড (Tunnel diode) : সুড়ঙ্গ মানের ডোপিং করা হলে অর্থাৎ প্রতি হাজার অর্ধ-পরিবাহী পরমাণুতে একটি অপন্দব্য মিশিয়ে যে সব সম্বি ডায়োড সৃষ্টি হয় তার বাহকহীন অঞ্চলের বেধ 100 nm হয়। এটি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। এই বেধের বাধক বিভবের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন ভেদ্যতার (penetration) সম্ভাব্যতা খুব বেশি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। ইহাকে সুড়ঙ্গ ক্রিয়া বলে। সুড়ঙ্গ ডায়োডের ক্ষেত্রে রোধের মান ঋগাঝক (চিত্র 3.13)।

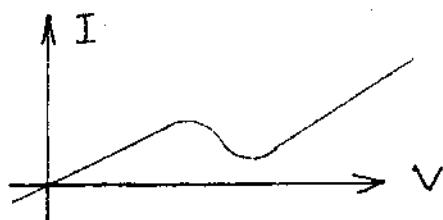

চিত্র 3.13

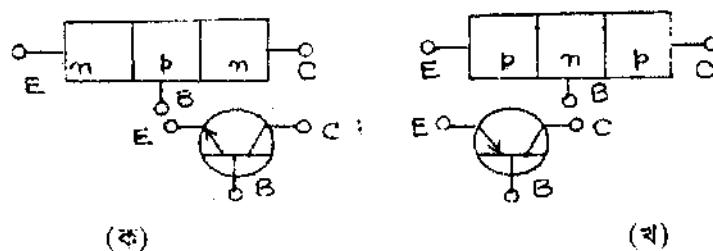3.4 ট্রানজিস্টর (Transistor)

ট্রানজিস্টর মানে রোধ বিনিময় (transistor ≡ transfer of resistor)। এ দিয়ে অল্প পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব। ট্রানজিস্টর হল দুটি সম্বি ডায়োডের সমষ্টি। তাই একে দ্বিমেরু সম্বি ট্রানজিস্টর (bipolar junction transistor/BJT) বলা হয়। Ge বা Si দিয়ে প্রস্তুত P শ্রেণি অর্ধপরিবাহী ক্ষেত্রের দুই পাশে n শ্রেণির অনুরূপ অর্ধপরিবাহী জুড়ে আমরা npn সম্বি ট্রানজিস্টর বা সংক্ষেপে npn ট্রানজিস্টর পাই। একইভাবে n শ্রেণি অর্ধপরিবাহীর উভয় পাশে p শ্রেণি যুক্ত করে pnp ট্রানজিস্টর পাওয়া যায়। 3.14 নং চিত্রে npn ও pnp ট্রানজিস্টরের সংকেত দেখানো হয়েছে। বামদিক হতে তিনটি অর্ধপরিবাহী স্তরকে যথাক্রমে বিকিরক (emitter) বা E, ভূমি (base) বা B এবং গ্রাহক (collector) বা C বলে। সংকেত npn ও pnp বোধানোর জন্য বিকিরকে যথাক্রমে বাইরের ও ভিতরের দিকে তীর চিহ্ন



চিত্র 3.14

দেওয়া থাকে। ভূমির বেধ বিকিরক ও প্রাহকের তুলনায় কম রাখা হয় এবং বিকিরক-ভূমি সন্ধিতলের ক্ষেত্রফল প্রাহক-ভূমি সন্ধিতলের ক্ষেত্রফলের চেয়ে কম রাখা হয়। এই তিনটি স্তরে তড়িৎপ্রবাহ I_E , I_B ও I_C ধনাঘাতক যথন এরা ট্রানজিস্টার অভিমুখী। একইভাবে বিকিরক-ভূমি, প্রাহক-ভূমি ও প্রাহক-বিকিরক বিভব পার্থক্য যথাক্রমে V_{EB} , V_{CB} ও V_{CE} বিভব পার্থক্যগুলি ধনাঘাতক যথন প্রথম পদাঙ্গক (subscript) দ্বিতীয় পদাঙ্গক সাপেক্ষে ধনাঘাতক।

3.4.1 ট্রানজিস্টার নির্মাণ (Construction of a transistor)


ট্রানজিস্টার নির্মাণের চারটি বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। (ক) বৃদ্ধি পদ্ধতি (grown type) : গলিত অবস্থা হতে Ge বা Si অর্ধপরিবাহীর একক কেলাস (single crystal) গঠনের সময় অপবন্তুর ঘনত্ব n হতে p ধরনে পরিবর্তন করে একক কেলাসে পরপর n, p ও n অংশ তৈরি করে ট্রানজিস্টার নির্মাণ পদ্ধতি হল বৃদ্ধি পদ্ধতি। (খ) সংকর পদ্ধতি (alloy type) : n ধরনের অর্ধপরিবাহীর পাতলা চাকতির (wafer) দুই পাশে In (Indium) এর ফুটকি (dot) রেখে অল্প সময়ের জন্য In-এর গলনাঙ্কের উপরের উষ্ণতায় ইলিয়ামকে দ্রবীভূত করা হয়। এইভাবে pnp ও npn ট্রানজিস্টার নির্মিত হয়। (গ) ব্যাপন পদ্ধতি (diffusion type) : পাতলা বাইর্জাত অর্ধপরিবাহীকে (ধরা যাক n ধরনের) চুম্বিতে p ধরনের অপবন্তুর গ্যাসীয় আবহাওয়ায় উক্তপ্ত করলে ব্যাপন পদ্ধতিতে p অপবন্তু ভূমি সৃষ্টি করে। ভূমির উপর ছিদ্র যুক্ত মুখ্যেশ (mask) রেখে আবার n গ্যাসীয় আবহাওয়ায় চুম্বিতে উক্তপ্ত করলে n স্তর সৃষ্টি হয়। (ঘ) উৎক্রসজ্জা পদ্ধতি (epitaxial type) : epi মানে উর্ধ্বে বা উপরে এবং taxis মানে সজ্জা। Ge বা Si-এর পাতলা একক কেলাসে উচ্চ মানের ডোপিং করে n বা p আধার (substrate) তৈরি করা হয়। এই আধার হল প্রাহক। প্রাহক আধারের উপর ভূমি ও বিকিরক ব্যাপন পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়।

3.4.2 রীতি ও বিন্যাস (Mode and configuration)

ট্রানজিস্টারের বিকিরক-ভূমি ও প্রাহক-ভূমি দুটি সন্ধিতল বর্তমান। তাই ট্রানজিস্টার দুটি সন্ধি ভায়োডের সমষ্টি এরকম ভাবা যায়। সন্ধি ভায়োডে ভোল্টেজ অগ্রবায়াসে বা বিপরীত বায়াসে প্রয়োগ করা যায়। তাই ট্রানজিস্টারের দুটি ভায়োডে এই ভোল্টেজ প্রয়োগের রীতির জন্য চারটি অবস্থা সৃষ্টি হয়। দুটি ভায়োড অগ্রবায়াসে থাকলে ট্রানজিস্টার সম্পৃক্ত অঞ্চলে কার্যকর হয়। ভায়োড দুটি বিপরীত বায়াসে থাকলে ছেদক অঞ্চলে ট্রানজিস্টার চলে যায়। এই দুটি রীতির ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টার সংখ্যীয় ইলেক্ট্রনিক্স বর্তনীতে ব্যবহৃত হয়। একটি ভায়োড অগ্রবায়াসে ও অন্যটি বিপরীত বায়াসে থাকলে ট্রানজিস্টার সক্রিয় অঞ্চলে অবস্থান করে এবং সমরূপ বর্তনীতে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহার অনুযায়ী ট্রানজিস্টার বর্তনী দুই ধরনের : সমরূপ (analog) ও সংখ্যীয় (digital)।

ট্রানজিস্টারে বিকিরক, ভূমি ও গ্রাহক তিনটি সংযোগ প্রাপ্ত সৃষ্টি করে। এই তিনটির যে-কোনো একটিকে সাধারণ প্রাপ্ত হিসেবে ব্যবহার করে প্রথম একক অনুযায়ী ট্রানজিস্টারকে সরল জালপথ হিসেবে ভাবা যায়। অর্থাৎ একটি আগমন প্রাপ্তে, একটি সাধারণ ও শেষেরটি নির্গমন প্রাপ্তে। তিনটি প্রাপ্তই সাধারণ হতে পারে বলে তিন ধরনের বিন্যাস তৈরি হয় : (ক) সাধারণ ভূমি বিন্যাস (CB), (খ) সাধারণ বিকিরক বিন্যাস (CE) এবং (গ) সাধারণ গ্রাহক বিন্যাস (CC)। এবার আপনি এই বিন্যাসগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানবেন।

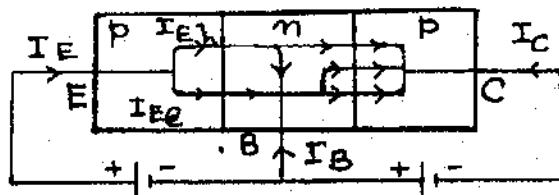3.4.3 সাধারণ ভূমি বিন্যাস (Common base / CB configuration)



চিত্র 3.15 CB বিন্যাস


আগমন প্রাপ্তে বিকিরক-ভূমি অগ্রবায়াসে এবং নির্গমন প্রাপ্তে গ্রাহক-ভূমি বিপরীত বায়াসে রেখে সাধারণ ভূমি বা CB বিন্যাস পাওয়া যায়। 3.15 নং চিত্রে pnp ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবাহ দেখানো হয়েছে। বিকিরকে সংখ্যাগুরু বাহক হোল এবং প্রবাহ I_{Eh} । নির্মাণ কালে ভূমির বেধ ও ডোপিং বিকিরকের চেয়ে কম রাখা হয়। তাই সংখ্যালঘু বাহক প্রবাহ I_{Ee} অনেক কম হয়। অর্থাৎ $I_E = I_{Eh} + I_{Ee} \approx I_{Eh}$ । এই হোল প্রবাহের কিছু অংশ, ধরা যাক I_{Eh1} , গ্রাহকে ধারিত হোল এবং $(I_{Eh} - I_{Eh1})$ অংশ ভূমির ইলেকট্রনের সংস্পর্শে বিনষ্ট হয়ে ভূমি প্রবাহ সৃষ্টি করবে। যদি $I_E = 0$ হয় গ্রাহক প্রবাহ হবে বিপরীত সংপৃক্ষ প্রবাহ I_{CO} । এই অবস্থায় গ্রাহক-ভূমি সম্বিল বিপরীত বায়াসে থাকার ফলে সংখ্যালঘু হোল ও ইলেকট্রন এই সম্বিল অতিক্রম করে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ $-I_{CO} = I_{COh} + I_{COe}$ এখন $I_E \neq 0$ হলে গ্রাহক প্রবাহ সেখা যায়।

$$I_C = -I_{Eh1} + I_{CO} \approx I_{Eh1} = -\alpha I_E \quad \dots\dots (3.18)$$

যেখানে $\alpha = I_C/I_E$

চল স্থির প্রবাহের বিবর্ধনাঙ্ক (dc current gain)। α -এর মান 0.9 থেকে 0.995 হয় এবং I_E , V_{CB} ও উল্লতার উপর এর মান নির্ভরশীল। pnp ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে I_E ধনাত্মক, I_C ও I_{CO} ঋণাত্মক এবং npn-এর ক্ষেত্রে I_E ঋণাত্মক ও I_C ও I_{CO} ধনাত্মক।

CB বিন্যাসে ট্রানজিস্টারের বৈশিষ্ট্যেরখা দুই ধরনের : (ক) আগমন ও (খ) নির্গমন। আগমন বৈশিষ্ট্যেরখা ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রাহক-ভূমি ভোল্টেজের (V_{CB}) জন্য বিকিরক-ভূমি ভোল্টেজ (V_{EB}) অনুভূমিক অক্ষে ও বিকিরক প্রবাহ (I_E) উল্লম্ব অক্ষস্থিত হয়। বৈশিষ্ট্যেরখাগুলি ডায়োডের অগ্রবায়াস বৈশিষ্ট্যের মতো (চিত্র 3.16)। ছেদক ভোল্টেজের পর নির্দিষ্ট V_{CB} -এর জন্য V_{EB} প্রায় শুবমানের হলেও I_E বৃদ্ধি পায়। যখন V_{CB} বাড়ে গ্রাহক-ভূমি সম্বিতলের উভয়পাশে বাহকহীন অঞ্চলের বেধ বাড়ে। ফলে ভূমির বেধ হ্রাস পায় এবং কিছু হোল প্রবাহ (pnp ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে) বিকিরক-ভূমি ও গ্রাহক-ভূমি সম্বিতল অতিক্রম করে। ফলে V_{EB} স্থির থাকলেও I_E বৃদ্ধি পায়। J. M. Early-র সম্মানে একে আর্লি প্রভাব বলে (Early effect)।

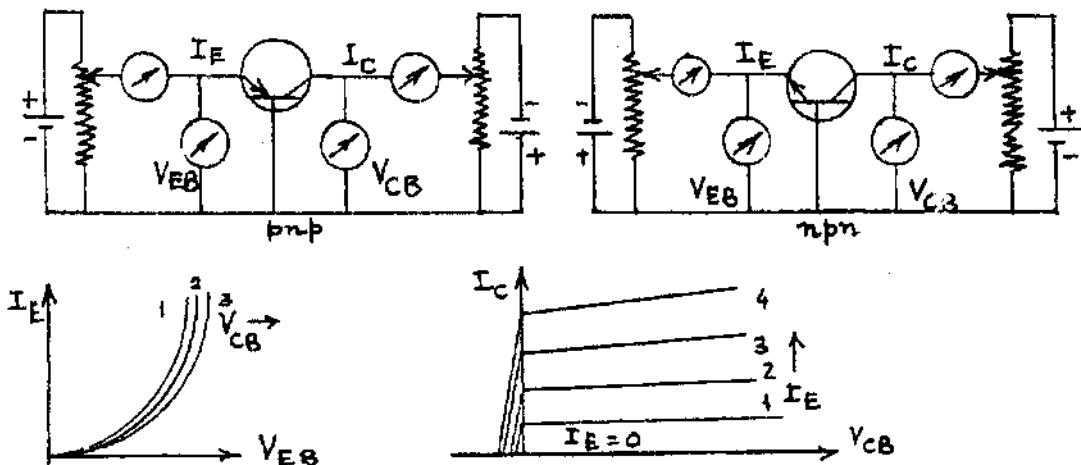

আগমন

চিত্র 3.16

নির্গমন

নির্গমন বৈশিষ্ট্যেরখায় বিভিন্ন বিকিরক প্রবাহের (I_E) জন্য গ্রাহক-ভূমি ভোল্টেজ (V_{CB}) অনুভূমিক অক্ষে এবং গ্রাহক প্রবাহ (I_C) উল্লম্ব অক্ষে অঙ্কিত হয় (চিত্র 3.16)। বৈশিষ্ট্যেরখাগুলির তিনটি অঞ্চল : (ক) ছেদক অঞ্চল (cut-off region) : এখানে $I_E \leq 0$ । সুতরাং $I_C = I_{CO}$ ও গ্রাহক ও বিকিরক উভয়েই বিপরীত বায়াসে আছে। $I_E = 0$ রেখার নীচের অঞ্চল হল ছেদক অঞ্চল। (খ) সক্রিয় অঞ্চল (active region) : এখানে $I_E > 0$ এবং বিকিরক অগ্রবায়াসে ও গ্রাহক বিপরীত বায়াসে। I_{CO} শুবমানের ইওয়ার জন্য গ্রাহক প্রবাহ বিকিরক প্রবাহের সমানুপাতিক। অবশ্য আর্লি প্রভাবের ফলে I_C -এর মান V_{CB} -এর বৃদ্ধির সাথে অল্প বাড়ে। এর ফলে সক্রিয় অঞ্চলে বিভিন্ন I_E -এর জন্য কতকগুলি সরলরেখা পাওয়া যাবে। যেহেতু $\alpha < 1$ সুতরাং $I_C < I_E$, (গ) সম্পৃক্ত অঞ্চল (saturation region) : এখানে গ্রাহক ও বিকিরক উভয়েই অগ্রবায়াসে অবস্থিত। ফলে অল্প গ্রাহক-ভূমি ভোল্টেজের (V_{CB}) পরিবর্তনে গ্রাহক প্রবাহ (I_C) অনেক পরিবর্তিত হয়। $V_{CB} \leq 0$ হতে সক্রিয় অঞ্চলের বামপাশ অবি সম্পৃক্ত অঞ্চল।

3.4.4 সাধারণ বিকিরক বিন্যাস (Common emitter / IE configuration)

এক্ষেত্রে বিকিরক সাধারণ প্রান্ত এবং বিকিরক-ভূমি অগ্রবায়াসে থাকবে। বিকিরক উচ্চ ডোপিংযুক্ত এবং ভূমিতে অপেক্ষাকৃত কম ডোপিং করা হয় ও বেধ কম রাখা হয়। npn ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে বাধক বিভবের চেয়ে বেশি বিভব প্রভেদ প্রয়োগে ইলেকট্রনগুলি সর্বিত্তল অতিক্রম করে ভূমিতে পৌছায় ও প্রায় সবই গ্রাহকে গিয়ে প্রচর বাহক সরবরাহ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে কার্শফের সূত্র প্রয়োগে পাই

$$I_E = I_B + I_C$$


যেহেতু $I_C = \alpha I_E$ সূতরাং $I_C = \alpha(I_B + I_C)$, অথবা $I_C = \alpha I_B / (1 - \alpha) = \beta I_B$ (3.19)

যেখানে $\beta = \alpha / (1 - \alpha)$

$$\text{এবং } \alpha = \beta / (1 + \beta) \quad \dots \dots (3.20)$$

$$\beta\text{-কে বলা হয় স্থির প্রবাহ বিবর্ধনাঞ্জক, আবার যেহেতু } I_C = \alpha I_E + I_{CO}, \text{ সূতরাং} \\ IC = (IB + IC) / (\beta + 1) + I_{CO} \text{ অথবা } IC = \beta IB + (\beta + 1) I_{CO} \\ = \beta IB + I_{CEO} \quad | \quad (3.21)$$
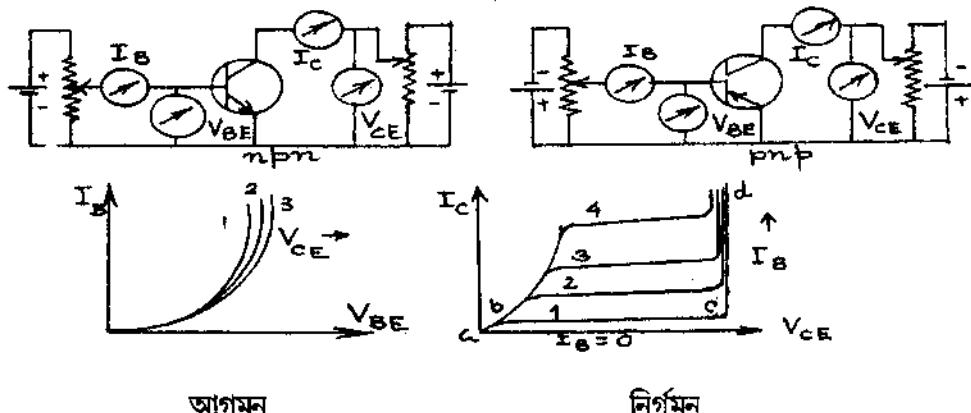
$$\text{যেখানে } I_{\text{CEO}} = (\beta + 1)I_{\text{CO}} = I_{\text{CO}}/(1 - \alpha) \quad \dots \dots (3.22)$$



छिं 3.17


I_{CEO} হল গ্রাহক প্রবাহ যখন ভূমি খোলা বর্তনীতে থাকে। 3.17 নং চিত্রে npn ও pnp বর্তনী দেখানো হয়েছে। CB বিন্যাসের মতোই CE বিন্যাসেও দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যরেখা থাকে। আগমন বৈশিষ্ট্যরেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন V_{CE} -এর জন্য $V_{BE} - I_B$ লেখচিত্র অধ্যবায়াস ডায়োডের লেখচিত্রের মতো হয়। প্রাত

প্রভাবে এক্ষেত্রে I_B -র মান V_{CE} -র সাথে পরিবর্তিত হয়। সিলিকনের ক্ষেত্রে $V_{BE} \approx 0.5 - 0.6V$ এবং জ্বারমেনিয়ামের ক্ষেত্রে $0.1 - 0.2V$ হলে V_{CE} ও I_B পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নির্গমন বৈশিষ্ট্যেরখায় $V_{CE} - I_C$ লেখচিত্র বিভিন্ন I_B -র জন্য অঙ্কিত হয়। আগের মতোই ছেদক অঞ্চলে (bc) $I_B = 0$ ও $I_C = I_{CEO}$ । I_{CEO} -কে সাধারণ বিকিরক ক্ষরণ প্রবাহও বলে। ইহা বিপরীত সংখ্যালয়ে প্রবাহ ও পৃষ্ঠতলের ক্ষরণ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। যদি $I_E = 0$ হয় তবে বিপরীত গ্রাহক সম্পৃক্ত প্রবাহকে বলা হবে I_{CBO} । $I_{CBO} > I_{CO}$, কারণ পৃষ্ঠতলের ক্ষরণ প্রবাহ ভোল্টেজের সমানুপাতিক। তাছাড়া বিকল ভোল্টেজে পৌছানোর আগেই সম্পৃক্ত ক্ষিয়া শুরু হয়ে যায়। তাই ছেদক অঞ্চলের জন্য অল্প বিপরীত বায়স জরুরি। Ge-র ক্ষেত্রে এই বিপরীত বায়স $0.1V$ এবং Si-র জন্য $0V$ । সক্রিয় অঞ্চলে আর্দ্ধ প্রভাবের জন্য I_C -এর মান V_{CE} -র সাথে বৃদ্ধি পায় (bc-এর উপরের অঞ্চল)। সম্পৃক্ত অঞ্চলে (ab) V_{CE} -র অল্প পরিবর্তনে I_C অনেক পরিবর্তিত হয়। তাই I_C -র মান I_B -র উপর নির্ভর করে না। সম্পৃক্ত অঞ্চলের পর ট্রানজিস্টারের বিকল অঞ্চল থাকে (cd)। এখানে $I_B = 0$ হলেও I_C দ্রুত অল্প V_{CE} বৃদ্ধির সাথে বাঢ়ে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে ট্রানজিস্টার এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না। নির্মাতারা V_{CE} -র সর্বোচ্চ মান বিকল ভোল্টেজের ($0.5 - 0.1$) অংশ বলে উল্লেখ করে দিয়ে থাকেন।

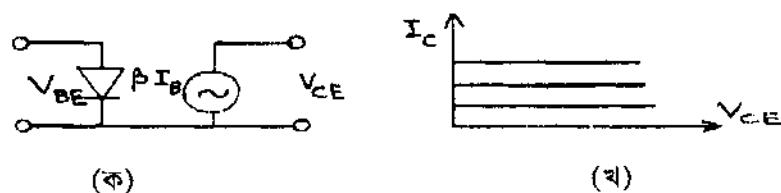
3.4.5 সাধারণ গ্রাহক বিন্যাস ও আদর্শ ট্রানজিস্টার (Common collector/CC configuration and ideal transistor)

গ্রাহক যথন সাধারণ প্রাণ্তে অবস্থিত তখন 3.17 নং চিত্রের গ্রাহক ও বিকিরকের স্থান পরিবর্তন করে সাধারণ গ্রাহক বা CC বিন্যাস পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যেরখাগুলি CE বিন্যাসের মতোই। অনেকে এই বিন্যাসকে বিকিরক অনুচরণ (emitter follower) বলে থাকেন।

এবারে আপনি আদর্শ ট্রানজিস্টারের বিষয় জানবেন। আদর্শ ট্রানজিস্টারে বাস্তব ট্রানজিস্টারের মতো কোনো বিকল ও সম্পৃক্ত অঞ্চল থাকে না। $I_B = 0$ হলে $I_C = 0$ হবে। অর্থাৎ $I_{CO} = 0$ । বিকিরক ও ভূমি আদর্শ সর্বি ডায়োডের মতো আচরণ করবে। অর্থাৎ শূন্যমানের অগ্ররোধ থাকবে। অগ্রবায়াসে সুইচ অন ও বিপরীত বায়াসে সুইচ অফ। নির্গমন রেখাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই V_{CE} অক্ষের সমান্তরাল হবে চিত্র 3.18।



চিত্র 3.18

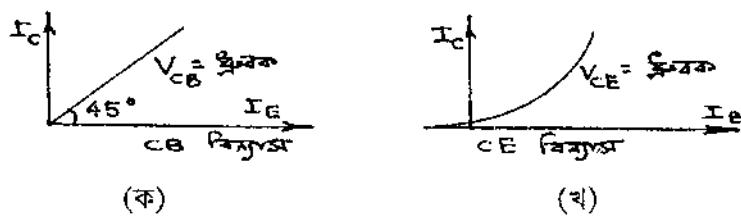

চিত্র 3.19 বিনিময় বৈশিষ্ট্যরেখা

আগমন ও নির্গমন বৈশিষ্ট্যরেখা ছাড়া ট্রানজিস্টারের বিনিময় বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন করা যায়। CB বিন্যসে স্থির V_{CB} -র জন্য $I_C - I_E$ লেখচিত্রকে বিনিময় বৈশিষ্ট্যরেখা বলা হয়। এটি প্রায় 45° কোণে নত একটি সরলরেখা। অর্থাৎ প্রবাহ বিবর্ধন $\alpha = I_C/I_E \approx \tan 45^\circ = 1$ । pnp ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে $I_E = I_C + I_B$ । সুতরাং বলা যেতে পারে ভূমি প্রবাহ নথগ্য। CE বিন্যসে বিনিময় বৈশিষ্ট্যরেখা স্থির V_{CE} -র জন্য $I_C - I_B$ লেখচিত্র সৃষ্টি করে। এখানে I_B -র অল্প পরিবর্তনে I_C অনেকখানি পরিবর্তিত হয়। যখন $I_B = 0$ তখনও কিছু গ্রাহক প্রবাহ পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ বিকিরক ক্ষরণ প্রবাহ I_{CEO} ।

এবারে আমরা নিম্নের সারণিতে তিনটি বিন্যসের তুলনা করব।

সারণি 1

সংখ্যা	বৈশিষ্ট্য	CB	CE	CC
1.	আগমন রোধ	$\sim 100\Omega$	$\sim 750\Omega$	$\sim 750\text{ k}\Omega$
2.	নির্গমন রোধ	$\sim 450\Omega$	$\sim 45\Omega$	$\sim 50\text{ k}\Omega$
3.	প্রবাহ বিবর্ধনাঙ্ক	$\alpha \approx 1$	$\beta = \alpha/(1-\alpha)$	উচ্চমানের
4.	ডোন্টেজ বিবর্ধনাঙ্ক	~ 150	~ 500	একের কম
5.	ব্যবহার	উচ্চ কম্পাঙ্কে	অব্য কম্পাঙ্কে	প্রতিবাধা মানান করার ক্ষেত্রে

3.5 ক্ষেত্র প্রভাব ট্রানজিস্টার/ফেট (Field effect transistor/FET)

আপনি এপর্যন্ত দুই ধরনের বাহক ও দুটি সম্বিল যুক্ত ট্রানজিস্টার সম্বন্ধে জেনেছেন। এরা দ্বিমুখী সম্বিল ট্রানজিস্টার (bipolar junction transistor / BJT)। এবারে এক ধরনের বাহক যুক্ত অর্থাৎ হোল অথবা ইলেকট্রন যুক্ত ট্রানজিস্টারের কথা আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগ করে বাহকের নির্গমন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাই এগুলি ক্ষেত্র প্রভাব ট্রানজিস্টার বা ফেট। এক্ষেত্রেও বিকিরক, ভূমি ও গ্রাহকের


মতো তিনটি প্রান্ত ও অঞ্চল যেমন উৎস S (source), দ্বার G (gate) এবং নালা D (drain)। নির্মাণ পদ্ধতি অনুযায়ী ফেট দুই ধরনের : সন্ধিফেট এবং মসফেট। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এগুলি আলোচনা করা হবে। আপাতত ফেটের সুবিধা ও অসুবিধা জানা যাক।

- সুবিধা :**
- (ক) দ্বিমেরু সন্ধি ট্রানজিস্টারে দুই ধরনের ও ফেটে এক ধরনের বাহক বর্তমান।
 - (খ) দ্বিমেরু সন্ধি ট্রানজিস্টারের তুলনায় ফেটের আগমন প্রতিবাধা খুব উচ্চ মানের ($\sim 100 \text{ M}\Omega$)।
 - (গ) ফেট তৈরি সহজ ও অপেক্ষাকৃত কম জায়গা লাগে।
 - (ঘ) ফেটে অপস্থর ভোল্টেজ (noise) কম সৃষ্টি হয়।
 - (ঙ) তাপীয় প্রভাবে ফেটের স্থিরতা বেশি ও বিকিরণের প্রভাবমুক্ত।
 - (চ) সংখ্যীয় বর্তনীতে ফেট ব্যবহারে শক্তি খরচ কম।
 - (ছ) ফেট হচ্ছে ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত ও দ্বিমেরু সন্ধি ট্রানজিস্টার হচ্ছে প্রবাহ-নিয়ন্ত্রিত।
 - (জ) নালা ভোল্টেজ শূন্য হলে কোনো সূচনা ভোল্টেজ থাকে না।
 - (ঝ) ফেটে বিচলন গতিবেগের ফলে বাহক সৃষ্টি হয় অথচ দ্বিমেরু সন্ধি ট্রানজিস্টারে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বাহক সৃষ্টি হয়।
- অসুবিধা :**
- (ক) ফেট উচ্চ কম্পাঙ্গেক ব্যবহারের উপযুক্ত নয়।
 - (খ) কম্পাঙ্গেক পটির প্রসার (frequency band width) ট্রানজিস্টারের তুলনায় ফেটের কম।
 - (গ) ফেটের ভোল্টেজ বিবর্ধন কম।
 - (ঘ) নিম্নভোল্টেজ ও প্রবাহের ক্ষেত্রে ফেট উপযোগী।

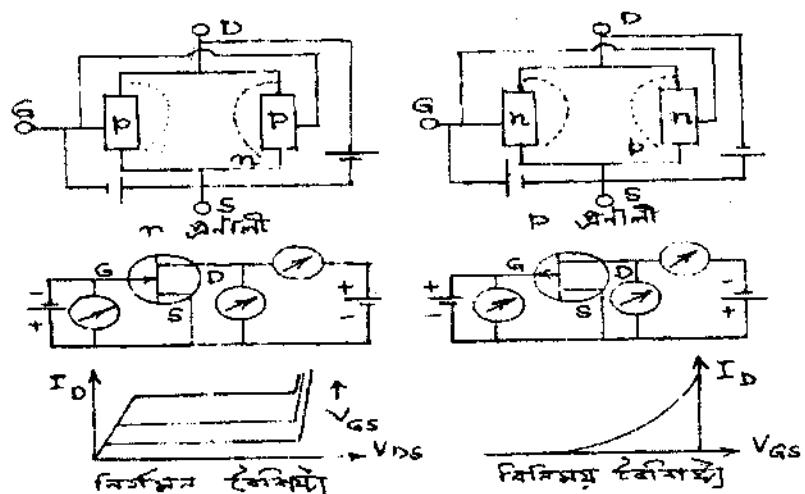3.5.1 সন্ধি ফেট (Junction FET / JFET)

বাহক এক ধরনের হওয়ার ফলে সন্ধিফেট n-প্রগালী (n-channel) ও p-প্রগালী (p-channel) দুই ধরনের হতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই সিলিকন বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) প্রারম্ভিক অর্ধপরিবাহী গুপ্ত ব্যবহার করা হয়। n-প্রগালী সন্ধি ফেটের ক্ষেত্রে n-ধরনের ক্ষুদ্র দণ্ডের দুই পাশে পরিবাহী তার যোগ করে এক প্রান্তকে উৎস (source) S এবং অন্য প্রান্তকে নালা (drain) D হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। n দণ্ডে অন্য দুই পাশে p ধরনের অপবন্তু উচ্চ পরিমাণে ডেপিং করা হয়। ব্যাপন, সংকর বা অন্য যে-কোনো পদ্ধতি এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই p অঞ্চলকে বলা হয় দ্বার (gate) G। দুই p অঞ্চলের মধ্যবর্তী পাতলা অংশকে প্রগালী (channel) বলে। একই ভাবে p-প্রগালী সন্ধিফেটের ক্ষেত্রে p ধরনের

প্রারম্ভিক অর্ধপরিবাহী দণ্ডের উভয় পাশে n ধরনের অপবস্তু উচ্চ পরিমাণে ডোপিং করা হয়। 3.20 নং চিত্রে n ও p-প্রগালী সম্বিফেটের সংকেত, বতনী ও বৈশিষ্ট্যরেখা দেখানো হয়েছে। দ্বারের তীরচিহ্ন প্রবাহের অভিমুখ চিহ্নিত করে, যখন দ্বার-উৎস সম্বিতল অগ্রবায়াসে থাকে। অথচ কার্যকর অবস্থায় pn-তল বিপরীত বায়াসে থাকে এবং তাই ফেটের কোনো সূচনা ভোল্টেজ নেই। এই বিপরীত বায়াসের ফলে ফেটের আগমন প্রতিবাধা উচ্চমানের, সম্বিফেটের নালা প্রবাহ প্রগালী দিয়ে গমন করে। দ্বার বিপরীত বায়াসে থাকে বলে প্রগালীর উভয়পাশে বাহকহীন অঞ্চলের বেধ দ্বার-উৎস ভোল্টেজের (V_{GS}) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্বিফেটের বৈশিষ্ট্যরেখা দুই ধরনের : (ক) স্থির নির্গমন বৈশিষ্ট্যরেখা এবং (খ) বিনিময় বৈশিষ্ট্যরেখা। স্থির নির্গমন বৈশিষ্ট্যরেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্বার-উৎস (V_{GS}) ভোল্টেজের জন্য নালা-উৎস ভোল্টেজ (V_{DS}) ও নালা প্রবাহ (I_D) অঙ্কন করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির তিনটি অংশ (।) ওহ্মীয় বা রৈখিক অঞ্চল : এখানে $V_{GS} = 0$ । তাই V_{DS} এবং I_D সমানুপাতিক ও প্রগালী স্বল্প রোধের মতো কাজ করে। (২) সম্পৃক্ত অঞ্চল : $V_{GS} \neq 0$ হওয়ার ফলে দ্বারের উভয়পাশে বাহকহীন অঞ্চলের বেধ বৃদ্ধি পায় এবং প্রগালী বেধ হ্রাস পায়। এর ফলে রোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও I_D আর বৃদ্ধি পায় না। V_{DS} -এর মেখানে I_D ধূবমানের হয় তাকে সম্পৃক্ত বা চিমটি ভোল্টেজ (pinch-off) V_p বলে। এই অবস্থায় দুই পাশের বাহকহীন অঞ্চল পরস্পরকে স্পর্শ করে। তাই প্রবাহ ধূব মানের হয়। একে সম্পৃক্ত বা চিমটি প্রবাহ I_{DS} বলে। (৩) বিকল অঞ্চল : V_{DS} আরও বাড়ালে সম্বিতল বিকল অঞ্চলে প্রবেশ করে ও প্রগালীতে I_D বৃদ্ধি পায়। যদি V_{GS} বাড়ানো হয় চিমটি ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশি I_D -তে শুরু হয়। বিনিময় বৈশিষ্ট্যরেখায় $V_{GS} - I_D$ লেখচিত্র অঙ্কিত হয়। এর দুই প্রান্ত হল $(0, I_{DS})$ এবং $(V_p, 0)$ ।



চিত্র 3.20

সন্ধিফেটের স্বেচ্ছারাশিগুলি ট্রায়োডের মতো নির্ণয় করা যায়। এখানে

$$I_D = f(V_{GS}, V_{DS}) \quad \dots \dots (3.23)$$

$$\text{অথবা } dI_D = (\partial I_D / \partial V_{GS}) v_{DS} dV_{GS} + (\partial I_D / \partial V_{DS}) v_{GS} dV_{DS} \\ = g_m dV_{GS} + dV_{DS}/r_D \quad \dots \dots (3.24)$$

$$\text{এখানে নালা রোধ বা নতি রোধ বা প্রণালীরোধ } r_D = (\partial V_{DS} / \partial I_D) v_{GS} \quad \dots \dots (3.25)$$

$$\text{এবং পারম্পরিক পরিবাহিতাঙ্ক } g_m = (\partial I_D / \partial V_{GS}) v_{GS} \quad \dots \dots (3.26)$$

$$\text{সন্ধিফেটের বিবর্ধনাঙ্ক } \mu = -(\partial V_{DS} / \partial V_{GS}) I_D = r_D g_m \quad \dots \dots (3.27)$$

(3.24) নং সমীকরণ ব্যবহার করে এই সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।

এখন ধরা যাক প্রণালী দৈর্ঘ্য L । নালা-উৎস ভোল্টেজ V_{DS} হলে তড়িৎক্ষেত্র হবে V_{DS}/L । গতিশীলতা μ হলে বাহকের বিচলনবেগে mV_{DS}/L । সূতরাং বাহকের সংক্রমণকালে (transit time) $t = L/(mV_{DS}/L) = L^2/mV_{DS}$ । যখন $V_{GS} = 0$, আধানের মান হয় q এবং $V_{GS} > 0$ হলে আধান হবে q' । সূতরাং নালা প্রবাহ হবে $I_D = (q + q')/t$, যেখানে $q' = CV = C(V_{GS} - V_{DS}/2)$.

$$\text{অতএব } I_D = \frac{mV_{DS}}{L^2} (q + q') = \frac{V_{DS}}{R} (1 + q'/q) \\ = \frac{V_{DS}}{R} \left[1 + \frac{C}{q} (V_{GS} - V_{DS}/2) \right] \quad \dots \dots (3.28)$$

যেখানে $R = L^2/mq$ । (3.28) নং সমীকরণকে অবকল করে পাই

$$1 = \frac{1}{R} \left(\frac{dV_{DS}}{dI_D} \right)_{V_{GS}} \left[1 + \frac{C}{q} (V_{GS} - V_{DS}/2) \right] + \frac{V_{DS}}{R} \left(-\frac{C}{2q} \right) \left(\frac{dV_{DS}}{dI_D} \right)_{V_{GS}}$$

$$\text{অথবা } \left(\frac{dV_{DS}}{dI_D} \right)_{V_{GS}} = r_D = \left[\frac{1}{R} \left\{ 1 + \frac{C}{q} \left(V_{GS} - \frac{V_{DS}}{2} \right) \right\} - \frac{CV_{DS}}{2qR} \right]^{-1}$$

$$\text{অথবা } r_D^{-1} = \frac{1}{R} + \frac{CV_{GS}}{qR} - \frac{CV_{DS}}{qR} = \frac{1}{R} + \frac{C}{qR} (V_{GS} - V_{DS}) \quad \dots \dots (3.29)$$

$$rD \rightarrow \infty \text{ হলে } V_{DS} - V_{GS} \rightarrow q/C \quad \dots \dots (3.30)$$

$$\text{সূতরাং (3.28) নং সমীকরণ হতে পাই } I_D = \frac{q/C + V_{GS}}{R} \left[1 + \frac{C}{q} \left(V_{GS} - \frac{q}{2C} - \frac{V_{GS}}{2} \right) \right]$$

$$\text{অথবা } I_D = \frac{q}{2CR} (1 + CV_{GS}/q)^2 \quad \dots \dots (3.31)$$


যখন $I_D = 0$, $V_{GS} = -q/C = V_P$ বা চিমটি ভোল্টেজ। আবার যখন $V_{GS} = 0$ $I_D = q/2CR = I_{DS}$, বা চিমটি প্রবাহ। অর্থাৎ উৎস ও দ্বার ন্যূন বর্তনীতে যুক্ত হলে প্রবাহ হয় I_{DS} এবং তখন লেখা যায়।

$$I_D = I_{DS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad \dots\dots (3.32)$$

এই সমীকরণ অনুযায়ী $V_{GS} - I_D$ অনুযায়ী লেখচিত্র অধিবৃত্ত হবে যা বিনিময় বৈশিষ্ট্যেরখায় দেখানো হয়েছে (চিত্র 3.20)। আদর্শ সন্ধিফেটের কোনো বিকল অঙ্গুল থাকবে না। এর কেবল ওহ্মীয় ও চিমটি অঙ্গুল থাকবে। 3.32 সমীকরণকে W.Shockley-র সম্মানে শক্লে (Shockley) সমীকরণ বলে।

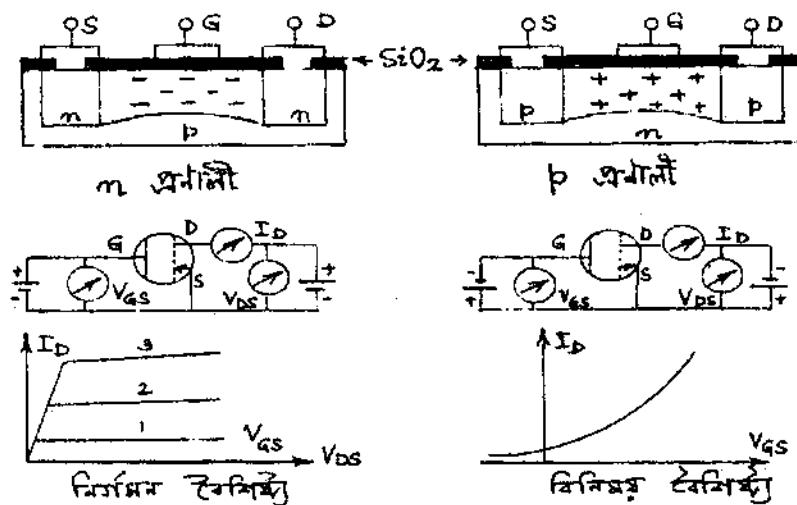3.5.2 মসফেট (Metal oxide semiconductor FET/MOSFET):

মসফেট তড়িৎক্ষেত্র সৃষ্টি করে প্রগালী রোধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ এর কার্য পদ্ধতি সন্ধিফেটের তুলনায় ভিন্ন। মসফেটের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। মসফেট দুই ধরনের : (ক) প্রবর্ধিত মসফেট (enhancement MOSFET) ও (খ) বাহকহীন মসফেট (depletion MOSFET)। এরা উভয়েই n বা p ধরনের হতে পারে অর্থাৎ n বা p প্রগালী মসফেট। এবার আপনি এদের গঠন, বর্তনী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানবেন।



চিত্র 3.21

p বা n প্রগালী মসফেট সৃষ্টির জন্য আধার হিসেবে যথাক্রমে n বা p শ্রেণির অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা হয়। অল্প ডোপিং যুক্ত n ধরনের অর্ধপরিবাহী আধারের উপর ব্যাপন পদ্ধতিতে উচ্চ ডোপিং যুক্ত দুটি

p অঞ্চল নির্মাণ করা হয়। এই দুটি p অঞ্চল উৎস ও নালা হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে দূরত্ব (10–20) μm রাখা হয়। অর্ধপরিবাহীর উপর (100–200) μm বেধ বিশিষ্ট অপরিবাহী পাতলা সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO_2) স্তর গঠন করা হয়। এই স্তরের মাঝে খাঁজ কেটে উৎস ও নালার সংযোগবাহী ধাতব তার বা ইলেক্ট্রোড যোগ করা হয় (চিত্র 3.21)। মাঝের SiO_2 স্তরের উপর ধাতব ইলেক্ট্রোড নির্মাণ করে দ্বারের সংযোগ করা হয়। ধাতব ইলেক্ট্রোড ও উৎস ও নালার মধ্যবর্তি অর্ধপরিবাহী উপরিতল একটি সমান্তরাল ধারক সৃষ্টি করে। দ্বার SiO_2 অপরিবাহী স্তর দিয়ে পৃথক করা বলে একে অস্তরিত দ্বার ফেটও (insulated gate FET/IGFET) বলে। SiO_2 স্তর থাকার ফলে আগমন রোধের মান 10^4 – $10^9 \text{ M}\Omega$ পর্যন্ত হতে পারে। সহজ নির্মাণ পদ্ধতির জন্য p প্রণালী প্রবর্ধিত মসফেট বাজারে সুলভ। n প্রণালী প্রবর্ধিত মসফেটের জন্য p অর্ধপরিবাহী আধারের উপর দুটি উচ্চ ডোপিং যুক্ত n ধরনের উৎস ও নালা নির্মাণ করা হয় এবং SiO_2 স্তরের সাহায্যে উৎস, নালা ও দ্বারের ইলেক্ট্রোড নির্মিত হয়। ইলেক্ট্রনের গতিশীলতা হোলের তুলনায় বেশি বলে n প্রণালী মসফেট সংখ্যায় ইলেক্ট্রনিক বর্তনীতে ব্যবহৃত হয়। n প্রণালীর অসুবিধা হল এর নির্মাণ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল ও ব্যয়বহুল। উৎসে তীব্র চিহ্নের সাহায্যে n এবং p প্রণালী মসফেটের সংকেত চিহ্নিত হয়।

p প্রণালী প্রবর্ধিত মসফেটের ক্ষেত্রে দ্বার ঝণাঝক, ফলে অর্ধপরিবাহীতে ধারক ক্রিয়ায় ধনাঘাতক আধান জয়া হয়। দ্বারের ঝণাঝক ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেলে আহিত ঝণাঝক আধান বৃদ্ধি পায়। অক্সাইড স্তরের নীচে উৎস ও নালা p ধরনের হওয়ার ফলে p ধরনের বাহক প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তাই উৎস ও নালার মধ্যের আহিত প্রণালীতে স্তডিংপ্রবাহ হয়। এই নালা প্রবাহ দ্বার ভোল্টেজের উপর নির্ভরশীল বলে একে প্রবর্ধিত মসফেট বলে। যখন $V_{GS} = 0$, I_D নগণ্য মানের ($n\text{A}$)। যখন $V_{GS} < 0$ বা ঝণাঝক, I_D ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। স্থির V_{GS} -এর জন্য I_D সরলরেখায় V_{DS} -এর সঙ্গে বাড়ে। V_{DS} আরও বাড়লে I_D সম্পৃক্ত হয়। একইভাবে n প্রণালী প্রবর্ধিত মসফেটের ক্ষেত্রে $V_{GS} = 0$ হলে উৎস ও নালার মাঝে কোনো প্রণালী সৃষ্টি হয় না। V_{GS} ধনাঘাতক হলে ঐ মধ্যবর্তী অঞ্চল বাহকহীন হয়ে পড়ে এবং আহিত ঝণাঝক আধানের ফলে n প্রণালী সৃষ্টি হয়।

এবারে আপনি n এবং p প্রণালী বাহকহীন মসফেট সম্বন্ধে জানবেন। p প্রণালী বাহকহীন মসফেট n ধরনের অর্ধপরিবাহীর উপর নির্মিত। p ধরনের অপবন্তু দিয়ে উৎস ও নালা ব্যাপন পদ্ধতিতে উচ্চ ডোপিং-এর সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়। উৎস ও নালার মাঝে p ধরনের অপবন্তু অঞ্চল ডোপিং করে p প্রণালী সৃষ্টি করা হয়। পাতলা SiO_2 স্তর উৎস হতে নালা পর্যন্ত জয়ানো হয় এবং এর মাঝে খাঁজ কেটে উৎস, নালা ও দ্বারের ধাতব ইলেক্ট্রোড নির্মাণ করা হয়। n প্রণালী বাহকহীন মসফেট p ধরনের আধারের উপরে একইভাবে সৃষ্টি করা হয়। বাহকহীন মসফেটে অঞ্চল ডোপিং করে প্রণালী সৃষ্টি করা হয় আর প্রবর্ধিত মসফেটে কোন ডোপিং ছাড়াই উৎস ও নালার মাঝে প্রণালী সৃষ্টি হয়। বাহকহীন মসফেটের বৈশিষ্ট্যের বাগুলি

প্রবর্ধিত মসফেটের ঘতোই। বাহকহীন মসফেটের সংকেতে D এবং S-এর মাঝের ড্যাশ যুক্ত রেখার পরিবর্তে পূর্ণরেখা ব্যবহার করা হয়।

3.6 সারাংশ (Summary)

- পাউলি নীতির ফলে কঠিনে শক্তিপটি সৃষ্টি হয়। যোজ্যতা ও পরিবহন পাটির মধ্যে থাকে শক্তিপটি ব্যবধান (E_g)। $E_g \approx 0$ হলে পরিবাহী, $E_g \geq 7\text{ eV}$ হলে অপরিবাহী $E_g \approx 1\text{ eV}$ হলে অর্ধপরিবাহী।
- অর্ধপরিবাহীতে বাহক হোল ও ইলেক্ট্রন। অন্তর্জাত অর্ধপরিবাহীতে এদের সংখ্যা সমান। ইলেক্ট্রন সংখ্যাগুরু হলে n শ্রেণি ও সংখ্যালঘু হলে p শ্রেণি বহির্জাত অর্ধপরিবাহী পাওয়া যায়। উল্লতা, তড়িৎক্ষেত্র ও ব্যাপনতার উপর বাহক ঘনত্ব নির্ভরশীল।
- n ও p অর্ধপরিবাহী পরম্পর যুক্ত হয়ে সর্বি ডায়োড সৃষ্টি করে। বায়াসহীন অবস্থায় সম্বিতলের উভয়পাশ বাহকহীন বা আবেশাধান পূর্ণ অঞ্চলে পরিবর্তিত হয়। ফলে বাধক বিভব সৃষ্টি হয় যা কোনো ভোল্ট মিটারে মাপা যায় না।
- অঞ্চবায়াসে বিচলন গতিবেগের ফলে হোল ও ইলেক্ট্রন সম্বিতল অতিক্রম করে প্রবাহ সৃষ্টি করে। বিপরীত বায়াসে সংখ্যালঘু বাহকের জন্য সম্পৃক্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়।
- জেনার ডায়োডে বিপরীত বায়াসে ন্যূনতম ভোল্টেজের পর প্রবাহ হঠাত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ইহাকে বিকল ভোল্টেজ বলে। জেনার বা সম্প্রপাত ক্রিয়ার জন্য বিকল অঞ্চল পাওয়া যায়।
- পরপর n, p, n বা p, n, p অর্ধপরিবাহী যুক্ত করে ট্রানজিস্টার পাওয়া যায়। বামে বিকিরক E, মধ্যে ভূমি B এবং ডানে গ্রাহক C। সংকেতে যথাক্রমে বাইরের এবং ভিতরের দিকে তীরচিহ্ন দিয়ে npn ও pnp বোকানো হয়। CB, CE এবং CC বিন্যাসের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হয় CE বিন্যাস।
- আগমন, নির্গমন এবং বিনিময় তিনি ধরনের বৈশিষ্ট্যেরেখা ট্রানজিস্টারের থাকে। গ্রাহক প্রবাহ লেখা যায় $I_C = \beta I_B + (1 + \beta)I_{CO}$ । এগুলি হল দ্বিমুখী সর্বি ট্রানজিস্টার।
- ক্ষেত্র প্রভাব ট্রানজিস্টারে বা ফেটে বাহক হোল বা ইলেক্ট্রন। ফেটে নির্গমন প্রবাহ তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফেটের উৎস, দ্বার ও নালা (S, G, D) তিনটি অংশ। ফেট দুই ধরনের সম্বিফেট ও মসফেট।
- সম্বিফেট p প্রগালী ও n প্রগালী হতে পারে। দ্বার বিপরীত বায়াসে থাকার ফলে উৎস ও নালার মাঝে বাহকহীন অঞ্চল বা প্রগালী সৃষ্টি হয়। তাই চিমটি ভোল্টেজ ও প্রবাহ পাওয়া যায়।

$$I_D = I_{DS} (1 - V_{GS}/V_P)^2$$

নির্গমন ও বিনিয়ন দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যেরখা সংক্ষিপ্তের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এদের স্বেচ্ছারাশিগুলি
 $\mu = r_D g_m$

10. মসফেট হল ধাতব অক্সাইড ফেট। প্রবর্ধিত বা বাহকহীন দুই ধরনের মসফেট হতে পারে।
 প্রত্যেকেই আবার n বা p প্রগালীর হয়। বাহকহীন মসফেট উৎস ও নালার মাঝে অল্প ডোপিং করে
 প্রগালী সৃষ্টি করা হয়। প্রবর্ধিত মসফেট কোনো ডোপিং করা হয় না।

3.7 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা (Questions & answers)

- কঠিন পদার্থের পটিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- পূর্ণ ও আংশিক পূর্ণপটি, যোজ্যতা পটি, পরিবহন পটি ও নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান বলতে কী বোঝায় ?
 (3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- পটিতত্ত্বের সাহায্যে পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর ব্যাখ্যা দিন। (3.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন ও হোলের ধারণা ব্যাখ্যা করুন। বাহক ঘনত্ব কী ? 0 K উল্লতায়
 অর্ধপরিবাহী অপরিবাহীরূপে আচরণ করে কেন ? (3.3.1 ও 3.3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- অর্ধপরিবাহী কী ? এগুলি কয় প্রকার ও কী কী ? (3.3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- বিচলন গতিবেগ, গতিশীলতা, ঘন্থনকাল, ব্যাপনতা ও পুনর্যোজন বলতে কী বোঝায় ? (3.3.2,
 3.3.3, 3.3.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- অর্ধপরিবাহীতে ডোপিং করার অর্থ কী ? অস্তর্জাত ও বহির্জাত অর্ধপরিবাহী কী ? এদের ক্ষেত্রে প্রবাহ
 ঘনত্বের সমীকরণ নির্ণয় করুন। উল্লতার সাথে বাহকঘনত্ব কীরূপে পরিবর্তিত হয়। (3.3.2, 3.3.3
 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- বহির্জাত অর্ধপরিবাহীতে হোল ও ইলেকট্রন ঘনত্বের মান নির্ণয় করুন। (3.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- Ge-তে বাহকঘনত্ব $24 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ হলে এর রোধাঙ্ক কত ? [হোল ও ইলেকট্রন ঘনত্ব যথাক্রমে
 $0.8 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ও $0.35 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$]। একে p ধরনের বহির্জাত অর্ধপরিবাহীতে বৃপ্তস্তরিত করলে
 রোধাঙ্ক হয় $20 \Omega \text{m}$ । গ্রহীতা পরমাণু ঘনত্ব কত ? [হোলের গতিশীলতা $0.35 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$]
 $(49 \Omega \text{m}, 8.9 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- সংবি ডায়োড কী ? ইহার নির্মাণ প্রগালী লিখুন। বায়াসহীন ও বায়াসযুক্ত অবস্থা কী ? (3.3.3.1,
 3.3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
- শক্তিপটির সাহায্যে বাহকহীন অঞ্চলের ব্যাখ্যা দিন। (3.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

12. বাধকবিভব কী ? Ge ও Si-এর ক্ষেত্রে এর মান কত ? এর উপর উল্লতার প্রভাব কীরূপ ? কোনো ভোল্ট মিটারে বাধক বিভব মাপা যায় না কেন ? (3.3.1 ও 3.3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
13. অগ্রবায়াস ও বিপরীত বায়াস কী ? হাঁটু ভোল্টেজ (knee voltage) বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ পৃষ্ঠতলের ক্ষরণ প্রবাহ কী ? এদের ক্ষেত্রে উল্লতার প্রভাব কীরূপ ? (3.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
14. চিত্র ও সরীকরণের সাহায্যে সম্প্রিণী ডায়োডের বৈশিষ্ট্যেরখা ব্যাখ্যা করুন, এর বোধ ও ধারকত্ব কী ? (3.3.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
15. বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ $2\mu A$ ও $0.2 V$ অগ্রবায়াস ভোল্টেজ হলে $27^\circ C$ উল্লতায় স্থিতীয় ও গতীয় বোধ কত ? (43.5Ω , 5.66Ω)
16. জেনার ডায়োড কী ? একে বিকল ডায়োড বলে কেন ? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন ও ভোল্টেজ-প্রবাহ রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা দিন। জেনার ও সম্প্রপাত ক্রিয়া কী ? (3.3.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
17. সংক্ষেপে আলোচনা করুন : চলধারক ডায়োড, আলোবিকিরক ডায়োড, ফোটো ডায়োড, সৌরকোষ, সুড়ঙ্গ ডায়োড। (3.3.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
18. $3W$ জেনারের ($5.6V$) আগমন ভোল্টেজ $10V$ হলে সর্বোচ্চ প্রবাহ ও বর্তনীতে সীমান্ত বোধ কত হবে ? ($536 mA$, 8.2Ω)
19. ট্রানজিস্টার কী ? pnp ও npn ট্রানজিস্টারের পার্থক্য কী ? ইহাদের দ্বিমেরু সম্প্রিণী ট্রানজিস্টার বলে কেন ? ইহাদের বিভিন্ন নির্মাণ পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখুন। (3.4 ও 3.4.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
20. রীতি ও বিন্যাস কী ? বিভিন্ন বিন্যাসের তুলনা করুন। (3.4.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
21. বিকিরক, ভূমি ও গ্রাহক কী ? এদের মধ্যে প্রবাহ ও বিভবপ্রভেদের মান কীভাবে চিহ্নিত হয় ? (3.4 ও 3.4.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
22. CB বিন্যাসে ট্রানজিস্টারের কার্যধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিত্র ও বর্তনী সহযোগে আলোচনা করুন। (3.4.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
23. আর্লি প্রভাব কী ? (3.4.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
24. চিত্র ও বর্তনীসহ CE বিন্যাসে ট্রানজিস্টারের কার্যধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। (3.4.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
25. α ও β কী ? ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন। (3.4.3 ও 3.4.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
26. দেখান যে $I_C = \beta I_B + (1 + \beta) I_{CO}$ । I_{CEO} এবং I_{CBO} কী ? ট্রানজিস্টারের বিকল অঞ্চল কী ? (3.4.3 ও 3.4.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

27. CB বিন্যাসে বিনিময় বৈশিষ্ট্যেরখা 45° কোণে নত বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করুন। আদর্শ ও বাস্তব ট্রানজিস্টারের তুলনা করুন। (3.4.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
28. npn ট্রানজিস্টারের $\alpha = 0.99$, $I_{CO} = 12\mu A$ ও $I_E = 2mA$ হলে I_B ও I_C কত? ($0.02 mA$, $1.99 mA$)
29. ক্ষেত্র প্রভাব ট্রানজিস্টার বা ফেট কী? ইহা কয় প্রকার ও কী কী? এর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন। (3.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
30. সম্বি ফেট কয় প্রকার ও কী কী? n প্রগালী সম্বি ফেটের গঠন ও কার্যধারা বিবৃত করুন। (3.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
31. উৎস, নালা ও দ্বার কী? নালাপ্রবাহ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? ইহার সমীকরণ নির্ণয় করুন। (3.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
32. সম্বিফেটের বৈশিষ্ট্যেরখাগুলি অঙ্কন করুন। এর স্বেচ্ছারাশিগুলির সংজ্ঞা দিয়ে এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন। (3.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
33. সম্বিফেট ও মসফেটের তুলনা করুন। মসফেট কয় প্রকার ও কী কী? (3.5.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
34. p প্রগালী প্রবর্ধিত মসফেটের গঠন, কার্যধারা ও বৈশিষ্ট্যেরখা সমূহের সম্বন্ধে যাহা জানেন লিখুন। (3.5.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
35. n প্রগালী বাহকহীন মসফেটের গঠন, কার্যধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন। (3.5.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
36. শক্কে সমীকরণ ব্যবহার করে g_m নির্ণয় করুন, যখন $V_p = -5V$ ও $V_{GS} = 3V$ । ($-I_D/8$)

আমাদের প্রত্যাবর্তী প্রবাহ বা এসি (ac) এবং স্থির প্রবাহ বা ডিসি (dc) সমন্বে ধারণা ও রয়েছে। এই এককে আপনি প্রত্যাবর্তী প্রবাহ থেকে কীভাবে স্থির প্রবাহ পাওয়া যায় তার বিশদ আলোচনা পাবেন।

উদ্দেশ্য :


এই এককটি পাঠ করার পর আপনি—

- অর্ধ-তরঙ্গ ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারক বতনী সমন্বে অবহিত হবেন।
- বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার বতনী প্রয়োগে একমুখীকারকে লহরী প্রবাহ হাসের পদ্ধতি সমন্বে জানতে পারবেন।
- পাওয়ার সাপ্লাই বতনীর নির্মাণ ও কার্য পদ্ধতি সমন্বে জানতে পারবেন।

4.2 একমুখীকরণ (Rectification)

কোনো বতনীর তড়িৎপ্রবাহ স্থির বা প্রত্যাবর্তী হতে পারে। আধুনিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তী প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন কলকারখানায় ও গৃহস্থালিতে তা সরবরাহ করা হয়। প্রত্যাবর্তী প্রবাহের কম্পাঙ্ক 50 Hz এবং শীর্ষমান 220 V। অথচ ব্যবহৃত বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সরঞ্জামে স্থির প্রবাহের প্রয়োজন। আমরা স্থির ও প্রত্যাবর্তী মিশ্র প্রবাহকে ধারক কিংবা আবেশক দিয়ে আলাদা করতে শিখেছি। এই এককে প্রত্যাবর্তী প্রবাহকে স্থির প্রবাহে বৃপ্তান্তিত করার বিভিন্ন বতনী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পদ্ধতির নাম একমুখীকরণ এবং বতনীর নাম একমুখীকারক। এগুলি প্রধানত দুই ধরনের (ক) অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকারক ও (খ) পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারক। এছাড়া আপনি অন্যান্য বতনী সম্পর্কেও অবহিত হবেন।

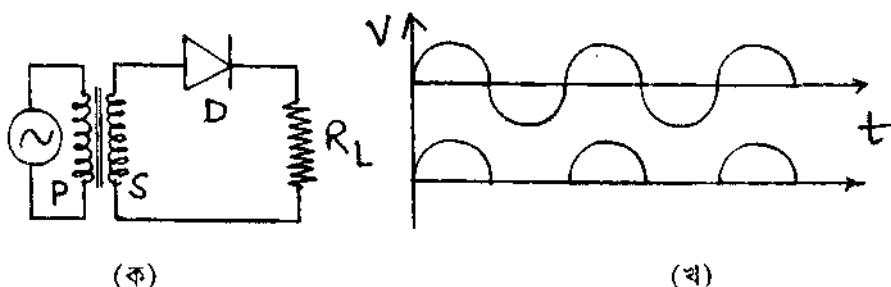4.2.1 অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকরণ (Half wave rectification)



চিত্র 4.1

4.1 নং চিত্রে একটি বৃপ্তান্তিকের গৌণ কুণ্ডলীর (S) সাথে একটি ডায়োড D ও একটি ভাররোধ R_L শ্রেণিসমবায়ে যুক্ত করা হয়েছে। আরোপিত প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজের ধনাত্ত্বক অর্ধপর্যায়কালে গৌণ কুণ্ডলীর

উপরের প্রান্ত ধনায়ক ধরলে ডায়োড অগ্রবায়াসে থাকবে এবং ভাররোধে প্রবাহ হবে। খণ্ডক অর্ধপর্যায় কালে ডায়োড বিপরীত বায়াসে থাকার ফলে ভাররোধ কোনো প্রবাহ হবে না। ভাররোধে তৎক্ষণিক তরঙ্গরূপ 4.1 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ধরা যাক ডায়োডের অগ্ররোধ r_f , সৌণ কুণ্ডলীর রোধ R_s এবং আগমন ভোল্টেজ $V_s \sin \omega t$ । সুতরাং পূর্ণপর্যায়ে ভাররোধে প্রবাহ হবে

$$i = \frac{V_s \sin \omega t}{r_f + R_L + R_s} = i_S \sin \theta \quad \text{যখন } 0 \leq \theta \leq \pi \quad \dots \dots \dots (4.1)$$

$$= 0 \quad \text{যখন } \pi \leq \theta \leq 2\pi \quad \dots \dots \dots (4.2)$$

যেখানে $i_S \approx V_s / (r_f + R_s + R_L) \approx V_s / (r_f + R_L)$, কেননা $R_L \gg R_s$ এবং $\theta = \omega t$ (4.3)

প্রত্যাবর্তী ও স্থির উভয় প্রবাহই i এর বর্তমান।

$$\text{ভাররোধে গড় স্থির প্রবাহ } I_{dc} = \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} i d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} i_s \sin \theta d\theta = i_s / \pi \quad \dots \dots \dots (4.4)$$

প্রত্যাবর্তী অংশের নাম লহরী প্রবাহ এবং এর মান

$$i_{ac} = i - I_{dc} \quad \dots \dots \dots (4.5)$$

গড় বর্গ লহরী প্রবাহের বর্গমূল হবে

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_{ac}^2 d\theta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (i^2 + I_{dc}^2 - 2iI_{dc}) d\theta}$$

এখন $\int_0^{2\pi} i^2 d\theta = i_s^2 \int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta = \frac{i_s^2}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2\theta) d\theta = \pi i_s^2 / 2$

$$\int_0^{2\pi} I_{dc}^2 d\theta = I_{dc}^2 \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi \times i_s^2 / \pi^2 = 2 i_s^2 / \pi \quad \dots \dots \dots (4.6)$$

$$\int_0^{2\pi} 2I_{dc} i d\theta = 2I_{dc} i_s \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = 4i_s^2 / \pi$$

$$\text{অতএব } I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi i_s^2}{2} + \frac{2i_s^2}{\pi} - \frac{4i_s^2}{\pi} \right)} = \sqrt{\frac{i_s^2}{2\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \right)} = \sqrt{i_s^2 (\pi^2 - 4) / 4\pi^2} \quad \dots \dots \dots (4.7)$$

$$\text{লহরী গুণাঙ্ক } \gamma = I_{rms} / I_{dc} = \sqrt{i_s^2 (\pi^2 - 4) / 4\pi^2} / (i_s / \pi) = \sqrt{(\pi^2 - 4) / 4} = 1.21 \quad \dots \dots \dots (4.8)$$

$$\text{অর্ধ-তরঙ্গ একমুখী কারকের দক্ষতা } \eta = \frac{\text{স্থির ক্ষমতা}}{\text{আগমন ক্ষমতা}} = \frac{P_{dc}}{P_i} = \frac{I_{dc}^2 R_L}{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (R_L + r_f) i^2 d\theta}$$

$$\therefore \eta = \frac{I_{dc}^2 R_L / \pi^{-1}}{\frac{(r_f + R_L)}{2\pi} i_s^2 \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta} = \frac{R_L / \pi^2}{\frac{(r_f + R_L)}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi^2} [1 + r_f / R_L]^{-1} \quad \dots (4.9)$$

$r_f \ll R_L$ হলে সর্বোচ্চ দক্ষতা হবে $\eta_m = 4/\pi^2 = 0.406 + R_L \rightarrow \infty$ হলে ভারবোধের প্রাতে নির্গমন ভোল্টেজ $= V_{nL}$, কোনো নির্দিষ্ট প্রবাহে ভোল্টেজ V_L হলে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের হারের সংজ্ঞা দেওয়া যায়

$$G = \frac{V_{nL} - V_L}{V_L} \quad \dots (4.10)$$

$$(4.4) \text{ নং সমীকরণ অনুযায়ী } V_{dc} = I_{dc} R_L = \frac{i_s R_L}{\pi} = \frac{V_s R_L}{\pi(r_f + R_L)} = \frac{V_s}{\pi} - r_f I_{dc} \quad \dots (4.11)$$

$$\text{যখন } I_{dc} \rightarrow 0, V_{nL} = V_{dc} (I_{dc} \rightarrow 0) = V_s / \pi$$

$$\text{সুতরাং } G = \left[\frac{V_s}{\pi} - \left\{ \frac{V_s}{\pi} - I_{dc} r_f \right\} \right] / \left[\frac{V_s}{\pi} - I_{dc} r_f \right] = \frac{I_{dc} r_f}{\frac{V_s}{\pi} - I_{dc} r_f} \quad \dots (4.12)$$

অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকরণের নির্গমন ভোল্টেজের মান ফুরিয়ার শ্রেণি ব্যবহার করে নির্ণয় করা যায়।

$$\text{এক্ষেত্রে নির্গমন প্রবাহকে লেখা যায় } i = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t \quad \dots (4.13)$$

$$\text{যেখানে } a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i d\theta = \frac{i_s}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = i_s / \pi \quad \dots (4.14)$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T i \cos n\omega t dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i \cos n\theta d\theta = \frac{i_s}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta \cos n\theta d\theta \\ &= \frac{i_s}{2\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)\theta - \sin(n-1)\theta] d\theta = \frac{i_s}{2\pi} \left[\frac{\cos(n-1)\theta}{n-1} - \frac{\cos(n+1)\theta}{n+1} \right]_0^{\pi} (n \neq 1) \\ &= \frac{i_s}{2\pi} \left[\frac{\cos(n-1)\pi}{n-1} - \frac{\cos(n+1)\pi}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} \right] \quad \dots (4.15) \end{aligned}$$

$$\therefore \text{এখানে } a_3 = a_5 = a_7 = \dots = 0$$

$$a_1 = \frac{i_s}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{i_s}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin 2\theta d\theta = \frac{i_s}{\pi} [-\cos 2\theta]_0^{\pi} = 0$$

$$\text{এবং } a_2 = -2i_s/3\pi, a_4 = -2i_s/15\pi, a_6 = -2i_s/35\pi, \dots \dots \dots \quad \dots (4.16)$$

$$\begin{aligned} \text{আবার } b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T i \sin n \omega t dt = \frac{i}{\pi} \int_0^{2\pi} i \sin n\theta d\theta = \frac{i_s}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta \sin n\theta d\theta \\ &= \frac{i_s}{2\pi} \int_0^{\pi} [\cos(n-1)\theta - \cos(n+1)\theta] d\theta = \frac{i_s}{2\pi} \left[\frac{\sin(n-1)\theta}{n-1} - \frac{\sin(n+1)\theta}{n+1} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{i_s}{2\pi} \left[\frac{\sin(n-1)\pi}{n-1} - \frac{\sin(n+1)\pi}{n+1} \right] \quad (n \neq 1) \end{aligned} \quad \dots (4.17)$$

$$\text{এক্ষেত্রে } b_1 = \frac{i_s}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta = i_s/2 \text{ এবং (4.17) থেকে}$$

$$b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = \dots = 0 \quad \dots (4.18)$$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং } i &= (i_s/\pi) + [(-2i_s/3\pi) \cos 2\omega t + (-2i_s/15\pi) \cos 4\omega t + (-2i_s/35\pi) \cos 6\omega t + \dots \\ &+ (i_s/2) \sin \omega t] \end{aligned}$$


$$= i_s \left[\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin \omega t - \left(\frac{2}{3\pi} \cos 2\omega t + \frac{2}{15\pi} \cos 4\omega t + \frac{2}{35\pi} \cos 6\omega t + \dots \right) \right] \quad \dots (4.19)$$

4.2.2 পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকরণ (Full wave rectification)


4.2 নং চিত্রে পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের চিত্র দেখানো হয়েছে। এখানে বৃপ্তান্তরকের গৌণ কুণ্ডলী S-এর দুই প্রান্তের সাথে দুটি ভায়োড D₁ ও D₂ প্রেরি সমবায়ে যুক্ত। গৌণ কুণ্ডলীর মধ্যবিন্দুর সাথে (centre tap) ভায়োড দুটির সংযোগ বিন্দুকে একটি ভাররোধের (R_L) সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে। গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহের ধনায়ক অর্ধপর্যায়কালে D₁ ভায়োড যদি অগ্রবায়াসে থাকে, তাহলে ভাররোধে প্রবাহ হয় এবং ঋণায়ক অর্ধ-পর্যায়কালে D₂ ভায়োড অগ্রবায়াসে ও D₁ বিপরীত বায়াসে থাকে। ফলে D₂-র মধ্যে প্রবাহ হয়। ভোল্টেজ ও সময়ের লেখ 4.2 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। (4.2.1) অনুচ্ছেদের সমীকরণ ব্যবহার করে লেখা যায়

$$i = [V_S/(r_f + R_L)] \sin \omega t = i_s \sin \theta \quad \dots (4.20)$$

$$\text{যেখানে } i = i_S \sin \theta \quad \text{যথন } 0 \leq \theta \leq \pi \\ = -i_S \sin \theta \quad \text{যথন } \pi \leq \theta \leq \pi \quad | \quad \dots (4.21)$$

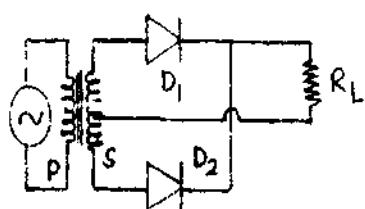

(ক)

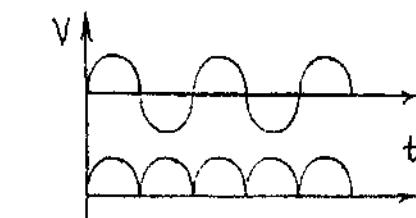

চিত্র 4.2

(খ)

$$\text{সূতরাং } I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i d\theta = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} i_S \sin \theta + \int_{\pi}^{2\pi} -i_S \sin \theta d\theta \right] = 2i_S / \pi \quad \dots (4.22)$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (i - I_{dc})^2 d\theta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [i^2 + I_{dc}^2 - 2I_{dc}i] d\theta} \\ = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} i_S^2 \sin^2 \theta d\theta + \frac{4i_S^2}{\pi^2} \int_0^{2\pi} d\theta - \frac{4i_S}{\pi} \left\{ \int_0^{\pi} i_S \sin \theta d\theta - \int_{\pi}^{2\pi} i_S \sin \theta d\theta \right\} \right]} \\ = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[i_S^2 \pi + 8i_S^2 / \pi - 16i_S^2 / \pi \right]} = \sqrt{i_S^2 (\pi^2 - 8) / 2\pi^2} \quad \dots (4.23)$$

$$\text{লহরী গুণাঙ্ক } \gamma = I_{rms} / I_{dc} = \sqrt{i_S^2 (\pi^2 - 8) / 2\pi^2} / (2i_S / \pi) = \sqrt{(\pi^2 - 8) / 8} = 0.48 \quad \dots (4.24)$$

$$\text{দক্ষতা } \eta = P_{dc} / P_i = I_{dc}^2 R_L / \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (r_f + R_L) i^2 d\theta - \frac{4i_S^2 R_L / \pi^2}{\frac{r_f + R_L}{2\pi} i_S^2 \pi} \\ = \frac{8R_L}{\pi^2 (r_f + R_L)} = \frac{8}{\pi^2} (1 + r_f / R_L)^{-1} \quad \dots (4.25)$$

$$\text{তোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের হার } G = \frac{V_{NL} - V_L}{V_L} = \frac{2V_S / \pi - (2V_S / \pi - I_{dc}r_f)}{2V_S / \pi - I_{dc}r_f} = \frac{I_{dc}r_f}{2V_S / \pi - I_{dc}r_f} \quad \dots (4.26)$$

ফুরিয়ার শ্রেণি ব্যবহার করে নির্গমন প্রবাহ i(4.13) নং সমীকরণ অনুযায়ী পাওয়া যায়। যেখানে

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i d\theta = \frac{i_S}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin \theta d\theta - \int_{-\pi}^{2\pi} \sin \theta d\theta \right] = 2i_S / \pi \quad \dots (4.27)$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T i \cos n \omega t dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos n\theta d\theta \\ &= \frac{i_S}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin \theta \cos n\theta d\theta - \int_{-\pi}^{2\pi} \sin \theta \cos n\theta d\theta \right] \\ &= \frac{i_S}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \{ \sin(n+1)\theta - \sin(n-1)\theta \} d\theta - \int_{-\pi}^{2\pi} \{ \sin(n+1)\theta - \sin(n-1)\theta \} d\theta \right] \\ &= \frac{i_S}{2\pi} \left[\left\{ \frac{-\cos(n+1)\theta}{n+1} + \frac{\cos(n-1)\theta}{n-1} \right\}_0^{\pi} - \left\{ \frac{-\cos(n+1)\theta}{n+1} + \frac{\cos(n-1)\theta}{n-1} \right\}_{-\pi}^{2\pi} \right] \\ &= \frac{i_S}{2\pi} \left[\frac{\cos(n+1)\pi}{n+1} - \frac{\cos(n-1)\pi}{n-1} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\cos(n+1)2\pi}{n+1} - \frac{\cos(n-1)2\pi}{n-1} - \frac{\cos(n+1)\pi}{n+1} + \frac{\cos(n-1)\pi}{n-1} \right] \\ &= \frac{i_S}{\pi} \left[\frac{\cos(n-1)\pi}{n+1} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1} \right] \quad (n \neq 1) \end{aligned} \quad \dots (4.28)$$

$$\text{For } n = 1, a_1 = \frac{i_S}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta - \int_{-\pi}^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \right] = 0$$


$$\text{সূতরাং } a_1 = 0, a_2 = -4i_S/3\pi, a_3 = 0, a_4 = -4i_S/15\pi, a_5 = 0, a_6 = -4i_S/35\pi \quad \dots (4.29)$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T i \sin n \omega t dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i \sin n\theta d\theta \\ &= \frac{i_S}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin \theta \sin n\theta d\theta - \int_{-\pi}^{2\pi} \sin \theta \sin n\theta d\theta \right] = 0 \end{aligned} \quad \dots (4.30)$$

$$\text{সূতরাং } i = \frac{2i_S}{\pi} - \frac{4i_S}{3\pi} \cos 2\omega t - \frac{4i_S}{15\pi} \cos 4\omega t - \frac{4i_S}{35\pi} \cos 6\omega t \quad \dots (4.31)$$

4.2.3 ব্রিজ একমুখীকারক ও তুলনা (Bridge rectifier & comparison)

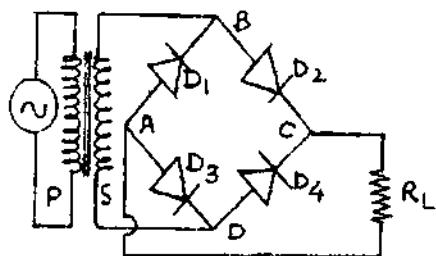4.3 নং চিত্রে ব্রিজবতনীর সাহায্যে পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকরণের ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। এখানে চারটি ডায়োড D_1, D_2, D_3 ও D_4 হাইটস্টেন্ট ব্রিজের মতো ব্যবস্থাতে চারটি বাহুতে লাগানো রয়েছে। গ্যালভানোমিটারের পরিবর্তে এখানে ভাররোধ R_L লাগানো হয়েছে। বৃপ্তান্তরকের গৌণ কুণ্ডলীর উপরের প্রান্ত ধনাত্মক অর্ধপর্যায়কালে থাকলে D_2 ও D_3 অগ্রবায়াসে থাকবে এবং R_L -এর মধ্যে প্রবাহ হবে। খণ্ডাত্মক অর্ধপর্যায়কালে D_1 ও D_4 অগ্রবায়াসে থাকার ফলে R_L -এ প্রবাহ হবে। এক্ষেত্রে গৌণ কুণ্ডলীতে কোনো মধ্যবিন্দুর প্রয়োজন হয় না। গৌণ কুণ্ডলীতে একই ভোল্টেজ থাকলেও মধ্য বিন্দু না ব্যবহারের ফলে নির্গমন ভোল্টেজ দ্বিগুণ হয়। অবশ্য চারটি ডায়োড ব্যবহারের ফলে ক্ষমতার অপচয় বেশি, তাই অল্প মাত্রায়



চিত্র 4.3

ভোল্টেজ একমুখীকরণের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের মতো লহরী গুণাঙ্ক 0.482 ও সর্বোচ্চ দক্ষতার মান 0.812।

এবাবে আমরা অর্ধ ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের তুলনা করব।

- অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকরণে একটি এবং পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকরণে দুটি ডায়োড ব্যবহৃত হয়।
- গড় স্থির প্রবাহের মান অর্ধ ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে যথাক্রমে i_S/π ও $2i_S/\pi$ ।
- পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে নির্গমন ক্ষমতার মান অর্ধ-তরঙ্গ একমুখী কারকের চারগুণ।
- গড়বর্গ লহরী প্রবাহের বর্গমূলের মান অর্ধ-তরঙ্গ ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে যথাক্রমে $i_S/2$ ও $i_S/\sqrt{2}$ ।
- সর্বোচ্চ দক্ষতার মান অর্ধ ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের ক্ষেত্রে যথাক্রমে 40.6% ও 81.2%।
- লহরী গুণাঙ্কের মান অর্ধ ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকরণে যথাক্রমে 1.21 ও 0.48।
- পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে নিয়ন্ত্রণের হার অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকারকের তুলনায় ভালো।
- পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে হিস্টারেসিস থাকে।

4.3 ফিল্টার (Filter)


এ পর্যন্ত আলোচনায় আপনি দেখেছেন নিয়ন্ত্রণের হার প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ নির্গমনে কখনোই স্থিরমানের ভোল্টেজ উপরের ব্যবস্থাগুলিতে পাওয়া যাবে না। এর কারণ লহরী গুণাঙ্কের সর্বনিম্ন মান 0.482। লহরীর পরিমাণ কমানোর জন্য নির্গমন প্রাপ্তে ভাররোধের আগে ও একমুখীকারকের পরে ফিল্টার ব্যবহার যোগ করা হয়। ফিল্টারের কাজ লহরীকে নির্গমনে যেতে বাধা দেওয়া। বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার ব্যবহার হতে পারে যেমন : (ক) C-ফিল্টার, (খ) L-ফিল্টার, (গ) LC-ফিল্টার, (ঘ) π-ফিল্টার। আমরা এবাবে এই ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করব।

4.3.1 ধারক ফিল্টার বা C ফিল্টার

একমুখীকারক ও ভাররোধের মধ্যে সমান্তরালে একটি ধারক যোগ করে C-ফিল্টার পাওয়া যায় (চিত্র 4.4)। ধনাত্মক অর্ধপর্যায়কালে ধারকটি আধান সংগ্রহ করে আহিত হয়। পর্যায়কালের শেষে তড়িৎমোক্ষমের ফলে ভাররোধে প্রবাহ হয়। ফলে লহরী গুণাঙ্কের মান হ্রাস পায়। ভোল্টেজের গড় স্থির মান শীর্ষমানের প্রায় সমান। যদি শীর্ষমান V_s ও হ্রাস V_r হয়, তবে গড় স্থির ভোল্টেজ হবে $V_{dc} = V_s - V_r/2$ ধারকে তড়িৎমোক্ষণ অর্ধপর্যায়কাল ধরে ঘটে ধারকে আধানমোক্ষণের পরিমাণ হবে $I_{dc} T/2$ । ধারকে লহরী ভোল্টেজের মান।

$$V_r = I_{dc} T/2C = I_{dc}/2fC \quad \dots (4.32)$$
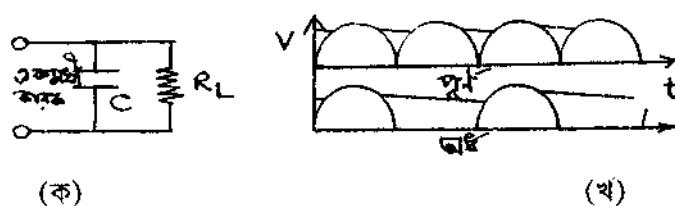
$$\text{গড়স্থির ভোল্টেজ } V_{dc} = V_s - I_{dc}/4fC \quad \dots (4.33)$$



চিত্র 4.4


ভাররোধে নির্গমন ভোল্টেজের রূপ ত্রিভুজাকৃতির এবং ঐ ভোল্টেজের গড়বর্গের বর্গমূল হবে

$$V_{rms} = V_r / 2\sqrt{3}$$

$$\text{সুতরাং লহরী গুণাঙ্ক } \gamma = V_{rms} / V_r = \frac{V_r}{2\sqrt{3}} \times \frac{1}{I_{dc} R_L} = \frac{V_r}{2\sqrt{3} R_L} \times \frac{1}{2fC V_r} = \frac{1}{4\sqrt{3} f C R_L} \dots (4.34)$$

$$\text{এবং দক্ষতা } = \eta = 1/\sqrt{2fC R_L} \quad \dots (4.35)$$

4.3.2 আবেশক ফিল্টার বা L-ফিল্টার

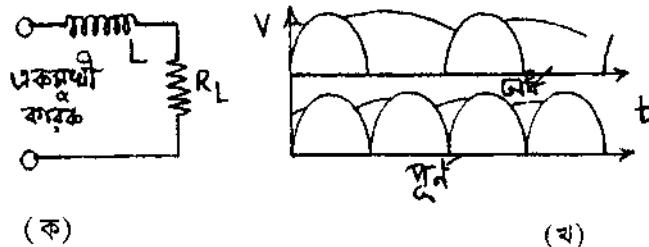

ચિત્ર 4.5

এক্ষেত্রে শ্রেণি সমবায়ে একটি আবেশক L , ভাররোধ R_L ও একমুখীকারকের (চিত্র 4.5) মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের ক্ষেত্রে ভোল্টেজের মান (4.31) নং সমীকরণ অনুযায়ী ফুরিয়ার শ্রেণি ব্যবহার করে পাই

$$V = \frac{2V_0}{\pi} \left[1 - \frac{2}{3} \cos 2\omega t - \frac{2}{15} \cos 4\omega t - \frac{2}{35} \cos 6\omega t - \dots \right] \quad \dots (4.36)$$

$$\text{সুতরাং } V_{dc} = 2V_S/\pi$$

$$I_{dc} = V_{dc}/(r_f + R_L + r) = \frac{2V_S}{\pi(r_f + R_L^2 + r)} \quad \dots (4.37)$$

$$V_{av} = I_{dc} R_L = 2V_s / \pi \left(1 + \frac{r_f + r}{R_L} \right)$$

(4.36) নং সমীকরণ অনুযায়ী লহরী ভোল্টেজ $\frac{4Vs}{3\pi} \cos 2\omega t$ এবং লহরী প্রবাহ $(4V_s \cos 2\omega t)$ / $3\pi(r_f + r + R_L + 2j\omega L)$ যেখানে r_f ডায়োডের রোধ, r আবেশাকের রোধ। সুতরাং গড়বর্গ লহরী প্রবাহের বর্গমূল $|I_{rms}| = 4Vs/3\sqrt{2}\pi [(r_f + r + R_L)^2 + 4\omega^2L^2]^{1/2}$

$$\text{लहरी गुणात्मक } \gamma = I_{\text{rms}}/I_{\text{dc}} = \frac{4Vs}{3\sqrt{2\pi}\sqrt{(r_f + r + R_L)^2 + 4\omega^2 L^2}} \times \frac{\pi(r_f + r + R_L)}{2Vs}$$


$$= \frac{\sqrt{2}(r_f + r + R_L)}{3\sqrt{(r_f + r + R_L)^2 + 4\omega^2 L^2}}$$

সাধারণত $2\omega L \gg (r_f + r + R_L)$ এবং $r_f + r \ll +R_L$ । অর্থাৎ

$$\gamma = \frac{\sqrt{2} R_L}{3.2 \omega L} = R_L / 3\sqrt{2}\omega L \quad \dots (4.38)$$

ωL -এর মান R_L -এর তুলনায় বেশি বলে লহরী গুণাংকের মান কম এবং কপালক বাড়লে লহরী কম হবে।

4.3.3 LC-ফিল্টার

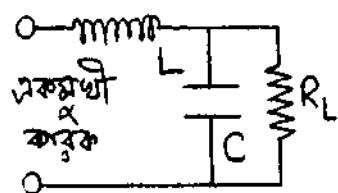

চিত্র 4.6

এখানে ভাররোধ R_L -এর সমান্তরালে ধারক C এবং শ্রেণি সমবায়ে আবেশক L যুক্ত করা হয়। শ্রেণিতে L লহরীর পথে বাধার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে লহরী গুণাংক ভাররোধের উপর নির্ভরশীল নয়। (4.36) নং সমীকরণ অনুযায়ী

$$V_{dc} = 2Vs/\pi$$

$$I_{dc} = V_{dc}/(r_f + r + R_L) = 2Vs/\pi(r_f + r + R_L)$$

$$\text{লহরী ভোল্টেজ } = \frac{4Vs}{3\pi} \cos 2\omega t \quad \dots (4.39)$$

$$\text{প্রতিবাধা } Z = (r_f + r + 2j\omega l) + \frac{R_L / 2j\omega C}{R_L + 1/2j\omega C}$$

এক্ষেত্রে $R_L \gg 1/2\omega C$ এবং $(r_f + r) \ll R_L$ সূতরাং

$$Z = r_f + r + j \left(\frac{4\omega^2 LC - 1}{2\omega C} \right) \text{ এবং } |Z| = \left[(r_f + r)^2 + \left(\frac{4\omega^2 LC - 1}{2\omega C} \right)^2 \right]^{1/2}$$

লহরী প্রবাহের শীর্ষমান = $4Vs/3\pi|Z|$, গড়বর্গ লহরী প্রবাহের বর্গমূল = $4Vs/(3\sqrt{2}\pi|Z|)$

$$\text{এবং লহরী গুণাংক } \gamma = I_{rms}/I_{dc} = \frac{4Vs}{3\sqrt{2}\pi|Z|} \times \frac{\pi(r_f + r + R_L)}{2Vs}$$

$$= \frac{\sqrt{2}(r_f + r + R_L)}{3 \left[(r_f + r)^2 + \left(\frac{4\omega^2 LC - 1}{2\omega C} \right)^2 \right]^{1/2}}$$

LC-ফিল্টারের ক্ষেত্রে $2\omega L >> 1/2\omega C$ বা $4\omega^2 LC >> 1 + R_L$ এ C -এর মধ্যে বিভিন্ন প্রভেদ সমান
বলে দেখা যায় $R_L = 1/2\omega C$ । এখন $(r_f + r) \ll R_L$ বলে

$$\gamma = \frac{\sqrt{2}R_L}{3.2\omega L} = \frac{\sqrt{2}}{6\omega L \cdot 2\omega C} = \frac{\sqrt{2}}{12\omega^2 LC} \quad \dots (4.40)$$


4.3.4 π-ফিল্টার

4.7 নং চিত্রে π ফিল্টার বক্তুনি দেখানো হয়েছে। এখানে LC_2 ফিল্টার বক্তুনির সাথে C_1 ধারক
সমান্তরাল লাগানো হয়েছে। সুতরাং C_1 ফিল্টারের জন্য লহরী গুণাঙ্ক হবে

$$\gamma_1 = \frac{\pi}{2\sqrt{3}\omega C_1 R_L} \quad \dots (4.41)$$

বাকি LC_2 ফিল্টারের জন্য লহরী গুণাঙ্ক হবে
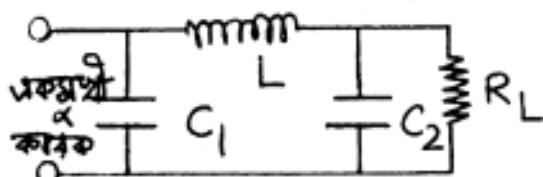
$$\gamma_2 = \frac{\pi}{12\omega^2 LC_2} \quad \dots (4.42)$$




চিত্র 4.7

$$\text{সুতরাং } \pi\text{-ফিল্টারের লহরী গুণাঙ্ক } \gamma = \gamma_1 \gamma_2 = \frac{\pi}{12\sqrt{6}\omega^3 C_1 C_2 L R_L} \quad \dots (4.43)$$

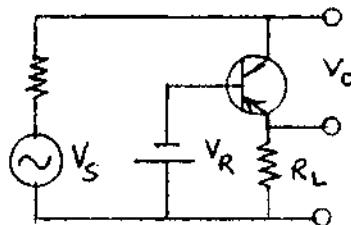4.4 ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ ও পাওয়ার সাপ্লাই (Voltage regulation & power supply)

আপনি এ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের একমুখীকারক ও ফিল্টার সম্পর্কে জেনেছেন। (4.10) নং সমীকরণ
অনুযায়ী ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের শতকরা হার

$$G (\%) = \frac{V_{nL} - V_L}{V_L} \times 100 \quad \dots (4.44)$$



চিত্র 4.8


একমুখীকারক ও ফিল্টার বতনীর পর ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপরীত বায়াসে জেনার ডায়োড ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ডায়োডকে বিকল অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে। প্রায় স্থির ভোল্টেজে ভাররোধে প্রবাহ হ্রাস বৃদ্ধি জেনার ব্যবহারে ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু এটি অল্প সীমার মধ্যে সম্ভব। উচ্চ প্রবাহের ক্ষেত্রে জেনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এছাড়া (4.8) নং চিত্রে বিকিরক অনুচর ব্যবহার করে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এখানে $V_0 = V_R + V_{BE}$ এবং V_0 ও V_R উভয়েই V_{BE} -র তুলনায় বড় বলে $V_0 \approx V_R$

$$\begin{aligned} \text{গ্রাহক প্রবাহ } I_C &= V_0/R_L \\ \text{ভূমি প্রবাহ } I_B &= I_C/\beta = V_0/\beta R_L \end{aligned} \quad \dots (4.45)$$

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শুধু একমুখীকারক ও ফিল্টার দিয়ে নির্গমন ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নির্গমন ভোল্টেজ (ক) প্রত্যাবর্তী আগমন ভোল্টেজ, (খ) ভাররোধ ও (গ) উষ্ণতায় উপর নির্ভরশীল। এইজন্য বিভিন্ন বতনী ব্যবহার করা হয়। ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক বতনী শ্রেণি বা সমান্তরাল ধরনের হতে পারে। শ্রেণি বতনী বেশি ব্যবহৃত হয়।

4.4.1 শ্রেণি নিয়ন্ত্রক বতনী (Series regulator power supply)

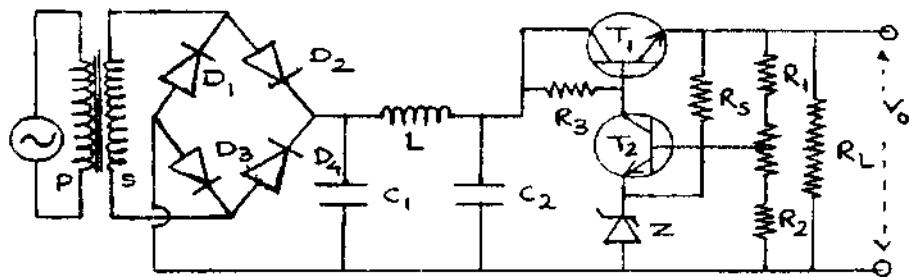4.9 নং চিত্রে শ্রেণি নিয়ন্ত্রক পাওয়ার সাপ্লাই দেখানো হয়েছে। পূর্ণ-তরঙ্গ ওজ একমুখীকারক ও π-ফিল্টারের পর অনিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ আরও একটি বতনীতে পাঠানো হয়েছে। নির্গমন ভোল্টেজ V_0 হলে এব একক bV_0 -কে জেনারের বিকল ভোল্টেজের সাথে তুলনা করা হয় (ধরা যাক V_R)। $(bV_0 - V_R)$ অন্তরফল নির্গমন ভোল্টেজে ত্বুটি সৃষ্টি করে। এই অন্তরফলকে T_2 ট্রানজিস্টারে বিবর্ধিত করা হয় এবং T_1 ট্রানজিস্টারে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আগমন ভোল্টেজ বাড়লে বা ভাররোধ কমলে V_0 বাঢ়ে। সুতরাং bV_0 এবং



চিত্র 4.9

$(bV_0 - V_R)$ বাড়বে। এর ফলে T_2 ট্রানজিস্টার আরও বেশি অগ্রবায়াসে যাবে (V_{BE_2} , বাড়বে) এবং গ্রাহক প্রবাহ I_{C_2} বাড়বে। অর্থাৎ মোট প্রবাহ স্থির রাখার জন্য T_1 ট্রানজিস্টারের ভূমি প্রবাহ কমবে। সুতরাং T_1 ট্রানজিস্টারে V_{CE_1} বাড়বে এবং এর ফলে V_0 কমবে।

4.4.2 গঠন পদ্ধতি

কোনো পাওয়ার সামগ্রী নির্মাণের জন্য I_L, V_0 ও V_S জানা দরকার। I_L -এর মান অনুযায়ী T_1 বেছে নেওয়ার পর এমন জেনার নিতে হবে যার বিকল ভোল্টেজ $V_0/2$ বা বেশি। এবার T_1 -এর জন্য

$$I_{C_1} \cong I_L \quad | \quad \dots (4.46)$$

$$I_{B_1} = I_{C_1} / h_{fe_1} = I_L / h_{fe_1} \quad |$$

$$\text{এখন } I_{B_1} = I_{C_2} \text{ ধরে পাই } I_{C_2} / h_{fe_2} = I_{B_1} / h_{fe_2} = I_L / h_{fe_1} h_{fe_2} \quad | \quad \dots (4.47)$$

$$\text{এবং } I_S = I_{B_2} \text{ ধরে পাই } R_S = (V_0 - V_R) / I_S = (V_0 - V_R) / I_{B_2} \quad |$$

$$I_1 \gg I_{B_2} \text{ ধরে লেখা যায় } bV_0 = V_R + V_{BE_2}$$

$$\text{অতএব } R_1 = (V_0 - bV_0) / I_1 \quad | \quad \dots (4.48)$$

$$R_2 = bV_0 / I_1 \quad |$$

$$\text{সুতরাং } I_{B_1} = (I_L + I_1 + I_S) / h_{fe_1} \quad | \quad \dots (4.49)$$

$$I = I_{B_1} + I_{C_2} \quad |$$

$$\text{এবং } R_3 = |V_S|_{\min} - (V_{BE_1} + V_0) / I \quad \dots (4.50)$$

সুতরাং I_L , V_0 , V_S জানা থাকলে T_1 , T_2 , Z , R_3 , R_S , R_1 , R_2 নির্ণয় করা সম্ভব এবং বতনীবোর্ডে (bread board) পাওয়ার সাপ্লাই নির্মাণ করা যেতে পারে।

4.4.3 উদাহরণ

1. ($20V \pm 5V$) উৎসের সাহায্যে ($12V, 100mA$) পাওয়ার সাপ্লাই নির্মাণ।

T_1 নির্ণয় : T_1 -এর প্রান্তদিয়ে ভোল্টেজ $|V_S|_{\max} - V_0 = 25 - 12 = 13V$ । প্রবাহ $I_L = 100mA$,
সুতরাং $I_{C_1} \approx 100mA$ । ক্ষমতা $= 13V \times 100mA = 1.3W$ । সুতরাং $1.3W$ -এর বেশি ক্ষমতা ও
সর্বোচ্চ প্রবাহ $200mA$ -র কম এরকম ট্রানজিস্টার বেছে নিতে হবে। মাল্টিমিটারের সাহায্যে এর h_{fe_1}
নির্ণয় করতে হবে। যদি h_{fe_1} হয় তবে $I_{B_1} = I_{C_1} / h_{fe_1} = 1mA$ ।

Z নির্ণয় : $V_0 = 12V$ সুতরাং জেনার ডায়োডের বিকল ভোল্টেজ $6V$ -এর বেশি হতে হবে। ধরা
যাক $V_R = 6.5V$ ।

T_2 নির্ণয় : $V_{CE_2} = V_0 + V_{BE_1} - V_R = 12V + 0.7V - 6.5V = 6.2V$; $I_{C_2} \approx I_{B_1} = 1mA$ ।
ক্ষমতা $= 6.2V \times 1mA = 6.2mW$ । সুতরাং $7mW$ -এর বেশি ক্ষমতার ট্রানজিস্টার T_2 হিসেবে ব্যবহার
করা যায়। মাল্টিমিটারে h_{fe_2} নির্ণয় করে I_{B_2} -র মান নির্ণয় করতে হবে। যদি $h_{fe_2} = 100$, $I_{B_2} = 10\mu A$ ।

R_S নির্ণয় : $R_S = (V_0 - V_R) / I_S = (12V - 6.5V) / I_{B_2} = 5.5V / 10\mu A = 550k\Omega$ ।

R_3 নির্ণয় : R_3 -তে প্রবাহ $I_{C_2} + I_{B_1} = 2mA$; $|V_{R_3}|_{\min} = |V_S|_{\min} - V_0 - V_{BE_1} = 15V - 12V - 0.7V = 2.3V$; $R_3 = 2.3V / 2mA = 1150\Omega$ ।

R_1 ও R_2 নির্ণয় : $bV_0 = V_R + V_{BE_2} = 6.5V + 0.7V = 7.2V$; $R_1 / R_2 = bV_0 / V_0 = 7.2V / 12V = 0.6$; $R_1 + R_2 = V_0 / I = V_0 / (I_{B_1} + I_{C_2}) = 12V / 2mA = 6k\Omega$; $R_2 = V_R / I = 6.5V / 2mA = 3.3k\Omega$, $R_1 = 2.7k\Omega$ ।

4.5 সারাংশ (Summary)

- প্রত্যাবর্তী প্রবাহ ও ভোল্টেজকে স্থির প্রবাহ ও ভোল্টেজে বৃপ্তান্তরিত করার বতনীকে একমুখীকারক
বলে।

2. অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকারক ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারক ছাড়া ব্রিজবতনী ব্যবহৃত হয়।
3. নির্গমন ভোল্টেজে লহরী থাকার ফলে একমুখীকারকের পর ফিল্টার বতনী ব্যবহার করা হয়। C, L, LC ও π বতনী ছাড়াও আরও অনেক ফিল্টার বতনী রয়েছে।
4. পাওয়ার সাপ্লাইতে শ্রেণি নিয়ন্ত্রক বতনী ব্যবহৃত হয়। এই বতনীতে দুটি ট্রানজিস্টার ও একটি জেনার ডায়োড লাগানো থাকে।

4.6 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা (Questions & answers)

1. একমুখীকারক কাকে বলে ? (4.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
2. চিত্রসহ অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকারকের ক্ষেত্রে লহরী গুণাঙ্ক ও দক্ষতার মান নির্ণয় করুন। (4.2.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
3. পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের গড় স্থির ভোল্টেজ, গড়বর্গ ভোল্টেজের বর্গমূল, লহরী গুণাঙ্ক ও দক্ষতার মান নির্ণয় করুন। (4.2.2. আনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।
4. অর্ধ ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের তুলনা করুন। (4.2.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
5. ব্রিজ একমুখীকারক কী ? ইহার সুবিধা অসুবিধা উল্লেখ করুন। (4.2.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
6. ফিল্টার কী ? কেন বতনীতে ব্যবহৃত হয়। (4.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
7. L-ফিল্টারের পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের জন্য লহরী গুণাঙ্ক কত ? (4.3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
8. পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে C-ফিল্টার লাগালে লহরী গুণাঙ্ক কী হবে ? (4.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
9. LC-ফিল্টার ও পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে লহরী গুণাঙ্ক নির্ণয় করুন ? (4.3.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
10. π-ফিল্টারের কায়নিতি ব্যাখ্যা করুন। পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের ক্ষেত্রে লহরী গুণাঙ্ক নির্ণয় করুন। (4.3.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
11. একটি অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকারকে $20 : 5$ বৃপ্তান্তরকের সাহায্যে ($200 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$) প্রত্যাবর্তী উৎসের সাথে যুক্ত। ভাররোধ $2 \text{ k}\Omega$ হলে গড়স্থির প্রবাহ ও ভোল্টেজ কত ? দক্ষতা কত ? ($r_f = 5\Omega$) ($11.23 \text{ mA}, 22.5 \text{ V}, 0.404$)
12. 11 নং প্রশ্নে অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকারক ব্যবহার করে I_{dc} , V_{dc} , I_{rms} , η নির্ণয় করুন। ($r_f = 10 \Omega$, $R_L = 990 \Omega$) ($22.5 \text{ mA}, 22.3 \text{ V}, 27.23 \text{ mA}, 0.401$)
13. পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকে $I_{dc} = 350 \text{ mA}$, $V_{dc} = 10 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ । ধারক ফিল্টার ব্যবহার করলে γ ও η কত ? ($C = 200 \mu\text{F}$)

14. $(200 \pm 10\text{ V}, 50\text{ Hz})$ উৎসে কীরূপ বৃপ্তান্তরক অনুপাত নিয়ে $(10\text{ V}, 500\text{ mA})$ পাওয়ার সাপ্লাই নির্মাণ করা যাবে ? প্রতিটি ব্যন্তি উপাদানের মান নির্ণয় করুন। ($h_{fe_1} = h_{fe_2} = 75, V_R = 5.6\text{ V}$)
 $(10 : 1; T_1 : I_{C_1} = 500\text{ mA}, P = 5.5\text{ W}, I_{B_1} = 6.67\text{ mA}; Z : V, V_R = 5.6\text{ V}; T_2 : I_{C_2} = 6.67\text{ mA}, P = 34\text{ mW}, I_{B_2} = 89\text{ }\mu\text{A}; R_s = 49\text{ K}\Omega; R_2 = 420\Omega; R_f = 330\Omega)$

একক 5 □ বিবর্ধক বর্তনী (Amplifier circuit)

গঠন

- 5.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য
- 5.2 বিবর্ধন ও শ্রেণিবিভাগ
- 5.3 ভার রেখা ও Q বিন্দু
 - 5.3.1 Q বিন্দু স্থায়ীকরণ
 - 5.3.2 তাপীয় পলায়ন ও তাপশোষক
 - 5.3.3 স্থির বায়াস
 - 5.3.4 স্ববায়াস বা সার্ভজনীন বায়াস
 - 5.3.5 বিকিরক অনুচর বায়াস
 - 5.3.6 সধিফেট ও মসফেট বায়াস
- 5.4 CE দ্বিমেরু সম্পি ট্রানজিস্টার বিবর্ধক
 - 5.4.1 Q বিবর্ধক
 - 5.4.2 CC বিবর্ধক
- 5.5 সধিফেট বিবর্ধক
 - 5.5.1 উৎস অনুচর বা CD বিবর্ধক
- 5.6 বহুপর্যায় বিবর্ধক
 - 5.6.1 RC যুগ্ম বিবর্ধক
 - 5.6.2 রূপান্তরক ও সাঙ্কাণ্য যুগ্ম বিবর্ধক
- 5.7 ক্ষমতা বিবর্ধক
 - 5.7.1 টানা-ঠেলা বা পৃশ-পুল বিবর্ধক
- 5.8 বেতার কম্পাঙ্কক বিবর্ধক
- 5.9 ফিল্প্যাক, পুনর্নির্দিষ্ট বা রোম্থন বিবর্ধক
 - 5.9.1 ধনাত্মক ও খণ্টাত্মক রোম্থন
 - 5.9.2 রোম্থনে বিবর্ধন
 - 5.9.3 বিবর্ধন স্থায়িত্ব

- 5.9.4 বিকৃতি হ্রাস
- 5.9.5 অপস্থর হ্রাস
- 5.9.6 কম্পাঙ্গক হ্রাস
- 5.9.7 দশা বিকৃতি
- 5.9.8 আগমন প্রতিবাধা
- 5.9.9 নির্গমন প্রতিবাধা

5.10 সারাংশ

5.11 প্রশ়ঙ্গমালা ও উক্তরমালা

5.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা :

জনসভায় বা প্রেক্ষাগৃহে বন্ডা উচ্চেঃস্বরে ভাষণ দিলেও সব শ্রোতার কাছে তা নাও পৌছাতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মাইক্রোফোনের সঙ্গে বিবর্ধক বতনী ব্যবহার করা আবশ্যিক। বন্ডার ভাষণে শব্দ প্রাবল্যের তারতম্য অনুসরণ করে মাইক্রোফোনের তড়িৎ বতনীতে যে তড়িৎপ্রবাহ বা ভোল্টেজ তারতম্য সৃষ্টি হয়, বিবর্ধক বতনীর কাজ হল সেগুলিকে যথাযথ মাত্রায় বিবর্ধিত করা। বিবর্ধিত এই তড়িৎ সংকেতগুলি লাউডস্পিকারের মাধ্যমে শব্দ সংকেতে বৃপ্তান্তরিত করে প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিবর্ধক বতনীতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সংকেতকে বিশ্বাসযোগ্য বিবর্ধন করা হয়। এই এককে বিভিন্ন বিবর্ধক বতনী আলোচিত হবে।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন--

- বিবর্ধকের শ্রেণিবিভাগ ও Q বিন্দু স্থায়ীকরণের বিভিন্ন বায়াস পদ্ধতি
- CE, CB ও CC বিবর্ধকের বিভিন্ন বিবর্ধনাঙ্ক ও প্রতিবাধা
- সম্ফিফেট ও মসফেট বায়াস ও বিবর্ধন
- বহুপর্যায় বিবর্ধকের বিবর্ধনাঙ্ক ও উদাহরণ - RC যুগ্ম বিবর্ধক
- ক্ষমতা বিবর্ধকের বিবর্ধনাঙ্ক ও দক্ষতা এবং উদাহরণ টানা-ঢেলা বিবর্ধক
- রোম্বথন বিবর্ধকের বিভিন্ন উৎকর্ষ।

5.2 বিবর্ধন ও শ্রেণিবিভাগ (Amplification & classification)

এই বিশেষ বতনীর সাহায্যে অল্পমাত্রার প্রবাহ ভোল্টেজ বা ক্ষমতাকে প্রযোজন মতো নির্দিষ্টমানে বর্ধিত করা যায়। এই এককে ট্রানজিস্টার ব্যবহার করে বিবর্ধনের বিভিন্ন উপায় আলোচিত হবে। ক্ষুদ্র মানের সংকেতকে (small signal) অবিকৃত অবস্থায় বিবর্ধিত করা হল বিশ্বস্ত (faithful) বিবর্ধন। অন্যথায় অবিশ্বস্ত (unfaithful) বিবর্ধন। বিশ্বস্ত বিবর্ধনের জন্য (ক) ট্রানজিস্টারের আগমন বতনী অগ্রবায়াসে ও নির্গমন বতনী বিপরীত বায়াসে থাকবে। (খ) ভূমি-বিকিরক ভোল্টেজ ও গ্রাহক বিকিরক ভোল্টেজ সর্বদাই নিম্নযাত্রার হবে। (গ) শূন্যমানের সংকেতে গ্রাহক প্রবাহ নির্দিষ্টমানের হবে। (ঘ) Ge-এর জন্য $V_{CE} \neq 0.5$ V এবং Si-এর জন্য $V_{CE} \neq 1$ V।

বিবর্ধক বতনীকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এই শ্রেণিবিভাগ সর্বদা সঠিক নয়, কারণ এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির অঙ্গরূপ হতে পারে। 5.1 নং সারণিতে এই শ্রেণিবিভাগ দেখানো হয়েছে।

সারণি 5.1 : বিবর্ধন শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণির কারণ	শ্রেণির নাম	ব্যাখ্যা
1. ব্যবহার অনুযায়ী	(ক) ভোল্টেজ বিবর্ধন (খ) ক্ষমতা বা প্রবাহ বিবর্ধন	উচ্চ নির্গমন প্রতিবাধা নিম্ন নির্গমন প্রতিবাধা
2. বিন্যাস অনুযায়ী	(ক) সাধারণ ভূমি (CB) বিবর্ধক (খ) সাধারণ বিকিরক (CE) বিবর্ধক (গ) সাধারণ গ্রাহক (OC) বিবর্ধক	
3. পটি প্রসার অনুযায়ী	(ক) সমষ্টিয় বিবর্ধক (খ) অসমষ্টিয় বিবর্ধক	নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে পটির বিবর্ধন হয় প্রায় সব কম্পাঙ্কের বিবর্ধন সম্ভব
4. বায়াস অনুযায়ী	(ক) A শ্রেণি (খ) B শ্রেণি	কার্যকর বিন্দু সক্রিয় বৈশিষ্ট্য রেখার মধ্যবর্তী স্থানে থাকে কার্যকর বিন্দু অর্ধপর্যায়ে বৈশিষ্ট্যের রেখার ছেদক অংশে থাকে

	(গ) AB শ্রেণি	নির্গমন প্রবাহ অর্ধপর্যায়ের বেশি সময়ে থাকে
	(ঘ) C শ্রেণি	ছেদক অঞ্চল ঝণাঝুক অংশে কাজ করে
5. কম্পাঙ্কক অনুযায়ী	(ক) স্থির প্রবাহ (dc)	নিম্ন কম্পাঙ্কের বিবর্ধন
	(খ) শ্রব্য কম্পাঙ্ক (af)	$(20 - 2 \times 10^4)$ Hz কম্পাঙ্কের বিবর্ধন
	(গ) মধ্যবর্তী কম্পাঙ্ক (if)	নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক পাটির বিবর্ধন করে
	(ঘ) বেতার কম্পাঙ্ক (rf)	বাহক তরঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়
	(ঙ) ভিডিও কম্পাঙ্ক (vf)	$(0 - 5 \times 10^6)$ Hz কম্পাঙ্কের বিবর্ধন
6. যুগ্মন অনুযায়ী	(ক) RC যুগ্মন	পরপর দুটি বিবর্ধক ভাররোধ দিয়ে যুক্ত
	(খ) প্রতিবাধা যুগ্মন	পরপর দুটি বিবর্ধক আবেশ দিয়ে যুক্ত
	(গ) বৃপ্তান্তরক যুগ্মন	মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীতে দুটি বিবর্ধক
	(ঘ) সাক্ষাত যুগ্মন	পরপর দুটি বিবর্ধক সরাসরি যুক্ত

5.3 বিবর্ধক-বর্তনীর নিশ্চল অবস্থার ক্রিয়া (Quiescent operation) : ভার রেখা এবং Q বিন্দু (Load line & Q-point)

সাধারণভাবে ব্যবহৃত বিবর্ধকে যে ভোল্টেজকে বিবর্ধিত করা হবে সেটি একটি ট্রানজিস্টারের ভূমি ও বিকিরকের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয় যাতে প্রাহক প্রবাহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায়। প্রাহকের সঙ্গে শ্রেণিতে একটি ভাররোধ যুক্ত থাকে। ভার হিসাবে বিভিন্ন যে যন্ত্রাংশগুলি বিবর্ধকের নির্গমন প্রাপ্তে যুক্ত হবে সেগুলি মূলত কোনও সূচক যন্ত্র (indicating instrument) লাউডস্পিকার, কোনও রিলে (relay) বা কোনও যুগ্মন তড়িৎ জাল, ইত্যাদি। ধরা যাক ট্রানজিস্টারটি CE বিন্যাসে রয়েছে (চিত্র 5.1ক)। কার্শপের সূত্রানুযায়ী এর আগমন ও নির্গমন অংশে সমীকরণগুলি হবে

$$V_{BB} = V_{BE} + I_B R_B \quad | \quad \dots\dots (5.1)$$

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C \quad |$$

নির্গমন বা গ্রাহক প্রবাহ I_C ভূমি প্রবাহের (I_B) উপর নির্ভরশীল কেননা $I_C = \beta I_B$ । নির্গমন বৈশিষ্ট্য রেখা লক্ষ্য করলে এ ধারণা পরিষ্কার হয় (চিত্র 5.1 খ)। আবার (5.1) নং সমীকরণের দ্বিতীয়টি হতে পাওয়া যায়


$$V_{CE} = 0 \text{ হলে } I_C = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

..... (5.2)

$$= V_{CC} \text{ হলে } I_C = 0$$

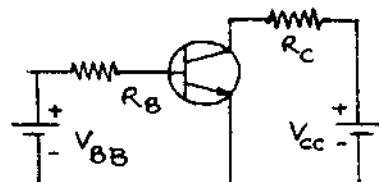
5.2 নং সমীকরণের বিন্দুস্থিতির যথাক্রমে ছেদক বিন্দু ($0, V_{CC}/R_L$) ও সম্পৃক্ত বিন্দু ($V_{CC}, 0$) বলে। নির্গমন বৈশিষ্ট্য রেখাৰ 5.1 নং চিত্রে এই দুই বিন্দু সরলরেখায় যুক্ত হয়ে ভারবেখা সৃষ্টি করে। অন্যভাবে বলা যায় সংকেতশূন্য বতনীতে $I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C}$ সরলরেখাটি হল ভারবেখা যার নতি $-R_C^{-1}$ । এই

সংকেত শূন্য অবস্থার V_{CE} ও I_C -র মান ভারবেখাৰ যে বিন্দু নির্দেশ কৰে তা হল নিশ্চল কার্যকর বিন্দু (quiescent point) বা Q বিন্দু (চিত্র 5.1 খ)। (5.1) নং সমীকরণের প্রথমটি হতে বলা যায়, নির্দিষ্ট ভূমি প্রবাহের (I_B) জন্য নির্গমন বৈশিষ্ট্য রেখাস্থিত একটি নির্দিষ্ট (V_{CE}, I_C) বিন্দুই হবে ভারবেখাস্থিত Q বিন্দু। অর্থাৎ ভারবেখা ও নির্দিষ্ট I_B -র নির্গমন বৈশিষ্ট্য রেখার ছেদ বিন্দু হল Q বিন্দু। যদি প্রবাহ I_B -র মান পরিবর্তন কৰা হয় (আগত সংকেতের জন্য তা হতে পারে) তাহলে Q বিন্দু ভারবেখা বরাবৰ ডানে বা বাঁয়ে সরে যাবে এবং অন্য একটি বৈশিষ্ট্যরেখায় গিয়ে স্থির হবে। ধৰা যাক পরিবর্তন ঘটার ফলে Q-র অবস্থান হল Q' (চিত্র 5.1 খ), যা I_{B_2} বৈশিষ্ট্যরেখায় অবস্থিত রয়েছে। এভাবে কোনো পরিবর্তনশীল সংকেত ভোল্টেজ ট্রানজিস্টারে অনুপ্রবিষ্ট হলে Q বিন্দুর চলন হবে এই সংকেত অনুসরণ কৰে, কিন্তু সর্বদাই এটিকে ভারবেখাৰ উপর থাকতে হবে।



চিত্র 5.1 ক

চিত্র 5.1 খ-তে একটি বিবর্ধক বতনীতে স্বল্প-মান সংকেত আয়োপিত হলে সেটিৰ বিবর্ধন কৰিয়া ব্যাখ্যা কৰা হয়েছে। আগত সংকেতের জন্য ভূমি-প্রবাহের পরিবর্তন $i_B = (i_B)_0 \sin \omega t$ হলে এটিকে সাইন-বক্র একে বোঝানো যাবে—এই বক্রের সময়-অক্ষ ভারবেখাৰ সাথে লম্ব। সময়ের সাথে গ্রাহক প্রবাহ I_C -ৰ পরিবর্তনও (অর্থাৎ i_C) অনুরূপে Q-বিন্দু সাপেক্ষে চিত্রিত হয়েছে— i_C -ৰ সময়-অক্ষটি বৈশিষ্ট্যরেখায় প্রায় সমাপ্তিত, এটা লক্ষ্য কৰুন। এই তরঙ্গানুপাগুলিৰ ক্ষেত্ৰে কিন্তু পৃথক, এটা চিত্রটি অনুধাবনেৰ সময় খেয়াল রাখতে হবে।

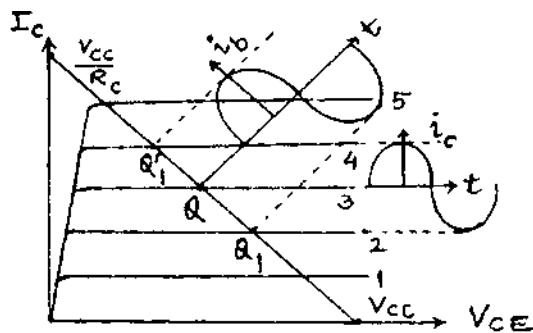

চিত্র 5.1খ

5.3.1 Q বিন্দুর স্থায়ীকরণ (Q Point stabilisation)

(ক) ট্রানজিস্টারের প্রকৃতি, (খ) সংকেতের মান, (গ) ভোল্টেজ উৎসের মান, (ঘ) প্রতিবাধার মান ও (ঙ) সংকেতের বিকৃতির মাত্রার ওপর Q বিন্দু নির্ভরশীল। তাই যে-কোনো ইলেক্ট্রনিক বিবর্ধক বর্তনীতে Q বিন্দু স্থায়ীকরণ জরুরি। V_{CE} ও I_C -স্থির থাকলে Q বিন্দু স্থায়ী হয় কিন্তু I_C উভার উপর নির্ভরশীল। নিম্নের কারণগুলির জন্য I_C পরিবর্তিত হতে পারে।

1. I_{CO} প্রতি 10°C উভার বৃদ্ধিতে দ্বিগুণ হয়।
2. V_{BE} প্রতি ডিগ্রি উভার বৃদ্ধিতে 2.5mV কমে যায়।
3. β উভার সাথে পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং I_{CO} , V_{BE} ও β উভার সাথে পরিবর্তিত হয় বলে I_C স্থির থাকে না। তাই এই তিনটি রাশি সাপেক্ষে I_C -র পরিবর্তনকে স্থায়িত্ব গুণাঙ্ক বলে।

প্রথম স্থায়িত্ব গুণাঙ্ক	$S_{CO} = \left[\frac{\partial I_C}{\partial I_{CO}} \right]_{V_{BC}, \beta}$ (5.3)
দ্বিতীয় স্থায়িত্ব গুণাঙ্ক	$S_{BE} = \left[\frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \right]_{I_{CO}, \beta}$	
তৃতীয় স্থায়িত্ব গুণাঙ্ক	$S_{\beta} = \left[\frac{\partial I_C}{\partial \beta} \right]_{I_{CO}, V_{BE}}$	

তিনটি গুণাঙ্কের মধ্যে প্রথমটি S_{CO} সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। তৃতীয় এককে (3.21) নং সমীকরণ
অনুযায়ী $I_C = \beta I_B + (1 + \beta) I_{CO}$

$$\text{সুতরাং} \quad I = \beta(\partial I_B / \partial I_C)_{V_{BE}, \beta} + (1 + \beta)(\partial I_{CO} / \partial I_C)_{V_{BE}, \beta}$$

$$\text{বা,} \quad S_{CO} = (\partial I_C / \partial I_{CO})_{V_{BE}, \beta} = (1 + \beta) / [1 - \beta(\partial I_B / \partial I_C)_{V_{BE}, \beta}] \quad \dots \dots (5.4)$$

(5.4) নং সমীকরণ অনুযায়ী স্থায়ীকরণ ভালো হবে যখন S_{CO} -র মান কম বা $S_{CO} = 1$ হবে অর্থাৎ
 $(\partial I_B / \partial I_C)_{V_{BE}, \beta} \beta = -1$ বা, I_B বৃদ্ধির সাথে I_C হ্রাস পাওয়া দরকার।


সুতরাং I_B ও β এমনভাবে পরিবর্তিত হওয়া দরকার I_C ও V_{BE} স্থির থাকে এবং Q বিন্দুর স্থায়িত্ব
বজায় থাকে।

5.3.2 তাপীয় পলায়ন ও তাপশোষক (Thermal runway & heat sink)

ট্রানজিস্টর বিবর্ধকে Q বিন্দু স্থায়ী না হলে উষ্ণতার সাথে I_{CO} বৃদ্ধি পায় এবং I_C ও বৃদ্ধি পায়।
এরফলে গ্রাহক তলে জুলক্রিয়া ঘটে ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে I_{CO} আরও বাঢ়ে এবং গ্রাহক
স্থিতিল আরও উত্পন্ন হয়ে নির্মাতা উল্লেখিত উষ্ণতা মাত্রা অতিক্রম করে। ফলে ট্রানজিস্টরটি পুড়ে যায়।
এই ঘটনাকে তাপীয় পলায়ন বলে। তাপীয় পলায়ন রোধ করার জন্য যে হারে গ্রাহক তল উত্পন্ন হয় তার
চেয়ে বেশি হারে তাপের অবক্ষয় হওয়া প্রয়োজন। এরজন্য তাপশোষক ব্যবস্থা করা হয় এবং
অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোনো ধাতব পাত্র ব্যবহার করা হয়।

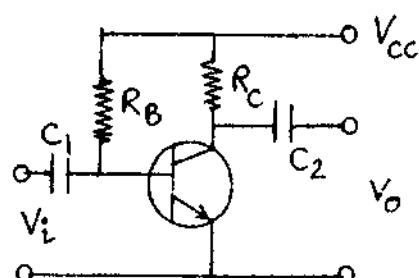5.3.3 স্থির বায়াস (Fixed bias)

স্থির বায়াস ব্যবহারে একটি মাত্র ভোল্টেজ উৎস ব্যবহার করে Q বিন্দু স্থায়ীকরণ করা হয়। 5.2 নং
চিত্রে CE বিন্যাসে npn ট্রানজিস্টরে V_{CC} ভোল্টেজ-উৎস প্রয়োগে ভূমি-বিকিরক স্থিতিল অগ্রবায়াসে
এবং গ্রাহক-ভূমি স্থিতিল বিপরীত বায়াসে রাখা হয়েছে। আগমন অংশে $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE}$ । যেহেতু
 $V_{BE} \ll V_{CC}$ সুতরাং $I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_B \approx V_{CC}/R_B$ $\dots \dots (5.5)$



চিত্র 5.2

(5.5) নং সমীকরণ অনুযায়ী I_B ধূবমানের ধরা যেতে পারে। অতএব $(\partial I_B / \partial I_C) = 0$

$$\text{এবং } S_{CO} = (1 + \beta) / [1 - \beta (\partial I_B / \partial I_C)] = 1 + \beta \quad \dots\dots (5.6)$$


নির্গমন অংশে $V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$ বা $I_C = (V_{CC} - V_{CE}) / R_C$

সূতরাং কার্যকর বা Q বিন্দু নির্ণয় করা সম্ভব। I_B স্থির এবং I_C -র উপর নির্ভরশীল নয় বলে একে স্থির বায়াস বলে। এক্ষেত্রে স্থায়ী Q বিন্দু পাওয়া যায় না, (5.6) নং সমীকরণ অনুযায়ী $S_{CO} = 1 + \beta$, তাপীয় প্লায়ানের সম্ভাবনা থেকে যায়। বতনীটির সুবিধা এই যে বায়াস করার রোধ দুটি R_B ও R_C সহজে গণনা করা যায়। বতনীতে C_1 ও C_2 দুটি ধারক আগমন ও নির্গমন প্রান্তে যুক্ত এদের প্রতিঘাত সংকেত ভোল্টেজ ও অন্যান্য রোধের তুলনায় কম রাখা হয়। স্থির ভোল্টেজের প্রবেশ ও নির্গমন এরা আটকায়।

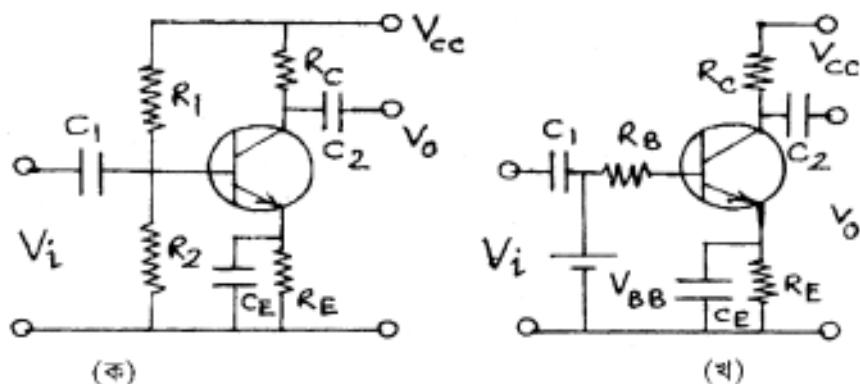5.3.4 স্ববায়াস বা সার্ভজনীন বায়াস (Self universal bias)

স্ববায়াস বা সার্ভজনীন বায়াস বতনীটি প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। আগমন প্রান্তে R_1 ও R_2 বোধন্য দ্বারা ভোল্টেজ বিভক্ত করা হয়। একে ভোল্টেজ বিভক্ত বতনী (voltage divider circuit) বলে। R_1 ও R_2 রোধে প্রবাহ $V_{CC} / (R_1 + R_2)$ এবং R_2 রোধের প্রান্তে ভোল্টেজ

$$V_{CC} R_2 / (R_1 + R_2) = V_{BB} \quad \dots\dots (5.7)$$



চিত্র 5.3

একে থেভ্র্না ভোল্টেজ বলা হয়। ভূমিতে এই ভোল্টেজ এই ভোল্টেজ প্রযুক্ত ধরা যেতে পারে। ভূমিতে রোধের মান নির্ণয়ের জন্য V_{CC} -কে সরিয়ে এই প্রান্ত নিম্নপ্রান্তে যোগ করা হয়। ফলে R_1 ও R_2 ভূমির সাপেক্ষে সমান্তরালে অবস্থান করে। সূতরাং

$$R_B = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) \quad \dots \dots (5.8)$$

এখন আগমন প্রাপ্তে লেখা যায়

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + (I_C + I_B) R_E \quad \dots \dots (5.9)$$

$$\text{অতএব } (\partial I_B / \partial I_C) = - R_E / (R_E + R_B) \quad \dots \dots (5.10)$$

$$\text{এবং } S_{CO} = (1 + \beta) / [1 + \beta R_E / (R_E + R_B)] = (1 + \beta)(R_E + R_B) / [R_B + (1 + \beta) R_E] \quad \dots \dots (5.11)$$

যদি $R_B \rightarrow 0$ হয় তবে $S_{CO} \rightarrow 1$ এবং ভালো স্থায়ীকরণ সম্ভব। কিন্তু R_B ছোটমানের হলে শক্তির বেশিরাই অপচয় হয়। অন্যথায় $R_B \rightarrow \infty$ হলেও $S_{CO} \rightarrow 1$ । কিন্তু R_E বৃধি পেলে V_{CC} বাড়ানো দরকার না হলে Q বিন্দু স্থির থাকে না। তাই ভালো স্থায়ীকরণ ও অল্প শক্তি অপচয়ের মধ্যে মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করা হয়। যদি $(1 + \beta)R_B \gg R_B$ হয় তবে

$$S_{CO} \approx (R_E + R_B) / R_E = 1 + R_B / R_E \quad \dots \dots (5.12)$$

ইহা β -র উপর নির্ভরশীল নয়, R_E -র সমান্তরালে ধারক C_E -কে বাইবাশ ধারক বলে। এটি উচ্চ ধারকত্ব এবং অল্প প্রতিঘাত যুক্ত। এর কাজ ঋণাত্মক রোমশ্বন সৃষ্টি করে বিবর্ধন করানো। 5.3 ক ও খ চিত্রে সার্বজনীন বায়াস ও তুল্যবর্তনী দেখানো হয়েছে।

5.3.5 বিকিরক অনুচর বায়াস (Emitter follower bias)

বিকিরক অনুচর বায়াসে সাধারণ গ্রাহক বিন্যাস ব্যবহার করা হয়। 5.4 নং চিত্রে সংকেত ভূমিতে প্রযুক্ত এবং নির্গমন ভোল্টেজ বিকিরক বর্তনী থেকে পাওয়া যায়। এখানে

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \quad \dots \dots (5.13)$$


$$= V_{CE} + I_E R_E \quad \dots \dots (5.14)$$

$$\text{এবং } I_E = I_C / \alpha = (1 + \beta) I_B \quad \dots \dots (5.14)$$

$$\text{অতএব } V_{CC} = V_{BE} + I_B [R_B + (1 + \beta) R_E]$$

$$\text{বা, } I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / [R_B + (1 + \beta) R_E] \quad \dots \dots (5.15)$$

চিত্র 5.4

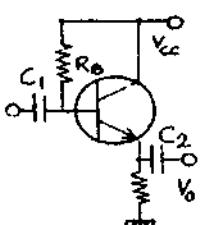

$$\text{এবং } V_{CE} = V_{CC} - (1 + \beta) I_B R_E \quad \dots \dots (5.15)$$


(5.15) নং সমীকরণ ব্যবহার করে Q বিন্দু নির্ণয় করা যায়।

5.3.6 সন্ধিফেট ও মসফেট বায়াস (JFET & MOSFET bias)

সন্ধিফেট বা মসফেটে ভোল্টেজ বিভক্ত বতনী ব্যবহার করে স্বায়াস পাওয়া যায়। 5.5 ক, খ ও গ চিত্রে সন্ধিফেট এবং প্রবর্ধিত ও বাহকহীন মসফেটের বায়াস বতনী দেখানো হয়েছে। এখানে

$$V_G = R_2 V_{DD} / (R_1 + R_2) \quad \dots\dots (5.16)$$

এবং $V_{GS} = V_G - I_D R_S$

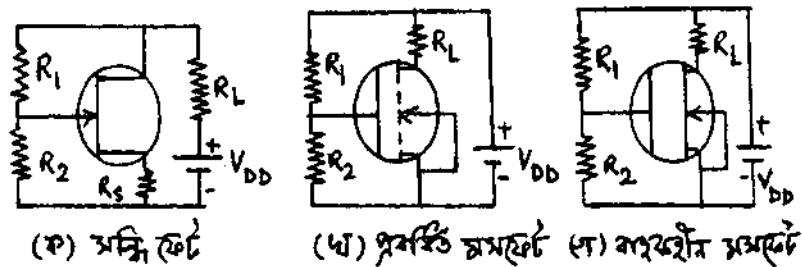

চিত্র 5.5


(5.16) নং সমীকরণ সন্ধিফেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মসফেটের ক্ষেত্রে

$$V_{GS} = R_2 V_{DD} / (R_1 + R_2) \quad \dots\dots (5.17)$$

অর্থাৎ (5.16) এবং (5.17) নং সমীকরণ অনুযায়ী সন্ধিফেট ও মসফেটের Q বিন্দু স্থায়ীকরণ করা যায়।

5.4 CE ডিমেরু সন্ধি ট্রানজিস্টার বিবর্ধক (CE BJT amplifier)

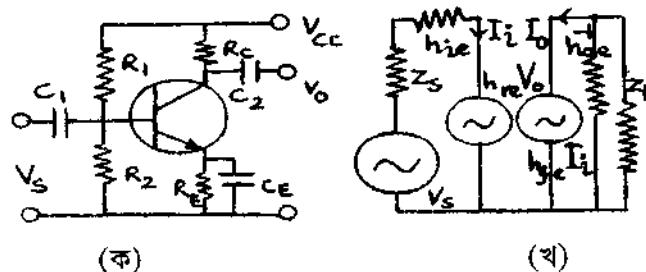5.6 ক ও খ চিত্রে ভোল্টেজ বিভক্ত বতনীতে স্বায়াসসমূহ সাধারণ বিকিরক (CE) ডিমেরু সন্ধি ট্রানজিস্টার (npn) বিবর্ধকের বতনী ও h রাশির তুল্যবতনী দেখানো হয়েছে। এখানে আগমন ও নির্গমন



চিত্র 5.6

ভোল্টেজের দশা পার্থক্য π এবং প্রথম এককে উল্লেখিত h রাশি ব্যবহার করে বিবর্ধনাঙ্কের মান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাশিমালা নির্ণয় করা যায়। ধরা যাক সংকেত উৎস V_S অভ্যন্তরীণ প্রতিবাধা Z_S , ভার প্রতিবাধা Z_L এবং আগমন ও নির্গমন ভোল্টেজ এবং প্রবাহ যথাক্রমে V_i, I_i ও V_o, I_o ।

(ক) প্রবাহ বিবর্ধনাঙ্ক : 5.6 খ চিত্রে নির্গমন অংশে

$$I_o = h_{fe} I_i + V_{oe} V_o \quad | \quad \dots\dots (5.18)$$

ও $V_o = -Z_L I_o$

$$\text{অতএব } I_o(1 + h_{oe} + Z_L) = h_{fe} I_i \text{ এবং প্রবা বিবর্ধনাঙ্ক } A_{ie} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} Z_L} \rightarrow = h_{fe} \dots (5.19)$$

যেখানে $h_{oe} Z_L \rightarrow 0$ ধরা যেতে পারে। নর্টন উপপাদ্য ব্যবহার করে পাই

$$I_S = V_S / Z_S \quad \dots\dots (5.20)$$

সুতরাং প্রবারে সার্বিক বিবর্ধনাঙ্ক (overall current magnification) A_{le} হবে

$$A_{le} = I_o / I_S = (I_o / I_i)(I_i / I_S) = A_{ie} I_i / I_S \quad \dots\dots (5.21)$$

$$\text{এখন } I_i = I_S Z_S (Z_S + Z_{ie}) \quad \dots\dots (5.22)$$

যেখানে Z_{ie} হল আগমন প্রতিবাধা। সুতরাং

$$A_{le} = A_{ie} I_i / I_S = A_{ie} Z_S / (Z_S + Z_{ie}) = Z_S h_{fe} / [(Z_S + Z_{ie})(1 + h_{oe} Z_i)] \quad \dots\dots (5.23)$$

$$(খ) আগমন প্রতিবাধা : Z_{ie} = V_i / I_i \quad | \quad \dots\dots (5.24)$$

আগমন অংশে $V_i = h_{ie} I_i + h_{re} V_o$

$$\text{অতএব } Z_{ie} = h_{ie} + h_{re} V_o / I_i = -h_{ie} Z_L (I_o / I_i) \quad [(5.18) \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

$$= h_{ie} - h_{re} h_{fe} Z_L / (1 + h_{oe} Z_L) \rightarrow h_{ie} \quad \dots\dots (5.25)$$

যেখানে $h_{oe} Z_L \rightarrow 0$ এবং $h_{re} \rightarrow 0$ ধরা হয়েছে।

(গ) ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্ক : $A_{ve} = V_o / V_i = Z_L I_o / Z_{ie} I_i$

$$= -Z_L A_{ie} / Z_{ie} = \frac{-Z_L h_{ie}}{(1 + h_{oe} Z_L) Z_{ie}} \quad \dots\dots (5.26)$$

$$\text{সার্বিক ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্ক } A_{ve} = \frac{V_o}{V_S} = \frac{V_o}{V_i} \times \frac{V_i}{V_S} = A_{ve} \frac{V_i}{V_S}$$

এখন $V_i = V_S V_{ie} / (Z_S + Z_{ie})$... (5.27)

$$\text{অর্থাৎ } A_{ve} = A_{ve} V_i / V_S = A_{ve} Z_{ie} / (Z_S + Z_{ie})$$

$$= \frac{-Z_{ie} Z_L h_{fe}}{(Z_S + Z_{ie})(1 + h_{oe} Z_L) Z_{ie}} = \frac{-Z_L h_{fe}}{(Z_S + Z_{ie})(1 + h_{oe} Z_L)} \quad \dots (5.28)$$

(ঘ) নির্গমন প্রতিবাধা :

$V_S = 0$ এবং $Z_L = \infty$ হলে নির্গমন প্রতিবাধা $Z_{oe} = V_o / I_o$ । অভ্যন্তরীণ রোধ বাদে উৎস ভোল্টেজ সরালে আগমন অংশে লেখা যায়।

$$Z_S I_i + h_{ie} I_i + h_{re} V_o = 0$$

বা, $I_i = -h_{re} V_o / (Z_S + h_{ie})$... (5.29)

$$\text{সুতরাং (5.18) নং সমীকরণ অনুযায়ী } I_o = h_{fe} I_i + h_{oe} V_o = -\frac{h_{fe} h_{re} V_o}{Z_S + h_{ie}} + h_{oe} V_o$$

$$\text{অতএব } Z_{oe} = \left[h_{oe} - \frac{h_{fe} h_{re}}{Z_S + h_{ie}} \right]^{-1} = Y_{oe}^{-1} \quad \dots (5.30)$$

$$(ঙ) ক্ষমতা বিবর্ধনাঙ্ক : A_{pe} = P_o / P_i = V_o I_o / V_i I_i = A_{ve} A_{ie} = -Z_L A_{ie}^2 / Z_{ie}$$

.... (5.31)

বিবর্ধকের ক্ষমতা ডেসিবেলে (dB) মাপা হয় অর্থাৎ

$$dB = 10 \log (P_o / P_i) = 10 \log A_{pe} \quad \dots (5.32)$$


সাধারণত 1 mW শূন্যমানের ক্ষমতা ধরা হয়। 7 W নির্গমন ক্ষমতার অর্থ হল $10 \log (7/0.001) = 38.4$ dB বা 38.4 ডেসিবেল তীব্রতার শব্দ।

5.6 নং চিত্রের ক ও খ তুলনা করে লেখা যায় $I_i = I_B$, $I_O = I_C$, $V_i = V_{BE}$, $V_o = V_{CE}$, h_{oe} ও h_{re} ক্ষুদ্রমানের ধরে লেখা যায়

$$\begin{aligned} A_{ie} &= I_C / I_B = \beta = h_{fe} \\ A_{ve} &= V_{CE} / V_{BE} = -h_{fe} Z_L / h_{ie} = -Z_L \beta / h_{ie} \\ A_{pe} &= -Z_C h_{fe}^2 / h_{fe} = Z_L \beta^2 / h_{ie} \end{aligned} \quad \mid \quad \dots (5.33)$$

5.4.1 CB বিবর্ধক (CB amplifier)

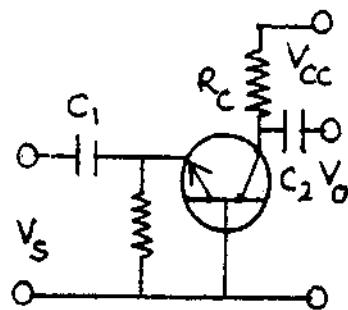5.7 নং চিত্রে সাধারণ ভূমি (CB) দ্বিমেরু সম্পি ট্রানজিস্টার (npn) বিবর্ধকের বর্তনী দেখানো হয়েছে। এখানে নির্গমন ও আগমন ভোল্টেজ একই দশায় থাকে। CE বিবর্ধকের মতো এখানেও h -রাশি ব্যবহার করা হয়। (5.19), (5.23), (5.25), (5.26), (5.28), (5.30) ও (5.31) সমীকরণ ব্যবহার করে পাই



চিত্র 5.7

$$A_{ib} = h_{fb} / (1 + h_{ob}Z_L)$$

$$A_{Ib} = Z_S A_{ib} / (Z_S + Z_{ib}) = Z_S h_{fe} / (Z_Z + Z_{ib}) (1 + h_{ob}Z_L)$$

$$Z_{ib} = h_{ib} - h_{rb} h_{fb} Z_L / (1 + h_{ob}Z_L)$$

$$A_{vb} = -Z_L A_{ib} / Z_{ib} = -Z_L h_{fb} / [h_{ib} (1 + h_{ob}Z_L) - h_{rb} h_{fb} Z_L] \quad \dots\dots (5.34)$$


$$A_{Vb} = Z_{ib} A_{vb} / (Z_S + Z_{ib})$$

$$Z_{ob} = [h_{ob} - h_{fb} / (Z_S + h_{ib})]^{-1}$$

$$A_{pb} = A_{vb} A_{ib}$$

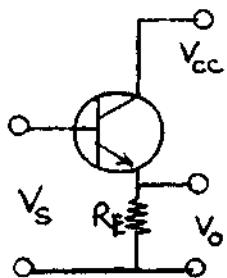5.4.2 CC বিবর্ধক (CC amplifier)

এই বিবর্ধকে বিকিরক অনুচর বলা হয় (emitter follower) কারণ নির্গমন ভোল্টেজ বিকিরক রোধের (R_E) সাপেক্ষে নেওয়া হয়। এখানে নির্গমন ও আগমন ভোল্টেজ একই দশায় থাকে। আগমন প্রাপ্ত যত ধনাত্মক হবে নির্গমনও ততই ধনাত্মক হবে। নির্গমন বিকিরক ভোল্টেজ আগমনের ভূমি ভোল্টেজকে অনুসরণ করে। (5.34) নং সমীকরণ ব্যবহার করে বিবর্ধনাঙ্ক ও প্রতিবাধার মান পাওয়া যায়।



চিত্র 5.8

$$A_{ic} = h_{ie} / (1 + Z_L h_{oc})$$

$$A_{ic} = Z_S A_{ic} / (Z_S + Z_{ic}) = Z_S h_{fe} / (Z_S + Z_{ic}) (1 + h_{oc} Z_L)$$

$$Z_{ic} = h_{ie} - h_{re} h_{fe} Z_L / (1 + h_{oc} Z_L)$$

$$A_{vc} = -Z_L A_{ic} / Z_{ic} = -Z_L h_{fe} / [h_{ie} (1 + h_{oc} Z_L) - h_{re} h_{fe} Z_L] \quad \dots\dots (5.35)$$

$$A_{vc} = Z_{ic} A_{vc} / (Z_S + Z_{ic})$$

$$Z_{oc} = |h_{oe} - h_{fe} h_{re} / (Z_S + h_{ie})|^{-1}$$

$$A_{pc} = A_{vc} A_{ic}$$

বিকিরক অনুচর একটি ঋগাত্মক শ্রেণি ভোল্টেজ রোম্পন বিবর্ধক। R_E -তে উৎপন্ন সব ভোল্টেজই আগমন ভোল্টেজ যুক্ত হয়। CE, CB ও CC বিন্যাসে রাশিগুলির মান পৃথক। এগুলি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা 5.2 নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

5.2 সারণি : CE, CB ও CC বিন্যাসে h রাশির সম্পর্ক


CE	CB	CC
$h_{ie} \sim 2k\Omega$	$h_{ib} = h_{ie} / (1 + h_{fe})$	$h_{ic} = h_{ie}$
$h_{fe} \sim 50$	$h_{fb} = -h_{fe} / (1 + h_{fe})$	$h_{fc} = -(1 + h_{fe})$
$h_{re} \sim 12 \times 10^{-4}$	$h_{rb} = [h_{ie} h_{oe} / (1 + h_{fe})] - h_{re}$	$h_{ic} \approx 1$
$h_{oe} \sim 40 \times 10^{-6} \text{ mho}$	$h_{ob} = h_{oe} / (1 + h_{fe})$	$h_{oc} = h_{oe}$

5.5 সংক্ষিফেট বিবর্ধক (JFET amplifier)

সংক্ষিফেট বিবর্ধক বতনী দুই ধরনের হতে পারে। যেমন সাধারণ উৎস বিবর্ধক বা CS বিবর্ধক ও সাধারণ নালা (CD) বিবর্ধক। 5.9 নং চিত্রে সাধারণ উৎস সংক্ষিফেট বিবর্ধক বতনী দেখানো হয়েছে। R_1 ও R_2 দিয়ে ভোল্টেজ বিভক্ত বতনী ব্যবহার করে সংক্ষিফেটকে বৈশিষ্ট্যবেধক সরলরেখিক তাৎপুর্যে বায়াস করা হয়। নালায় ভোল্টেজ উৎস V_{DD} এবং উৎসে রোধ R_S । R_S -এর সমান্তরাল বাইপাশ ধারক C_S যুক্ত। এখানে আগমন রোধ $R_i = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ এবং নির্গমন রোধ R_L ও r_D -র সমান্তরাল সমবায় বা $R_O = R_L r_D / (R_L + r_D)$; সংক্ষিফেটের ক্ষেত্রে $I_D = f(V_{GS}, V_{DS})$ বলে (3.24) নং সমীকরণ ব্যবহার করে লেখা যায়।

$$i_D = V_{GS}g_m + V_{DS}/r_D$$

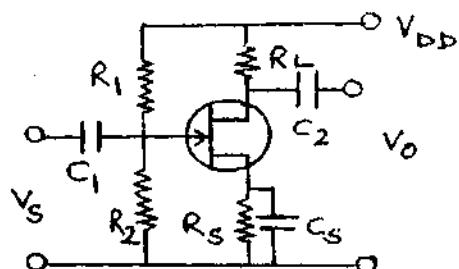যেহেতু $V_{DS} = -i_D R_L$ তাই $V_{DS}(1/r_D + 1/R_L) = -V_{GS}g_m$



চিত্র 5.9

$$\text{ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্ক } A_V = V_o/V_i = V_{DS}/V_{GS} = -g_m / (1/r_D + 1/R_L) = \frac{-\mu R_L}{r_D + R_L} \quad \dots (5.36)$$

ঝণাঝক চিহ্ন আগমন ও নির্গমনে পি দশা পার্থক্য বোঝায়। এখানে নির্গমন ভোল্টেজ ও প্রবাহের মান হবে

$$V_o = -\mu R_L / V_{GS} (r_D + R_L) \quad \dots (5.37)$$

$$i_o = I_D = -V_{DS}/R_L = \mu V_{GS} / (r_D + R_L)$$

5.5.1 উৎস অনুচর বা CD বিবর্ধক (Source follower/CD amplifier)

5.10 নং চিত্রে সাধারণ নালা (CD) সংক্ষিফেট বিবর্ধকের বতনী দেখানো হয়েছে। নির্গমন ভোল্টেজ উৎস রোধ R_S -এর সাপেক্ষে নেওয়া হয়। R_S ও r_D সমান্তরালে অবস্থিত বলে নির্গমন রোধ হয় R_o

$= r_D R_S / (r_D + R_S)$ আগমন ও নির্গমন পরম্পর বিচ্ছিন্ন বলে $R_i = R_G$ এবং $i_D = V_{GS} g_m + V_{DS} / r_D$
 $= -V_{DS} / R_L$ । আগমন বতনীতে $V_{GS} = V_i - i_D R_L = V_i + V_{DS}$


তাই $g_m (V_i + V_{DS}) + V_{DS} / r_D + V_{DS} / R_L = 0$

বা $V_{DS} (1/r_D + 1/R_L + g_m) + g_m V_i = 0$

বা $V_{DS} = -g_m V_i / (g_m + 1/r_D + 1/R_L) = -\mu R_L V_i / (R_L + r_D + \mu R_L)$

যেহেতু $V_o = -V_{DS}$ তাই $A_V = V_o / V_i = \mu R_L / [r_D + (1 + \mu)R_L]$ (5.38)

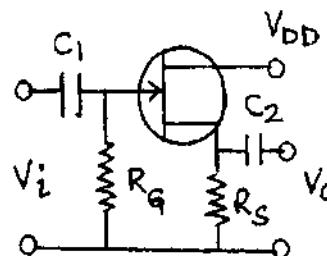$(1 + \mu)R_L \gg r_D$ হলে $A_V \approx \mu R_L / (1 + \mu)R_L = \mu / (1 + \mu) \approx 1$



চিত্র 5.10

আগমন ও নির্গমন ভোল্টেজ একই দশায় থাকে ও নির্গমন ভোল্টেজ আগমন ভোল্টেজকে অনুসরণ করে, তাই একে উৎস অনুচর বলে।

5.6 বহুপর্যায় বিবর্ধক (Multistage amplifier)


এপর্যন্ত আপনি ক্ষুদ্র সংকেত বিবর্ধনের বিভিন্ন বতনীর আলোচনা পাঠ করেছেন। এদের মধ্যে যথার্থ বিবর্ধন সম্ভব নয়। কারণ এগুলি এক পর্যায় (single stage) বিবর্ধক। উচ্চ বিবর্ধনের জন্য দুই বা ততোধিক পর্যায়ের বিবর্ধক বতনী ব্যবহৃত হয়। 5.11 নং চিত্রে বহুপর্যায় বিবর্ধকের ব্লকচিত্র (block diagram) দেখানো হয়েছে। প্রথম বিবর্ধক বতনীর জন্য $V_1 = A_1 V_i = A_1 V_S$

দ্বিতীয় বিবর্ধকের জন্য $V_2 = A_2 V_1$ (5.39)

একইভাবে চূড়ান্ত বিবর্ধনাঙ্ক $V_o = V_n = A_n V_{n-1}$

অতএব সার্বিক বিবর্ধনাঙ্ক $A = V_o / V_S = (V_1 / V_S)(V_2 / V_1)(V_3 / V_2) \dots (V_o / V_{n-1})$
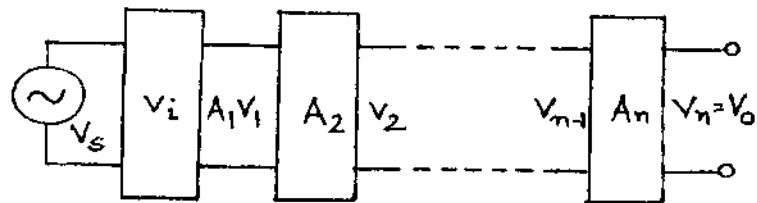
$$\text{বা } A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n = \prod_{i=1}^n A_i \quad \dots \dots (5.40)$$




চিত্র 5.11

বহুপর্যায় বিবর্ধকে বিবর্ধকগুলি যুগ্মন (coupling) পদ্ধতিতে যুক্ত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের যুগ্মনের মধ্যে RC যুগ্মন সর্বাধিক প্রচলিত। এছাড়া রূপান্তরক যুগ্মন, সাক্ষাৎ যুগ্মন ও প্রতিবাধা যুগ্মনও ব্যবহৃত হয়।

5.6.1 RC যুগ্মন বিবর্ধক (RC coupled amplifier)

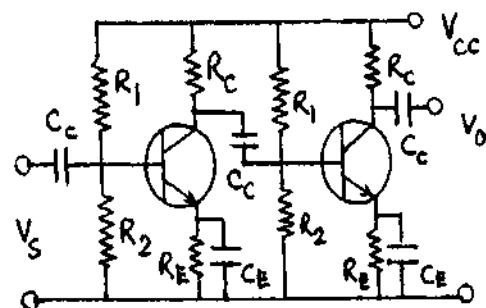
5.12 নং চিত্রে একটি দুইপর্যায় RC যুগ্মন বিবর্ধকের বর্তনী দেখানো হয়েছে। V_{CC} ভোল্টেজ উৎস ও R_1, R_2 ও R_E বর্তনীতে বায়াসের জন্য যুক্ত। C_E বাইপাশ ধারক R_E -র সমান্তরাল যোগ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র সংকেত কম্পাঙ্গে এর প্রতিঘাত খুব অল্প। যুগ্মন ধারক C_C প্রথম বর্তনীর নির্গমন ভোল্টেজকে দ্বিতীয় বর্তনীর আগমন সংকেত রূপে প্রবেশ করতে দেয়। কিন্তু স্থির উপাংশকে বাধা দেয়। এরফলে Q বিন্দু



চিত্র 5.12

স্থায়ী থাকে। প্রথম বিবর্ধক বর্তনীর গ্রাহ রোধ R_C -র সাপেক্ষে এই নির্গমন ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয়। RC-যুগ্মন বিবর্ধকের কম্পাঙ্গক সাড়ার (frequency response) নমুনা 5.13 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। নমুনা লেখের তিনটি অংশ : (ক) মধ্যবর্তী কম্পাঙ্গক সীমায় (50 Hz – 20 kHz) বিবর্ধনাঙ্গক খুব মানের। কম্পাঙ্গক বাড়লে C_C -র প্রতিঘাত কমে এবং বিবর্ধন বাঢ়ে। অন্যদিকে স্বল্প প্রতিঘাতের কারণে প্রথম

বিবর্ধকের ভাররোধ উচ্চ হয় এবং বিবর্ধন কমে। এই দুটি কারণ পরস্পর বিপরীত বলে মধ্যবর্তী কম্পাঙ্কক সীমায় বিবর্ধনাঙ্ক ধূবমানের হয়। নমুনা লেখে ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্ক A_V উল্লম্ব অক্ষ বরাবর ও কম্পাঙ্কক ফ অনুভূমিক অক্ষ বরাবর আঁকা হয়েছে। কম্পাঙ্কক সীমা f_2 হতে f_h পর্যন্ত ($f_2 - f_h$)। (খ) নিম্ন কম্পাঙ্কক সীমায় ($< 50\text{Hz}$) বিবর্ধন হ্রাস পায়। C_C ধারকের প্রতিঘাত উচ্চ মানের হওয়ার ফলে উচ্চ ভোল্টেজ সৃষ্টি করে। তাই কম্পাঙ্কক হ্রাস পেলে ক্ষত্রমানের সংকেত অল্পমাত্রায় দ্বিতীয় স্তরের বিবর্ধকে প্রবেশ করতে পারে। আবার বাইপাশ ধারক C_E এই অবস্থায় যথার্থ সান্ট সৃষ্টি করতে পারেন না। তাই বিবর্ধনাঙ্কক কম্পাঙ্কের সাথে হ্রাস পায়। (গ) উচ্চ কম্পাঙ্কক সীমায় ($> 20\text{kHz}$) বিবর্ধনাঙ্ক হ্রাস পায়। C_C প্রতিঘাত কম হওয়ার ফলে উচ্চভাররোধ সৃষ্টি হয় এবং বিবর্ধন কমে। উচ্চ কম্পাঙ্কক C_E ধারকের প্রতিঘাত কম হওয়ার ফলে ভূমি প্রবাহ বাড়ে এবং প্রবাহ বিবর্ধনাঙ্কক হ্রাস পায়। তাই কম্পাঙ্কক বৃদ্ধির সাথে বিবর্ধনাঙ্কক হ্রাস পায়। প্রশ্ন এসে যায় কোথায় কম্পাঙ্কের উৎক্ষেত্রে নিম্ন সীমা স্থির করব ? যে যে কম্পাঙ্কক সর্বোচ্চ ক্ষমতার অর্ধেক ক্ষমতা পাওয়া যাবে তাদের অর্ধ ক্ষমতা কম্পাঙ্ক (half power frequency) বলা হবে। f_1 ও f_h হল অর্ধক্ষমতা কম্পাঙ্ক যেখানে ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্কের মান সর্বোচ্চ ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্কের $1/\sqrt{2} = 0.707$ । যেহেতু $A_V \propto f_h^{-1}$ ও $A_V f_1 \propto^{-1}$ সুতরাং লেখা যায়

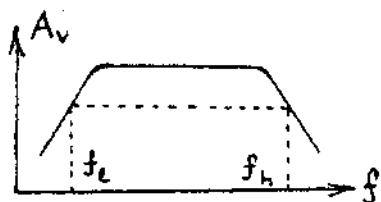


চিত্র 5.13

হ্রাস পায়। প্রশ্ন এসে যায় কোথায় কম্পাঙ্কের উৎক্ষেত্রে নিম্ন সীমা স্থির করব ? যে যে কম্পাঙ্কক সর্বোচ্চ ক্ষমতার অর্ধেক ক্ষমতা পাওয়া যাবে তাদের অর্ধ ক্ষমতা কম্পাঙ্ক (half power frequency) বলা হবে। f_1 ও f_h হল অর্ধক্ষমতা কম্পাঙ্ক যেখানে ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্কের মান সর্বোচ্চ ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্কের $1/\sqrt{2} = 0.707$ । যেহেতু $A_V \propto f_h^{-1}$ ও $A_V f_1 \propto^{-1}$ সুতরাং লেখা যায়


$$A_V(f_h - f_1) = \text{ধূবক} \quad \dots\dots (5.41)$$

বা, বিবর্ধনাঙ্ক \times কম্পাঙ্ক পার্টি প্রসার = ধূবক

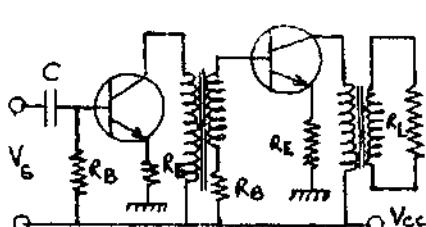5.6.2 বৃপান্তরক ও সান্কাণ যুগ্মন (Transformer & direct coupling)



চিত্র 5.14 : (ক) বৃপান্তরক যুগ্মন

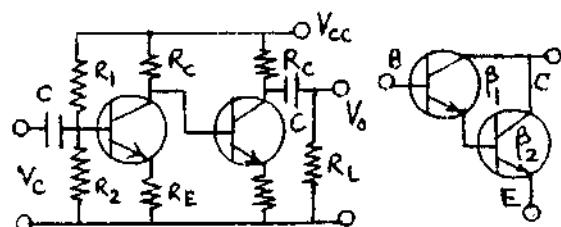

(খ) সান্কাণ যুগ্মন

(গ) ডারলিংটন যুগ্মন


৫.14 নং চিত্রে বৃপ্তান্তরক ও সাক্ষাৎ যুগ্মন বিবর্ধকের বতনী দেখানো হয়েছে। প্রথম চিত্রে (৫.14 ক) প্রথম বৃপ্তান্তরকে মুখ্য কুণ্ডলী প্রথম বিবর্ধকের ভার প্রতিবাধা ও গৌণ কুণ্ডলী দ্বিতীয় বিবর্ধক বতনীর আগমন সংকেতের কাজ করে। ভাররোধ না থাকার ফলে ক্ষমতা দক্ষতা সর্বোচ্চ মানের হয়। তাই ক্ষমতা হস্তান্তর সর্বোচ্চ মানের। অসুবিধা হল ওজন, আয়তন ও ব্যয় এক্ষেত্রে বেশি। বেতার তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক পটি ($550\text{ kHz} - 1600\text{ kHz}$) ও ($3\text{ MHz} - 30\text{ MHz}$)। দূরদর্শনের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক পটির প্রসার ($54\text{ MHz} - 216\text{ MHz}$)। এই দুই ক্ষেত্রে বৃপ্তান্তরক যুগ্মন বিবর্ধক ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে সমলয় ভোল্টেজ বিবর্ধকও (tuned voltage amplifier) বলে।

সাক্ষাৎ যুগ্মনে কোনো R বা C ব্যতিরেকে সরাসরি দুটি বিবর্ধক বতনী যুক্ত করা হয় (চিত্র ৫.14 খ)। সংকেত কম্পাঙ্ক 10 Hz এর কম হলে বাইপাশ ধারক ও যুগ্মন ধারক ব্যবহার করা যায় না। কারণ ঐ কম্পাঙ্কে ধারকগুলি উচ্চ প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। সাক্ষাৎ যুগ্মনের সুবিধা হল এর কম্পাঙ্ক সাড়া (frequency response) সরলরেখিক। অসুবিধা হল এর দক্ষতা নিম্নমানের। কারণ প্রতিবাধা মানান (impedance matching) ভালো নয়। এছাড়া প্রতিটি পরবর্তী বিবর্ধকে আগেরটি তুলনায় বেশি মানের উৎস ভোল্টেজ প্রয়োজন। সাক্ষাৎ যুগ্মনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ডারলিংটন যুগ্মন (চিত্র ৫.14 গ)। এখানে ট্রানজিস্টার যুগ একক ট্রানজিস্টার বূপে কাজ করে। এর প্রবাহ বিবর্ধনাঙ্ক $\beta = \beta_1\beta_2$ এবং ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্ক একক মানের। ট্রানজিস্টার দুটি বিকিরক অনুচর বূপে কাজ করে।

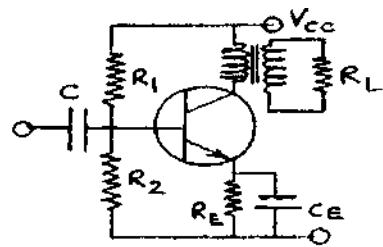৫.৭ ক্ষমতা বিবর্ধক (Power amplifier)

সমস্ত ইলেক্ট্রনিক বিবর্ধকের শেষ ধাপে ক্ষমতা বিবর্ধক ব্যবহৃত হয়। জনসভায় বস্তা মাইক্রোফোনের সাহায্যে যে ভাষণ দেন তা স্বল্প মানের ভোল্টেজ সংকেতে ($\sim mV$) বৃপ্তান্তরিত করা হয়। এই সংকেত দৃশ্যপর্যায় বিবর্ধকে উচ্চ ভোল্টেজে বিবর্ধিত করা হয়। এই উচ্চ ভোল্টেজ ক্ষমতা বিবর্ধকের সাহায্যে লাউডস্পিকারে (loud speaker) পার্শ্যে শব্দতরঙ্গগুলিকে আমন্ত্রণার প্রতিক্রিয়ার করা হয়। ৫.১৫ নং চিত্রে A শ্রেণি ক্ষমতা বিবর্ধকের C-E বিন্যাসের বতনী দেখানো হয়েছে। এখানে বৃপ্তান্তরকের গৌণ কুণ্ডলীতে ভাররোধ R_L (লাউডস্পিকার), নির্গমন ক্ষমতা উচ্চমানের ও ভূমি বতনীর ক্ষমতা নিয়ে। সংকেত না থাকলে প্রাহক বতনীর মুখ্য মণ্ডলীর রোধ ও গৌণ কুণ্ডলীর ভাররোধ মিলিতভাবে ভাররোধ R'_L সৃষ্টি করে। অর্থাৎ

$$R'_L / R_L = (V_p / I_p) / (V_S / I_S) = (V_p / V_S) (I_S / I_p) = (n_p / n_S)^2 = n^2 \quad \dots\dots (5.42)$$



চিত্র 5.15

এখানে n হল বৃপ্তান্তরকের পাকসংখ্যার অনুপাত (turns ratio)। বৃপ্তান্তরকের জন্য নির্গমিন ভোল্টেজের শীর্ষমান V_{CC} ও প্রবাহের শীর্ষমান V_{CC}/R'_L । সুতরাং নির্গমিন ও আগমন ক্ষমতা হল

$$P_o = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} \times \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}R'_L} = V_{CC}^2 / 2R'_L$$

..... (5.43)


$$P = V_{CC}I_C = V_{CC}^2 / R'_L$$

সুতরাং দক্ষতা $\eta = P_o/P_i = 1/2 = 0.5$

R_L গ্রাহক বতনীতে R'_L হয়ে প্রতিবাধা মানান করে। আদর্শ ক্ষেত্রে স্থির প্রবাহ (dc) ক্ষমতার সর্বাধিক 50% প্রত্যাবর্তী ক্ষমতা রূপে ভাররোধে পাওয়া যায়। বাকি অংশ গ্রাহক বতনীতে তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়।

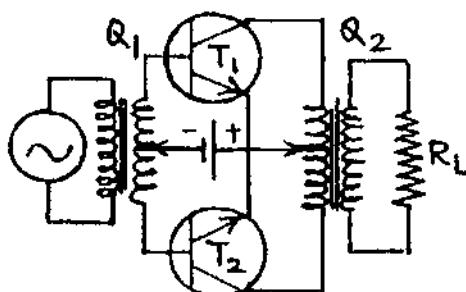5.7.1 টানা-ঠেলা বা পুশ-পুল বিবর্ধক (Push-pull amplifier)

এই বিবর্ধক বতনী A শ্রেণি, B শ্রেণি, AB শ্রেণি বা C শ্রেণি হতে পারে। বিবর্ধকে দুটি ট্রানজিস্টর এমনভাবে লাগানো হয় যাতে একটির গ্রাহক কমলে অন্যটির গ্রাহক প্রবাহ বাড়ে। তাই একে টানা-ঠেলা বা পুশ-পুল বিবর্ধক বলে। 5.16 নং চিত্রে B শ্রেণি বিবর্ধকের বতনী দেখানো হয়েছে। ট্রানজিস্টরের



চিত্র 5.16

আগমন অংশ সংকেতৰ অর্ধপর্যায়ে (half cycle) অগ্ৰবায়াসে থাকলে B শ্ৰেণি বিবৰ্ধক পাওয়া যায়। T_1 ও T_2 ট্ৰানজিস্টাৱেৰ ভূমিতে সমান ও বিপৰীত প্ৰত্যাবৰ্তী সংকেত Q_1 বৃপ্তান্তৰকেৱ গৌণ কুণ্ডলীৰ সাহায্যে প্ৰয়োগ কৰা হয়। T_1 ও T_2 ট্ৰানজিস্টাৱেৰ গ্ৰাহক দুটি অপৰ একটি বৃপ্তান্তৰকেৱ (Q_2) মুখ্য কুণ্ডলীৰ সাথে যুক্ত। Q_2 -ৰ গৌণ কুণ্ডলী একটি ভাৱৱোধেৰ সাথে যুক্ত। T_1 ট্ৰানজিস্টাৱেৰ ভূমি সংকেতেৰ অর্ধপর্যায়ে ধনাত্মক হলে T_2 -ৰ ভূমি সেই সময় ঋণাত্মক। ফলে T_1 -এৰ ভূমি-বিকিৰক তল বিপৰীত বায়াসে থাকবে এবং T_2 অগ্ৰবায়াসে থাকবে। ফলে কেবল T_2 -এৰ মধ্যে গ্ৰাহক প্ৰবাহ পাওয়া যাবে। Q_2 বৃপ্তান্তৰকেৱ গৌণ কুণ্ডলীতে ভাৱৱোধ R_L' হলে মুখ্য কুণ্ডলীতে প্ৰতিফলিত ভাৱৱোধ $R = n^2 R_L'$ যেখানে n হল Q_2 বৃপ্তান্তৰকেৱ পাক সংখ্যাৰ অনুপাত। এই ৱোধ T_1 ও T_2 ট্ৰানজিস্টাৱেৰ গ্ৰাহকেৱ মধ্যে যুক্ত। কোনো একটি ট্ৰানজিস্টাৱেৰ নিৰ্গমন অংশে ভাৱৱোধেৰ মান হবে Q_2 বৃপ্তান্তৰকেৱ মধ্যবিন্দু হতে যে-কোনো একটি সীমাবদ্ধুৰ ভাৱৱোধ।

$$\text{অৰ্থাৎ } R'_L = (n/2)^2 R_L = n^2 R_L / 4 \quad \dots \dots (5.44)$$

অর্ধপর্যায়কালে প্ৰবাহ $I_{cm} = V_{CC}/R'_L$ এবং প্ৰতিটি ট্ৰানজিস্টাৱেৰ কাৰ্য্যকৰ বিন্দু হল (V_{CC}, I_C) যেখানে $I_C = I_{cm}/2$ । এক্ষেত্ৰে নিৰ্গমন প্ৰবাহ পূৰ্ণতরঙ্গ একমুৰীকৰণেৰ প্ৰবাহেৰ মতো হয় বলে দেখা যায়

$$I_i = 2I_{cm} / \pi = 2V_{CC} / \pi R'_L \quad \dots \dots (5.45)$$

আগমন ক্ষমতা $P_i = V_i I_i = V_{CC} I_i = 2V_{CC}^2 / \pi R'_L$

প্ৰত্যাবৰ্তী নিৰ্গমন ক্ষমতা

$$P_o = V_{ms} I_{ms} = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} \times \frac{I_C}{\sqrt{2}} = V_{CC} I_{cm} / 4 = V_{CC}^2 / 4R'_L \quad \dots \dots (5.46)$$

Q_2 বৃপ্তান্তৰকেৱ গৌণ কুণ্ডলীতে ক্ষমতাৰ মান হলে $P'_o = 2P_o = V_{CC}^2 / 2R'_L$


$$\text{সুতৰাং দক্ষতা } \eta = P'_o / P_C = (V_{CC}^2 / 2R'_L) / (2V_{CC}^2 / \pi R'_L) = \pi/4 = 0.785 \quad \dots \dots (5.47)$$

উচ্চ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পৰ্ক বিবৰণ এক্ষেত্ৰে পাওয়া যায়। এৰ অসুবিধা হল ওজন, আয়তন ও ব্যয়বহুলতা। ট্ৰানজিস্টাৱ দুটিৰ রাশিগুলি সমান মানেৰ না হলে অসম বিবৰণ বা নিৰ্গমন ভোল্টেজে বিকৃতি আসতে পাৱে।

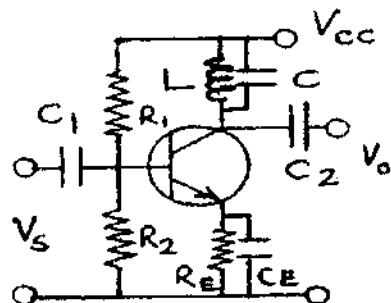5.8 বেতাৱ কম্পাঙ্কক বিবৰ্ধক (rf amplifier)

এ পৰ্যন্ত আলোচিত বিবৰ্ধকগুলি টেপৱেকৰ্ডাৱ, সিনেমা বা থিয়েটাৱ প্ৰেক্ষাগ্ৰহে প্ৰয়োজন হয়। বেতাৱ সম্প্ৰচাৱেৰ ক্ষেত্ৰে এগুলি ব্যবহাৱ কৰা যায় না। বেতাৱেৰ ক্ষেত্ৰে বাহক তৱজোৱ সাথে অব্যতৰঙ্গ মেশানো

হয়। এই মিশ্রিত সংকেত বাড়ির গ্রাহক শুটে (antenna) পৌছিয়ে ক্ষুদ্রমানের সংকেত (μV) ভোল্টেজ সৃষ্টি করে। সংকেতকে বিবর্ধিত করার জন্য সমলয় ভোল্টেজ বিবর্ধক দ্বাৰা দ্রুত হয়। 5.17 নং চিত্ৰে একক সমলয় ভোল্টেজ বিবর্ধক বক্তুনী দেখানো হয়েছে। R_1 , R_2 , R_E কার্যকৰ বিন্দু স্থায়ীকৰণের জন্য ব্যবহৃত



চিত্ৰ 5.17

হয়। ভারোধের পরিবর্তে L ও C সমান্তরালে যুক্ত থাকে গ্রাহক বক্তুনীতে। এই সমলয় বক্তুনী এবং ধারক দ্বাৰা পরিবর্তন কৰে অনুনাদ কম্পাঙ্গক পরিবর্তন কৰা যায়। বক্তুনীৰ কম্পাঙ্গক পটিৰ প্ৰসাৱতা কম এবং নিৰ্বাচন ক্ষমতা উচ্চ। দ্বিসমলয় ভোল্টেজ বিবর্ধক বক্তুনীৰ ফেত্ৰে এই অসুবিধা দূৰ কৰা যায়।


5.9 পুনৰ্নিৰ্বিষ্ট বা রোম্থন বিবৰ্ধক (Feedback amplifier)

ইলেক্ট্ৰনিক্সে নিৰ্গমন অংশেৰ ভোল্টেজকে পুনৰায় আগমন অংশেৰ ভোল্টেজে যুক্ত কৰাকে পুনৰ্নিৰ্বেশ বা রোম্থন বলে। যে বক্তুনীৰ সাহায্যে নিৰ্গমন ভোল্টেজ (বা প্ৰবাহেৰ) সম্পূৰ্ণ বা ভগ্নাংশ আগমন ভোল্টেজে (বা প্ৰবাহে) প্ৰযুক্ত কৰা হয় তাকে পুনৰ্নিৰ্বেশ বা রোম্থন বক্তুনী বলে। বিবৰ্ধক বক্তুনীৰ সাথে রোম্থন বক্তুনী যুক্ত হয়ে রোম্থন বিবৰ্ধক সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ এই বিবৰ্ধকেৰ দুটি অংশ ১. স্বিবৰ্ধক বক্তুনী (A) এবং রোম্থন বক্তুনী (F) নিৰ্গমন সংকেত ভোল্টেজ বা প্ৰবাহ হতে পাৱে বলে রোম্থন বক্তুনী প্ৰধানত দুই ধৰনেৰ : (ক) ভোল্টেজ রোম্থন : নিৰ্গমন ভোল্টেজেৰ সম্পূৰ্ণ বা কিম্বদংশ আগমন অংশে প্ৰযুক্ত হয়। (খ) প্ৰবাহ ফিল্ডভ্যাক : নিৰ্গমন প্ৰবাহেৰ পূৰ্ণ বা আংশিক থবাহ আগমনে যুক্ত কৰা হয়। যদি ভোল্টেজ ও প্ৰবাহ উভয়েৰই পুনৰ্নিৰ্বেশ কৰা হয় তবে যৌগিক রোম্থন পাওয়া যায়। ভোল্টেজ বা প্ৰবাহ রোম্থন শ্ৰেণি বা সমান্তৰাল সমবায়ে আগমন বক্তুনীতে যোগ কৰা যায় বলে চার ধৰনেৰ রোম্থন বিবৰ্ধক পাওয়া যায়।

- ভোল্টেজ শ্ৰেণি রোম্থন বিবৰ্ধক : বিবৰ্ধকেৰ (A) নিৰ্গমন ভোল্টেজ V_o , রোম্থন বক্তুনীৰ (F) সাহায্যে আগমন ভোল্টেজেৰ (V_S) সাথে শ্ৰেণি সমবায়ে যুক্ত কৰা হয়। রোম্থন ভোল্টেজ হল V_f ।

2. ভোল্টেজ সান্ট রোম্পথন বিবর্ধক : নির্গমন ভোল্টেজ V_O সমান্তরাল রোম্পথন বতনী (V_f) মারফত আগমন ভোল্টেজের (V_S) সাথে যুক্ত হয়।

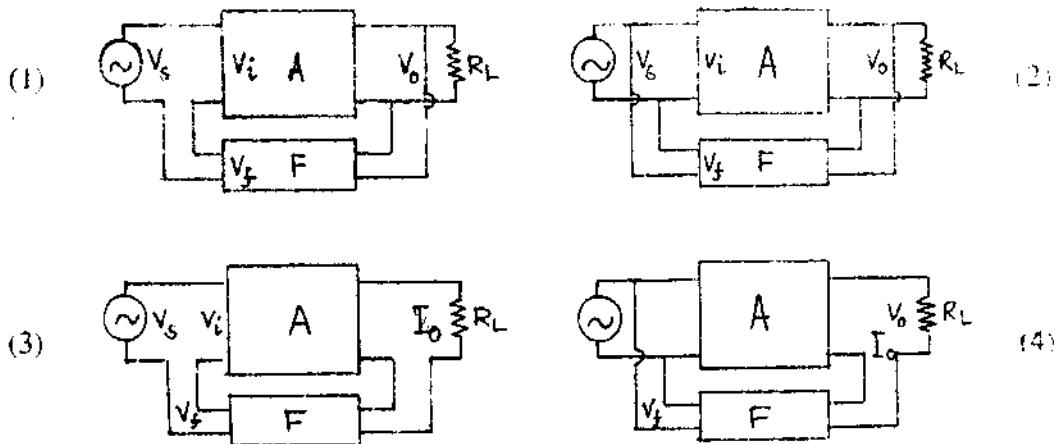3. প্রবাহ শ্রেণি রোম্পথন বিবর্ধক : নির্গমন প্রবাহ (I_O) রোম্পথন বতনী মারফত শ্রেণি সমবায়ে আগমন প্রবাহে (I_S) যুক্ত হয়। রোম্পথন প্রবাহ ইল I_f ।



চিত্র 5.18

4. প্রবাহ সান্ট রোম্পথন বিবর্ধক : নির্গমন প্রবাহ আগমন প্রবাহের সাথে সমান্তরাল সমবায়ে রোম্পথন বতনী মারফত যুক্ত। 5.18 নং চিত্রে এই বতনীগুলির ব্লক চিত্র (block diagram) দেখানো হয়েছে।

5.9.1 ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রোম্পথন (Positive & negative feedback)

রোম্পথন বতনীতে কোনো সক্রিয় উপাদান ব্যবহার করা হয় না। নিষ্ক্রিয় উপাদান ব্যবহার করার ফলে আগমন ভোল্টেজ (V_S) রোম্পথনের পর বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে (V_f)। তাই রোম্পথন বতনী দ্রুই ধরনের।

(ক) ধনাত্মক রোম্পথন : রোম্পথন সংকেত যোগ করে আগমন সংকেতের মান বৃদ্ধি হলে ধনাত্মক রোম্পথন। যদি উৎস সংকেত V_S এবং রোম্পথন সংকেত V_f হয় তবে $V_i = V_S + V_f$ । একে সাক্ষাৎ বা পুনরুৎপাদক রোম্পথনও বলা হয়। বিবর্ধক বতনীতে ধনাত্মক রোম্পথন ব্যবহৃত হয় না, দোলক বতনীতে ব্যবহার করা হয়।

(খ) ঋণাত্মক রোম্পথন : রোম্পথন ভোল্টেজ যোগ করলে যদি আগমন ভোল্টেজের মান হ্রাস পায় তবে ঋণাত্মক রোম্পথন বা বিপরীত রোম্পথন বলে। এখানে $V_i = V_S - V_f$; ঋণাত্মক রোম্পথন বিবর্ধক বতনীতে ব্যবহৃত হয়। কারণ এর ফলে বিবর্ধনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। যেমন

- আগমন প্রতিবাধা বৃদ্ধি পায়।

2. নির্গমন প্রতিবাধা হ্রাস পায়।
3. ভোল্টেজ বিবর্ধনে স্থিতিশীলতা বাঢ়ে।
4. কম্পাঙ্ক সাড়া উন্নততর হয়।
5. দশা বিকৃতি হ্রাস পায়।
6. নির্গমনে অবাঞ্ছিত ভোল্টেজ বা অপস্বর হ্রাস পায়।
7. অরেখিক বিকৃতির মান হ্রাস পায় ফলে বিবর্ধক বেশি কার্যকর হয়।

5.9.2 রোম্থনে বিবর্ধন (Gain with feedback)

ভোল্টেজ শ্রেণি রোম্থন বিবর্ধক বর্তনীতে (চিত্র 5.18(1)) ধরা যাক নির্গমন ভোল্টেজ V_O , উৎস ভোল্টেজ V_S ও রোম্থন ভোল্টেজ V_f । রোম্থন ছাড়া বিবর্ধনাঙ্ক

$$A = V_O / V_i = V_O / V_S \quad \dots\dots (5.48)$$

A -কে অভ্যন্তরীণ বিবর্ধনাঙ্ক বলা হয়। রোম্থন বর্তনী যুক্ত করা হলে রোম্থন ভোল্টেজ V_f উৎস ভোল্টেজের সাথে যুক্ত হয় এবং

$$\begin{aligned} V_i &= V_S + V_f \\ \text{তাই } V_O &= AV_i = AV_S + AV_f \\ \text{ধরা যাক } \beta &= V_f / V_O \end{aligned} \quad \dots\dots (5.49)$$

যেখানে β হল রোম্থন অংশ বা অনুপাত বা বিপরীত বিনিময় অনুপাত বা বিপরীত সঞ্চালন গুণক।

সূতরাং (5.49) সমীকরণ অনুযায়ী

$$V_O = AV_S + A\beta V_O$$

$$\therefore \text{সার্বিক ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্ক } A_f = V_O / V_S = A / (1 - A\beta) \quad \dots\dots (5.50)$$

$A\beta$ হল রোম্থন গুণক। A এবং β ধনাত্মক যে-কোনো সংখ্যা হতে পারে। তাই $|1 - A\beta| > 1$ বা $A\beta$ ঋণাত্মক বা β ঋণাত্মক হলে $|A_f| < |A|$ । অর্থাৎ ঋণাত্মক বিবর্ধনে ($V_i = V_S - V_f$) β ঋণাত্মক এবং $|A_f| < |A|$ । ইহা বিবর্ধক বক্তুনী। আবার $|1 - A\beta| < 1$ বা $A\beta$ ধনাত্মক বা β ধনাত্মক হলে $|A_f| > |A|$ । অর্থাৎ ধনাত্মক বিবর্ধনে ($V_i = V_S + V_f$) β ধনাত্মক এবং $|A_f| > |A|$ । যখন $|1 - A\beta| \rightarrow 0$ তখন $|A_f| \rightarrow \infty$ এবং $A\beta \rightarrow 1$ । ইহা দোলক বর্তনী।

ରୋମନ୍ଥନେର ମାନ ଡେସିବେଲେ ପ୍ରକାଶ କରା ହ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍

$$\log |A_f/A| = \log |(1 - A\beta)|^{-1} \quad \dots\dots (5.51)$$

$$\text{ବୀ } dB = N = 20 \log |A_f/A| = 20 \log |(1 - A\beta)|^{-1}$$

ଝଗାଉକ ରୋମନ୍ଥନେ N ଝଗାଉକ ଏବଂ ଧନାଉକ ରୋମନ୍ଥନେ N ଧନାଉକ ।

5.9.3 ବିବର୍ଧନ ସ୍ଥାଯීତି (Gain stabilisation)

ଝଗାଉକ ରୋମନ୍ଥନ ବୀ ଝଗାଉକ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋମନ୍ଥନ ସଂକେତ ଉତ୍ସ ସଂକେତେର ବିପରୀତ ଦଶାୟ ଥାକବେ ଏବଂ

$$V_i = V_S - V_f, A_f = A / (1 + A\beta)$$

$$\text{ଝଗାଉକ ରୋମନ୍ଥନେ } |1 + A\beta| > 1 \text{ ବଲେ ଧରା ଯାଯ } A\beta \gg 1 \text{ ଏବଂ } |1 + A\beta| \rightarrow |A\beta|$$

$$\text{ସୁତରାଂ } A_f = A / (1 + A\beta) \rightarrow A / A\beta = \beta^{-1} \quad \dots\dots (5.52)$$

ସାରିକ ବିବର୍ଧନାଙ୍କ A_f ଅଭ୍ୟାସିଗ ବିବର୍ଧନାଙ୍କେର (A) ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୟ, ରୋମନ୍ଥନ ଅନୁପାତ β -ର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ । A_f ତାଇ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଓ ସ୍ଥାଯී ବଳା ଯେତେ ପାରେ । ସେଥିରେ A β ବଡ଼ ମାନେର ନୟ ତଥନ

$$\begin{aligned} dA_f / dA &= (1 + A\beta)^{-1} - A\beta / (1 + A\beta)^2 = 1 / (1 + A\beta)^2 \\ &= A_f / A (1 + A\beta) \end{aligned}$$

$$\text{ଅଥବା } dA_f / A_f = dA / A (1 + A\beta)$$

$$\text{ବୀ, } G = (dA_f / A_f) / (dA / A) = (1 + A\beta)^{-1} \quad \dots\dots (5.53)$$

$$\text{ଏବଂ } D = G^{-1} = (dA / A) / (dA_f + A_f) = 1 + A\beta$$

G ହଲ ବିବର୍ଧନାଙ୍କ ସୁବେଦିତା (gain sensitivity) ଏବଂ ଏର ଅନୋନ୍ୟକ D ହଲ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପାର୍ଥକ୍ୟ (return difference) । ଝଗାଉକ ରୋମନ୍ଥନେ $(1 + A\beta) > 1$ ବଲେ $G < 1$ ଏବଂ $D > 1$, ଯଦି $G = 0.1$ ହ୍ୟ ତବେ ରୋମନ୍ଥନେର ଫଳେ ବିବର୍ଧନାଙ୍କେର ଶତକରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋମନ୍ଥନ ଛାଡ଼ା ବିବର୍ଧନାଙ୍କେର 1/10 ଅଂଶ । ତାଇ ରୋମନ୍ଥନେର ଫଳେ ବିବର୍ଧନେର ସ୍ଥାଯීତି ଅନେକ ବାଢ଼େ ।

5.9.4 বিকৃতির হ্রাস (Reduction of distortion)

ট্রানজিস্টারের গ্রাহক বৈশিষ্ট্যবেদ্ধ অবৈধিক হওয়ার ফলে নির্গমন ভোল্টেজ বা প্রবাহে বিকৃতি সৃষ্টি হয়। যদি উৎস ভোল্টেজ V_S হয় তবে রোম্থন ছাড়া নির্গমন ভোল্টেজ $V_O = AV_I + V_d = AV_S + V_d$ যেখানে V_d হল নির্গমনে সংকেত ভোল্টেজের বিকৃতি ভোল্টেজ। এখন রোম্থনের ফলে

$$\begin{aligned} V'_O &= AV_I + V_d = A(V_S - V_f) + V_d = A(V_S - \beta V'_O) + V_d \\ \text{বা } V'_O &= (1 + A\beta) = AV_S + V_d \\ \text{বা } V'_O &= AV_S / (1 + A\beta) + V_d / (1 + A\beta) \end{aligned} \quad \dots\dots (5.54)$$

যদি $V_S = V'_S (1 + A\beta)$ হয় তবে $V_S = AV'_S + V_d / (1 + A\beta)$

অবিকৃত নির্গমন ভোল্টেজ রোম্থন ছাড়া ও যুক্ত অবস্থায় একই থাকলেও বিকৃতি ভোল্টেজ ঝণাঝক রোম্থনে $|1 + A\beta| >> 1$ বলে হ্রাস পায়। অর্থাৎ রোম্থন বিবর্ধনে বিকৃতি হ্রাস পায়।

5.9.5 অপস্বর হ্রাস (Noise reduction)

নির্গমন সংকেত ভোল্টেজের কোনো অবাঞ্চিত অংশকে অপস্বর বলে। যদি অপস্বর ভোল্টেজের মান নির্গমন অংশে V_{no} এবং আগমন অংশে V_n হয় তবে রোম্থন ছাড়া $V_{no} = AV_n$ এবং রোম্থন সম্মত $V'_{no} = AV'_n = A(V_n - V_f) = A(V_n - \beta V'_{no})$

$$\begin{aligned} \text{বা } V'_{no} &= (1 + A\beta) = AV_n \\ \text{বা } V_{no} &= AV_n / (1 + A\beta) \end{aligned} \quad \dots\dots (5.55)$$

ঝণাঝক রোম্থনে $(1 + A\beta) >> 1$ । বলে $V'_{no} < AV_n = V_{no}$ । অর্থাৎ ঝণাঝক রোম্থনে অবাঞ্চিত ভোল্টেজ বা অপস্বর হ্রাস পায়।

5.9.6 কম্পাঙ্কক সাড়া (Frequency response)

রোম্থনের ফলে $A_f = A / (1 - A\beta)$ এবং ঝণাঝক রোম্থনে β ঝণাঝক বলে $Af \approx \beta^{-1}$ কারণ $(1 + A\beta) > 1$ এবং $A\beta >> 1$ । রোম্থন বর্তনী কেবল রোধযুক্ত হয় বলে সংকেত কম্পাঙ্কের উপর β নির্ভর করে না। তাই সংকেত কম্পাঙ্কের বিস্তৃত প্রসারে বিবর্ধনাঙ্ক ধূবমানের থাকে। এই ঘটনাকে অপেক্ষাকৃত ভালো কম্পাঙ্কক সাড়া বলা যেতে পারে।

5.9.7 দশা বিকৃতি (Phase distortion)

বিবর্ধনাঙ্কের মান বিভিন্ন ধারক, আবেশক ইত্যাদির উপস্থিতিতে জটিল নথ্য হতে পারে। তাই $A = |A|e^{j\theta}$ যেখানে $j = \sqrt{-1}$ এবং

$$A_f = A / (1 + A\beta) = |A| e^{j\theta} / [1 + \beta |A| e^{j\theta}] \quad \dots\dots (5.56)$$

এখন $1 + \beta = |A| e^{j0} = 1 + |A| \beta \cos 0 + j |A| \beta \sin 0 = |B| e^{j0}$

$$\begin{aligned} \text{যেখানে } |B| &= [(1 + |A| \beta \cos 0)^2 + (|A| \beta \sin 0)^2]^{1/2} \\ &= [(1 + |A|^2 + 2 |A| \beta \cos 0)]^{1/2} \end{aligned} \quad \dots\dots (5.57)$$

এবং $\tan \phi = |A| \beta \sin 0 / (1 + |A| \beta \cos 0)$

$$\text{সুতরাং } A_f = |A| e^{j0} / |B| e^{j0} = (|A| / |B|)^{-1} e^{j(0 - \phi)}$$

রোম্পন ছাড়া বিবর্ধনাঙ্কের মানে θ দশা পরিবর্তন ঘটলে রোম্পন যুক্ত বিবর্ধক বর্তনীতে (5.57) নথ সমীকরণ অনুযায়ী দশা পরিবর্তন করে দাঁড়ায় ($\theta - \phi$)। অর্থাৎ দশা বিকৃতি রোম্পন বিবর্ধকে হ্রাস পায়।

5.9.8 আগমন প্রতিবাধা (Input impedance)

$$\text{আগমন প্রতিবাধা } Z_i = V_S / I_i = V_i / I_i$$

$$\text{রোম্পন যুক্ত বর্তনীতে } Z_{if} = V_S / I_i = (V_i + V_f) / I_i = (V_i + \beta V_o) / I_i$$

$$\begin{aligned} &= (V_i + A\beta V_i) / I_i = (V_i / I_i) (1 + A\beta) \\ &= Z_i (1 + A\beta) \end{aligned} \quad \dots\dots (5.58)$$

ঝগাঝক বিবর্ধনে $(1 + A\beta) > 1$ এবং $|A\beta| >> 1$ বলে $Z_{if} >> Z_i$ । অর্থাৎ ঝগাঝক বিবর্ধনে আগমন প্রতিবাধা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের মিশ্রণকে শ্রেণি মিশ্রণ (series mixing) বলে। 5.18 (1, 3) নথ চিত্রে এই ঘটনা দেখানো হয়েছে। আবার সমান্তরাল বা শান্ট মিশ্রণে (shunt mixing) (চিত্র 5.18 (2, 4))

$$A = I_o / I_i$$

$$\text{এবং } I_S = I_i + I_f = I_i + \beta I_o = I_i + A\beta I_i = I_i (1 + A\beta)$$

$$\text{সুতরাং } Z_{if} = V_S / I_S = V_S / I_i (1 + A\beta) = Z_i / (1 + A\beta) \quad \dots\dots (5.59)$$

যেহেতু $(1 + A\beta) > 1$ এবং $A\beta \gg 1$ তাই $Z_{of} < Z_i$ । অর্থাৎ সমান্তরাল বা শান্ট মিশ্রণে প্রতিবাধা হ্রাস পায়।

5.9.9 নির্গমন প্রতিবাধা (Output impedance)

নির্গমন প্রতিবাধা নির্গয়ের জন্য উৎস ভোল্টেজ সরিয়ে বর্তনীর ঐ অংশ সরাসরি তার দিয়ে যুক্ত করা হয়। রোম্পথন বর্তনী ছাড়া প্রবাহ I' হলে $Z_O = V/I'$, রোম্পথন বর্তনী সংযোগ ঘটালে $V_i = V_S - V_f = -V_f = -\beta V$ । কারণ $V_S = 0$ তাই নির্গমনে মোট ভোল্টেজ $V_O = V - AV_i = V + A\beta V = V(1 + A\beta)$ এবং প্রবাহ $I = V_O/Z_O = V(1 + A\beta)/Z_O$ ।

$$\text{সূতরাং } \text{রোম্পথন সহ নির্গমন প্রতিবাধা } Z_{of} = V/I = Z_o(1 + A\beta) \quad \dots\dots (5.60)$$

$(1 + A\beta) \gg 1$ এবং $A\beta \gg 1$ বলে $Z_{of} < Z_o$ । অর্থাৎ ঋগাঞ্চক রোম্পথন নির্গমন প্রতিবাধা ভোল্টেজ নমুনাকরণে (voltage sampling) হ্রাস পায়। এছাড়া প্রবাহ নমুনাকরণে (current sampling) যদি রোম্পথন ছাড়া প্রবাহ V/Z_o ধরা হয় তবে রোম্পথন বর্তনী যোগ করলে রোম্পথন প্রবাহ $-\beta I$ যেখানে I হল প্রবাহ। এই প্রবাহ বিবর্ধনের ফলে নির্গমনে $-A\beta I$ পরিমাণ হয় এবং $I = V/Z_o - A\beta I$ হয়।

$$\text{অথবা } I(1 + A\beta) = V/Z_o$$

$$\text{বা } Z_{of} = V/I = Z_o(1 + A\beta) \quad \dots\dots (5.61)$$

প্রবাহ নমুনাকরণে $(1 + A\beta) > 1$ বলে নির্গমন প্রতিবাধা বৃদ্ধি পায়।

5.10 সারাংশ (Summary)

- ক্ষুদ্রমানের প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজকে সংকেত বলে। সংকেতকে অবিকৃত অবস্থায় বিবর্ধিত করার বর্তনীকে বিবর্ধক বলে। বিশ্বস্থ বিবর্ধকের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করা যায়।
- বিশ্বস্থ বিবর্ধনের জন্য কার্যকর বা Q বিন্দু স্থিতিশীল হওয়া জরুরি। তাই বিভিন্ন বায়াস পদ্ধতি ট্রানজিস্টর ও স্থিফেট বিবর্ধকে ব্যবহার করা হয়। সার্বজনীন বায়াস ও ভোল্টেজ বিভ্রান্তি বর্তনী এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
- CE, CB ও CC বিবর্ধকের গণনা h রাশির সাহায্যে করা হয়। ক্ষুদ্র সংকেত বিবর্ধনে বৈশিষ্ট্যেরখার রৈখিক অংশ Q বিন্দু স্থায়ীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। CC বিবর্ধককে বিকিরক অনুচর বলে।
- স্থিফেট ও মসফেটের গণনা পদ্ধতি ট্রায়োড বিবর্ধকের মতো।

5. বহুপর্যায় বিবর্ধকে যথার্থ ও উচ্চ বিবর্ধন পাওয়া যায়। সাধারণত RC যুগ্ম বিবর্ধক ব্যবহৃত হয়।
6. বিবর্ধনের শেষ পর্যায়ে ক্ষমতা বিবর্ধক প্রয়োজন। উদাহরণ—টানা-ঠেলা বিবর্ধক। এর দক্ষতা ও ক্ষমতা উচ্চ।
7. বেতার কম্পাঙ্গক বিবর্ধকগুলি সমলয় ভোল্টেজ বিবর্ধক এবং বেতার ও দূরদর্শনে ব্যবহার করা হয়।
8. রোমশ্বন বিবর্ধনে নির্গমনের কিছু অংশ আবার আগমনে সংযুক্ত করে বিবর্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
বিবর্ধকে খণ্ডাক রোমশ্বন ব্যবহার করলে বিবর্ধন উৎকৃষ্ট মানের হয়।

5.11 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা (Questions & answers)

1. বিবর্ধক কাকে বলে ? বিবর্ধকের শ্রেণিবিভাগ সমন্বে আলোচনা করুন। (5.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
2. বিশ্বস্থ বিবর্ধন বলতে কী বোঝায় ? এর জন্য কী কী শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন ? (5.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
3. ভারবেখা ও Q বিন্দু বলতে কী বোঝায় ? (5.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
4. বিবর্ধনের জন্য Q বিন্দু স্থায়ীকরণ জরুরি কেন ? (5.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
5. প্রাহক প্রবাহ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ? (5.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
6. ভালো স্থায়ীকরণের শর্ত কী ? (5.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
7. তাপীয় পলায়ন ও তাপশোষক কী ? (5.3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
8. স্থির বায়াস কী ব্যাখ্যা করুন, এর সুবিধা ও অসুবিধা কী কী উল্লেখ করুন। (5.3.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
9. স্ববায়াস বা সার্বজনীন বায়াস কী ব্যাখ্যা করুন, এর সুবিধা ও অসুবিধা কী কী ? (5.3.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
10. সর্বিফেট ও মসফেট বায়াস পদ্ধতি আলোচনা করুন। (5.3.6 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
11. Si (npn) ট্রানজিস্টারের CE বিন্যাসে $R_1 = 8\text{ k}\Omega$, $R_2 = 4\text{ k}\Omega$, $R_E = 2\text{ k}\Omega$, $R_C = \text{k}\Omega$, $V_{CC} = 10\text{ V}$, হলে ভারবেখা এঁকে Q বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করুন। ([10V, 0], [0, 3.33 mA], $Q|6.1\text{V}, 1.32\text{ mA}\rangle$)
12. ট্রিপ্র সহযোগে ও h রাশির সাহায্যে CE বিবর্ধকের ভোল্টেজ, প্রবাহ ও ক্ষমতা বিবর্ধনাঙ্ক এবং আগমন ও নির্গমন প্রতিবাধার মান উৎসের প্রতিবাধা ধরে নির্ণয় করুন। (5.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

13. বিকিরক অনুচর বিবর্ধক কী ? এর বায়াস স্থায়ীত্ব আলোচনা করুন। h রাশির সাহায্যে এই বিবর্ধকের বিভিন্ন রাশিগুলি গণনা করুন। (5.4.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
14. CB বিবর্ধক চিত্র সহযোগে আলোচনা করুন। (5.4.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
15. CE বিবর্ধকের $h_{ie} = 1 \text{ K}\Omega$, $h_{fe} = 50$, $h_{re} = 10^{-3}$, $h_{oe} = 9 \times 10^{-5} \text{ mho}$, $R_s = 500 \Omega$ ও $R_L = 5 \Omega$ হলে A_V , A_I , A_P , Z_i , Z_o নির্ণয় করুন। (-129.87, 12.99, 38.6dB, 0.83 k Ω , $5.2 \times 10^{-5} \text{ mho}$)
16. 5.2 নং সারণির সাহায্যে বিকিরক অনুচরের ক্ষেত্রে h রাশিগুলি নির্ণয় করুন যেখানে $h_{ie} = 1 \text{ K}\Omega$, $h_{fe} = 50$, $h_{re} = 10^{-3}$, ও $h_{oe} = 5 \times 10^{-5} \text{ mho}$, ও $R_s = 200 \Omega$, ও $R_L = 3 \Omega$ হলে A_V , A_I , A_P , Z_i ও Z_o নির্ণয় করুন। ($1\text{k}\Omega$, -51, 1, $5 \times 10^{-5} \text{ mho}$, 0.86, -0.058, -38, 154 k Ω , $3.8 \times 10^{-4} \text{ mho}$)
17. 5.2 নং সারণির সাহায্যে CB বিবর্ধকের h রাশিগুলি নির্ণয় করুন যেখানে $h_{ie} = 1 \text{ K}\Omega$, $h_{fe} = 50$, $h_{re} = 10^{-3}$ ও $h_{oe} = 5 \times 10^{-5} \text{ mho}$ । (19.6Ω , -0.98, -1.96×10^{-5} , $9.8 \times 10^{-7} \text{ mho}$)
18. সাধারণ উৎস সম্পিফেট বিবর্ধকের কার্য প্রণালী আলোচনা করুন। (5.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
19. শকলে সমীকরণ ব্যবহার করে সম্পিফেটের g_m নির্ণয় করুন যখন $ID = 10\text{mA}$, $V_P = -6\text{V}$ ও $V_{GS} = 4\text{ V}$ সাধারণ উৎস সম্পিফেটের বিবর্ধনাঙ্ক কত যদি $\mu = 10$ ও $R_L = 10\text{k}\Omega$ হয় ? ($2 \times 10^{-3} \text{ mho}$, 6.67)
20. উৎস অনুচর বিবর্ধক আলোচনা করুন। (5.5.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
21. বহুপর্যায় বিবর্ধক বলতে কী বোঝায় ? এই বিবর্ধকে যুগ্মন ব্যবহার করা হয় কেন ? (5.6 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
22. বতনীসহ RC যুগ্মন বিবর্ধকের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন ; এর কম্পাঙ্ক সাড়া আলোচনা করুন। (5.6.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
23. বৃপ্তান্তক ও সাক্ষাৎ যুগ্মন বিবর্ধক আলোচনা করুন। (5.6.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
24. ডেসিবেল কী ? ডেসিবেল বিবর্ধনাঙ্ক 10 হলে ক্ষমতা বিবর্ধনাঙ্ক কত ? (5.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, 10)
25. ক্ষমতা বিবর্ধক প্রয়োজন হল কেন ? বতনীসহ এই বিবর্ধক আলোচনা করুন। (5.7 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
26. টানা-ঠেলা বিবর্ধকের কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন ? (5.11 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
27. কোনো বিবর্ধকের $P_i = 10\text{W}$, $P_o = 1 \text{ kW}$, $V_i = 1\text{kV}$ ও $Z_o = 50 \Omega$ হলে ক্ষমতা ও ভোল্টেজ বিবর্ধনাঙ্কের মান ডেসিবেলে নির্ণয় করুন। (20dB, -13.01 dB)

28. রোম্পথন বিবর্ধক বলতে কী বোঝায় ? (5.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
29. রোম্পথন বিবর্ধক কত ধরনের টিত্র সহযোগে আলোচনা করুন। (5.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
30. ধনাত্মক ও ঋগাত্মক রোম্পথন বতনী বলতে কী বোঝায় ? এদের ব্যবহারের উপযোগিতা আলোচনা করুন। (5.9.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
31. রোম্পথন বিবর্ধকের বিবর্ধনাঙ্কের মান নির্ণয় করুন। ধনাত্মক ও ঋগাত্মক রোম্পথন বিবর্ধনাঙ্কের মান কী রূপ ? (5.9.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
32. ঋগাত্মক রোম্পথনে বিবর্ধনের স্থায়িত্ব কী রূপ ? (5.9.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
33. ঋগাত্মক রোম্পথনে বিকৃতি হ্রাস পায়—ব্যাখ্যা করুন। (5.9.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
34. ঋগাত্মক রোম্পথনে অপস্বর হ্রাস পায়—ব্যাখ্যা করুন। (5.9.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
35. ঋগাত্মক রোম্পথনে দশা বিকৃতি হ্রাস পায় ব্যাখ্যা করুন। (5.9.7 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
36. ঋগাত্মক রোম্পথনে কম্পাঙ্কক সাড়া কীরূপ ? (5.9.6 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
37. ঋগাত্মক রোম্পথনে আগমন ও নির্গমন প্রতিবাধা কীরূপে পরিবর্তিত হয় আলোচনা করুন। (5.9.8, 5.9.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
38. কোনো বিবর্ধকের আগমন ও নির্গমন ভোল্টেজ ($0.15\text{ V}, 10.5\text{ V}$)। রোম্পথন বতনী সংযুক্ত করলে এগুলি হয় ($1.12\text{V}, 10.5\text{V}$)। রোম্পথন অনুপাত নির্ণয় করুন। রোম্পথনের মান ডেসিবেলে প্রকাশ করুন। ($-0.09, -17.5$)
39. ভোল্টেজ শ্রেণি রোম্পথন বিবর্ধকের $A = 750$, $R_i = 1\text{k}\Omega$, $R_o = 10\text{k}\Omega \pm 10\%$ । রোম্পথন হলে সার্বিক বিবর্ধনাঙ্ক, আগমন ও নির্গমন প্রতিবাধা নির্ণয় করুন। ($-9.87, 76\text{k}\Omega, 131.6\Omega$)
40. কোনো ভোল্টেজ বিবর্ধকের বিবর্ধনাঙ্ক 500। রোম্পথন বতনী যোগ করলে বিবর্ধনাঙ্ক হয় 100। রোম্পথন অনুপাত কত ? রোম্পথনের মান dB-তে প্রকাশ কর। ($-0.008, -14$)

একক ৬ □ দোলক বর্তনী (Oscillator circuit)

গঠন

- 6.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য
- 6.2 দোলকের প্রেমিকভাগ
- 6.3 রোম্পথন দোলকের ধারণা
- 6.4 সমলয় গ্রাহক দোলক
- 6.5 হার্টলে দোলক
- 6.6 কল্পিট দোলক
- 6.7 অনুনাদী দোলনের শর্ত
- 6.8 দশান্তরী দোলক
- 6.9 ভীন ত্রিজ দোলক
- 6.10 কেলাস দোলক
- 6.11 সারাংশ
- 6.12 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা

6.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা :

স্থির প্রবাহ প্রয়োগ করে প্রত্যাবর্তী প্রবাহ উৎপন্ন করার বক্তনীকে দোলক বক্তনী বলে। এর আগে চতুর্থ এককে প্রত্যাবর্তী প্রবাহকে একমুখীকারকের সাহায্যে স্থির প্রবাহে রূপান্তরের আলোচনা করা হয়েছে। এই এককে বিভিন্ন দোলক বক্তনী সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। বেতার কম্পাঙ্কক সৃষ্টির বক্তনী ও শ্রব্য কম্পাঙ্কক সৃষ্টির বক্তনী আলাদা। এগুলি সবই অনুনাদী দোলন।

উদ্দেশ্য :


এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- ধনাত্মক রোম্বনের ব্যবহার
- বার্কহাউজেন নির্ণয়ক (Barkhausen criterion)
- দোলকের শ্রেণিবিভাগ
- LC ও RC আধার বক্তনী ব্যবহারের কারণ
- অনুনাদী দোলনের শর্ত
- বিভিন্ন দোলকের কার্যনীতি ও শর্ত
- কেলাস দোলকের উপযোগিতা।

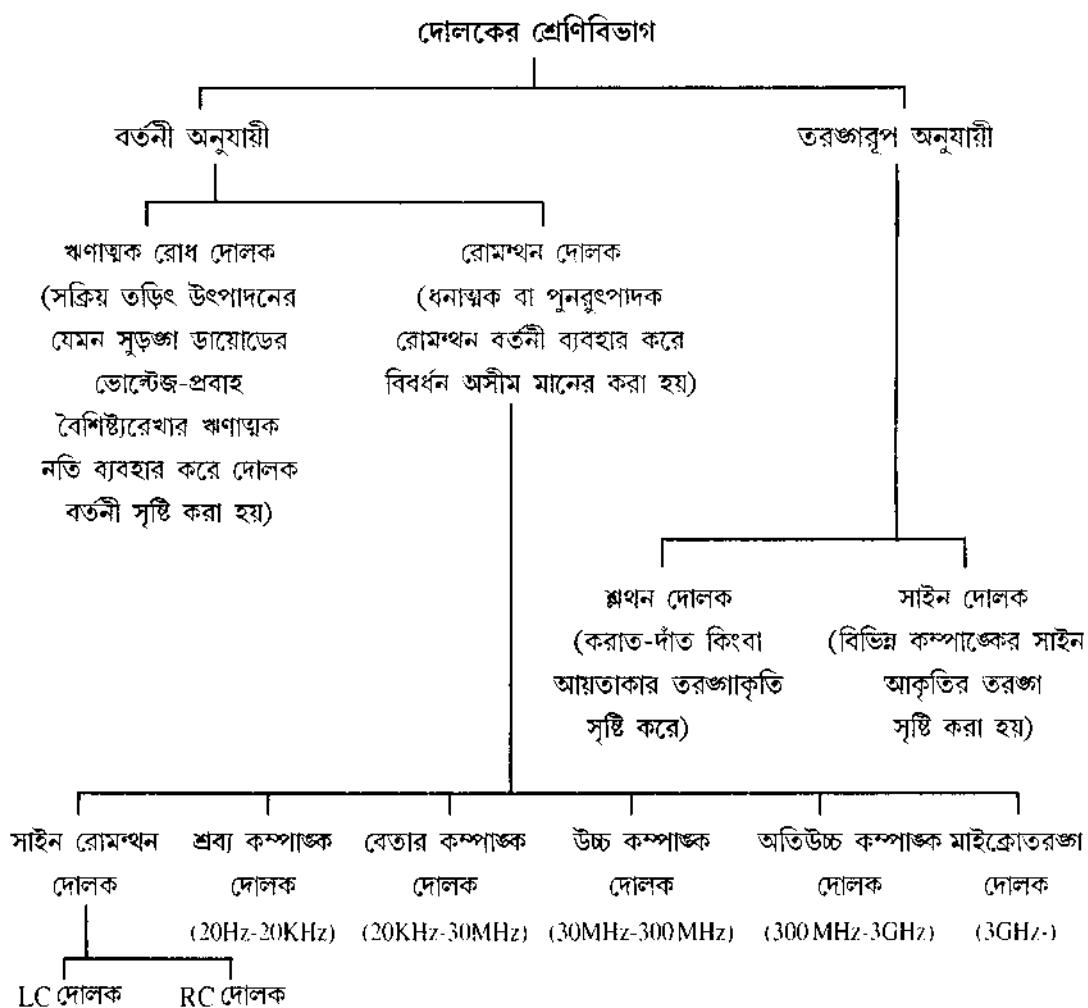6.2 দোলকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of oscillations)

তড়িৎ সংকেত স্থির বা প্রত্যাবর্তী হতে পারে। একমুখীকারকে প্রত্যাবর্তী সংকেতকে স্থির সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। যে বক্তনীতে স্থির প্রবাহ বা ভোল্টেজ প্রয়োগ করে প্রত্যাবর্তী প্রবাহ বা ভোল্টেজ উৎপন্ন করা হয় তা হল দোলক বক্তনী বা সংক্ষেপে দোলক। বেতার তরঙ্গের ক্ষেত্রে 550 KHz হতে 22 MHz কম্পাঙ্ককের দোলক সৃষ্টির প্রয়োজন। দূরদর্শনের ক্ষেত্রে দোলকের কম্পাঙ্ক 47 MHz হতে কিছু GHz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত হয়। সাধারণভাবে দোলক যে প্রত্যাবর্তী সংকেত সৃষ্টি করে তার আকার সাইন তরঙ্গ বা অন্য যে-কোনো আকৃতির হতে পারে। বক্তনী ও তরঙ্গ আকৃতির উপর নির্ভর করে দোলকগুলির শ্রেণিবিভাগ করা হয়। শ্রেণিবিভাগটি যথার্থ নয়, কারণ এক বিভাগের দোলক অন্যবিভাগে ব্যবহৃত হতে

পারে। যেমন শ্লথন বা সাইন দোলক উভয়েই ঋগাঞ্চক রোধ দোলক বা রোম্থন দোলক হতে পারে। সাইন রোম্থন দোলক এর উদাহরণ।



6.3 রোম্থন দোলকের ধারণা (Concept of feedback oscillator)

দোলক বর্তনী একটি বিবর্ধক বর্তনী যেখানে ঋগাঞ্চক রোধ ব্যবহার করে বর্তনীতে অপচয় হ্রাস করা হয় অথবা ধনাঞ্চক রোম্থন বর্তনী ব্যবহার করে অসীম বিবর্ধন সৃষ্টি করা হয়। পঞ্জম এককে রোম্থন বর্তনী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (5.50) নং সমীকরণ অনুযায়ী সার্বিক বিবর্ধন হয়

$$A_f = A / (1 - A\beta)$$

যেখানে β রোম্পথন অনুপাত এবং A অভ্যন্তরীণ বিবর্ধন। ধনাত্মক রোম্পথন ক্ষেত্রে β ধনাত্মক, সুতরাং $(1 - A\beta) < 1$ । এবং $A_f > A$, অর্থাৎ বিবর্ধনাঙ্কক বৃদ্ধি পায়। রোম্পথন ভোল্টেজ ও আগমন সংকেত একই দশায় থাকলে β ধনাত্মক হয়। দোলক বতনীতে কোনো বহিস্থ আগমন সংকেত ব্যবহার করা হয় না। অর্থাৎ ধনাত্মক রোম্পথন বিবর্ধকে শূন্যমানের আগমন ভোল্টেজ ব্যবহার করে নির্গমন ভোল্টেজ উৎপন্ন করা হয়। যেহেতু $A_f = V_0 / V_i$ এবং $V_i = 0$ সুতরাং $A_f \rightarrow \infty$ অতএব

$$1 - A\beta = 0 \text{ বা } A\beta = 1 \quad \dots\dots (6.1)$$


এই সমীকরণকে বার্কহাসেন নির্ণয়ক বলে (Barkhausen criterion)। যে-কোনো দোলক বতনীতে এই শর্ত প্রযোজ্য ও স্থির মানের ভোল্টেজ উৎসের ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রত্যাবর্তী নির্গমন ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়। দোলক বতনী নিম্নলিখিত শর্তগুলি মেনে চলে।

(ক) রোম্পথন অনুপাত (β) সর্বদা ধনাত্মক এবং ধনাত্মক রোম্পথনে দশা পার্থক্য শূন্য বা 2π -এর পূর্ণ গুণিতক।

(খ) $A\beta = 1$ বা $A\beta$ সর্বদা ধনাত্মক একক মানের হবে এবং বার্কহাসেন নির্ণয়ক প্রযোজ্য হবে।

(গ) বতনীতে বিবর্ধন ক্ষমতা অপচয়ের চেয়ে বেশি হবে।

দোলক বতনীতে $V_i = 0$ বলে বতনীর অবাঞ্ছিত ভোল্টেজ বা অপস্বর এই কার্যের সূচনা করে। সুইচ অন করার সময় অপস্বর সৃষ্টি হয়। অপস্বরের কম্পাঙ্ক-বিস্তার ব্যাপক বলে যেকোনো কম্পাঙ্কের সূচনা করা সম্ভব। অপস্বর যে নির্গমন ভোল্টেজ সৃষ্টি করে তা রোম্পথন বতনীর সাহায্যে বিবর্ধিত হয়ে বিবর্ধক বতনীকে কার্যকর করে। বৈশিষ্ট্যারেখার সম্পূর্ণ বা ছেদক অঙ্গলের অসরল অংশের জন্য বিবর্ধন হ্রাস পেতে থাকে। এই অবস্থায় তরঙ্গের বিস্তার আর বাড়ে না এবং স্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হয় বা দোলন পাওয়া যায়। সাধারণত $\beta < 1$ এবং তাই $A > 1$ ।

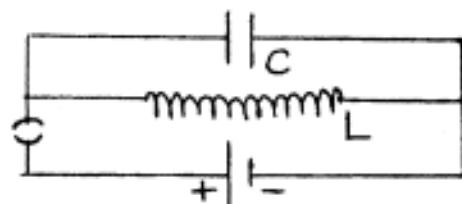

চিত্র 6.1

স্থায়ী দোলনের শর্ত হল (1) দোলক বতনীতে একটি রোম্পথন বতনী থাকবে। (2) বতনী উপাদানে অসরল বৈশিষ্ট্যারেখা থাকবে। (3) একটি স্থির মানের ভোল্টেজ উৎস থাকবে। (4) একটি তড়িৎ দোলন সৃষ্টির বতনী থাকবে। শেষের দোলন সৃষ্টির বতনীকে আধার বতনী (tank circuit) বলে। আধার বতনীতে

একটি ধারক ও একটি আবেশক L সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত থাকে। ধারক আধানপূর্ণ অবস্থায় আবেশক যোগ করলে (চিত্র 6.1) ধারকে তড়িৎ মোক্ষণ শুরু হয় এবং আবেশকে পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। লেন্ট্স (Lenz) সূত্রানুযায়ী এই চৌম্বক ক্ষেত্র তড়িৎভূমিকায় আবেশের ফলে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল সৃষ্টি করে এবং এর ফলে ধারক আধান পূর্ণ হয়। এইভাবে বারবার ধারকে আধান ভরণ ও মোক্ষণের ফলে (charging and discharging) বর্তনীতে দোলন সৃষ্টি হয়। দোলনে ক্রমাগত শক্তি চৌম্বক থেকে তড়িতে এবং তড়িৎ হতে চৌম্বকে বৃপ্তান্তরিত হতে থাকে। ধরা যাক কোনো সময় t-তে তাঙ্কণিক প্রবাহ I, সুতরাং ধারকে সঞ্চিত শক্তি $q^2/2C$ এবং আবেশকে সঞ্চিত শক্তি $LI^2/2$ মোট শক্তি $E = q^2/2C + LI^2/2$ সৃষ্টি করে, যেখানে q হল আধান পরিমাণ। এখন $dE/dt = 0$ বলে লেখা যায়

$$(q/C) dq/dt + LI dI/dt = 0$$


$$\text{বা, } \frac{d^2q}{dt^2} + q/LC = 0 \quad \dots\dots (6.2)$$

$$\text{যেখানে } I = dq/dt \text{ এবং বর্তনীর কম্পাঙ্ক } \omega = \sqrt{1/LC} \quad \text{বা } f = 2\pi/\sqrt{LC} \quad \dots\dots (6.3)$$


6.4 সমলয় গ্রাহক দোলক (Tuned collector oscillator)

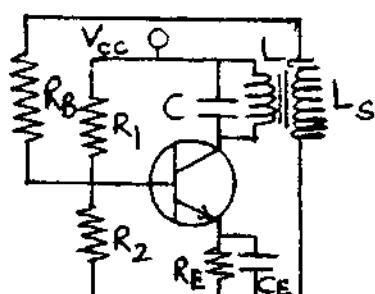6.2 নং চিত্রে সমলয় গ্রাহক দোলকের বর্তনী (ক) এবং তুল্য বর্তনী (খ) দেখানো হয়েছে। R_1, R_2, R_E ও V_{CC} ট্রানজিস্টরের বায়াস বর্তনীর জন্য প্রয়োজন। C_E হল বাইপাশ ধারক। L ও C সমান্তরালে গ্রাহকে যুক্ত বলে একে সমলয় গ্রাহক দোলক বলে। এখানে আগমনে ও নির্গমনে π দশা পার্থক্য সৃষ্টি হয়। 6.2(খ) তুল্য বর্তনী অনুযায়ী আধার বর্তনীর প্রতিবাধা হয়।

$$Z^{-1} = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$$



(ক)

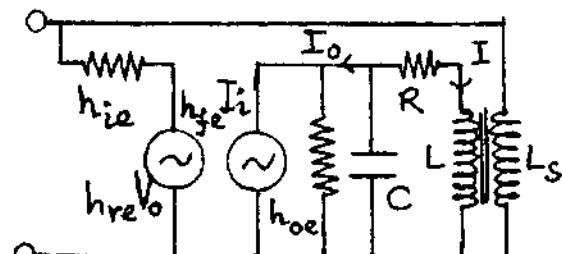

(খ) তুল্য বর্তনী

চিত্র 6.2

যেখানে R হল বৃপ্তান্তরকের মুখ্য কুণ্ডলীর রোধ এবং আবেশকত্ব $L + j\omega L \gg R$ এবং স্থায়ী অবস্থায় দোলকের কম্পাঙ্ক $\omega = 1/\sqrt{LC}$ বলে

$$Z^{-1} = (1 + j\omega CR - \omega^2 LC) / (R + j\omega L) \sim CR / L$$

$$\text{বা, } Z = L/CR \quad \dots\dots (6.4)$$

$$\text{প্রবাহ } I_o \text{ হলে ভোল্টেজ } V_o = -ZI_o = -LI_o/CR \quad \dots\dots (6.5)$$

$$\text{কার্শপের সূত্র প্রয়োগ করে পাই } I_o = h_{oe}V_o + h_{fe}I_i = -h_{oe}LI_o/CR + h_{fe}I_i$$

$$\text{বা, } I_o(1 + h_{oe}L/CR) = h_{fe}I_i \quad \dots\dots (6.6)$$

$$I_o \text{ প্রবাহ } C \text{ এবং } L \text{ এর মধ্যে দুইভাবে বিভক্ত। আবেশক } L \text{-এ প্রবাহ } I \text{ হলে লেখা যায়}$$

$$I(R + j\omega L) = (I_o - I)/j\omega C$$

$$\text{বা } I = I_o/j\omega C(R + j\omega L + 1/j\omega C) \simeq I_o/j\omega CR \quad \dots\dots (6.7)$$

$$\text{বৃপ্তান্তরকের গৌণ কুণ্ডলীর আবেশকত্ব } L_s \text{ হলে কার্শপের সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়}$$

$$I_i(h_{ie} + RB + j\omega L_s) + h_{re}V_o = j\omega MI$$

$$\text{যেখানে } M \text{ হল } L \text{ ও } L_s \text{-এর পারস্পরিক আবেশ, অতএব}$$

$$I_i = (j\omega MI - h_{re}V_o) / (h_{ie} + R_B + j\omega L_s)$$

$$= (j\omega MI_o / j\omega CR + h_{re}LI_o / CR) / (h_{ie} + R_B + j\omega L_s)$$

$$\simeq \frac{I_o(Lh_{re}/CR + M/CR)}{h_{ie} + R_B} \quad [\because R_B \gg \omega L_s]$$

$$= \frac{(Lh_{re} + M)}{CR(h_{re} + R_B)} \times \frac{h_{fe}I_i}{1 + h_{oe}L/CR}$$

$$\text{অথবা } (h_{ie} + R_B)(CR + h_{oe}L) = h_{fe}(Lh_{re} + M)$$


$$\text{বা } M = \frac{(h_{ie} + R_B) + (CR + h_{oe}L)}{h_{fe}} - Lh_{re}$$

$$= \frac{[CR(h_{ie} + R_B) + LR_Bh_{oe} - L\Delta h]}{h_{fe}} \quad \dots\dots (6.8)$$


$$\text{যেখানে } \Delta h = h_{ie}h_{oe} - h_{re}h_{fe} \quad \dots\dots (6.9)$$

(6.8) নং সমীকরণের শর্তটি পূরণ হলে বর্তনীতে স্থায়ী দোলন হবে।

6.5 হার্টলি দোলক (Hartley oscillator)

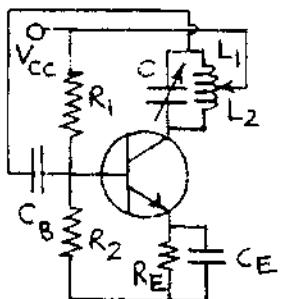

(ক)

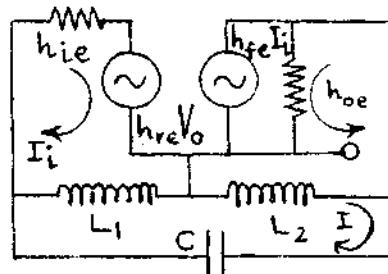

(খ) তুলা বর্তনী

চিত্র 6.3

6.3 নং চিত্রে CE বিন্যাসে n-p-n ট্রানজিস্টারের হার্টলি দোলক দেখানো হয়েছে। R_1 , R_2 , R_E , V_{CC} বর্তনীতে বায়াস স্থায়ীকরণের জন্য যুক্ত। C_E বাইপাশ ধারক এবং C_B ধারক স্থির ও প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজকে পৃথক করে। আধাৰ বর্তনীতে L_1 ও L_2 আবেশক দুটি ধারক C -এর সাথে সমান্তরালে যুক্ত যাতে $L = L_1 + L_2$ এবং রূপান্তরকটি π দশা পরিবর্তন করে। এছাড়াও CE বিন্যাসের দ্বুন π দশা পরিবর্তন আগমন ও নির্গমনের মধ্যে থাকার ফলে মোট দশা পার্থক্য হয় শূন্য বা 2π । কম্পাঙ্ক হয় $\omega = 1/\sqrt{LC}$ । পারম্পরিক আবেশ না ধরলে 6.3 খ চিত্রের তুল্যবর্তনী অনুযায়ী নির্গমনে

$$V_o + h_{fe}I_i/h_{oe} = I_o/h_{oe}$$

$$\text{বা, } V_o = (I_o - h_{fe}I_i)/h_{oe} \quad \dots\dots (6.10)$$

I_i বদ্ধাংশে কার্শপের সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যায়

$$h_{ie}I_i + h_{re}V_o + i\omega L_1(I_i - I) = 0$$

$$\text{বা } \left(h_{ie} - \frac{h_{re}h_{fe}}{h_{oe}} + Z_1 \right) I_i + \frac{h_{re}I_o}{h_{oe}} - Z_1 I = 0 \quad \dots\dots (6.11)$$

একইভাবে I_o এবং I বর্তনীর ক্ষেত্রে লেখা যায়

$$-h_{fe}I_i/h_{oe} + I_o/h_{oe} + j\omega L_2(I_o + I) = 0$$

$$\text{বা } -h_{fe}I_i/h_{oe} + (1/h_{oe} + Z_2)I_o + Z_2 I = 0 \quad \dots\dots (6.12)$$

$$\text{এবং } j\omega L_1(I - I_i) + j\omega L_2(I + I_o) - jI/\omega C = 0$$

$$\text{বা } -Z_1 I_1 + Z_2 I_0 + (Z_1 + Z_2 - Z) I = 0 \quad \dots \dots (6.13)$$

এখানে $Z_1 = i\omega L_1$, $Z_2 = j\omega L_2$ এবং $Z = j/\omega C + I_i, I_0$ ও I -এর সহগগুলি যে শর্ত পূরণ করে তা হল

$$\begin{vmatrix} h_{ie} - h_{re} h_{fe} / h_{oe} + Z_1 & h_{re} / h_{oe} & -Z_1 \\ -h_{fe} / h_{oe} & 1 / h_{oe} + Z_2 & Z_2 \\ -Z_1 & Z_2 & Z_1 + Z_2 - Z \end{vmatrix} = 0 \quad \dots \dots (6.14)$$

$$\begin{aligned} \text{বা } & \left(h_{ie} - \frac{h_{re} h_{fe}}{h_{oe}} + Z_1 \right) \left[\frac{Z_1 + Z_2 - Z}{h_{oe}} + Z_2 (Z_1 + Z_2 - Z) - Z_2^2 \right] \\ & + \frac{h_{re}}{h_{oe}} \left[\frac{h_{fe}}{h_{oe}} \cdot (Z_1 + Z_2 - Z) - Z_1 Z_2 \right] + \left[\frac{h_{fe}}{h_{oe}} Z_1 Z_2 - \frac{Z_1^2}{h_{oe}} - Z_1 Z_2 \right] = 0 \end{aligned} \quad \dots \dots (6.15)$$

(6.15) নং সমীকরণের কাল্পনিক সংখ্যাগুলি সমাধান করে পাই

$$\begin{aligned} & \left(h_{ie} - \frac{h_{re} h_{fe}}{h_{oe}} \right) \frac{Z_1 + Z_2 - Z}{h_{oe}} + Z_1 Z_2 (Z_1 + Z_2 - Z) - Z_1 Z_2^2 \\ & + \frac{h_{re} h_{fe}}{h_{oe}} + (Z_1 + Z_2 - Z) - Z_1^2 Z_2 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{বা, } (h_{ie} / h_{oe}) (Z_1 + Z_2 - Z) - Z_1 Z_2 Z = 0$$

$$\text{বা, } (h_{ie} / h_{oe}) (\omega L_1 + \omega L_2 - 1/\omega C) + \omega^2 L_1 L_2 / \omega C = 0$$

$$\text{বা, } \omega^2 [(h_{ie}/h_{oe}) C (L_1 + L_2) + L_1 L_2] = (h_{ie}/h_{oe})$$

$$\text{বা, } \omega^2 = [C(L_1 + L_2) + h_{oe} L_1 L_2 / h_{ie}]^{-1} \quad \dots \dots (6.16)$$

$$\text{এই সমীকরণে পারম্পরিক আবেশ } M \text{ ধরা হয়নি। } M \text{ ধরলে } L_1 \text{ হয় } (L_1 + M) \text{ এবং } L_2 \text{ হয় } (L_2 + M) \text{। তখন } \omega^2 = [C(L_1 + L_2 + 2M) + h_{oe} (L_1 + M) (L_2 + M) / h_{ie}]^{-1} \quad \dots \dots (6.17)$$

যেহেতু $(L_1 + L_2) C >> h_{oe} L_1 L_2$ এবং $(L_1 + L_2 + 2M) C >> h_{oe} (L_1 + M) (L_2 + M) / h_{ie}$

সূতরাং (6.16) এবং (6.17) নং সমীকরণ হতে পাই

$$\begin{aligned} \omega^2 &= [C(L_1 + L_2)]^{-1} \\ \text{বা } \omega^2 &= [C(L_1 + L_2 + 2M)]^{-1} \end{aligned} \quad \dots \dots (6.18)$$

এখন (6.15) নং সমীকরণের বাস্তব অংশকে সমাধান করে পাই

$$\left(h_{ie} + \frac{h_{re}h_{fe}}{h_{oe}} \right) Z_2(Z_1 + Z_2 - Z) + \frac{Z_1(Z_1 + Z_2 - Z)}{h_{oe}} - \left(h_{ie} - \frac{h_{re}h_{fe}}{h_{oe}} \right) Z_2^2 - \frac{h_{re}Z_1Z_2}{h_{oe}} + \frac{h_{fe}Z_1Z_2}{h_{oe}} - \frac{Z_1^2}{h_{oe}} = 0$$

$$(6.18) \text{ নং সমীকরণ অনুযায়ী } \omega(L_1 + L_2) = (\omega C)^{-1} \text{ বা } Z_1 + Z_2 - Z = 0 \quad \dots (6.19)$$

$$\text{সুতরাং } (h_{fe} - h_{re}) Z_1 Z_2 \approx (h_{ie}h_{oe} - h_{re}h_{fe}) Z_2^2 + Z_1^2$$

$$\text{বা } \Delta h \omega^2 L_2^2 - h_{fe} \omega^2 L_1 L_2 + \omega^2 L_1^2 = 0$$

$$\text{বা } \omega L_2 = \frac{h_{fe} \omega L_1 \pm \sqrt{h_{fe}^2 \omega^2 L_1^2 - 4 \Delta h \omega^2 L_1^2}}{2 \Delta h}$$

যেখানে Δh -এর মান (6.9) নং সমীকরণে বলা হয়েছে। যেহেতু $h_{fe}^2 >> 4 \Delta h$ তাই

$$\begin{aligned} \omega L_2 &= (h_{fe} \omega L_1 \pm h_{fe} \omega L_1) / 2 \Delta h \\ &= h_{fe} \omega L_1 / \Delta h, 0 \end{aligned}$$

$$\omega L_2 \neq 0 \text{ বলে স্থায়ী দোলনের শর্ত হল } L_2/L_1 = h_{fe} / \Delta h \quad \dots (6.20)$$

বেতার তরঙ্গের বিভিন্ন কম্পাঙ্কে সৃষ্টির জন্য হার্টলে দোলক ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কম্পাঙ্কে সৃষ্টির জন্য চলধারক ব্যবহার করা হয়।

6.6 কলপিট্স দোলক (Colpitts oscillator)

হার্টলে ও কলপিট্স দোলকের আধার বর্তনীতে ধারক ও আবেশকের স্থান সমান্তরাল সমবায়ে পরিবর্তন করা হয়। হার্টলে দোলকে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গ পাওয়া গোলাপে কলপিট্স দোলকে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গ পাওয়া যায়। MHz কম্পাঙ্কের উপর বাণিজ্যিক সংকেত প্রস্তুতিতে কলপিট্স দোলক ব্যবহার করা হয়। R_1, R_2, R_E ও V_{CC} বায়াস স্থায়ীকারক হিসেবে কাজ করে। C_E বাইপাশ ধারক এবং C_B পৃথকীকরণ ধারক। আধার বর্তনীতে C_1 ও C_2 -র শ্রেণিসমবায়ের সাথে L সমান্তরালে থাকে। C_1 -এর প্রান্তে ভোল্টেজ রোম্বন হয় এবং এই ভোল্টেজ π দশা পার্থক্যে থাকে। CE বিন্যাসের জন্য আধার দশা পার্থক্য সৃষ্টি হয়। তাই মোট দশা পার্থক্য শূন্য বা 2π হয়। 6.4 খ তুল্য বর্তনী অনুযায়ী


$$V_o = I_o / h_{oe} - h_{fe} I_i / h_{oe} \quad \dots (6.21)$$

তাই I_i , I_o ও I বর্ণালি


$$\left(h_{ie} = \frac{h_{fe} h_{re}}{h_{oe}} - Z_1 \right) I_i + h_{re} I_o / h_{oe} + Z_1 I = 0 \quad |$$

$$-h_{fe} I_i / h_{oe} + (1/h_{oe} - Z_2) I_o - Z_2 I = 0 \quad | \quad \dots \dots (6.22)$$

$$Z_1 I_i - Z_2 I_o + (Z - Z_1 - Z_2) I = 0 \quad |$$

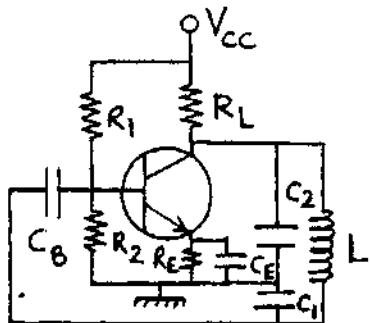

(ক)

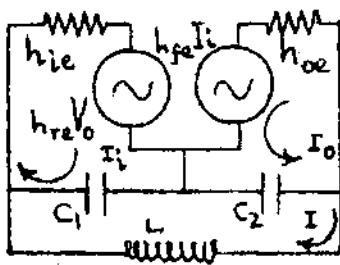

(খ) তুল্য বর্তনী

চিত্র 6.4

I_i , I_o ও I -এর সহগগুলি যে শর্ত পূরণ করে তা হল

$$\begin{vmatrix} h_{ie} - \frac{h_{fe} h_{re}}{h_{oe}} - Z_1 & \frac{h_{re}}{h_{oe}} & Z_1 \\ -\frac{h_{fe}}{h_{oe}} & \left(\frac{1}{h_{oe}} - Z_2 \right) & -Z_2 \\ Z_1 & -Z_2 & Z + Z_1 - Z_2 \end{vmatrix} = 0$$

বা $\left(h_{ie} - \frac{h_{fe} h_{re}}{h_{oe}} - Z_1 \right) \left[\left(\frac{1}{h_{oe}} - Z_2 \right) (Z - Z_1 - Z_2) - Z_2^2 \right] + \frac{h_{fe}}{h_{oe}} \left[-Z_1 Z_2 + \frac{h_{fe}}{h_{oe}} (Z - Z_1 - Z_2) \right] + Z_1 \left[\frac{h_{fe} Z_2}{h_{oe}} - Z_1 \left(\frac{1}{h_{oe}} - Z_2 \right) \right] = 0 \quad \dots \dots (6.23)$

(6.23) নং সমীকরণের কানোনিক অংশের সমাধান করে পাই

$$\left(h_{ie} - \frac{h_{fe}h_{re}}{h_{oe}} \right) \frac{Z - Z_1 - Z_2}{h_{oe}} + Z_1 Z_2 (Z - Z_1 - Z_2) + Z_1^2 Z_2^2 \\ + \frac{h_{re}h_{fe}}{h_{oe}^2} (Z - Z_1 - Z_2) + Z_1^2 Z_2 = 0$$

বা $h_{ie}(Z - Z_1 - Z_2)/h_{oe} + Z_1 Z_2 Z = 0$

এখানে $Z_1 = j/\omega C_1, Z_2 = j/\omega C_2 \text{ ও } Z = j\omega L$

তাই $h_{ie}(\omega L - 1/\omega C_1 - 1/\omega C_2)/h_{oe} = \omega L/\omega^2 C_1 C_2$

বা $\omega^2 L C_1 C_2 - C_2 - C_1 = h_{oe} L / h_{ie}$

$$\text{বা } \omega^2 = (h_{oe} L / h_{ie} + C_1 + C_2) / L C_1 C_2 = \frac{h_{oe}}{h_{ie} C_1 C_2} + \frac{1}{L} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

যেহেতু $h_{oe}/C_1 C_2 h_{ie} \ll \frac{1}{L} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$ তাই $\omega^2 = (1/C_1 + 1/C_2) / L$ (6.24)

আবার $\omega L = 1/\omega C_1 + 1/\omega C_2$ বলে $Z = Z_1 + Z_2$ এবং (6.23) নং সমীকরণের বাস্তব অংশের সমাধান করে পাই

$$-Z_1(Z - Z_1 - Z_2)/h_{oe} - \left(h_{ie} - \frac{\tilde{h}_{re}h_{fe}}{h_{oe}} \right) Z_2(Z - Z_1 - Z_2) \\ - \left(h_{ie} - \frac{h_{re}h_{fe}}{h_{oe}} \right) Z_2^2 - \frac{h_{re}Z_1 Z_2}{h_{oe}} + \frac{h_{fe}Z_1 Z_2}{h_{oe}} - \frac{Z_1^2}{h_{oe}} = 0$$

বা $(h_{ie}h_{oe} - h_{re}h_{fe})Z_2^2 + Z_1^2 + (h_{re} - h_{fe})Z_1 Z_2 = 0$

বা $\Delta h/\omega^2 C_2^2 + 1/\omega^2 C_1^2 - h_{fe}/\omega^2 C_1 C_2 = 0$ [∵ $h_{re} \ll h_{fe}$]

বা $1/\omega C_2 = \frac{h_{fe}/\omega C_2 \pm \sqrt{h_{fe}^2/\omega^2 C_1^2 - 4\Delta h/\Delta \omega^2 C_1^2}}{2\Delta h}$

$\approx \frac{h_{fe} \pm h_{fe}}{2\Delta h \omega C_1}$ [∵ $h_{fe}^2 \gg 4\Delta h$]

$= h_{fe}/\Delta h \omega C_1$ [∵ $1/\omega C_2 \neq 0$]

বা $C_1/C_2 = h_{fe}/\Delta h$ (6.25)

(6.25)নং সমীকরণ হল কলপিট্স দোলকে স্থায়ী দোলনের শর্ত।

6.7 অনুনাদী দোলনের শর্ত (Condition of resonant oscillation)


এ পর্যন্ত আলোচিত দোলকগুলি সাইন রোম্বন LC দোলক। L ও C-এর মানের উপর নির্ভর করে এরা বেতার কিংবা উচ্চ কম্পাঙ্গের দোলন সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে একটি LC বা আধার বতনী, একটি বিবর্ধক বতনী ও একটি রোম্বন বতনী থাকে। 6.5 নং চিত্রে নমুনা বতনী দেখানো হয়েছে। বিবর্ধকের বিবর্ধনাঙ্ক A এবং কার্যকর রোধ Z_L হলে

$$Z_L^{-1} = Z_2^{-1} + (Z'_1 + Z_3)^{-1}$$

$$\text{যেখানে } (Z'_1)^{-1} = Z_1^{-1} + h_{ie}^{-1} \text{ বা, } Z'_1 = Z_1 h_{ie} / (Z_1 + h_{ie}) \quad \dots \dots (6.26)$$

$$\text{সূতরাং } \beta = Z'_1 / (Z'_1 + Z_3) \quad \dots \dots (6.27)$$
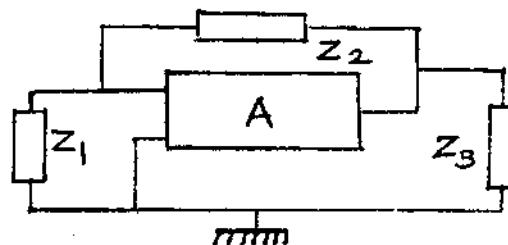
$$\text{এবং } A = V_o / V_i = -h_{fe} Z_L / h_{ie}$$



চিত্র 6.5

বার্থডিসেন নির্ণয়ক অনুযায়ী $A\beta = 1$ বলে লেখা যায়

$$\begin{aligned} A\beta &= \frac{h_{fe} Z_L}{h_{ie}} \times \frac{Z'_L}{Z'_1 + Z_3} = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \times \frac{Z'_1}{Z'_1 + Z_3} \times \frac{(Z'_1 + Z_3) Z_2}{Z'_1 + Z_2 + Z_3} \\ &= -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \frac{Z_2 Z_1 h_{ie} / (Z_1 + h_{ie})}{Z_2 + Z_3 + Z_1 h_{ie} / (Z_1 + h_{ie})} \\ &= -\frac{h_{fe} Z_1 Z_2}{(Z_2 + Z_3)(Z_1 + h_{ie}) + Z_1 h_{ie}} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{বা, } Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + h_{ie} Z_2 + h_{ie} Z_3 + h_{ie} Z_1 + h_{ie} Z_1 Z_2 = 0$$


$$\text{বা, } Z_1 Z_2 (1 + h_{fe}) + h_{ie} (Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_1 Z_3 = 0 \quad \dots \dots (6.28)$$

(6.28) নং সমীকরণ হল অনুনাদী দোলনের শর্ত। হার্টলে ও কলপিটস্ দোলকের রাশিমালাগুলি এ সমীকরণ ব্যবহার করে নির্ণয় করা যায়। LC দোলকের কম্পাঙ্গক স্থায়িত্ব কম ও তরঙ্গের আকৃতি ভালো

হয়। এছাড়া নিম্ন কম্পাঙ্কের ব্যবহারের উপযোগী নয় এবং বৃপ্তিরক ব্যবহারের ফলে ব্যবহার বহুল হয় ও বেশি আয়তন লাগে।

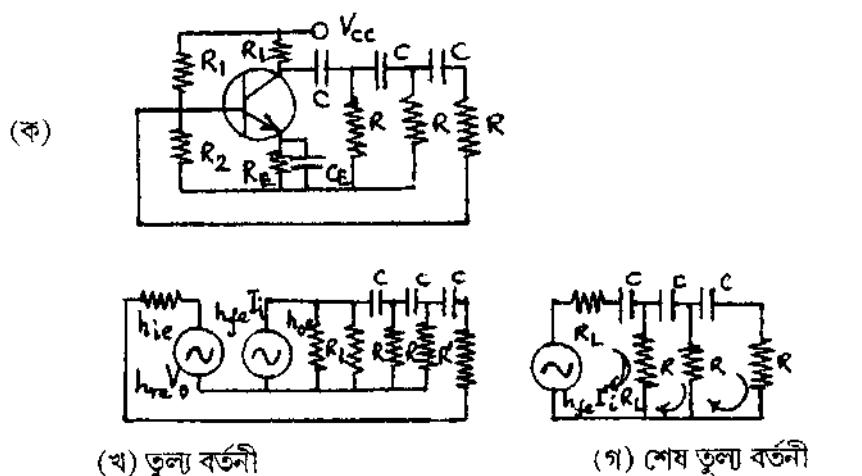6.8 দশান্তরী দোলক (Phase shift oscillator)

শ্রব্য কম্পাঙ্কের ভোল্টেজ উৎপাদনের জন্য LC বর্তনী ব্যবহার করা যায় না। আধার বর্তনীতে RC ব্যবহার করে শ্রব্য কম্পাঙ্কের দোলক সৃষ্টি করা হয়। দশান্তরী দোলকে RC আধার বর্তনী ব্যবহার করা হয়। 6.6 ক নং চিত্রে R_1, R_2, R_E, R_L ও V_{CC} ট্রানজিস্টারের (npn) CE বিন্যাসে বায়াস স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন। তিনটি সমরূপ RC বর্তনী মোট π দশা পার্থক্য সৃষ্টি করে। শেষ RC অংশের রোধ $R' = R - h_{ie}$ । এই রোধ ভূমিতে যুক্ত বলে আগমন রোধ বৃদ্ধি পেয়ে মোট রোধ R সৃষ্টি করে। V_{CC} -র অল্প পরিবর্তনে বা অপস্থরের দরুন বর্তনীতে দোলন শুরু হয়। ভূমি প্রবাহ বিবর্ধিত হয়ে RC বর্তনীতে যায়।



চিত্র 6.6

প্রথম তুল্য বর্তনী (চিত্র 6.6 খ) অনুযায়ী $h_{re} \ll 1$ ও $h_{oe}^{-1} \gg R_L$ । সুতরাং $h_{re}V_o \rightarrow 0$ । R_L ও h_{oe} সমান্তরালে থাকার ফলে h_{oe} -কে বাদ দেওয়া যায়। এইভাবে শেষ তুল্য বর্তনী সৃষ্টি হয় (চিত্র 6.6 গ)। এখানে প্রবাহ উৎস $h_{fe}I_i$ -কে ভোল্টেজ উৎস $h_{fe}I_iR_L$ ভাবা যায়। সুতরাং $Z = j/\omega C$ হলে লেখা যায়

$$\begin{aligned}
 & h_{fe}R_L I_i + (R_L + R + Z)I_o - RI = 0 \\
 & -RI_i - RI_o + (2R + Z)I = 0 \\
 & (2R + Z)I_i - RI = 0
 \end{aligned} \quad | \quad \dots\dots (6.29)$$

I_i, I_o ও I -এর সহগগুলি সমাধান করে লেখা যায়

$$h_{fe}R_L R^2 + (R_L + R + Z) [(2R + Z)^2 - R^2] - R^2(2R + Z) = 0 \quad \dots\dots (6.30)$$

(6.30) নং সমীকরণের কাণ্ঠনিক অংশকে সমাধান করে পাওয়া যায়

$$3R^2Z + (R_L + R)4RZ + Z^3 - R^2Z = 0$$

$$\therefore Z \neq 0 \text{ সূতরাং } 6R^2 + 4R_L R = 1/\omega^2 C^2$$

$$\text{বা } \omega^2 = 1/C^2 (6R^2 + 4R_L R) \quad | \quad \dots\dots (6.31)$$

$$\text{যদি } R_L = R \text{ হয় } \omega^2 = 1/10C^2R^2$$

(6.30) নং সমীকরণের বাস্তব অংশ হতে পাওয়া যায়

$$h_{fe}R_L R^2 + (R_L + R)4R^2 + 4RZ^2 - (R_L + R)R^2 - 2R^3 + (R_L + R)Z^2 = 0$$

$$\text{বা } h_{fe}R_L R^2 + 3(R_L + R)R^2 + 4RZ^2 - 2R^3 + R_L Z_L^2 + RZ^2 = 0.$$

$$\text{বা } h_{fe} = -\frac{3R_L + R}{R_L} - \frac{5RZ^2 + R_L Z^2}{R_L R^2} \quad \dots\dots (6.32)$$

$$= -\frac{3R_L + R}{R_L} + \frac{5R + R_L}{R_L R^2 \omega^2 C^2}$$

(6.32) নং সমীকরণে $R_L = R$ হলে লেখা যায়

$$\begin{aligned} h_{fe} &= -4 + 5R / (R^3 \omega^2 C^2) \\ &= -4 + 5R (R / 10) = 56 \end{aligned} \quad \dots\dots (6.33)$$


অর্থাৎ $\beta = 56$ হল স্থায়ী দোলনের শর্ত। RC ব্যন্তিতে কম্পাঙ্ক স্থায়ী হয় এবং দশাঙ্গী দোলক খুব ছেট কম্পাঙ্ক সৃষ্টিতে সক্ষম। এর আয়তন কম। অবশ্য রোম্বথন ক্ষীণ বলে নির্গমন ভোল্টেজের মান খুব কম হয়।

6.9 ভীন ব্রিজ দোলক (Wien bridge oscillator)

10Hz হতে 0.1MHz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত (শ্বেত কম্পাঙ্ক) পরিসরে ভোল্টেজ তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য ভীন ব্রিজ দোলক ব্যবহার করা যায়। এটি RC ব্যন্তি দোলক। R_1 ও C_1 পরিবর্তন করে কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করা যায়। হাইটেন্সেন ব্রিজের (চিত্র 6.7) নির্গমন ভোল্টেজ V_1 বিবর্ধকের আগমন ভোল্টেজ। বিবর্ধকের

নির্গমন ভোল্টেজ V_o হলে লেখা যায়। $\beta = V_i / V_o$ কারণ V_o হল হুইটস্টোন ব্রিজের আগমন ভোল্টেজ।
সাম্যাবস্থায় $V_i = 0$ বলে $\beta = 0$ । কিন্তু স্থায়ী দোলনের জন্য $\beta \neq 0$ এবং $A\beta = 1$ হওয়া জরুরি। তাই
হুইটস্টোন ব্রিজকে সামান্য অসাম্মে রাখা হয়। সাম্যাবস্থায়
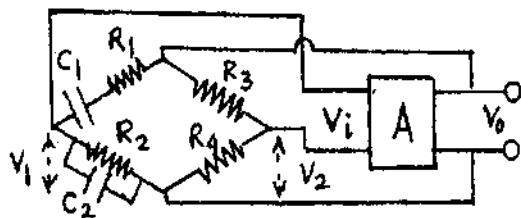
$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1 - Z_1}{-R_2 Z_2 / (R_2 - Z_2)}$$



চিত্র 6.7

যেখানে $Z_1 = j/\omega C_1$, $Z_2 = j/\omega C_2$

$$\begin{aligned} \text{তাই } \frac{R_3}{R_4} &= \frac{R_1 R_2 - Z_1 R_2 - Z_2 R_1 + Z_1 Z_2}{-R_2 Z_2} \\ &= \frac{R_1 R_2 - 1/\omega^2 C_1 C_2 - jR_2/\omega C_1 - jR_1/\omega C_2}{-jR_2/\omega C_2} \\ &= \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + j(\omega C_2 R_2 - 1/\omega C_1 R_2) \end{aligned} \quad \dots\dots (6.34)$$

কানুনিক ও বাস্তব অংশকে সমাধান করে পাই

$$R_3/R_4 = R_1/R_2 + C_2/C_1 \quad \dots\dots (6.35)$$

এবং $\omega C_2 R_1 = 1/\omega C_1 R_2$ বা $\omega^2 = 1/R_1 R_2 C_1 C_2$

যদি ধরা হয় $R_1 = R_2$ এবং $C_1 = C_2$ তবে

$$R_3 = 2R_4 \text{ এবং } \omega^2 = 1/RC \quad \dots\dots (6.36)$$

হুইটস্টোন ব্রিজের নিম্ন বাহুতে বিভব প্রভেদ

$$R_3 = V_2 = R_4 V_o / (R_3 + R_4) = V_o / 3 \quad \dots\dots (6.37)$$

সাম্যাবস্থায় $V_1/V_o = V_2/V_o = 1/3$ । কিন্তু দোলনের জন্য $V_i \neq 0$ বলে $R_4 / (R_3 + R_4) \neq 1/3$ । অথবা $R_4 / (R_3 + R_4) < 1/3$ হওয়া জরুরি। ধরা যাক $R_4 / (R_3 + R_4) = 1/3 - 1/k$ $\dots\dots (6.38)$

যেখানে $k > 3$ । এই অবস্থায় $V_1 = V_o / 3$ হলেও $V_2 = (1/3 - 1/k)V_o$ হবে এবং


$$V_i = V_1 - V_2 = \frac{V_o}{3} - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{k} \right) V_o = \frac{V_o}{k} \quad \dots\dots (6.39)$$

$$\text{অতএব } \beta = V_i / V_o = k^{-1} \quad \dots\dots (6.40)$$

যেখানে বিবর্ধনাঙ্ক $A = k$ ধরলে $A\beta = k\beta = 1$ । অর্থাৎ স্থায়ী দোলনের জন্য R_3 -কে $2R_4$ -এর অন্তর বেশি রাখা হয়।

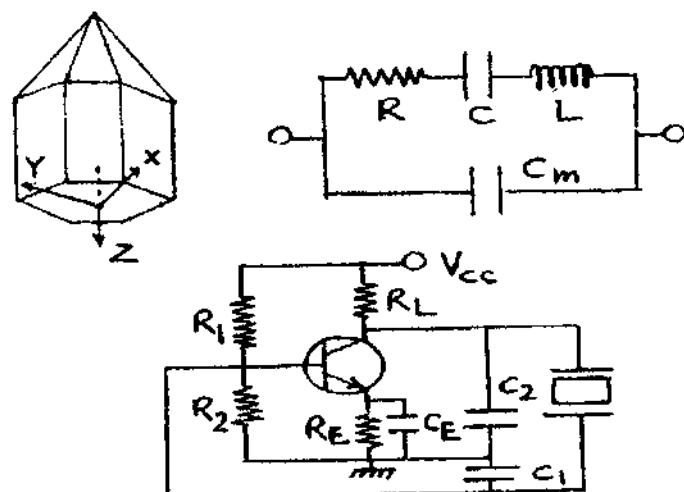6.10 কেলাস দোলক (Crystal oscillator)

অনুনাদী দোলকের কম্পাঙ্ক, উল্লতা ও ভোল্টেজ উৎসের মানের সাথে পরিবর্তিত হয়। কেলাস দোলকে এই অসুবিধা দূর করা যায়। পিয়ে-তড়িৎ কেলাসকে (piezo-electric crystal) চাপ প্রয়োগে সংকুচিত করলে অথবা চাপ শিথিল করে প্রসারিত করলে কেলাসের দুই পৃষ্ঠাতলে বিভিন্ন প্রভেদ সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন প্রভেদ প্রয়োগ করে কেলাসের প্রসারণ বা সংকোচন পাওয়া যায়। পিয়ে-তড়িৎ কেলাসের এই তড়িৎ-যান্ত্রিক বৃপ্তির ধর্মকে পিয়ে-তড়িৎ ক্রিয়া (effect) বলে। সহজলভ্য কেলাস হল কোয়ার্টজ, টুরম্যালিন। কোয়ার্টজ হল ষড়ভুজ প্রিজম যার আদর্শ কেলাস গঠন 6.8 ক নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এর Z-অক্ষের অভিলম্বে কোনো পৃষ্ঠাতলের সমান্তরাল অক্ষ হল X-অক্ষ বা তড়িৎ অক্ষ। X ও Z-অক্ষের অভিলম্বে বা পৃষ্ঠাতলের অভিলম্বে থাকে Y-অক্ষ বা যান্ত্রিক অক্ষ।



চিত্র 6.8 (ক) কেলাস, (খ) কেলাস তুলন্য বতনী, (গ) সমান্তরাল অনুনাদী বতনী।

X-অক্ষ বরাবর দুই বিপরীত পৃষ্ঠাতলে ধাতুর প্রলেপ দিয়ে প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজ কেলাসে প্রয়োগ করা হয়। ফলে কেলাসে যান্ত্রিক কম্পন শুরু হয়। প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজের কম্পাঙ্গক কেলাসের স্বাভাবিক যান্ত্রিক কম্পাঙ্গের সমান হলে অনুবাদ সৃষ্টি হয়। 6.8 নং চিত্রে কেলাসের তড়িৎ তুল্য বতনী দেখানো হয়েছে। এখানে আবেশক L হল তুল্য তর, ধারক C হল স্প্রিং ধূবক, রোধ R হল অবমন্দন এবং ধারক C_m হল ধাতব প্রলেপের ফলে উৎপন্ন তড়িৎ ধারক যার মধ্যে মাধ্যম কেলাসটি অবস্থিত। অনুনাদে ধারক ও আবেশকের প্রতিঘাত সমান ও বিপরীত বলে লেখা যায়।

$$R + j\omega L - j/\omega C = j/\omega C_m$$

$$R \rightarrow 0 \text{ ধরে } \text{পাওয়া } \text{যায় } \omega^2 = (1 + C/C_m) / LC \quad \dots\dots (6.41)$$

6.8 নং চিত্রে পেয়ে-তড়িতীয় কেলাসের সমান্তরাল অনুনাদী বতনী দেখানো হয়েছে। বতনীতে কলপিট্স দোলকের আবেশকের পরিবর্তে কেলাসটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কেলাসের স্বাভাবিক (natural) কম্পাঙ্গক বতনীর কম্পাঙ্গের সমান। ছোট বলে কম্পাঙ্গক স্থায়ীত্ব বেশি এবং কম্পাঙ্গক মানে ত্রুটি কম।

6.11 সারাংশ (Summary)

- দোলক বতনীতে স্থির ভোল্টেজ প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজে পরিবর্তিত হয়। বতনী ও তরঙ্গ আকৃতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের দোলকের প্রণয়ন করা যায়।
- দোলকে একটি বিবর্ধক বতনী, একটি আধার বতনী ও একটি রোমশ্বন বতনী থাকে।
- দোলকে ধনাত্মক ফিল্ডব্যাক ও বার্কাউসেন নির্ণয়ক ($A\beta = 1$) প্রযোজ্য হবে।
- রোমশ্বন দোলকের আধার বতনী LC বা RC হতে পারে। LC বতনী বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং RC বতনী শ্রব্য তরঙ্গ সৃষ্টি করে।
- LC দোলকের উদাহরণ হল সমলয় গ্রাহক দোলক, হার্ট্লে দোলক ও কলপিট্স দোলক।
- RC দোলকের উদাহরণ হল দশান্তরী দোলক ও ভীন ব্রিজ দোলক।
- অনুনাদী রোমশ্বন দোলকের কম্পাঙ্গক, উল্লতা ও ভোল্টেজ উৎসের মানের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। তাই পেয়ে-তড়িৎ কেলাস ব্যবহার করে কম্পাঙ্গক স্থায়ীত্ব বাঢ়ানো হয়।

6.12 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা (Questions & answers)

1. দোলক কাকে বলে ? (6.1, 6.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
2. বিভিন্ন ধরনের দোলক সমধৈ আলোচনা করুন। (6.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
3. দোলনে রোম্পথনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। বার্খাউসেন নির্ণয়ক কী ? (6.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
4. দোলক বতনী কী কী শর্ত মেনে চলে ? (6.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
5. আগমন বা সূচনা ভোল্টেজ ছাড়াই দোলন শুরু হয় ব্যাখ্যা করুন। (6.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
6. দোলকে কী কী বতনী থাকা জরুরি ? (6.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
7. আধার বতনী কী ? এই বতনীর দোলনের কম্পাঙ্গক নির্ণয় করুন। (6.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
8. বতনীসহ সমলয় প্রাইক দোলকের কার্যনীতি আলোচনা করুন। এর কম্পাঙ্গক ও শর্ত নির্ণয় করুন। (6.4 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
9. চিত্র সহযোগে হার্টলে দোলকের বর্ণনা দিয়ে এর কম্পাঙ্গক ও শর্ত নির্ণয় করুন। (6.5 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
10. বতনীসহ কলপিট্স্ দোলকের কম্পাঙ্গক ও শর্ত আলোচনা করুন। (6.6 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
11. অনুনাদী দোলনের শর্ত কী ? (6.7 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
12. LC ও RC দোলকের ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন। (6.8 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
13. দশাস্তরী দোলকের বর্ণনা দিন ও এবং কম্পাঙ্গক ও শর্ত নির্ণয় করুন। (6.8 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
14. তীন ব্রিজ দোলক চিত্র সহ আলোচনা করুন। (6.9 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
15. কেলাস দোলক কী ? LC বতনীর চেয়ে এর উৎকর্ষ বেশি কেন। (6.10 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
16. পেষ-তড়িৎ কেলাস বলতে কী বোঝায় ? ইহার তুল্যবতনী আঁকুন এবং কম্পাঙ্গক নির্ণয় করুন। (6.10 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
17. সমলয় দোলকের $L = 60 \text{ mH}$, $C = 250 \text{ pF}$ হলে কম্পাঙ্গক কত ? (41.094 kHz)
18. $h_{fe} = 50$, $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$, $h_{re} = 12 \times 10^{-4}$ ও $h_{oe} = 40 \times 10^{-6} \text{ mho}$ হলে হার্টলে দোলকের L_1 ও L_2 নির্ণয় করুন যদি $C = 500 \text{ pF}$ ও $f = 50 \text{ kHz}$ হয়। (0.008 mH , 22.26 mH)

19. $h_{fe} = 50$, $\Delta h = 0.5$, $L = 10 \mu H$ হলে কম্পিউটস্ দোলকের C_1 ও C_2 নির্ণয় করুন। যখন $f = 20$ MHz (640 pF, 6.4 pF)
20. সমরোধ ($1 M\Omega$) বিশিষ্ট দশান্তরী দোলকের কম্পাঙ্ক কত? ($C = 75 \text{ pF}$) (671 Hz)
21. $R = 100 k\Omega$, $C = 200 \text{ pF}$ হলে ভীন ব্রিজ দোলকের কম্পাঙ্ক কত? (7.96 Hz)
22. $L = 50 \text{ mH}$, $C = 5 \times 10^{-3} \text{ pF}$, $C_m = 0.5 \text{ pF}$ হলে কেলাস দোলকের কম্পাঙ্ক কত? (10 Hz)

একক 7 □ কয়েকটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি (Electronic instruments)

গঠন

- 7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য
 - 7.2 সাধারণ যন্ত্র
 - 7.2.1 মাল্টিমিটার
 - 7.2.2 ইলেক্ট্রনিক ভোল্টমিটার
 - 7.3 (CRO)
 - 7.3.1 ক্যাথোড রশ্মিনল
 - 7.3.2 তড়িৎ বিক্ষেপণ
 - 7.3.3 বিভিন্ন পরিমাপ
 - 7.4 সংকেত উৎপাদক
 - 7.4.1 একক সংধি ট্রানজিস্টার
 - 7.4.2 বহুস্পন্দক
 - 7.5 সারাংশ
 - 7.6 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা
-

7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা :

বিভিন্ন সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় তড়িৎ উপাদান নিয়ে ইলেক্ট্রনিক বর্তনী গঠিত। নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলির মান মাল্টিমিটারে (multimeter) নির্ণয় করা সম্ভব। সক্রিয় উপাদানের জন্য CRO উল্লেখযোগ্য যন্ত্র। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য এই যন্ত্রটি অপরিহার্য। এই এককে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আপনি অবগত হবেন।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- ভোল্টেজ ও প্রবাহ মাপার সাধারণ যন্ত্র কী?

- মাল্টিমিটার ও ইলেকট্রনিক ভোল্টমিটার ব্যবহার
- CRO-এর বর্ণনা ও কার্যকারিতা
- সংকেত উৎপাদক।

7.2 সাধারণ যন্ত্র (Common instrument)

গ্যালভানোমিটার থেকে তড়িৎপ্রবাহ ও বিভব প্রভেদ মাপার সাধারণ যন্ত্র যথাক্রমে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার নির্মাণ করা হয়। গ্যালভানোমিটার সমান্তরালে নিম্নমাত্রার রোধ যোগ করে অ্যামিটার ও শ্রেণিতে উচ্চ রোধ যোগ করে ভোল্টমিটার তৈরি করা যায়। অ্যামিটারের জন্য গ্যালভানোমিটার প্রবাহ $I \rightarrow 0$ ও তুল্যরোধ $R_q = RR_G / (R + R_G) \rightarrow R$ যেখানে R_G হল গ্যালভানোমিটার রোধ ও R সমান্তরালে যুক্ত নিম্ন রোধ। ভোল্টমিটারের ক্ষেত্রে গ্যালভানোমিটারে দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব প্রভেদ $R \rightarrow 0$ ও তুল্য রোধ $R_q = R + R_G \rightarrow R$ । এগুলি সাধারণ টেবিল মিটার। এদের অসুবিধা হল : (I) আগমন প্রতিবাধা উচ্চমানের নয়, (2) ক্ষমতা অপচয় বেশি, ও (3) ক্ষুদ্রমানের ভোল্টেজ ও প্রবাহ মাপতে না পারা।

ধরা যাক অ্যামিটারের পূর্ণ স্কেল পাঠ I_0 হতে nI_0 করতে হবে যেখানে n হল ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ($n > 1$)। অ্যামিটারের রোধ R_q এবং সমান্তরালে যুক্ত রোধ R_n হলে লেখা যায়

$$I_0 R_q = (n I_0 - I_0) R_n$$

বা, $R_n = R_q / (n - 1)$ (7.1)

সুতরাং ($0 - 100 \text{ mA}$) মিলি অ্যামিটারকে ($0 - 1 \text{ A}$) অ্যামিটারে পরিবর্তনের জন্য $R_{10} = R_q / 9$ হওয়া প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে ভোল্টমিটারের স্কেল V_0 হতে nV_0 করার ক্ষেত্রে শ্রেণি রোধ R_n -এর মান পাওয়া যায়

$$V_0 / R_n = (nV_0 - V_0) / R_n$$


বা, $R_n = (n - 1) R_q$ (7.2)

ভোল্টমিটার রোধ R_q নির্ণয়ের জন্য এটি একটি রোধ বাল্ব (Resistance box) ও ব্যাটারির সাথে শ্রেণিতে যোগ করা হয়। রোধ বাল্বে কোনো রোধ না দিলে ভোল্টমিটার পাঠই হবে ব্যাটারির তড়িৎচালক বল। এই পাঠের মান অর্ধেক করার জন্য রোধ বাল্বে যে রোধ দেওয়া প্রয়োজন তাই হবে ভোল্টমিটার রোধ R_q ।

7.2.1 মাল্টিমিটার (Multimeter)

ইলেকট্রনিক মাল্টিমিটারের সাহায্যে রোধ এবং স্থির ও প্রত্যাবর্তী প্রবাহ ও ভোল্টেজ ও ভোল্টেজ নির্গম করা যায়। মাল্টিমিটারে একটি বিবর্ধক বতনী, একটি একমুখীকারক, একটি মাইক্রোআম্পিটার, বিভিন্ন বতনী ব্যবহারের ব্যবস্থা, ভোল্টেজ, প্রবাহ ও রোধের বিভিন্ন মাত্রা পরিবর্তনের ব্যবস্থা এবং একটি ভোল্টেজ উৎস থাকে। মাল্টিমিটারকে AVO মিটারও বলে ($A = \text{আম্পিয়ার}, V = \text{ভোল্ট} \text{ এবং } O = \text{ওহম}$)। আগত স্থির বা প্রত্যাবর্তী প্রবাহ বা ভোল্টেজকে বিবর্ধক বতনী বিবর্ধিত করে ও একমুখীকারককে এটি স্থির প্রবাহ বা ভোল্টেজে পরিণত হয়। এরপর মাইক্রোআম্পিটারে পাঠ নেওয়া হয়। মাল্টিমিটারে আগমন প্রতিবাধা উচ্চ, তাই ক্ষমতা অপচয় কর। তাই ক্ষুদ্রমানের সংকেতও মাপতে পারে। মাল্টিমিটার সমরূপ বা সংখ্যীয় হতে পারে। সমরূপ (analog) মাল্টিমিটারে (স্কেলের উপর পাঠ নেওয়ার সময় ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যীয় মাল্টিমিটারে ত্রুটি কর এবং দ্রুত পাঠ নেওয়া যায়। এদের আয়তনও অপেক্ষাকৃত কম। ক্ষমতা কম প্রয়োজন হয়। আজকাল সংখ্যীয় মাল্টিমিটারে ধারকত্ব, আবেশকত্ব, ট্রানজিস্টারের প্রবাহ বিবর্ধনাঙ্ক (h_{fe}) ইত্যাদিও মাপা সম্ভব হচ্ছে।

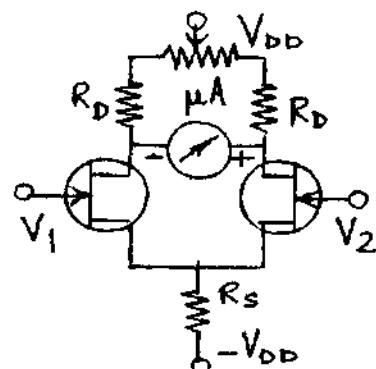7.2.2 ইলেকট্রনিক ভোল্টমিটার (Electronic voltmeter)



চিত্র 7.1

7.1 নং চিত্রে ইলেকট্রনিক ভোল্টমিটারের বতনী দেখানো হয়েছে। দুটি সদৃশ সম্বিফেটের উৎস দুটি ত্রিজ বতনীর নিম্ন বাহুদ্বয় গঠন করে। নালায় যুক্ত রোধ R_D ত্রিজের উর্ধ্ববাহু সৃষ্টি করেছে। একটি মাইক্রোআম্পিটার নালা আন্তে যুক্ত। বিবর্ধনাঙ্কের (μ) মান দুটি সম্বিফেটে প্রায় সমান হলে μA -তে কোনো প্রবাহ হবে না ($V_1 = V_2 = 0$)। বাম সম্বিফেটে সংকেত V_1 প্রযুক্ত হলে এবং $V_2 = 0$ হলে μA -তে নির্গমন ভোল্টেজ হবে $V_o = \mu R_D V_1 / (r_D + R_D)$, যেখানে r_D হল সম্বিফেটের নালারোধ।

মাইক্রোঅ্যামিটারের বোধ R_a হলে বতনীর থেক্নি বোধ হবে $R_T = \left[\frac{1}{2R_D} + \frac{1}{2r_D} \right]^{-1} = 2r_D R_D / (r_D + R_D)$


+ R_D)। এখানে ধরা হয়েছে $R_S \rightarrow \infty$ । সুতরাং প্রবাহ মাত্রা । হবে

$$\begin{aligned} I &= V_o / (R_a + R_T) = \mu R_D V_I / (R_a + R_T) (r_D + R_D) \\ &= \frac{\mu R_D V_I}{r_D + R_D} \times \frac{r_D + R_D}{2r_D R_D + R_a (r_D + R_D)} \\ &= \frac{g_m R_D V_I}{2R_D + R_a (1 + R_D / r_D)} \quad \dots\dots (7.3) \end{aligned}$$

$R_D \ll r_D$ বলে $I = g_m R_D V_I / (R_a + 2r_D)$

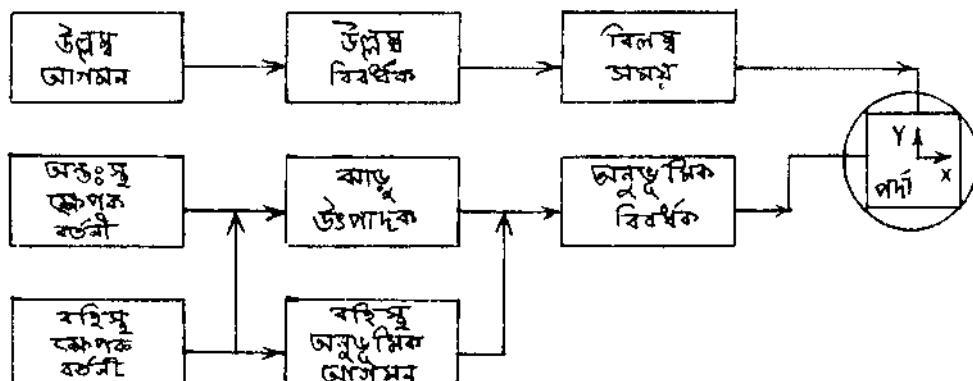7.3 CRO (Cathode ray oscilloscope/CRO)


তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক বস্টনীর বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য সেরা যন্ত্র হল CRO। বিভিন্ন তরঙ্গের বিশ্লার, তরঙ্গ আকৃতি, হিস্টোগ্রাম লেখ, কম্পাঙ্ক ও লিসাজু চিত্রের জন্য CRO ব্যবহৃত হয়। এছাড়া



চিত্র 7.2

আগমন ও নির্গমন সংকেতের তুলনা এবং সময় বিলম্বের মানও নির্ণয় করা যায়। ক্ষুদ্র সময়ের মান, হৃৎস্পন্দনের হার ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। CRO-তে যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ থাকে সেগুলি হল (ক) ক্যাথোড রশ্মিনল, (খ) বিবর্ধক, (গ) ট্রিগার বা ক্ষেপক বতনী (trigger circuit), (ঘ) সুইচ বা ঝাড়ু উন্নত পদক্ষেপ (sweep generator), (ঙ) বিলম্ব সময় (delay time) ইত্যাদি। ক্যাথোড রশ্মিনলের পর্দায় অনুভূমিক অক্ষ বরাবর ঝাড়ু উন্নত পদক্ষেপ বতনী করাত-দাঁত সংকেত (saw

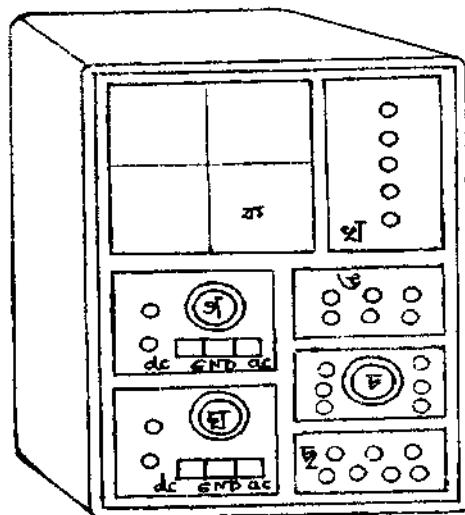tooth) প্রয়োগ করে। ফলে পর্দায় আলোক বিন্দু (light spot) বাম থেকে ডানে পর্যায়ক্রমে বিচলিত হয়। এটি সময় ভূমি বোতামের সাথে যুক্ত। উল্লম্ব অক্ষ বরাবর আগমন সংকেত ভোল্টেজ প্রযুক্ত হয়। এটি ভোল্ট-ভাগসংখ্যা বোতামের সাথে যুক্ত। আগমন সংকেতকে বিবর্ধক ও বিলম্ব সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যাতে বাদু উৎপাদক ও ক্ষেপক বতনী কার্যকর ইওয়ার পর প্রযুক্ত হয়।




চিত্র 7.3

7.3 নং চিত্রে CRO-র সম্মুখভাগের ছবি (front panel) দেখানো হয়েছে। সম্মুখভাগের ক অংশ অংশাঙ্কিত ক্যাথোড রশ্মিনলের পর্দা। খ-অংশে পরপর উপর থেকে নীচের দিকে কতকগুলি বোতাম থাকে। সবার উপরে আলো বিকিরক ডায়োড (LED), তারপর মূল বোতাম (main switch), নিয়ন্ত্রক গ্রিড বা প্রজ্ঞাল্য হ্রাস বৃদ্ধির বোতাম (brightness control), এর পরের শেষ দুটি প্লেট বা অ্যানোড ভোল্টেজ বা ফোকাস করার বোতাম এবং আলোক বিন্দুর বিকৃতির হ্রাসবৃদ্ধির বোতাম (focus & antigmatism)। গ ও ঘ অংশে উল্লম্ব অক্ষে সংকেত প্রয়োগ করা হয়। দ্বৈত অনুরোধ CRO-তে গ ও ঘ অংশ থাকে। অন্যথায় CRO-তে একটি অংশ থাকে। এখানে প্রথম বোতামের সাহায্যে উল্লম্ব অক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দ্বিতীয় বোতামে উল্লম্ব অক্ষে সংকেত প্রযুক্ত হয়। ভোল্ট-ভাগসংখ্যা (volt/Div) বোতামের সাহায্যে ক্ষেপণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সংকেতকে স্থির, প্রত্যাবর্তী বা ভূলগ্ন (dc/ac/GND) করা যেতে পারে। স্থির (dc) মানে সরাসরি বিবর্ধকে যুক্ত, প্রত্যাবর্তী (ac) মানে ধারকের সাহায্যে বিবর্ধকে যুক্ত এবং সংকেত ভূলগ্নস্থিত হতে পারে। খ-অংশের প্রথম দুটি বোতাম উল্লম্ব সংকেতের (গ, ঘ) ক্ষেপক বতনী (trigger circuit)। তৃতীয়টি রীতি (mode)। নীচের সারির প্রথম বোতাম ধনাঘাক

বা ঝগাঞ্জক সংকেত উল্লেখ করে। শেষের দুটি সাধারণ (normal) ও স্বয়ংক্রিয় (auto) বোতাম বোঝায়। চ-অংশে অনুভূমিক ঝাড়ু উৎপাদক ও সময়-ভূমি (time/base) বোতাম থাকে। শেষ ছ-অংশে অনুভূমিক অক্ষে বহিস্থ সংকেত প্রয়োগ করা হয়।

7.3.1 ক্যাথোড রশিনল (Cathode ray tube)

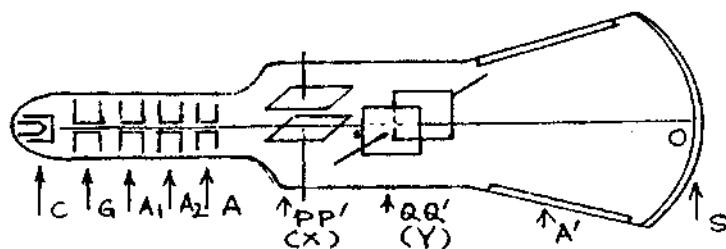7.4 নং চিত্রে ক্যাথোড রশিনল দেখানো হয়েছে। এটি একটি প্রায় বাযুশূন্য শঙ্কু আকৃতির (বায়ুর চাপ $10^{-5} - 10^{-6}$ Torr) কাচের নল। এর বাম পাশে থাকে ইলেক্ট্রন বন্দুক (electron gun) এবং ডানপাশে প্রতিপ্রভা পর্দা (fluorescent screen) S অবস্থিত। ইলেক্ট্রন বন্দুকে অক্সাইড প্রলেপযুক্ত ক্যাথোড (C) পরোক্ষভাবে উৎপন্ন হয়ে ইলেক্ট্রন নিঃসরণ করে। ঝগাঞ্জক ভোল্টেজে অবস্থিত গ্রিড G দিয়ে এই ইলেক্ট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ গ্রিড বায়াস পর্দায় আলোক বিন্দুর (light spot) উজ্জ্বল্য নিয়ন্ত্রণ করে (brightness), ইলেক্ট্রনকে ত্বরান্বিত করা, ফোকাস করা এবং আলোকবিন্দুর (O) স্থান নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র 7.4

বিকৃতি হ্রাস, এই তিনটি কাজ A_1, A_2 ও A অ্যানোড দ্বারা করা হয়। এরা একত্রে লেন্স তত্ত্ব (system) হিসেবে কাজ করে (focus/astigmatism)। প্রাণ্তিক অ্যানোড A-এর ভোল্টেজ অন্য দুটির তুলনায় বেশি রাখা হয়। প্রতিপ্রভা পর্দায় ইলেক্ট্রন আপত্তিত হয়ে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে। এটি জিঙ্ক অর্থেসিলিকেট বা ফসফরের আস্তরণ। আপত্তিত ইলেক্ট্রনের শক্তির কিছুটা ফসফরের পরমাণু গ্রহণ করে আলো সৃষ্টি করে। বাকি অংশ তাপশক্তি বৃপ্তে নির্ণয় হয়। ফসফরের জন্য আলো সুবজাত হলুদ হয় এবং 0.3 সেকেন্ড কাল পর্দায় স্থায়ী হয়। আলোকবিন্দু বহুক্ষণ একই জায়গায় স্থির থাকলে পর্দা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পার্শ্ব দেওয়ালকে (A') কার্বন কণার প্রলেপ দিয়ে অ্যানোড A-র সাথে যুক্ত করা হয়। ফলে ইলেক্ট্রনের পর্দায় বিকর্ষণের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। পর্দা ও ইলেক্ট্রন বন্দুকের মাঝের অংশে ক্ষেপণ অংশ থাকে। PP' ও QQ' দুটি পরম্পর অবিলম্বে অবস্থিত সমান্তরাল ধাতব প্লেটস্য। PP' বা QQ'-এর মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য সৃষ্টি করলে ইলেক্ট্রন গুচ্ছ বিস্তৃত হয়। QQ' অনুভূমিক ও PP' উল্লম্বদিকে বিস্তৃত সৃষ্টি করে। PP'-এর মধ্যে প্রত্যাবর্তী সংকেত প্রয়োগ করলে অবিচ্ছিন্ন আলোকরেখা পাওয়া যায়। কারণ

আলোকবিন্দু ক্রমাগত কম্পাঙ্কের সাথে স্পন্দিত হয়ে উপরে নীচে বিচলিত হতে থাকে। স্বল্প কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে খালি চোখে এই ঘটনা দেখা সম্ভব।

7.3.2 তড়িৎ বিক্ষেপণ (Electric deflection)


ধরা যাক ইলেকট্রনের ভর m , আধান, e , $P P'$ প্লেটে প্রবেশকালে ইলেকট্রনের বেগ u , ক্যাথোড ও অ্যানোড মধ্যে বিভব প্রভেদ V এবং P ও P' -এর মধ্যে বিভব প্রভেদ ϕ । সূতরাং লেখা যায়

$$\frac{1}{2} mu^2 = eV \quad |$$

এবং $\phi = Ed$

$$..... (7.4)$$

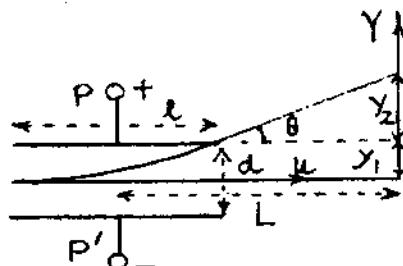যেখানে P ও P' -এর দূরত্ব হল d এবং P ধনাত্মক প্লেট। Y -অক্ষ বরাবর তড়িৎ ক্ষেত্র (E) প্রযুক্ত হওয়ার ফলে ঐ অক্ষ বরাবর ইলেকট্রনের উপর প্রযুক্ত বড় eE/P । প্লেটের অনুভূমিক দৈর্ঘ্য 1 হলে ইলেকট্রনের P প্লেট অতিক্রম করতে যে সময় লাগে তাহলে $t \approx 1/u$ । সূতরাং P -প্লেটের কিনারায় y -দিকে লম্ববেগ ও সরণ হবে (চিত্র 7.5)



চিত্র 7.5

$$v = eEt/m \quad |$$

$y_2 = eEt^2/2m$

$$..... (7.5)$$

PP' -এর মধ্যে ইলেকট্রন বক্ররেখায় (অধিবৃক্ত) গমন করে এবং এরপর θ কোণে অধিবৃক্ত-পথের স্পর্শক বরাবর সরলরেখায় নির্গত হয়ে অগ্রসর হয়ে পর্দায় আপত্তিত হয় এবং আলোকবিন্দু সৃষ্টি করে। পর্দা ও প্লেটের মধ্য বিন্দুর দূরত্ব L হলে লেখা যায়

$$\tan \theta = \frac{v}{u} = \frac{y_2}{L - 1/2} \quad (y_2 \text{ চিত্রে প্রদর্শিত})$$

$$\text{বা, } y_2 = v(L - 1/2) u = \frac{eEt}{m} (L - 1/2) (t/1) = eEt^2 (L - 1/2) / ml$$

$$\begin{aligned}
 \text{অতএব } y &= y_1 + y_2 = eEt^2 / 2m + eEt^2 (L - 1/2) / ml \\
 &= eEt^2 / 2m + eEt^2 ml - eEt^2 / 2m \\
 &= eEt^2 L / 2ml = (eEL - ml) (l^2 / u^2) \\
 &= eEIL / mu^2 = eEIL / (2eV) = \phi IL / 2dV
 \end{aligned} \quad \dots\dots (7.6)$$

যে বিভব প্রভেদে বিক্ষেপ 1 mm হয় তা হল বিক্ষেপ গুণক (deflection factor) এবং এর অনোন্যক হল বিক্ষেপ সুবেদিতা (deflection sensitivity) S_e । অর্থাৎ

$$S_e = y / \phi = IL / 2dV \quad \dots\dots (7.7)$$

7.3.3 বিভিন্ন পরিমাপ (different measurements)


(ক) ভোল্টেজ পরিমাপ : মূল বোতামের সাহায্যে CRO চালু করে আলোকবিন্দুর তীব্রতা ও ফোকাস ঠিক করার পর সংকেত 'উল্লম্ব' প্লেটে প্রয়োগ করা হয়। ভোল্ট ভাগসংখ্যার সাহায্যে সংকেতের উচ্চতা পর্দায় যথাযথ আকারের করা হয়। যদি ভোল্ট ভাগসংখ্যা স্কেল পাঠ n এবং উচ্চশীর্ষ বিন্দু হতে নিম্নশীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত পাঠ হয় m তবে

$$\begin{array}{l}
 V_{dc} = nm \\
 \\
 V_{ac} = nm / 2
 \end{array} \quad \dots\dots (7.8)$$

(খ) কম্পাঙ্কক পরিমাপ : অনুভূমিক অক্ষের সময়-ভূমি বোতামের যথাযথ স্কেল ব্যবহার করে পর্দায় N-সংখ্যক পূর্ণ দোলনের সাইন তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। যদি এই N-সংখ্যক পূর্ণতরঙ্গ অনুভূমিক অক্ষে p পাঠ সৃষ্টি করে এবং সময়-ভূমি স্কেল পাঠ হয় q তবে দোলনকাল ও কম্পাঙ্কক হয়

$$\begin{array}{l}
 T = pq / N \\
 \\
 f = T^{-1} = N / pq
 \end{array} \quad \dots\dots (7.9)$$

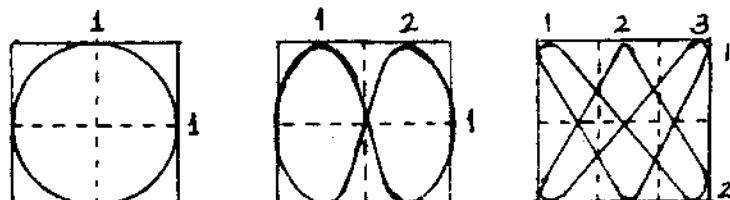(গ) লিসাজু চিত্র (Lissajous figures) : লিসাজু চিত্রের (চিত্র 7.6) সাহায্যে কম্পাঙ্কক ও দশা নির্ণয় করা যায়। দুটি তরঙ্গের কম্পাঙ্কক তুলনা করার জন্য অনুভূমিক অক্ষে অন্তঃস্থ বাড়ু উৎপাদক ব্যব




চিত্র 7.6

রাখা হয়। একটি জ্ঞাত কম্পাঙ্কের সাইন তরঙ্গ উল্লম্ব অক্ষে এবং অন্যটি (অভ্যন্তর) বহিস্থ অনুভূমিক অক্ষে প্রয়োগ করলে লিসাভুর চিত্র পাওয়া যায়। কম্পাঙ্ক সমান হলে উপবৃত্ত এবং বিস্তার সমান হলে বৃত্ত পাওয়া যাবে। অন্যথায়

$$\frac{f_H}{f_V} = \frac{\text{উল্লম্ব অক্ষে বন্ধ বক্রের সংখ্যা}}{\text{অনুভূমিক অক্ষে বন্ধ বক্রের সংখ্যা}} \quad \dots \dots (7.10)$$

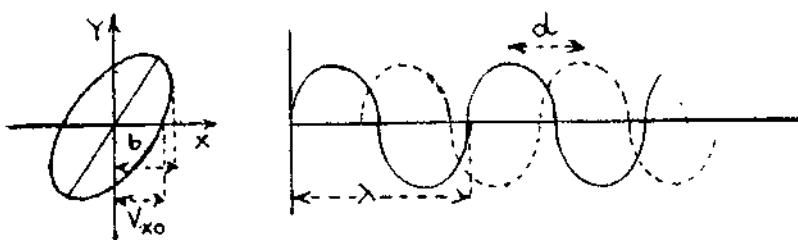(ঘ) দশা পরিমাপ : ধরা যাক উল্লম্ব অক্ষে সংকেত $v_y = a \sin \omega t$ এবং অনুভূমিক অক্ষে অন্তঃস্থ বা বহিস্থ সংকেত $v_x = b \sin (\omega t + \phi)$



চিত্র 7.7

$$\begin{aligned} \text{সূতরাং } v_x &= b \sin \omega t \cos \phi - b \cos \omega t \sin \phi \\ &= (bv_y/a) \cos \phi - b \sin \phi \sqrt{1 - v_y^2/a^2} \end{aligned}$$

$$\text{বা } v_x^2 + \frac{b^2 v_y^2 \cos^2 \phi}{a^2} - \frac{2b v_x v_y \cos \phi}{a} = b^2 \sin \phi (1 - v_y^2/a^2)$$

$$\text{বা } \frac{v_x^2}{b^2} + \frac{v_y^2}{a^2} - \frac{2v_x v_y}{ab} \cos \phi = b^2 \sin^2 \phi \quad \dots \dots (7.11)$$

যখন $t = 0$, $v_y = 0$ এবং $v_{x_0} = b \sin \phi$


$$\text{সূতরাং } \phi = \sin^{-1} (v_{x_0} / b) \quad \dots \dots (7.12)$$

$t = 0$ হলে x -অক্ষে সর্বোচ্চ সরণ হবে b এবং উপবৃত্ত x -অক্ষে যে অংশ ছেদ করে তাহল v_{x_0} যদি উপবৃত্তের মুখ্য অক্ষ প্রথম বৃত্ত পাদে থাকে তবে ϕ -এর মান 0° হতে 90° পর্যন্ত হবে (তৃতীয় পাদে 270° হতে 360° হবে)। দ্বৈত অনুরেখ (dual trace) CRO দ্বারা দুটি সংকেত দুটি উল্লম্ব অক্ষে প্রয়োগ করে অন্তঃস্থ ঝাড়ু উৎপাদক চালু করলে 7.7 খ নং চিত্রে পর্দায় পাওয়া যাবে। সংকেত দুটির শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব d এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হলে লেখা যায়

$$\phi = 2\pi d/\lambda \quad \dots \dots (7.13)$$

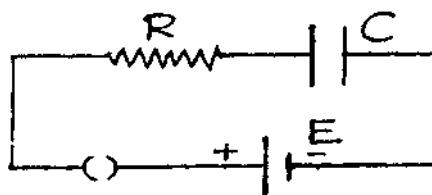7.4 সংকেত উৎপাদক (Signal generator)

বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য সংকেত উৎপাদক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ। সংকেত উৎপাদক অল্প ক্ষমতা যুক্ত বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ আকৃতি সৃষ্টি করে। সাধারণত সংকেতের তরঙ্গারূপ হয় সাইন তরঙ্গ, করাত দাঁত তরঙ্গ, আয়তাকার তরঙ্গ কিংবা অন্য কোনও আকৃতির বালক (pulse)। কম্পাঙ্কক শূন্যমান হতে কয়েক কিলোহার্ট্স পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত CRO অনুভূমিক অক্ষে যে সংকেত প্রয়োগ করা হয় তা করাত দাঁত তরঙ্গ। বাড়ু উৎপাদকের সাহায্যে এই তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। সংকেতের বৃদ্ধির সময়কে বাড়ু সময় (sweep time) বা (rise time) উখান সময় বলে। এই সময়ে শীর্ষ মানের 10% হতে 90% বৃদ্ধি হয়। রৈখিক মানের ছাসকে বিপরীত উড়ান সময় (fly back time) বা প্রত্যাগমন সময় (return time) বা অবনতি সময় (fall time) বলে। এই সময়ে সর্বোচ্চ মানের 90% হতে 10% ছাস ঘটে। তরঙ্গাটি এইভাবে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। তাই এটি সুষম সময়স্কেল (uniform time scale) সৃষ্টি করে এবং এই করাত দাঁত তরঙ্গকে অনুভূমিক অক্ষে রেখে উল্লম্ব অক্ষে কোনো সাইন



চিত্র 7.8

তরঙ্গ প্রয়োগ করলে পর্দায় ঐ সাইন তরঙ্গটি দেখা যায়। তাই বাড়ু উৎপাদক সময়-ভূমি উৎপাদক হিসেবে কাজ করে। সাইন তরঙ্গের কম্পাঙ্কক করাত দাঁত কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হলে দুটি পূর্ণ সাইন তরঙ্গ দেখা যায়। তিনগুণ হলে পর্দায় তিনটি তরঙ্গ দেখা যাবে অর্থাৎ অনুভূমিক অক্ষে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হবে 3λ । স্থায়ীভাবে দৃশ্যমান হওয়ার জন্য উভয়কে সমলয়িত করা হয়।


খুব সহজে বাড়ু উৎপাদক কীভাবে করাত দাঁত তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করা যায়। 7.8 নং চিত্রের CR ব্যন্তির সমীকরণ হয় $E = R \frac{dq}{dt} + q/C$
 যেখানে q হল C -র সঞ্চিত আধান t সময়ে। সমাকলন করে পাওয়া যায় $q = EC(1 - e^{-t/CR})$
 এখানে ধারকের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ $V = q/C = E(1 - e^{-t/CR})$,(7.14)
 $RC \gg 0$ হলে $t/CR \rightarrow 0$ এবং লেখা যায়

$$V = E [1 - (1 - t/CR)] = Et/CR \quad \dots\dots (7.15)$$

যদি ঝাড়ু সময় হয় t তবে ঝাড়ু কম্পাঙ্ক τ^{-1} এবং V ভোল্টেজটি সময়ের সাথে বৈচিকভাবে বৃদ্ধি হয় বলে করাত দাঁত তরঙ্গ পাওয়া যায়। $t \ll RC$ ও এবং R পরিবর্তন করে t পরিবর্তন করা যায়।

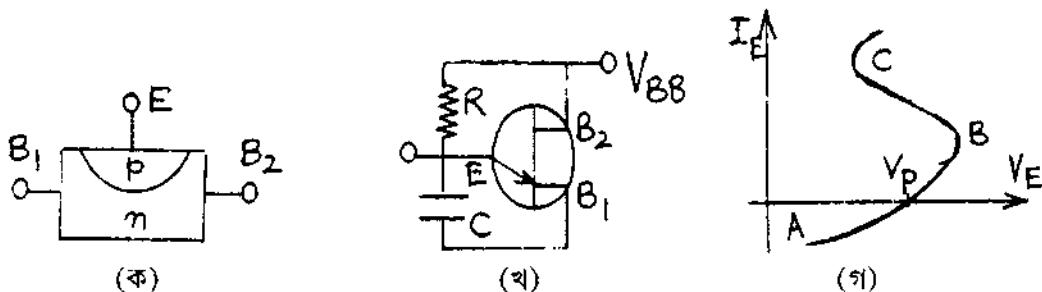7.4.1 একক সন্ধি ট্রানজিস্টর (Unijunction transistor/UJT) এর ব্যবহার

একক সন্ধি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে করাত দাঁত তরঙ্গ দৃষ্টি করা যায়। এখানে n ধরনের অর্ধপরিবাহী দণ্ডের উভয় পাশে ধাতব তার যুক্ত করে দুটি ভূমি B_1 ও B_2 তৈরি করা হয়। দণ্ডের মাঝে ডোপিং-এর সাহায্যে pn সন্ধিতল সৃষ্টি করা হয়। এটিকে বিকিরক E বলে। B_1 ও B_2 -র মাঝে দণ্ডের রোধ ($5-10$) $k\Omega$ রাখা হয়।



চিত্র 7.9

B_1 ও B_2 -র মাঝে কোনো ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে (B_2 ধনাত্মক) ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি হবে (চিত্র 7.9 ক ও খ)। বিকিরকের ভোল্টেজ ηV_{BB} হলে (যেখানে $\eta = 0.5 - 0.75$) UJT নিম্নলিখিতভাবে কাজ করে।

(1) $V_E \leq \eta V_{BB}$ হলে বিকিরক বিপীত বায়াসে থাকবে এবং প্রবাহ খুব কম হবে।

(2) $V_E > \eta V_{BB}$ হলে বিকিরক অগ্রবায়াসে থাকবে এবং E হতে B_1 -এর দিকে হোল প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এর ফলে পরিবাহিতা বাড়বে। ভোল্টেজ কমবে।

7.9 নং চিত্রে এই ঘটনা দেখানো হয়েছে। B থেকে C অংশে ঋণাত্মক রোধ পাওয়া যায়। যে ভোল্টেজ প্রবাহ শূন্যমানের হয় তা হল প্রজ্ঞালন ভোল্টেজ (firing voltage) V_p । অর্থাৎ বলা যায় B -এর নীচে প্রবাহ শূন্য এবং ট্রানজিস্টর কার্যকর নয় (অফ)। এই অবস্থায় প্রতিবাধা উচ্চ মানের। C বিদ্যুর উপরে প্রবাহের ফলে ট্রানজিস্টর কার্যকর (অন) হয় এবং প্রতিবাধার মান নিম্ন হয়। UJT ঝাড়ু উৎপাদক হিসেবে যখন কাজ করে তখন (7.9 খ নং চিত্র) V_{BB} -র জন্য ধারক C -তে আধান সঞ্চিত হয়। যখন বিকিরক ভোল্টেজ

V_p পর্যন্ত বাড়ে আধান সঞ্চয় বন্ধ হয় এবং খুব দ্রুত EB₁ প্রতিবাধার মধ্য দিয়ে মোক্ষণ হয়। মোক্ষণের পর JT কার্যকর থাকে না। ফলে R-এর মধ্যে প্রবাহের ফলে ধারকে আধান সঞ্চয় হয় এবং এই সঞ্চয়-মোক্ষণ চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে ধারকের (C) ভোল্টেজ করাতদ্বারা সঠিকভাবে নির্দেশ করা হয়।

7.4.2 বহুস্পন্দক (Multivibrator)

সংকেত উৎপাদক সাইন তরঙ্গ কিংবা অন্য কোনো আকৃতির তরঙ্গ নিষ্কেপ করতে পারে। যেমন আয়তাকার, করাতদ্বারা তরঙ্গ বালক ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের বর্তনীর সাহায্যে এগুলি করা যায়। যদি এককে আপনি শ্লথন দোলকের নাম শুনেছেন। সাইন নয় এমন তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য শ্লথন দোলক ব্যবহার করা হয়। এই উদাহরণ হল বহুস্পন্দক (multivibrator)। বহুস্পন্দক আয়তাকার তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এগুলি সংখ্যীয় ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার বর্তনীতে ব্যবহৃত হয়। বহুস্পন্দকে একটি দ্বিপর্যায় বিবর্ধকের প্রত্যেকটির নির্গমন অন্যটির আগমন প্রাপ্তে রোম্বন বর্তনীর সাহায্যে ঘুষ্ট থাকে। ট্রানজিস্টার ব্যবহার করলে CE বিন্যাসে ঐ দুটি গ্রাহক-ভূমি যুগ্মন বা বিকিরক যুগ্মন পদ্ধতিতে রোম্বন বর্তনী সৃষ্টি করে। ট্রানজিস্টারের বৈশিষ্ট্যেরখার ব্যবহারের বিভিন্নতার জন্য বহুস্পন্দক তিনি ধরনের হয়। (ক) দুটি স্থায়ী অবস্থা থাকলে দ্বিস্থায়ী বহুস্পন্দক (bistable), (খ) একটি স্থায়ী অবস্থা থাকলে একস্থায়ী বহুস্পন্দক (monostable) এবং (গ) কোনো স্থায়ী অবস্থা না থাকলে স্থায়িত্ববর্জিত বহুস্পন্দক (astable)। ট্রানজিস্টার ব্যবহার না করে OPAMP ব্যবহার করেও এগুলি উৎপন্ন করা যায়।

7.5 সারাংশ (Summary)

- সাধারণ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার ত্রুটি মুক্ত নয়।
- মাল্টিমিটারের সাহায্যে বিভিন্ন প্রত্যেক প্রতিবাধার মান উচ্চ, ক্ষমতা অপচয় কর এবং পাঠ ত্রুটিমুক্ত।
- ইলেকট্রনিক ভোল্টমিটারের প্রতিবাধার মান উচ্চ, ক্ষমতা অপচয় কর এবং পাঠ ত্রুটিমুক্ত।
- CRO বিভিন্ন পরীক্ষায় অপরিহার্য যন্ত্র। এর প্রধান অংশ হল ক্যাথোড রশ্মি নল। এর উল্লম্ব ও অনুভূমিক অক্ষ বরাবর সংকেতে প্রযুক্ত হয় এবং পর্দায় বিভিন্ন আকৃতির বক্র ফুটে উঠে।
- সময়-ভূমি বোতামের সাহায্যে স্কেল পরিবর্তন ও ঝাড়ু উৎপাদকে প্রস্তুত করা করাতদ্বারা তরঙ্গ অনুভূমিক অক্ষে প্রযুক্ত হয়।

6. সংকেত উৎপাদকের সাহায্যে সাইন বা অন্য কোনো তরঙ্গ উল্লম্ব অক্ষে প্রয়োগ করা হয়। ভোল্ট-ভাগ সংখ্যা বোতামের সাহায্যে পর্দায় এর মান কমানো বা বাঢ়ানো যায়।
7. সংকেত উৎপাদক সাইন, করাত দাঁত, আয়তাকার, তরঙ্গ-বালক ইত্যাদি নানাধরনের হতে পারে। এর জন্য একক সম্বিটানজিস্টার, বহুস্পন্দক, OPAMP ব্যবহার করা হয়।

7.6 প্রশ্নমালা ও উত্তরমালা (Questions & answers)

1. ভোল্টমিটার ও অ্যামিটিমিটারের স্কেল বৃদ্ধির উপায় কী? স্কেল হ্রাস করা কী সম্ভব? ভোল্টমিটারের রোধ নির্ণয় করুন। (7.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
2. ইলেকট্রনিক ভোল্টমিটার সম্পর্কে আলোচনা করুন। (7.2.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
3. মাল্টিমিটার কী? AVO মিটার কী? (7.2.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
4. চিত্র সহ CRO বর্ণনা করুন। (7.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
5. চিত্রসহযোগে ক্যাথোড রশ্মিনলের বর্ণনা দিন? (7.3.1 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
6. ডিডিটীয়-বিক্ষেপণের ক্ষেত্রে বিক্ষেপ সুবেদিতার মান নির্ণয় করুন। (7.3.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
7. CRO ব্যবহার করে ভোল্টেজ, কম্পাঙ্ক ও দশা পরিমাপের পদ্ধতি আলোচনা করুন। (7.3.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
8. টীকা লিখুন : (ক) সংকেত উৎপাদক, (খ) একক সম্বিটানজিস্টার, (গ) বহুস্পন্দক। (7.4, 7.4.1, 7.4.2 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

সাহায্যকারী পুস্তক (Reference)

1. J. Millman and C.C. Halkais : Integrated electronics, McGraw Hill, Inc, 1972.
2. J. Millman and C.C. Halkais : Electronics fundamentals and applications, McGraw Hill, Inc, 1976.
3. J. D. Ryder : Electronics fundamentals and applications, Prentice Hall, 1979.
4. R. Boyleasted and L. Nashelsky : Electronic devices and circuit theory, Prentice Hall, 1978.
5. A. Mottershed : Electronic devices and circuits, Prentice Hall of India, 1985.

6. A. K. Sharma : Semiconductor electronics, New Age International Pub, 1996.
7. D. Chattopadhyay, P. C Rakshit, B. Saha and N. N. Puskait : Fondations of electronices, 2nd ed., New Age Internaltional Pub, 1988.
8. S. Ramabradran : Electronics principles and techques, S. Chand, 6th ed, 1988.
9. D. C Tayal : Electricity and Magnetism, Himalaya Pub, 2nd ed, 1997.
10. C. L. Arora : Simplified course in B.Sc. Phys., S. Chand, 1999.
11. IGNOU study material on PHE-10.
12. অনান্দি নাথ দাঁ : ইলেকট্রনিক্স, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যবেক্ষণ, তৃতীয় প্রকাশ, 1998.
13. দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী : পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পৰিভা৷ষণা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পৰ্যবেক্ষণ, 1978.