Online BDP Term End (Practical) Examinations : December 2020 & June 2021 সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary Course)

Practical

পদার্থ বিদ্যা (Physics)

SPH- 3: Subsidiary Physics - III

Model Questions

1. একটি তারের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার জন্য কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ?

The instrument is used to measure the radius of a wire?

2. দৃঢ়তা গুণাঙ্কের ${
m SI}$ একক হল ${
m N/m^2}$ । অন্য কোন্ রাশির একই একক হবে ?

The SI unit of rigidity modulus is N/m^2 . Which quantity have the same unit?

3. জলের সান্দ্রতাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সমীকরণটি হল $V=\frac{\pi P r^4}{8\eta l}$, এই সমীকরণে কোন্ রাশিটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মাপতে হবে ?

The equation for measuring coefficient of viscosity is $V = \frac{\pi P r^4}{8\eta l}$, which quantity needs to measure with utmost care is?

4. জলের সান্দ্রতাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৈশিক নলের প্রস্তুচ্ছেদ সুষম হওয়া আবশ্যক কেন ?

The capillary tube used for measuring the coefficient of viscosity of water must be uniform in cross-section , why?

5. স্থানান্তর পদ্ধতিতে উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বার করতে গিয়ে দেখা গোল কোন অবস্থাতেই স্পষ্ট সদবিম্ব পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় D এবং f–এর সম্পর্কটি কি ?

To measure the focal length of a convex lens by displacement method it is found there is no real image in any place. In that case what is the relation between D & f?

6. স্থানান্তর পদ্ধতিতে ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে লেন্সের এক অবস্থানে সদবিম্বের বিবর্ধনের মান 2 হলে অন্য অবস্থানে কত হবে ?

If the magnification is 2 for the image produced in one place by convex lens in displacement method, then what will be magnification for other place?

7. স্থানান্তর পদ্ধতিতে উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সমীকরণটি কি ?

What is the equation used to measure the focal lens of a convex lens in displacement method?

8. একটি সক্রিয় জালকের অন্যতম উপাদান কি ?

What is the main elements for active network is?

9. একটি আদর্শ ভোল্টেজ উৎসের মূল বৈশিষ্ট্য কি ?

What is/are main feature(s) of ideal voltage source?

10. থেভেনিন উপপাদ্যে যে দুটি রাশি নির্ণয় করা হয় তা কি কি ?

In Thevenin theorem which two quantities need to calculate?

11. উষ্ণতার সঙ্গে থার্মিস্টারের রোধাঙ্কের পরিবর্তনের সূত্রটি কি ?

Change of resistivity of a thermistor with temperature is related by the which equation?

12. পটিচ্ছেদ নির্ণয়ের অন্য একটি পদ্ধতির নাম কি ?

Which is the process to measure the band gap?

13. একটি ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে α-এর মান কত ?

What is the value of α of a transistor?

14. একটি CE mode transistor বর্তনীর ইনপুট লেখ থেকে কোন রাশিটি মাপা যায় ?

In CE mode transistor circuit, the input characteristic curve gives which value?

15. একটি CE mode transistor-এর বর্তনীতে β-এর মান নির্ণয় করা যায় কোন্ লেখ থেকে ?

 β of a transistor can be measured from the which curve of CE configuration?

16. Zener voltage-কে কি বলে ?

What is Zener voltage called?

17. একটি silicon ডায়োড–এর ফরওয়ার্ড ব্রেকডাউন ভোল্টেজ–এর মান কত ?

What is the value of forward breakdown voltage of a silicon diode?

18. আউটপুট ইনপুট-এর সাথে সম দশা সম্পন্ন হয় কোন বর্তনীতে ?

The output is in same phase with the input in which circuit?

19. একটি CB circuit-এ আউটপুট নেওয়া হয় কোন প্রান্ত থেকে ?

In a CB circuit, the output is taken from where?

20. পোলারিমিটারের সাহায্যে কি মাপা হয় ?

What quantity is measured by polarimeter?

21. তরলের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক আবর্তন উষ্ণতার বৃদ্ধির সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয় ?

With the increase in temperature how specific rotation for liquid charges?

22. একটি গ্রেটিং প্রথম ক্রম অপবর্তনের ক্ষেত্রে দুটি খুব কাছাকাছি বর্ণালি রেখা 5890~Å এবং 5896~Å কে আলাদা করতে পারে। এটির রিসলভিং ক্ষমতার মান কত ?

A grating is able to resolve two very close spectral lines of 5890 Å & 5896 Å in its first order diffraction. What is the resolving power of the grating?

23. একটি গ্রেটিং-এর রিসলভিং ক্ষমতা কিসের সাথে পরিবর্তিত হয় ?

How resolving power of a grating changes?

24. একটি সত্যসারণী হল নিম্নরূপ:

A	В	Y_1	Y_2
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

এটির বুলিয়ান সমীকরণটি কি ?

Truth Table is given as follows:

A	В	Y_1	Y_2
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

What is Boolean equation of it?

25. Exclusive OR gate-এর চিহ্ন কি?

What is the symbol of Exclusive OR gate?

26.
$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

এই বুলিয়ান সমীকরণটিকে সরলীকরণ করলে কি হবে ?

If the Boolean expression

$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

is simplified then what will it be?

27. NAND gate ব্যবহার করে কোন গেট বানানো যায় ?

NAND gate is used to make which gate?

28. জেনার ব্রেকডাউন ভোল্টেজের নিচে উষ্ণতা বাড়লে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ-এর মান কি হবে ?

If the temperature increases below the Zener breakdown voltage, then how breakdown voltage will change?

29. CE মোড ট্রানজিস্টার বর্তনীর ক্ষেত্রে কোন্টি ঠিক?

In CE mode transistor circuit which is correct?

30. CB মোড ট্রানজিস্টার বর্তনীর ক্ষেত্রে current gain-এর মান কত?

In CB mode transistor circuit the what is the value of current gain?

======